



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تهران، ایران

مدارهای روشنایی و اندازه‌گیری الکتریکی

ساخته‌ی کارداش (گروه تحصیلی برق)

رشته‌های مهارتی: برق صنعتی، برق صنعتی درجه (۱)



بودمانهای مهارتی ساخته‌ی کارداش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مدارهای روشنایی و اندازهگیری الکتریکی

شاخه‌ی: کار دانش

زمینه‌ی: صنعت

گروه تحصیلی: برق

زیر گروه: الکترو تکنیک

رشته‌های مهارتی: برق صنعتی، برق صنعتی درجه ۱

شماره‌ی رشته‌های مهارتی: ۱۰۱-۳۰۲-۱۰۱-۳۰۲-۱۰۱-۱۰۱

کد رایانه‌ای رشته‌های مهارتی: ۹۳۷۳، ۹۳۷۲

نام استاندارد مهارتی مبانی: برق صنعتی درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۵۵/۱۴-۸ و ۷۵

شماره‌ی درس: نظری ۸۳۱۸/۴ و عملی ۸۳۱۹/۴

سرایی تبریزی، خلامعلی

۶۹۱

مدارهای روشنایی و اضاءه‌گیری الکتریکی / مؤلف: خلامعلی سرایی تبریزی / وزیر اسناد

۳۶۹

۱۲۱۱م / ناشر: فریدون فیض‌الله - تهران: شرکت هماجع آموزشی و ایستاده وزارت آموزش و

۱۲۸۳ بروزخ ۱۲۸۳

۱۹. تصویر ساخته‌ی کار دانش: شماره‌ی درس نظری ۸۳۱۸/۴ و عملی ۸۳۱۹/۴

دستور داری ساخته‌ی کار دانش، زمینه‌ی صنعت، گروه تحصیلی برق، زیر گروه الکترو تکنیک،

رشته‌های مهارتی برق صنعتی، برق صنعتی درجه (۱)،

پویانمایی محض و عکالت بر تألیف: دفتر پویانمایی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و

کار دانش.

۱. مدارهای برقی، ۲. برق - اضاءه‌گیری، ۳. روشنایی برق: الف- ایران وزارت آموزش و

ب- بروزخ: دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش، ب- عنوان.

سکاران محترم و دانش اموزان عزیز:

info@tvined.sch.ir

5-4013

www.tivocod.sch.ir

أبو الحسن

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

رئاسیتی معتبر و بارز در آنها افتخار بر رساندگی و تابک اموز غرهان فتن و هرگاهی و کیا زالی
نمایند. مدارک، رسایل و اسنادی اینگونه، اینکه مذکور است.

مکالمہ میڈیا پلٹفورم سے اپنے تجربے

دوستانه ۱۰۰۰ میلیون اینترنتی ایجاد کردند.

بررسی این ماده علمی

امدادهای و نظرات پریمیت: ادایهای کلی حاصل در تجزیع کتاب‌های درسی

مکتبہی ایجاد

سیاست اسلامی و ملکیت، سیاست ملکیت


میراث علمی

الله اعلم بالمرتكب صالح اهول من اواسط بوزاره انت اعومن من ۱۷ وبررس لکه هوان اجادا مخترع من فرج - بعد از تکلیف هر ۲ آینه ای پور کنگره ازادگان بد طرف خوب - لنقر - ۲ - ۲۲۴۹۶ - پور نگار - ۳۷۷ - ۳۵۶ - ستاری سی - ۱۳۹۹۸ - ۳۷۶

卷之三

۱۷۸۰-۱۷۷۹ مطبوعات

متن ملی مکالمات

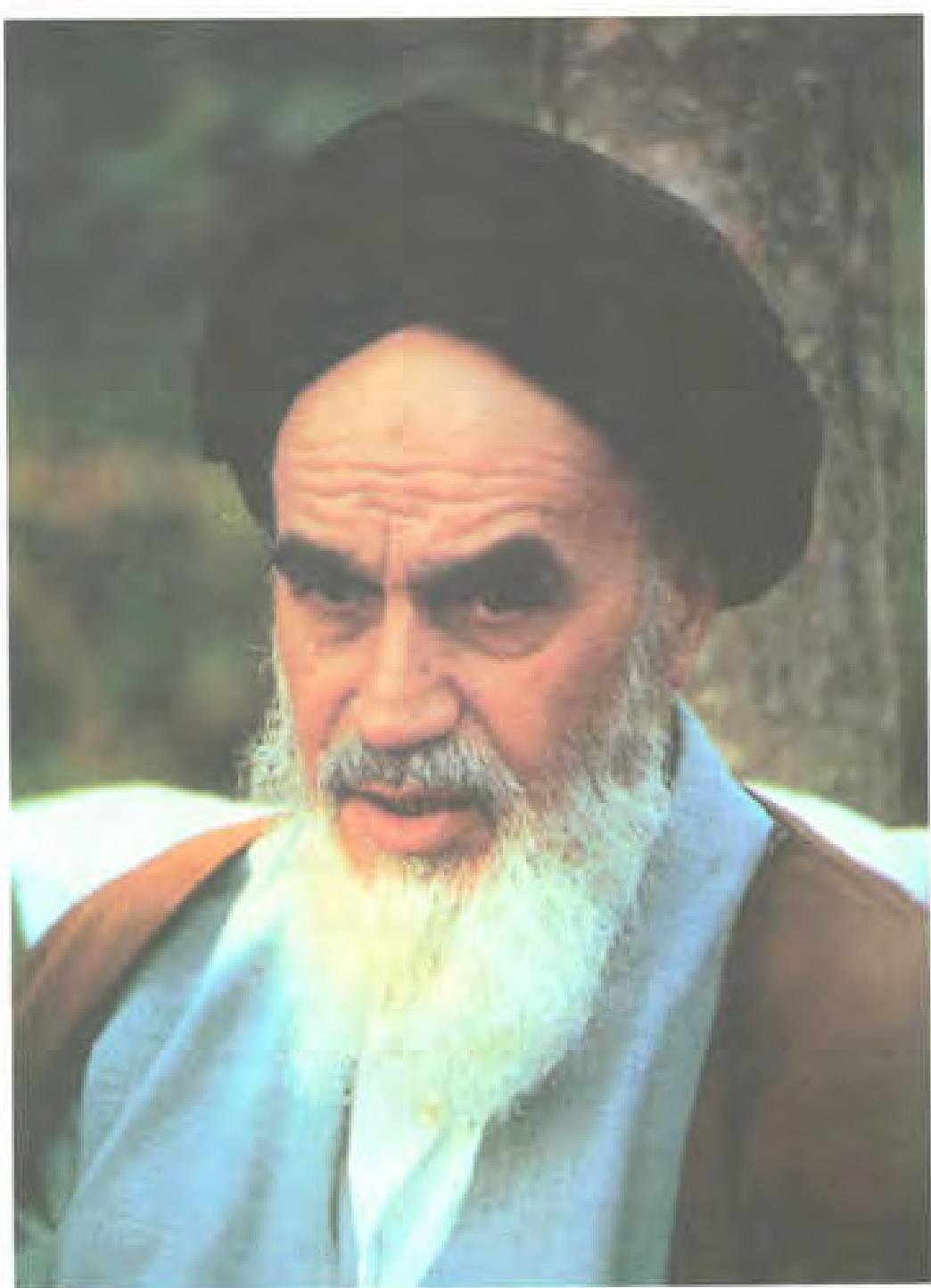

تمام عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات گشور خودتان را براورد
نمایند، از تبروی انسانی ابعانی خودتان غافل بمانند و از انکای به اجانب بپرهیزند.

امام خمینی (قدس سرہ الشریف)

مقدمه‌ای بر جگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های بودمانی

برنامه‌های تألیف «بودمان‌های مهارت» با «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کارداش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کارداش»، مجموعه شده صورت گرفته است. براین اساس اینها اندما نوای این های هم خالقان (Harmonic Power) موردنظر مطالعه و بررسی قرار گرفته است. میں مجموعه مهارت‌های هم خالوانه به صورت واحدهای کار نخت ختوان (Unit) دسته‌بندی می‌نمود. در نهایت واحدهای کار هم خالوانه با هم مجدد دسته‌بندی شده و بودمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهد.

دسته‌بندی «نوای این های راه و واحدهای کار» بسط کیمین‌های تخصصی با یک نگرش علی‌العام شده است به گونه‌ای که یک سیستم اینها بر تأثیرگذاری و تأثیف بودمان‌های مهارت نظارت داشت. دست‌اندر کاران به متلک انسانی هر چه پیش‌زمان، هر آموزان و هرجویان شاخه‌ی کارداش و ساز علاقمندان و دست‌اندر کاران آموزش‌های مهارتی با روشن تدوین، «بودمان‌های مهارت»، توصیه می‌شود. اگر که اینها شده در تئوری برگ‌های تصاره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد، در اینه دسته‌بندی‌ها، زمان موره پیاز برای آموزش آن‌ها بیز تعبی می‌گردد، با روش مذکور یک بودمان، به عنوان کتاب درسی موره‌ایه وزارت آموزش و پرورش در «شاخه‌ی کارداش» چاپ سازی می‌شود. به طور کلی هر استانداره مهارت به تعدادی بودمان مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر بودمان بیز به تعدادی واحد کار (۱، ۲، ۳، ...) و هر واحد کار بیز به تعدادی نوای و زون (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می‌شود، تئوری برگ‌تصاره (۱) برای دسته‌بندی نوای این‌ها به کار می‌رود. در این تئوری برگ متشابه، من نکنم که در هر واحد کار چه نوع نوای این‌ها و وجود دارد. در تئوری برگ تصاره (۲) واحدهای کار مرتبط با بودمان و در تئوری برگ تصاره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر بودمان درج شده است، بهینه است هر آموزان و هرجویان از جمله شاخه کارداش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، من اوانه ما را در ختای کیفی بودمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهمنون و باور باشد.

سازمان بیز و پر تأثیرگذاری آموزش

دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های

فنی و حرفه‌ای و کارداش

پیشگفتار

حمد و سپاس بروز دگاری را به جای هستی را با آبادت و جلوهای خوبش پیلات، تا سایه‌ان خود در آن اندیشه

کند

هزار آموزان گرامی و فرآگیران عزیز:

کتابی که آینک پیش رو نارید، بگوی از کتاب‌های درسی نظام جدید آموزشی در شاخه‌ی کارداشت، زمینه‌ی صنعت من می‌باشد که به لوحشی شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) تألیف و چاپ شده است. این شرکت در سال ۱۳۹۴ با هدف طراحی، تولید و تأمین تجهیزات آموزشی، تکمیل آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای تمام مقاطع تحصیلی (از پس دبستانی تا دانشگاه) تأسیس شده است. مهم‌ترین رسالت شرکت، حمایت و پشتیبانی همه جایه‌ی آموزش کشور من باشد. از این‌رو از اخبار نایس لایکون هصور، با بهره‌گیری از آخرين دستاوردها و تکاری‌های کشورهای پیشرفتی صنعت انسام به تولید ساری از تجهیزات آموزشی برای کلاس‌ها، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مرآتگر آموزشی نمود، است.

بگوی دیگر از خدمات شرکت، هدکاری یا سازمان پژوهش و برنامه‌برزی آموزشی وزارت آموزشی و پرورش برای تألیف و چاپ کتاب‌های درسی می‌باشد. در تألیف این کتاب پیشکوئان و صاحب‌ظران آموزشی‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی در تهاب صحیح، شرکت را برای داده‌اند تا کتابی آسان، روان و خودآموز تهیه و در اختصار فرآگیران فرار داده شود. نسبوی دلگارش این کتاب متنطبق با نیوی آموزش مهارت بودمانی (Mildsteel) می‌باشد. این نیوی آموزش مهارت، هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفتی صنعتی در حال اجرا می‌باشد.

امید است مدران محترم و مرآتگر آموزشی با تعام توان در جهت اجرایی هر چه بیشتر این نیوی‌ی نوین آموزشی مهارت هفت کهاردند تا بنویسم به کمی اهداف آموزشی کتاب جامعه عمل بپوشانم. با دستاورد به این اهداف آموزشی است که فرآگیران عزیز من تو اند در زمرة صنعتگران خلائق و کارآفرین کشور عزیزمان قرار گیرند.

شرکت صنایع آموزشی
واحد تحقیقات و طرح و برنامه

روای استفاده مستقیم از ارزی الکترونیکی از بیز و روای مصارف روندانی از کیفهای روندانی استفاده من نمود. در هباد و سه اکس مدارهای روندانی اینها باهم نهضه مدار طراحی شده. این نهضه معمولاً به صورت تک خطی ترسیم من نمود. نکته‌ها و علاوه‌ها که در این بحثه تجاهیده شده، بر مبنای استاندارد IEC ۶۰۶۱۷ می‌باشد. در مدارهای روندانی از وسائل حفاظتی مثل فیوزهای فستگی و کلیدهای مبتاوری استفاده من نمود. فیوزهای و کلیدهای مبتاوری طوری اختاب من نمود که قریب‌ترین مدار را قطع نکند. صحبت می‌دان آن‌ها تا آن‌قدر بارگذشده که بار اضافی و با اصال کوچک مبورگذشت. روای المدارهای الکترونیکی از بستگاههای اندازه‌گیری استفاده من نمود. اندازه‌گیری کیفهای الکترونیکی به استفاده اکتفا نموده این امکان را من دهد که بیم را کنترل، ارزیابی و اصلاح نکند. متأسفانه که فرآگیران این بحثه من بواسطه دارا باشد، شامل هساب و سه اکس روندانی ساخته‌های مسکونی و کلر خانه‌ها و هساب و سه اکس وسائل اندازه‌گیری الکترونیکی را روی تابلوها در حد بزرجه دو من بنامند. این بودمان این ۶ واحد کلر تشکیل شده است. سه واحد کلر در جمله اول و سه واحد کلر در جمله دوم این‌ها شده است. بهینه است فرآگیران غریب بین از گذرالین این دو جمله به هدف نهایی بودمان ۲ خواهند رسید.

فهرست

عنوان

صفحه

| | |
|---|----|
| واحد کار اول: نصب و سیم کشی قیوز ها | ۱ |
| بیش از مون (۱) | ۲ |
| ۱-۱- ساختمان قیوز های قوب شووند | ۳ |
| ۱-۲- ساختمان قیوز | ۴ |
| ۱-۳- لبیز های مینیاتوری و آثار ساختمان داخلی آنها | ۵ |
| ۱-۴- کار عملی نسخه (۱) | ۷ |
| آزمون پایانی (۱) | ۸ |
| ۵-۱- آزمون پایانی عملی (۱) | ۹ |
| واحد کار دوم: نقشه کشی و نقشه خوانی بر ق | ۱۲ |
| بیش از مون (۲) | ۱۳ |
| ۱-۱- علام اختصاری مدار های روتانی | ۱۴ |
| ۱-۲- انواع نقشه های مدار های روتانی | ۱۵ |
| ۱-۳- نقشه کشی مدار های روتانی | ۱۶ |
| ۱-۴- علام اختصاری حفاظها و حفاظت کنده های الکتریکی | ۲۲ |
| ۱-۵- علام اختصاری دستگاه های خبری و صوتی | ۲۵ |
| ۱-۶- ترجمه انواع نقشه مدار های خبری و صوتی | ۲۶ |
| ۱-۷- علام اختصاری منابع تغذیه | ۲۷ |
| ۱-۸- علام اختصاری سیم ها، کابل ها، اتصالات، اتصالات و لوله کشی | ۲۸ |
| ۱-۹- علام اختصاری مدار سلول فتو الکتریک | ۲۹ |
| ۱-۱۰- نقشه های مدار سلول فتو الکتریک | ۳۰ |
| ۱-۱۱- علام اختصاری دستگاه های اندازه گیری تک فاز و سه فاز | ۳۳ |
| ۱-۱۲- نقشه کشی مدار های دستگاه های اندازه گیری الکتریکی تک فاز و سه فاز | ۳۵ |
| ۱-۱۳- علام اختصاری زیر انواع جی بان متناسب سه فاز | ۳۷ |
| ۱-۱۴- علام اختصاری الکترو مونورهای القای (شکل ۴۶-۲) | ۴۰ |
| ۱-۱۵- علام اختصاری قلو تو سویج (کلید تناور)، لبعثت سویج (کلید حد) و میکرو سویج (شکل ۲-۲۷) | ۴۱ |
| ۱-۱۶- علام اختصاری کلید های دستی سه فاز | ۴۲ |
| ۱-۱۷- نقشه های مدار راه اندازی الکترو مونورهای سه فاز توسط کلید های دستی | ۴۴ |
| ۱-۱۸- علام اختصاری گتاکتورها، رله های زمانی، سنسور های استوب و استارت | ۴۵ |
| ۱-۱۹- نقشه های مدار راه اندازی الکترو مونورهای سه فاز توسط گتاکتور و استوب و استارت | ۴۵ |

| | |
|----|---|
| ۰۱ | ۲-۲۰- علامت اختصاری الکتروموتورهای یک فاز |
| ۰۵ | ۲-۲۱- مدار راه اندازی الکتروموتورهای یک فاز توسط گلیدهای دستی و کتابخور |
| ۰۹ | ۲-۲۲- نقشه های راه اندازی موتورها به وسیلهی کتابخورها |
| ۱۳ | ۲-۲۳- کار عملی شماره (۲) |
| ۱۷ | ۲-۲۴- کار عملی شماره (۳) |
| ۲۱ | ۲-۲۵- کار عملی شماره (۴) |
| ۲۵ | ۲-۲۶- کار عملی شماره (۵) |
| ۲۹ | ۲-۲۷- کار عملی شماره (۶) |
| ۳۳ | ۲-۲۸- کار عملی شماره (۷) |
| ۳۷ | ۲-۲۹- کار عملی شماره (۸) |
| ۴۱ | از مون پایانی (۲) |
| ۴۵ | ۲-۳- از مون پایانی عملی (۲) |

| | |
|-----|--|
| ۴۹ | واحد کار سوم: مدارهای روشنایی |
| ۵۳ | بین از مون (۳) |
| ۵۷ | ۲-۱- حفاظت و ایمنی در تهیب بریزها و مدارهای روشنایی |
| ۶۱ | ۲-۲- انواع بریزهای یک فاز و سه فاز روشکار |
| ۶۵ | ۲-۳- ابزار و لوازم سیم کشی |
| ۶۹ | ۲-۴- تهیب و سیم کشی انواع بریزهای یک فاز و سه فاز |
| ۷۳ | ۲-۵- گلیدهای روشنایی روشکار |
| ۷۷ | ۲-۶- لامپ رشته ای |
| ۸۱ | ۲-۷- لامپ فلورسنت |
| ۸۵ | ۲-۸- تهیب و سیم کشی مدارهای روشنایی گلیدهای یک جبل، سری، تبدیل با لامپ های رشته ای و فلورسنت |
| ۸۹ | ۲-۹- کار عملی شماره (۹) |
| ۹۳ | ۲-۱۰- کار عملی شماره (۱۰) |
| ۹۷ | ۲-۱۱- کار عملی شماره (۱۱) |
| ۱۰۱ | ۲-۱۲- کار عملی شماره (۱۲) |
| ۱۰۵ | ۲-۱۳- کار عملی شماره (۱۳) |
| ۱۰۹ | از مون پایانی (۳) |
| ۱۱۳ | ۲-۱۴- از مون پایانی عملی (۳) |

| | |
|-----|---------------------------------|
| ۱۱۵ | واحد کار چهارم: سلول فتوالکتریک |
| ۱۱۶ | بین از مون (۴) |
| ۱۱۷ | ۱-۱- سلول فتوالکتریک |

| | |
|-----|---|
| ۱۱۸ | ۲-۴- نصب و سیم کشی مدار سلول فنو الکتریک |
| ۱۱۹ | ۳-۴- کار عملی شماره (۱۲) |
| ۱۲۰ | ازمون پایانی (۴) |
| ۱۲۱ | ۴-۴- آزمون پایانی عملی (۴) |
| ۱۲۲ | واحد کار بجم: دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی |
| ۱۲۳ | بیش آزمون (۵) |
| ۱۲۴ | ۱-۵- انواع سنجش، خطأ، حساسیت و مشخصات دستگاه‌های اندازه‌گیری |
| ۱۲۵ | ۲-۵- سیستم‌های اندازه‌گیری در دستگاه‌های تشانده‌ای عقب‌های (الحرافی) |
| ۱۲۶ | ۳-۵- دستگاه‌های اندازه‌گیری کمپت‌های الکتریکی |
| ۱۲۷ | ۴-۵- نصب و سیم کشی دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی |
| ۱۲۸ | ۵-۵- نکات ایمنی و حفاظتی هنگام کار روی مدار دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی |
| ۱۲۹ | ۶-۵- کار عملی شماره (۱۵) |
| ۱۳۰ | ۷-۵- کار عملی شماره (۱۶) |
| ۱۳۱ | ۸-۵- کار عملی شماره (۱۷) |
| ۱۳۲ | ۹-۵- کار عملی شماره (۱۸) |
| ۱۳۳ | ۱۰-۵- کار عملی شماره (۱۹) |
| ۱۳۴ | آزمون پایانی (۵) |
| ۱۳۵ | ۱۱-۵- آزمون پایانی عملی (۵) |
| ۱۶۶ | واحد کار ششم: حفاظت انسحابی و ایزار |
| ۱۶۷ | بیش آزمون (۶) |
| ۱۶۸ | ۱-۶- دلایل و شرایط ایجاد برق گرفتگی |
| ۱۶۹ | ۲-۶- سیستم حفاظت توسط سیم زمین |
| ۱۷۰ | ۳-۶- حفاظت توسط عایق کاری |
| ۱۷۱ | ۴-۶- حفاظت توسط ولتاژ کم |
| ۱۷۲ | ۵-۶- حفاظت توسط ترانسistor ماتور جدا کننده |
| ۱۷۳ | ۶-۶- حفاظت توسط کلید خطای جریان (FI) |
| ۱۷۴ | ۷-۶- کار عملی شماره (۲۰) |
| ۱۷۵ | آزمون پایانی (۶) |
| ۱۷۶ | ۸-۶- آزمون پایانی عملی (۶) |

باشخ آزمون‌های پایانی

۱۸۷

هدف کلی بودمان

تھب و سہ کئی مداراھای روشنائی و المازه، تھری الکتریکی

| ساعت | | | عنوان توانایی | نمبر توانایی | واحد |
|------|-----|------|--|--------------|------|
| جمع | علی | نظری | | | |
| ۸ | ۲ | ۶ | تھب و سہ کئی لیوڑھای ذوب توندہ و انو ماٹپک | ۱۶ | ۱ |
| ۳۸ | ۱۸ | ۲۰ | تھت خواری و بھتھ کئی نالپوہا و مداراں الکتریکی | ۲۲ | ۴ |
| ۲۶ | ۹۰ | ۶ | تھب و سہ کئی اور اچ بورڈھای سادہ و ارتدار بکھار و سہ فائز و مداراں روشنائی | ۲۷ | ۳ |
| ۴ | ۴ | ۲ | تھب و سہ کئی مدار سلوں فتو الکتریک | ۲۸ | ۲ |
| ۵۰ | ۲۱ | ۲۹ | تھب و سہ کئی دستگاھاںی المازه، تھری | ۲۹ | ۵ |
| ۲۵ | ۱۰ | ۱۵ | تھب و سہ کئی وسائل حفاظت الکٹریکی اسخاصل و دستگاھاںی الکٹریکی | ۳۲ | ۶ |
| ۱۷۳ | ۱۰۴ | ۶۹ | جمع کل | | |

واحد کار اول

نصب و سیم کشی فیوزها

هدف کلی

نصب و سیم کشی فیوزهای ذوب شونده و انوماتیک

هدف‌های رفتاری: فرآگیری از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- کاربرد و ساختان فیوزهای ذوب شونده و انوماتیک را توضیح دهد.
- ۲- اصول نصب فیوزهای ذوب شونده و انوماتیک را بیان کند.
- ۳- کدهای ریگی فیوزهای فشنگی را نام ببرد.
- ۴- فیوزهای ذوب شونده و انوماتیک را نصب کند.

| ساعات آموزش | | |
|-------------|------|------|
| جمع | عملی | نظری |
| ۸ | ۲ | ۶ |

۱-۱- ساختمان قیوزهای ذوب شونده

قیوز و مبدل‌های است که با مدار به طور سری قرار می‌گیرد و مصرف کننده را در مقابل اتصال گوتاه و یا جریان زبال مخالفت می‌کند.

سیم حرارتی داخل قیوز به ازای جریان مخصوص در آرمان معین، ذوب و باعث قطع مدار مربوط به آن می‌شود. قیوز ذوب شونده‌ی معمول را قیوز فشنگی نیز می‌نامند. سیم حرارتی قیوز فشنگی در داخل برآده‌های از سرامیک یا خاک سرمه گوارت همراه ماده قرار دارد این مزاد و برقی حاصل از قطع شدن سیم حرارتی را به طور سریع خنک کرده، بلطفاً صله قطع می‌کند.

دیگر قیوزهای ذوب شونده تیر کم و پیش ساخته‌اند شبیه به قیوز فشنگی دارند.

برای سالم بودن قیوز از یولک با رنگ‌های مختلف استفاده می‌شود. یولک نویسط یک سیم مقاومت دار نگه داشته می‌شود. پس از سوختن سیم حرارتی قیوز، سیم مقاومت دار تیر می‌سوزد و یولک فلزی که تحت کشش فر کوچکی قرار دارد به طرف پیرون برت می‌شود. جنس سیم ذوب شونده معمولاً از فر، است و درجه‌ی حرارت ذوب آن 15° درجه سانتی گراد است. برای قطع باین تراز درجه حرارت فوق، سیم حرارتی را از دو نگه که به هم لحم شده‌اند می‌سازند زیرا لجم در درجه حرارت تقریبی 22° درجه سانتی گراد ذوب می‌شود. قیوز، سوال (کندکار) و قطع سریع (کندکار) ساخته می‌شود. قیوزهای قطع سریع، با علامت C و قیوزهای تأخیری، با علامت C مشخص می‌شوند (شکل ۱-۱).



الف - نسان ٹاہری قیوز کامل



ب - شونده فشنگ قیوز ذوب شونده



ج - قیوز کندکار



د - قیوز کندکار

شکل ۱-۱- قیوز ذوب شونده

قیوز قطعه‌ای است که محافظت مدار را در مقابل عبور جریان اضافی به عهده دارد.

— جریان نامی فیوز؛ جریان نامی فیوز، مقدار جریان مجازی است که می‌تواند از فیوز عبور کند.

— جریان ذوب فیوز؛ جریان ذوب فیوز مقدار جریان است بیشتر از جریان نامی فیوز و به زمان قطع بستگی دارد. هر قدر زمان قطع فیوز بیشتر باشد جریان ذوب کمتر خواهد بود و پر عکس.

— فیوز تأخیری، جریان‌های زیاد را دورتر از فیوز قطع سریع، قطع می‌کند و در جایی به کار می‌رود که احتقامه بار در مدت کوتاه‌تر، سبب قطع مدار شود مانند راه اندازی موتوورهای الکتریکی، مقررات بین‌المللی، ترمیم فیوز فشنگی را منع کرده است از در حصورت خراب شدن این فیوز باید فشنگ جدیدی را جایگزین فشنگ سوخته گرد.

فیوز‌های نئه کار معمولاً برای مدارهای روتاتیو و با غیر موتووری استفاده می‌شوند. جدول ۱-۱، مقدار جریان نامی فیوز و بایه فیوز را نشان می‌دهد.

۱-۱- ساختهای فیوز

فیوز از سه قسمت بایه، کلاهک و فشنگ تشکیل می‌شود.

— بایه‌ی فیوز؛ بایه بایه می‌باشد که اتصال تبک به پیچ نه آن بسته می‌شود و جریان از سر پیچ آن که محل بستن کلاهک همراه فیوز است به طرف مصرف کشته مداریت می‌شود.

شکل ۱-۱-۱ بایه‌ی فیوز را نشان می‌دهد. بایه‌های فیوز، استاندارد بوده و معمولاً در المان‌های ۲۵، ۶۳، ۱۰۰ و ۲۰۰ آمپر ساخته می‌شود.



الف - بایه‌ی فیوز



ب - کلاهک فیوز



ج - فشنگ فیوز


شکل ۱-۱

— کلاهک فیوز؛ کلاهک یا نگهدارنده‌ی فیوز به بایه بیچ می‌شود و از سیله‌ی بسته آن، رینگ بولک قیوز دیده می‌شود. شکل ۱-۱-۱-ب کلاهک فیوز را نشان می‌دهد.

— فشنگ فیوز؛ فشنگ فیوز بسته به جریان آن در اندام‌های مختلف و با زنگ بولک متفاوت، ساخته می‌شود. شکل ۱-۱-۱-ج فشنگ فیوز را نشان می‌دهد. فشنگ در داخل کلاهک فیوز قرار می‌گردد.

فیوزهای فشنگی قابل تغییر است.

شکل ۳-۱. فستهای مختلف پک نمونه فیوز فشنگی با باله و نه فشنگی و کلاهک بیچر را نشان می‌دهد.
از نه فشنگی برای هماهنگ کردن فشنگ با باله استفاده
استفاده می‌شود.

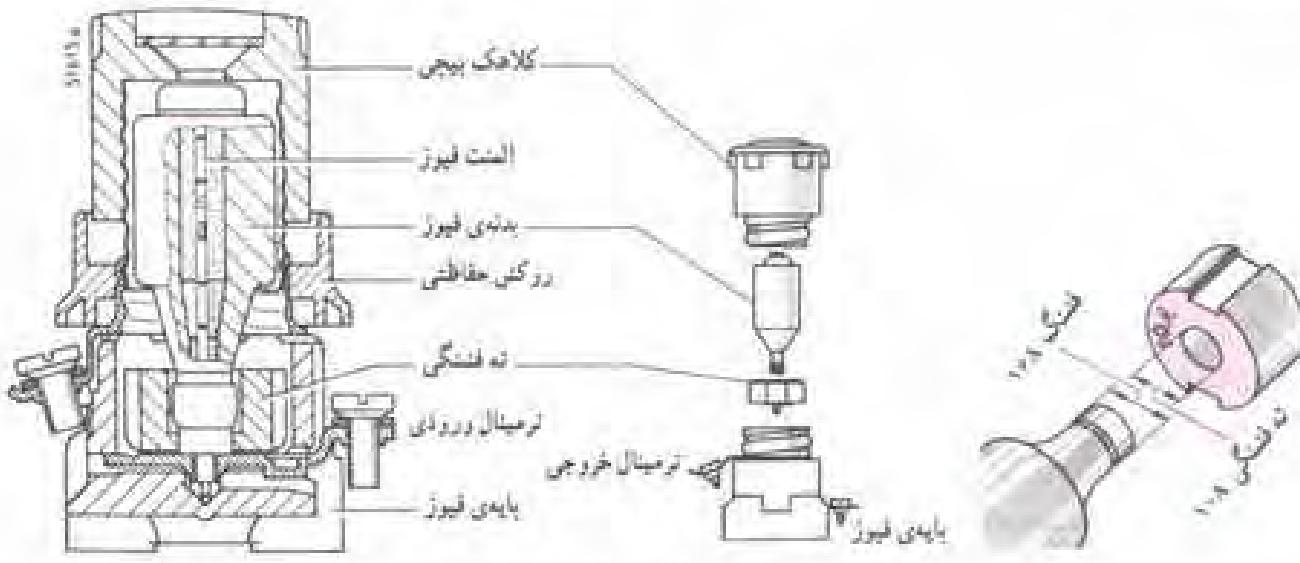

شکل ۳-۱. فستهای مختلف پک نمونه بیز فشنگی

جدول ۲-۱-رنگ بولک فیوزها


| رنگ نشانی | جریان نامی | رنگ نشانی | جریان نامی |
|-----------|------------|-----------|------------|
| بولک | | | |
| صورتی | ۵ | قرمز | |
| زرد | ۶ | قهوه‌ای | |
| مس | ۷ | سبز | |
| آبی | ۸ | قرمز | |
| | | خاکستری | |
| | | آبی | |
| | | زرد | |
| | | سبز | |
| | | بلند | |
| | | مس | |
| | | قرمز | |
| | | قهوه‌ای | |

کلاس‌ها و علائم مشخصه‌ی فیوزها: فیوزها در کلاس‌های مختلف و برای کاربردهای مختلف دسته بندی و هر کدام با سحرفی مشخص می‌شوند. برخی از کلاس‌های کارگرد فیوزها به شرح ذرایت:


کلاس‌های کارگرد فیوزها
کلاس ۰: فیوزهای هستند که می‌توانند جریان نامی را بیوسته حدایت کنند و جریان‌های کمتر از جریان ذوب را ناجربان نامی قطع، و حصل نگه دارند.

کلاس ۱۰: فیوزهای هستند که می‌توانند جریان نامی را صوره حدایت کنند و جریان‌های بیش از چند برابر جریان نامی بیین خود را نایاب جریان نامی قطع، و حصل نگه دارند.


کرنگ بولک فیوزهای فشنگی: برای سادگی در تعیین جریان فشنگ فیوزها، بولکی رنگی را روی آن‌ها نصب می‌کنند. جدول ۲-۱ مفهوم رنگ‌های مختلف بولک را نشان می‌کند.

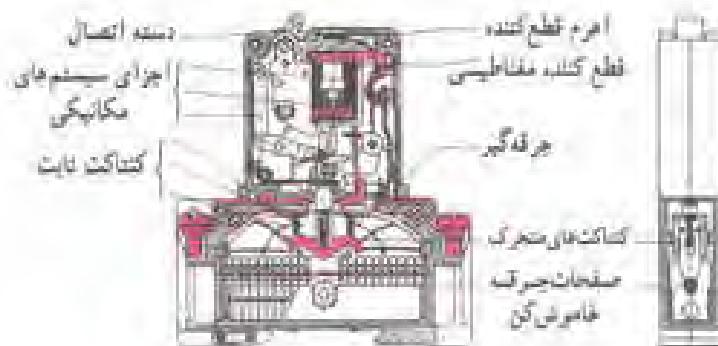

شکل ۴-۱- ساختمان داخلی کلید مینیاتوری

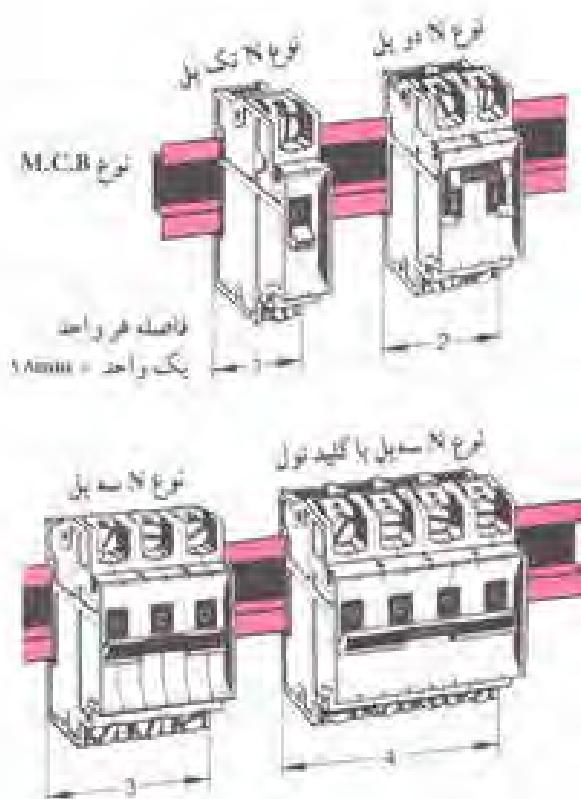

شکل ۵-۱- نمونه های کلیدهای مینیاتوری

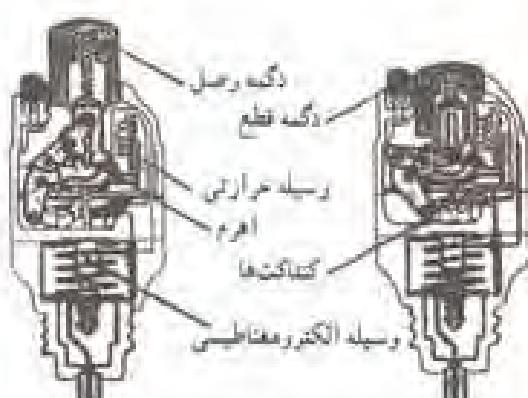

شکل ۶-۱- ساختمان داخلی قیوز آلفا را نشان می دهد.

آ-۱- قیوز های مینیاتوری و آلفا ساختمان داخلی آن ها قیوز های مینیاتوری و آلفا قیوز های اتوماتیک و دارای در عنصر مغناطیس و حرارتی می باشد. قسمت مغناطیس در حالت اتصال گوتاه و قسمت حرارتی در صورت اضافه بار، مدار را قطع می کند شکل ۶-۱ ساختمان داخلی کلید مینیاتوری را نشان می دهد.

شکل ۵-۱- نمونه های ظاهری کلیدهای مینیاتوری بیک بل، بول، سهبل و چهاربل را نشان می دهد. کلیدهای مینیاتوری خود معمولاً به دو دسته تند کار و کند کار تقسیم می شوند. کلیدهای مینیاتوری تند کار با حرف A مشخص می شوند و معمولاً برای حفاظت مدارهای روتینی به کار می روند. کلیدهای مینیاتوری کند کار با حرف B مشخص شده و معمولاً برای حفاظت مدارهای موتوری مورد استفاده قرار می گیرند.


شکل ۶-۱- ساختمان داخلی قیوز آلفا را نشان می دهد. قیوز های آلفا نمایند کلیدهای اتوماتیک دارای قطع کنند های مغناطیس و حرارتی هستند و به صورت اتوماتیک عمل می کنند. کلیدهای اتوماتیک و قیوز آلفا در صورت عملکرد، پس از قطع می بینند و بازی به نمایش آن ها بینند.

۴-۱- کار عملی شاره ۱: نصب و سیم کشی فیوز های ذوب شونده و اتوماتیک

۱-۱- رسایل موردنیاز برای ۱۵ نفر

| | |
|--|--------|
| - تابلو برق خالی یا تابلو با اورق متیک | ۱۵ عدد |
| - گلید میباخوری | ۱۰ عدد |
| - پاهای فیوز فشنگی | ۱۰ عدد |
| - پیچ دمه | ۶ عدد |
| - دریل نسخی برقی | ۲ عدد |
| - منه فولادی | دو عدد |
| - پیچ گوتیستی دوسو | ۱۵ عدد |
| - ترمیتال | ۹ عدد |
| - سیم افشار نمره $1/5 \text{ mm}^2$ | ۴ متر |
| - سیم لخت کن | ۱۰ عدد |
| - سیم چین | ۱۰ عدد |
| - ریل گلید میباخوری | ۱۰ عدد |
| - پاهای لامپ | ۱۰ عدد |
| - لامپ رشته ای | ۱۰ عدد |

توجه: کارهای عملی این بودمان با توجه به امکانات موجود در کارگاه، و تحت نظارت مربی انجام گیرد.

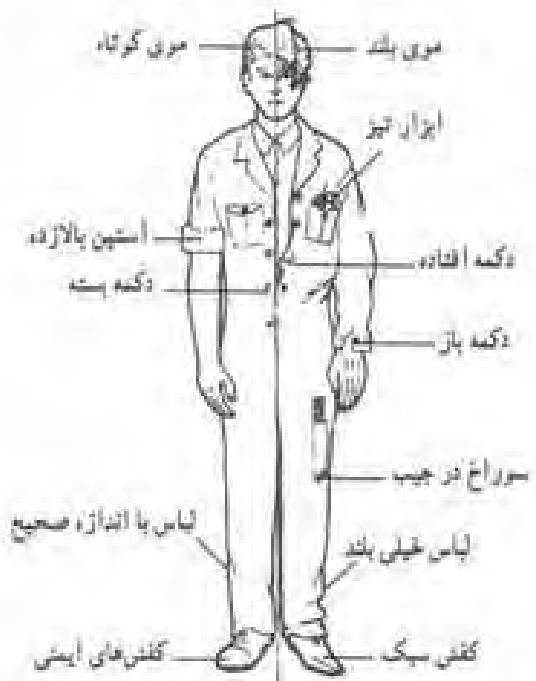


شکل ۷-۱- لباس کار مناسب

۷-۱- نکات ایمنی

نکات ایمنی مطرح در این قسمت برای اجتنام گلید کارهای این بودمان لازم الاجرا بوده و در همه حالات باید مورد توجه قرار گیرد.

۱- ایزار و انسیا اضافی را از محیط کار خود دور کنید.
در کارگاه و به هنگام کار نظم و انتظام را رعایت کنید و با دیگران شوخی نکنید.
۲- در هنگام کار از لباس و کفش مناسب استفاده کنید
(شکل ۷-۱).

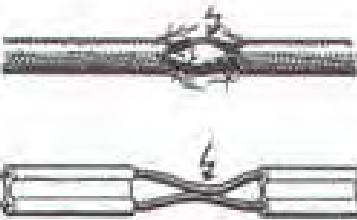

شکل ۸-۱- سیم های نامناسب

- برای محیط کار خود روشانی مناسب فراهم کنید.
- قبل از شروع به کار با وسائل الکتریکی، از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. به شرایط کار ایزار کار به خصوصی و لذت نامناسب آنها نوچه کنید(شکل ۸-۱).



شکل ۹-۱- ارت استفاده نامناسب از ایزار

استفاده از ایزار کار سالم روز موقتی در انجام و اتمام کار است.


- از ایزار و وسائل مناسب استفاده کنید، به عنوان مثال برای باز کردن و بستن جهت باز و بست بیچ هیچ وقت از انبر استفاده نکنید؛ برای بستن هر بیچ، از بیچ گوشی مناسب همان بیچ استفاده کنید(شکل ۹-۱).

استفاده از بیچ گوشی مناسب برای باز کردن هر بیچ الزامی است.



شکل ۱۰-۱- هنگام بربند و یا روپوش بردازی از سیم سرمهی را به طرف زمین نگهدازید، دقت کنید که هیچ وقت سیم به طرف کنس نباشد(شکل ۱۰-۱)


- هنگام بربند و یا روپوش بردازی از سیم سرمهی را به طرف زمین نگهدازید، دقت کنید که هیچ وقت سیم به طرف کنس نباشد(شکل ۱۰-۱)
- آزمایش مدار را حتماً با حضور مردم انجام دهید و بخصوص برای وصل به برق احتباطهای لازم را برای جلوگیری از تعلق با هادی های برقی دار به کار بندید.

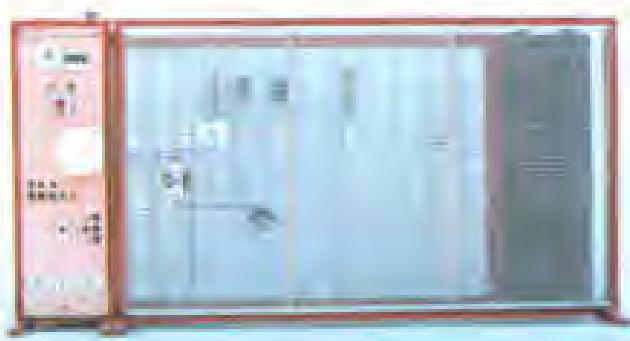

شکل ۱۱-۱- نسای طاهری مدار فیوز

۳-۴-۱- مراحل انجام کار:

- تابلو برق خالی و با تابلو باوری مبتنی انتخاب کنید.
- با به فیوز و کلید مینیاتوری را روی تابلو نصب کنید.
- نرمیال را نصب کنید.
- سیم های روکش پلاستیکی انتخاب کنید.
- سر سیم های لخت شده را زیر پیچ های با به فیوز قرار دهید (شکل ۱۱-۱).

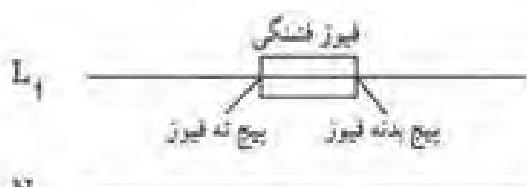

شکل ۱۲-۱- نسای الکتریکی فیوز در مدار

- سیم ورودی فاز به پیچ نه با به فیوز و سیم خروجی به پیچ بدنه فیوز وصل شود و پیچ ها را با پیچ گوشتی محکم کنید (شکل ۱۲-۱).



شکل ۱۳-۱- نحو، قرار گرفتن کلید مینیاتوری در مدار

۳-۵-۱- مدار کلید فیوز مینیاتوری را مطابق شکل ۱۳-۱ روی تابلو بیندید.

- کلید فیوز مینیاتوری را طوری نصب کنید که علامت روی آن قابل خواندن باشد. در این صورت سیم ورودی برق به پیچ فوقانی وصل می شود و پیچ پائینی خروجی می باشد.
- فاز برگشتی از کلید مینیاتوری را به پیچ مربوط به نه سریچ و نول را به پیچ مربوط به بدنه سریچ لامپ رشدی وصل کنید.
- کلید مینیاتوری را مورد آزمایش قرار دهد. با قطع و وصل کردن کلید باید لامپ خاموش و روشن شود.
- منیان محترم شرایط اضطره بار و انصال کوتاه را برای کلید، مورد آزمایش قرار دهند.

آزمون پایانی (۱)

زمان: ۴۰ دقیقه

- ۱- وسیله‌ای که با مدار به طور سری قرار گرفته و معرف کننده را در مقابل اتصال کوتاه با جریان محافظت می‌کند، نام است؟
- الف- رله حرارتی ب- تیوز ج- کلید ۱۱ د- آمر مترا
- ۲- چه موادی برای خنک کردن جریان حاصل از قطع شدن سیم حرارتی، داخل فناوری لبوز به کار می‌روند؟
- الف- برآمدهای از سرامیک ج- الک و ب د- پودر تالک
- ۳- جلس سیم ذوب شونده تیگ لبوز از چه جنس است؟
- الف- پتله ب- مس ج- طلا د- آلومنیوم
- ۴- انواع لبوزها از قطع مدار کدام است؟
- الف- لبوز تأخیری ب- لبوز قطع سرع ج- لبوز قطع متوسط د- الک و ب
- ۵- برای حفاظت الکترومغناطیسی از کدام لبوز انتخاب می‌شود؟
- الف- لبوز تأخیری (کدکار) ب- لبوز قطع سرع (کدکار) ج- لبوز با زمان قطع متوسط
- ۶- وسیله‌ای که به بایه لبوز، پیچ منشود و نیزه نیست اما بولک لبوز را اسلام می‌کند، نام است؟
- الف- کلاهک لبوز ب- نشکن لبوز ج- نسخن د- الک و ب
- ۷- بولک لبوز ۹۰٪ اجودیگی دارد؟
- الف- قهوه‌ای ب- سبز ج- خاکستری د- زرد
- ۸- بولک لبوز به کمترین وزنی حنده آمده است؟
- الف- ۷ ب- ۶ ج- ۴ د- ۱۰
- ۹- تدام لبوز طراحی دی هنری-معناطیسی و حرارتی هستند.
- الف- بیکن تویزی ب- القا ج- الک و ب د- فشنگی
- ۱۰- کاربرد عصر معناطیسی در کلیدهای مبتاخوری چیست؟
- الف- قطع اتصال کوتاه ب- قطع و لذاز زیاد د- قطع اتصال کوتاه و بار زیاد

۵-۱- از مون پایانی عملی (۱)

نصب و سرم کنس قیوزهای ذوب شونده و کلیدهای

میباخوری

مراحل انجام کار:


■ وسایل الکتریکی مدار را مطابق نشکل در روی تابلو مشبك نصب کنید.

■ خوشه ترمیال های فاز ورودی را به کلید سه فاز وصل کنید.

■ برای هر فاز یک کلید میباخور جداگانه استفاده کنید و از قیوزهای بد کلیدهای میباخوری وصل کنید.

■ سیمهای را مطابق نقشه، انتخاب و وصل کنید.

■ خروجی های را به ترمیال وصل کنید.

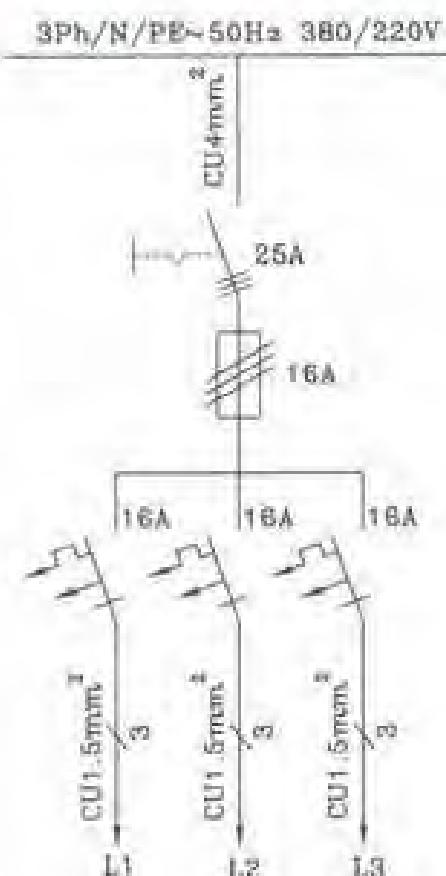

وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - ترمیال نمره ۴ | ۱۵ شاخه |
| - ترمیال نمره ۱/۵ | ۱۵ شاخه |
| - ترمیال نمره ۲/۵ | ۱۵ شاخه |
| - سیم شرکه ۴mm ² | ۱۰ متر |
| - سیم شرکه ۲/۰mm ² | ۱۰ متر |
| - سیم شرکه ۱/۰mm ² | ۱۰ متر |
| - قیوز ۱۶A تا خیری | ۱۰ عدد |
| - کلید میباخوری نک فاز ۱۶A | ۱۰ عدد |
| - کلید سه فاز ۲۵A | ۱۰ عدد |
| - تابلو مشبك | ۱۰ عدد |
| - سیم چین | ۱۰ عدد |
| - سیم لخت گی | ۱۵ عدد |
| - پیچ گوشی | ۱۵ عدد |
| - فاز متر | ۱۰ عدد |
| - آرامتر | ۵ عدد |
| - دم باریک | ۱۵ عدد |
| - پیچ و مهره | ۴ مقدار کافی |

واحد کار دوم

نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی برق

هدف کلی

نقشه‌خوانی و نقشه‌کشی مدارهای روشنایی، تابلوهای مالینه‌های الکتریکی

هدف‌های رفشاری: فرآگیر پس از بیان این واحد قادر خواهد بود:

- ۱- مدارهای روشنایی و خبری را رسم کند.
- ۲- مدار سلول فتوالکتریک را رسم کند.
- ۳- مدارهای دستگاه‌های اندازه‌گیری نک فاز و سه فاز را رسم کند.
- ۴- علامت اختصاری مدار زener diode را رسم کند.
- ۵- مدار راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز توسط کلیدهای دستی و کنترلوری را رسم کند.
- ۶- مدار راه اندازی الکتروموتورهای نک فاز توسط کلیدهای دستی و کنترلوری را رسم کند.

| مباحث آموزش | | |
|-------------|-----|------|
| جمع | علی | نظری |
| ۲۸ | ۱۸ | ۹۰ |

پیش آزمون (۲)

- ۱- علام  و  به ترتیب چه نوع کلیدی را نشان می‌دهند؟
- الف - بک‌بل، تبدیل
ب - بک‌بل، دوبل
ج - تبدیل، دوبل
د - تبدیل، سری

۲- علام نشانه‌ی جست؟

- الف - کلید مقناظیسی بک فاز
ب - کلید حرارتی بک فاز
ج - کلید میانوری بک فاز
د - کلید حرارتی سه فاز

۳- علام روی چه دستگاهی مشاهده می‌شود؟

- الف - دستگاه اندازه‌گیری یا آهربایی دائم قاب گردان
ب - دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی
ج - دستگاه اندازه‌گیری الکترو مقناظیسی
د - دستگاه اندازه‌گیری حرارتی

۴- علام جست؟

- الف - استوب
ب - استارن
ج - میکروسویچ
د - کتابت باز کتابکور

۵- علام به ترتیب نشانه‌ی چه نوع بوبنی است؟

- الف - بوبن رله‌ی مقناظیسی، بوبن رله‌ی زمانی تأخیر در قطع
ب - بوبن رله‌ی زمانی، بوبن کتابکور
ج - بوبن کتابکور، بوبن رله‌ی زمانی تأخیر در وصل
د - بوبن رله‌ی زمانی تأخیر در قطع، بوبن رله‌ی زمانی تأخیر در وصل

۱-۲- علامت اختصاری مدارهای روشابی

| علامت | شرح | علامت | شرح |
|-------|----------------------------------|-------|---|
| | سیم به طور کلی | | شانگ در باندی برق |
| | سیم حفاظش (سیم ارت) | | بریز ساده |
| | سیم نسل | | بریز با اتصال زین |
| | اتصال در سیم خروجی ابیل باز صو | | جزاخ به طور کلی |
| | سیم نصب شده روی کار | | کلید یک بدل |
| | سیم نصب شده داخل کار | | کلید سری (اوپیل) |
| | سیم نصب شده زیر کار | | کلید تبدیل |
| | سیم در جای مرطوب | | کشافت باز |
| | اتصال خروجی اطع | | کشافت باز و بسته |
| | اتصال قابل اطع (بیچ) | | اهرم کلید که با فشار دست کار من گشود با حرکت نوسانی و دارای ضامن نگهدارنده است. |
| | | | اهرم کلید که با دست کار من گشود |
| | مخفظ | | اهرم کلید اطع و وصل که خود بدست بروز نگشته و با فشار دست برمی گردد |
| | محل اتصال سیم محافظ (سیم ارت) | | |

۲-۲- انواع نقشه های مدار های روشنایی

نقشه های مدار های روشنایی به صورت های یک خطی (افقی)، گسترده و چند خطی (افقی) رسم می شود.

۱-۲-۱- نقشه مدار های یک خطی (افقی) در نقشه های فنی، مسیر سیم ها به صورت افقی و عمودی یک خطی رسم شده و همه اطلاعات مورده نیاز برای انجام کار بدون ارائه جزئیات مدار، مانند تعداد و نوع سیم ها و لوله ها، روکارها نوک، بدون سیم کشی و مشخصات وسائلی به ساده ترین صورت ممکن داده می شود.


شکل ۲-۱- نقشه فنی مدار کلید یک بعل با یک لامپ و یک بیز ارتدار^۱ نوک فاز را نشان می دهد. در شکل ۲-۲-۱، X_۱ بیز ارتدار و نمیکه گلید یک بعل روکار، X_۲ بیز ارتدار و نمیکه ۱/N/PE-۵-Hz ۲۲۰V به معنی یک فاز / نول / سیم محاافظ (ارت) جریان متناوب بر ۵۰ هر ثرت / ۲۲۰ ولت، ۱ محل خشک می باشد. NYIPCU1/5mm^۲ سیم عایق PVC قابل اطمانت (افتان) سیم تمره ۱/۵mm^۳ و اعداد روی خطوط، تعداد سیم ها را نشان می دهد.



شکل ۲-۱- نقشه فنی با یک خطی

۲-۲-۲- نقشه مدار های گسترده یا نقشه مسیر جریان: مدار گسترده بدون مشخص کردن جای وسائلی به ساده ترین صورت، عملکرد مدار را نشان می دهد. برای این که مدار بهتر فهمیده شود از این نقشه استفاده می شود که در آن فاز و نول در دو طرف و وسائل الکتریکی بین آنها رسم می شود.

شکل ۲-۲-۲- نقشه مسیر جریان کلید یک بعل با لامپ رشته ای و بیز نوک فاز با سیم اتصال به زمین^۱ را نشان می دهد.

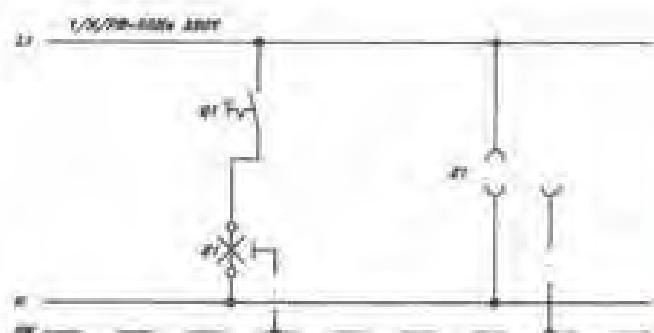

شکل ۲-۲-۲- نسای گسترده آسیم جریان مدار کلید یک بعل و بیز

= لامپ


= کلید روشنایی

= بیز

۳-۲-۲- نقشه چندخطی (حقیقی): این نقشه تحویل اتصال سیم‌ها به کلیدها و بیزها و جعبه تقسیم و ورودی ناز و نول و ارت را نشان می‌دهد. سیم‌ها به تعداد مورد لزوم در نقشه نشانده می‌شوند و محل وسائل الکتریکی را در جای خود نشان می‌دهند.

از این نقشه در موئاز مدارها استفاده می‌شود.

شکل ۳-۲-۲ نقشه چندخطی کلید یک بیل با لامپ رنگی و بیز یک فاز ارت دار و جعبه تقسیم‌ها را نشان می‌دهد.

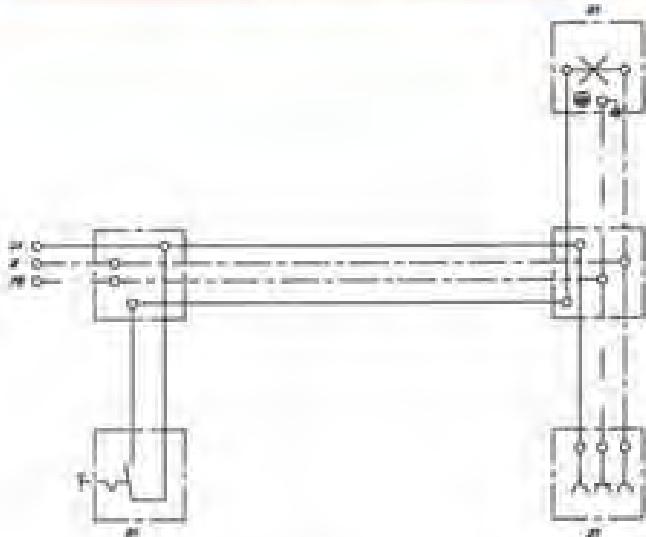


شکل ۳-۲-۲- نشانی جعلی مدار کلید یک بیل با بیز

۳-۲- نقشه گشی مدارهای روشنایی

نقشه‌ی فنی، نقشه‌ی گستردگی و نقشه‌ی چندسیمه‌ی مدار روشنایی یک بیل در ردیف ۲ شرح داده شد. نقشه‌ی مسیر جریان کلید سری و بیز ارت دار یک فاز در شکل ۳-۵ و نقشه‌های فنی و چندسیمه‌ی این مدار در شکل‌های ۳-۶ و ۳-۷ نشان داده شده است.

توحیح این که توسط کلید سری، دو سری لامپ را می‌توان به طور جداگانه روشن و خاموش نمود.

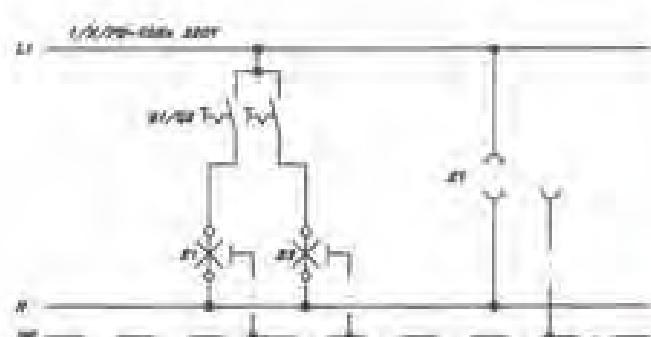

شکل ۳-۳- نشانی گشته، (مسیر جریان) مدار کلید سری و بیز


$Q_1 = \text{کلید سری}$

$X_1 = \text{بیز یک فاز ارت دار}$

$E_1 \text{ و } E_2 = \text{لامپ رنگی}$


نقشه مسیر جریان

اين نشنه كنترل دو لامپ E₁ و E₂ با دو كلید جداگانه Q₁ و Q₂ و همچنین يك بيرز X₁ را نشان مي دهد.
نشنه فتن مدار كلید سري با دو لامپ و يك بيرز يك فاز
ارت دار

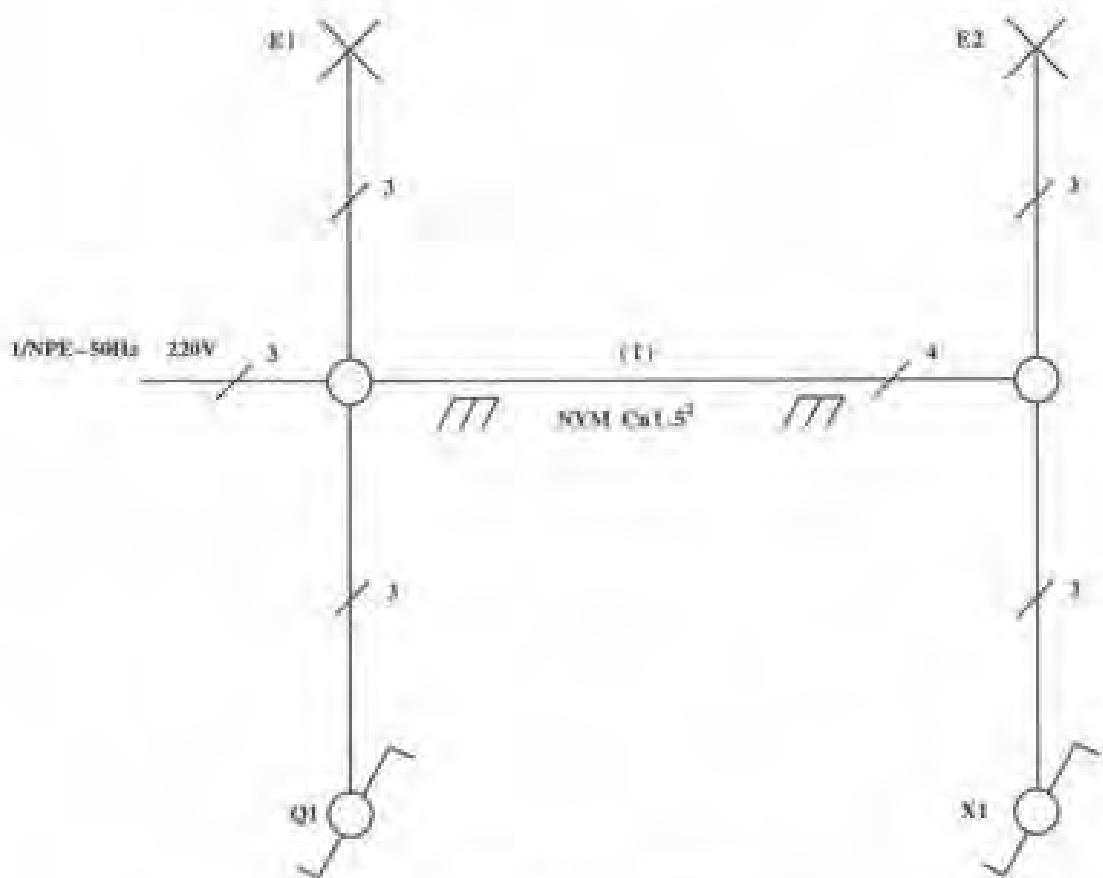


شکل ۶-۲- اسماي فتن مدار كلید سري

نقشهی چندسیمه‌ی (وافعی) گلید سری با دو لامپ ر
هر سریک فاز ارتدار

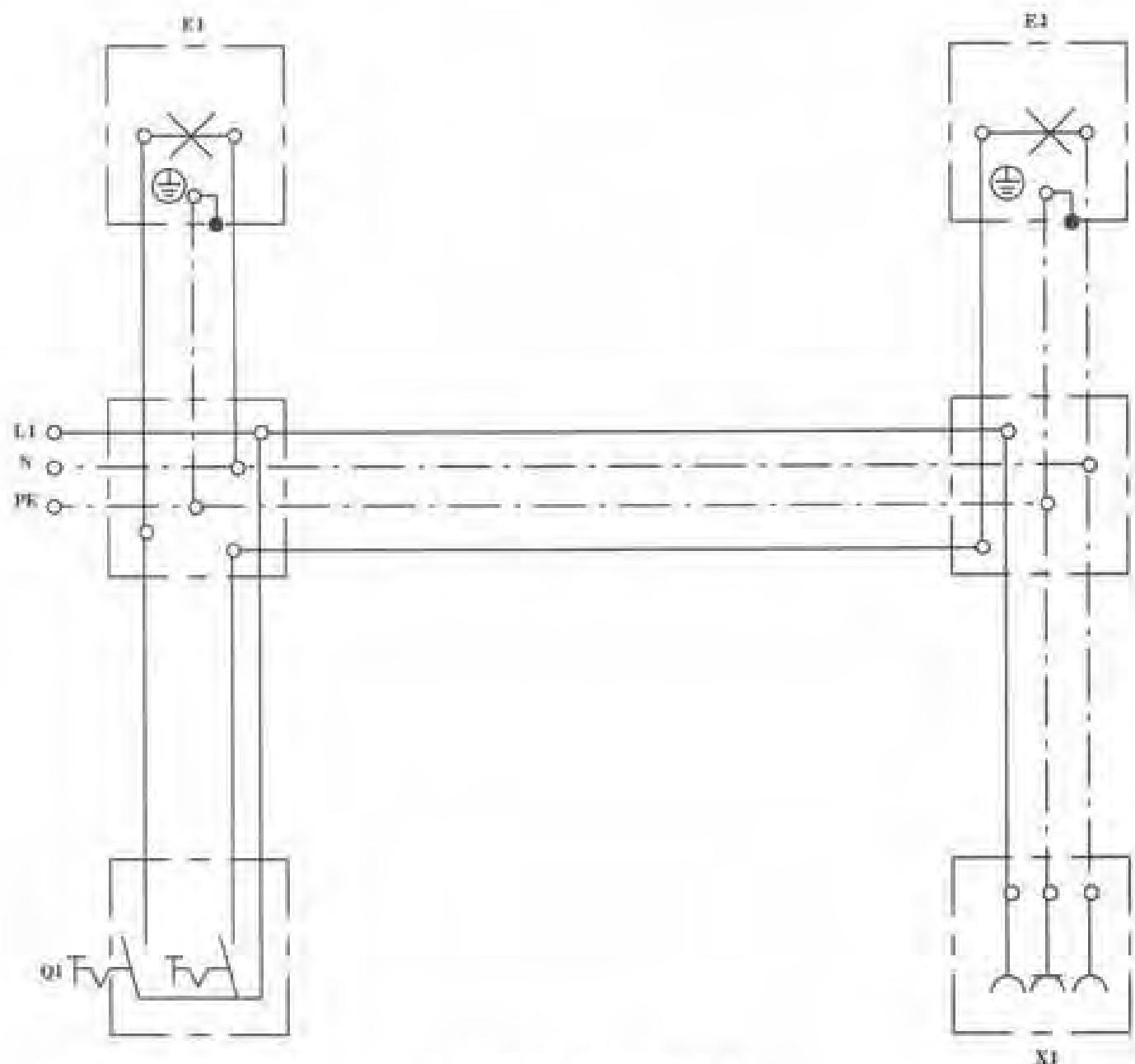

شکل ۷-۲- نسلی سه‌فازی مدار گلید سری با مرکز

UNPE-50Hz 220V

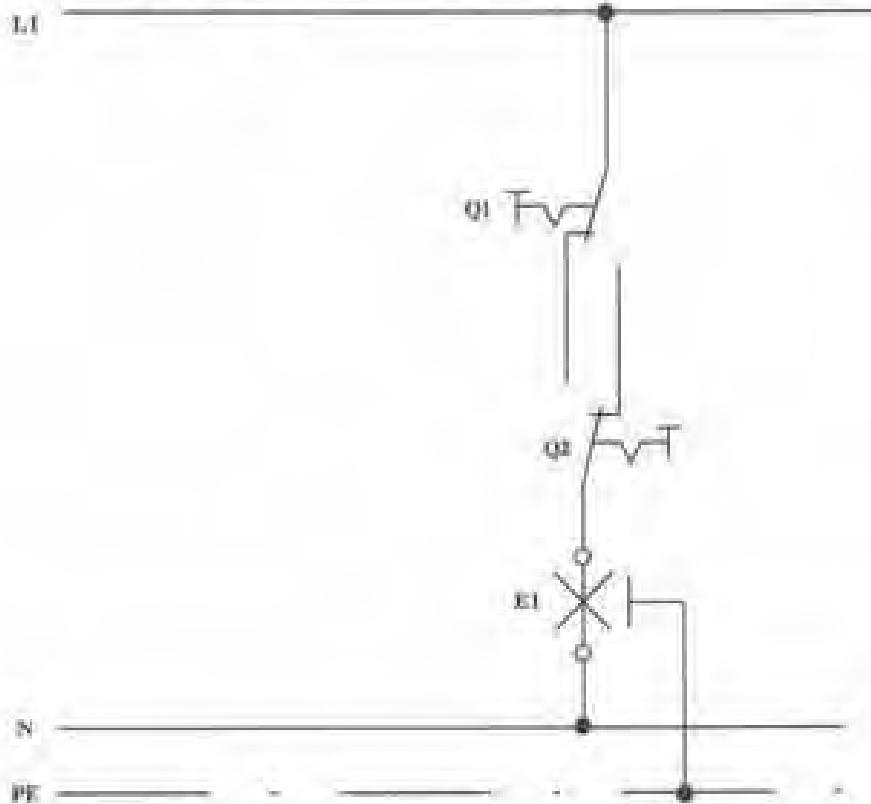

شکل ۸-۸- شکل مسیر جریان کلید تبدیل

۱-۳-۴- نقشه گشی مدار


روشنایی کلید تبدیل با یک لامپ اکتشافی یک لامپ از دو نقطه؛ برای کنترل یک لامپ (روشن و خاموش کردن یک لامپ) از دو محل، از دو کلید تبدیل استفاده می‌شود که فاز به یک منترگ یک کلید و دو یوچ‌های غیرمنتربگ به هم وصل شده و یک منترگ کلید تبدیل دیگر به لامپ و طرف دیگر لامپ به نول وصل می‌شود.

شکل ۸-۸- مدار گستردگی (مسیر

جریان) کلید تبدیل با یک لامپ را انتان می‌دهد.


شکل ۹-۲- نقشه‌ی نقی (نک سبمه)

کلید تبدیل همراه یک لامپ را انتان می‌دهد.

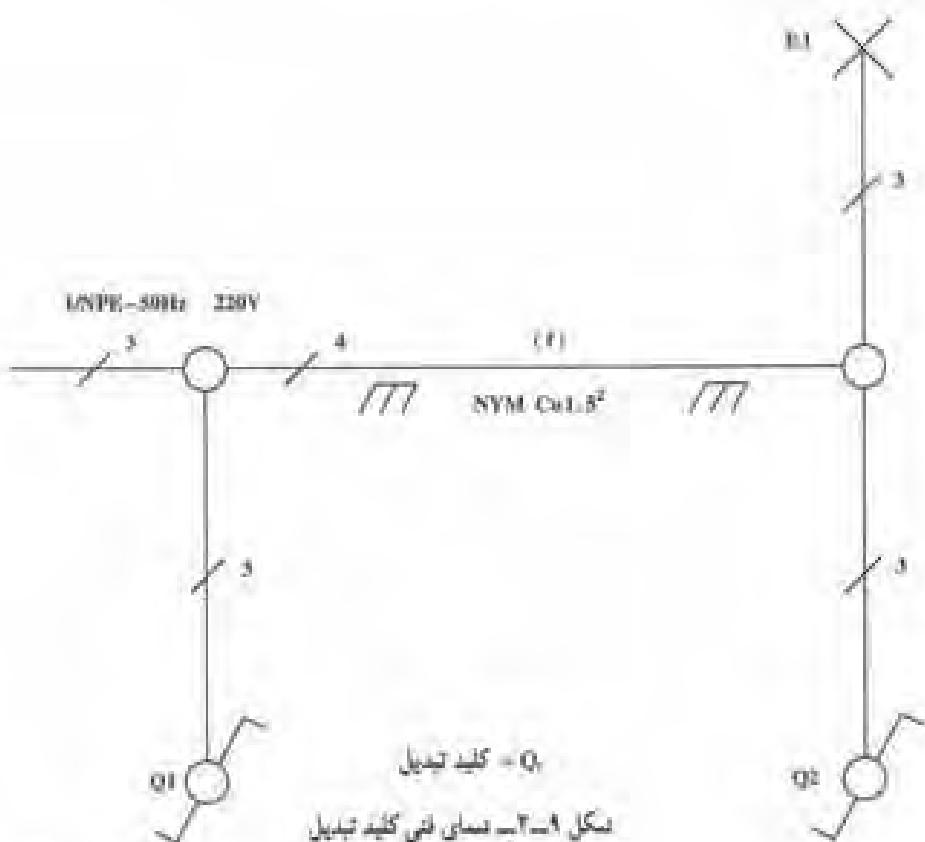

شکل ۹-۲- شکل مسای نقی کلید تبدیل

شکل ۱۰-۲- نقشه‌ی چندسیمه‌ی (حقیقی) کلید تبدیل
هر راه با لامپ را نشان می‌دهد.

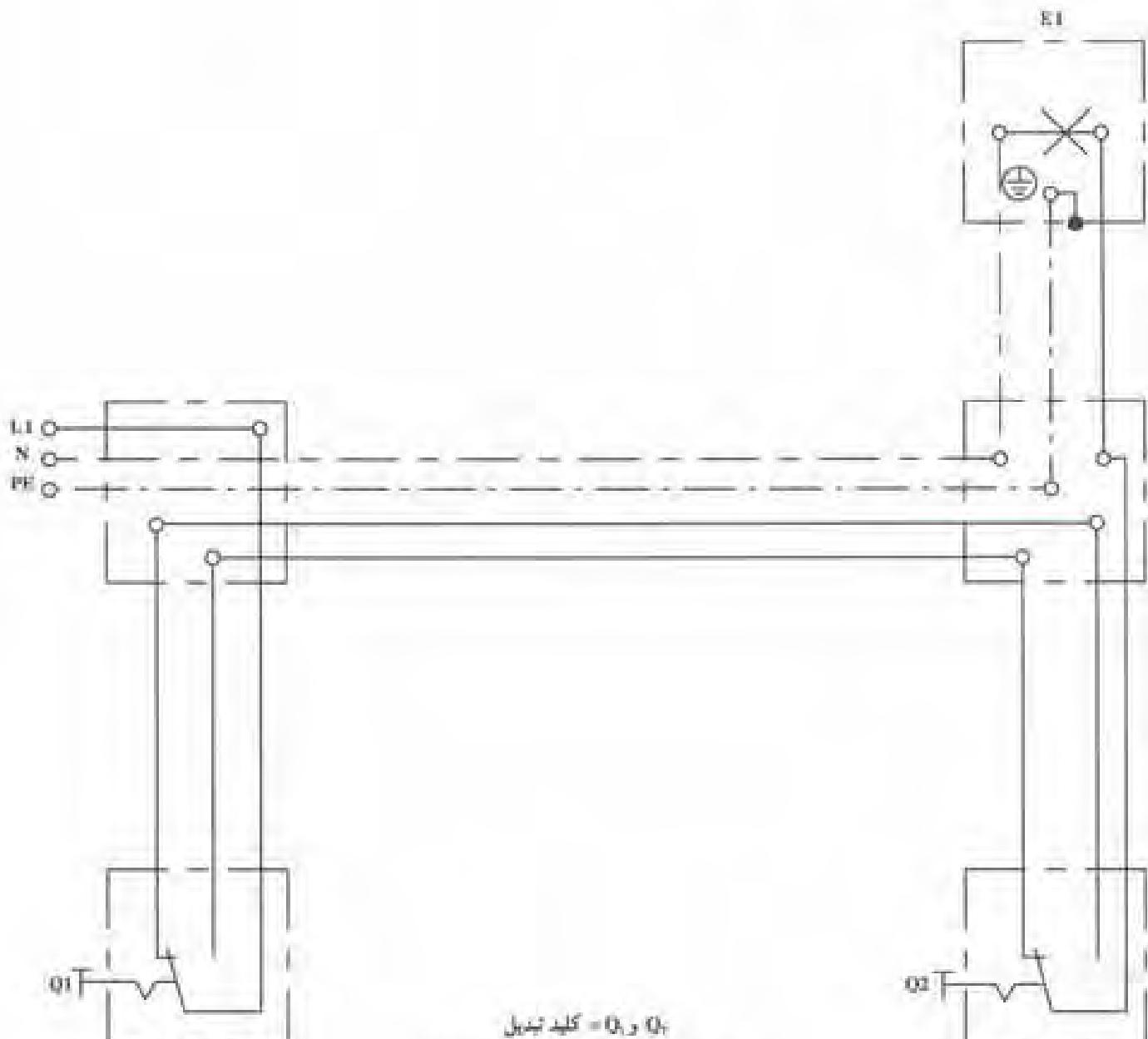


شکل ۱۰-۳- نسای حلقوی مدار کلید تبدیل
 Q_1 و Q_2 = کلید تبدیل

یک لامپ را نشان می‌دهد. برای انتقال مدار، ابتدا فاز به کنکات منترگ کلید تبدیل می‌آید و از در کنکات دیگر همان کلید به در کنکات کلید صلبی به طور مستقیم در کلیدهای زبانه‌ای صلبی و به طور عرضی به کنکات‌های بالای کلید صلبی گردان وصل می‌شود. از زیر کنکات‌های کلید صلبی به کلیدهای صلبی دیگر وصل شده و ادامه می‌پاید که در نهایت به در کنکات غیر منترگ کلید تبدیل انتهای مدار وصل می‌شود. کنکات منترگ کلید تبدیل انتهای خط به لامپ و طرف دیگر لامپ به خواه متص禄 می‌شود.

شکل ۱۱-۱۱-۲- نفته‌ی سیر را نشان می‌دهد.


۲-۲-۲- نفته‌ی کنکی مدار روتاین کلید صلبی مسراه کلید تبدیل با یک لامپ: برای کنکل یک لامپ (روشن و خاموش گردید یک لامپ) از سه نقطه را بیشتر، از کلیدهای صلبی و کلیدهای تبدیل استفاده می‌شود؛ بدین ترتیب که در کلید تبدیل در اینها و انتهای مدار و کلیدهای صلبی در وسط آن‌ها قرار می‌گیرد. اگر کنکل یک لامپ از سه نقطه پانجه، از دو کلید تبدیل و یک کلید صلبی در وسط آن‌ها استفاده می‌شود و اگر کنکل لامپ از سه نقطه پانجه از دو کلید تبدیل در اینها و انتهای استفاده می‌شود و بقیه کلیدهای از نوع صلبی و در وسط کلیدهای تبدیل قرار می‌گیرند.

شکل ۱۱-۱۱-۲- نفته‌ی گستره، کلیدهای صلبی و تبدیل با

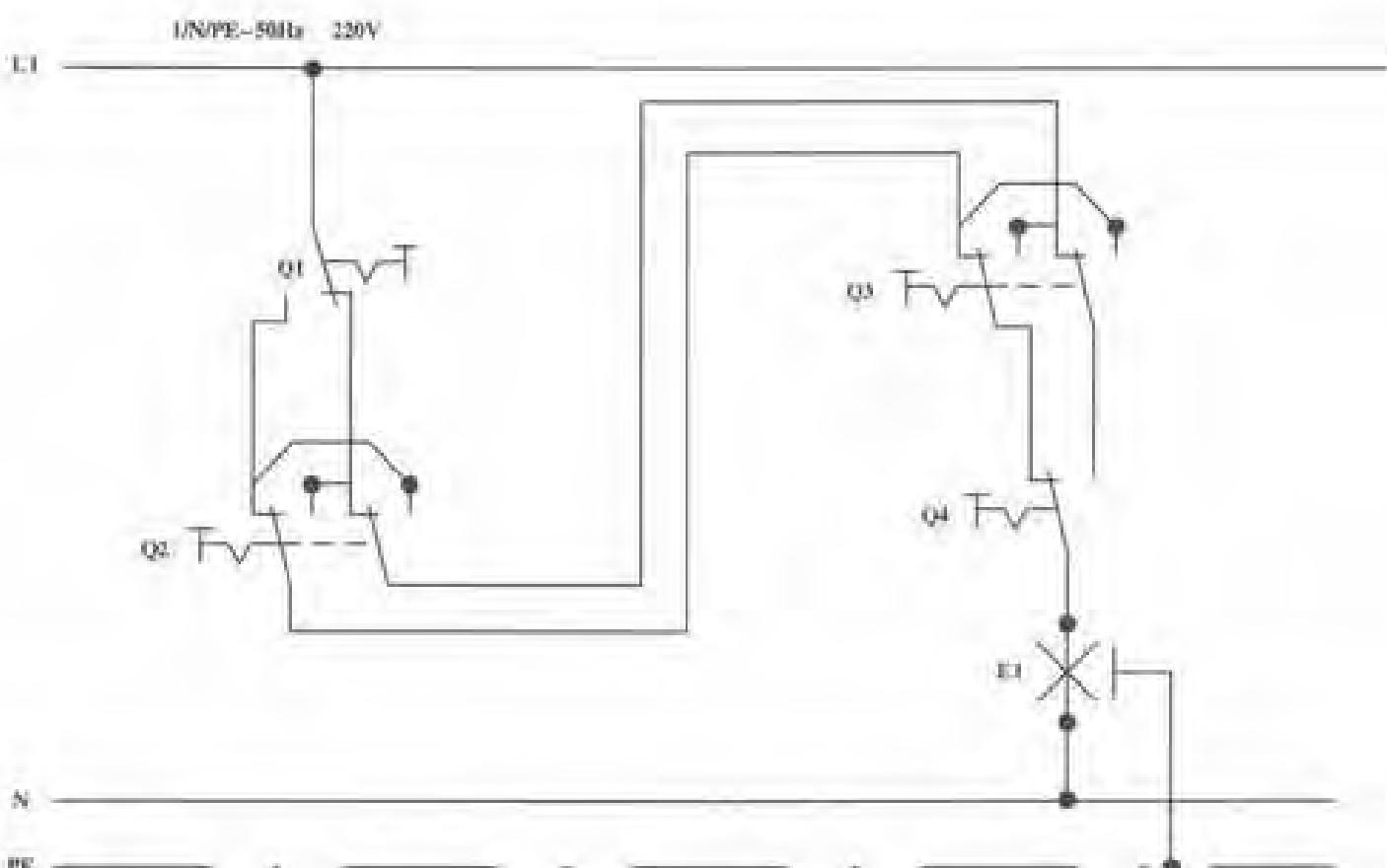

شکل ۱۱-۱۱-۲- سایی سیر جریان مدار کلید صلبی

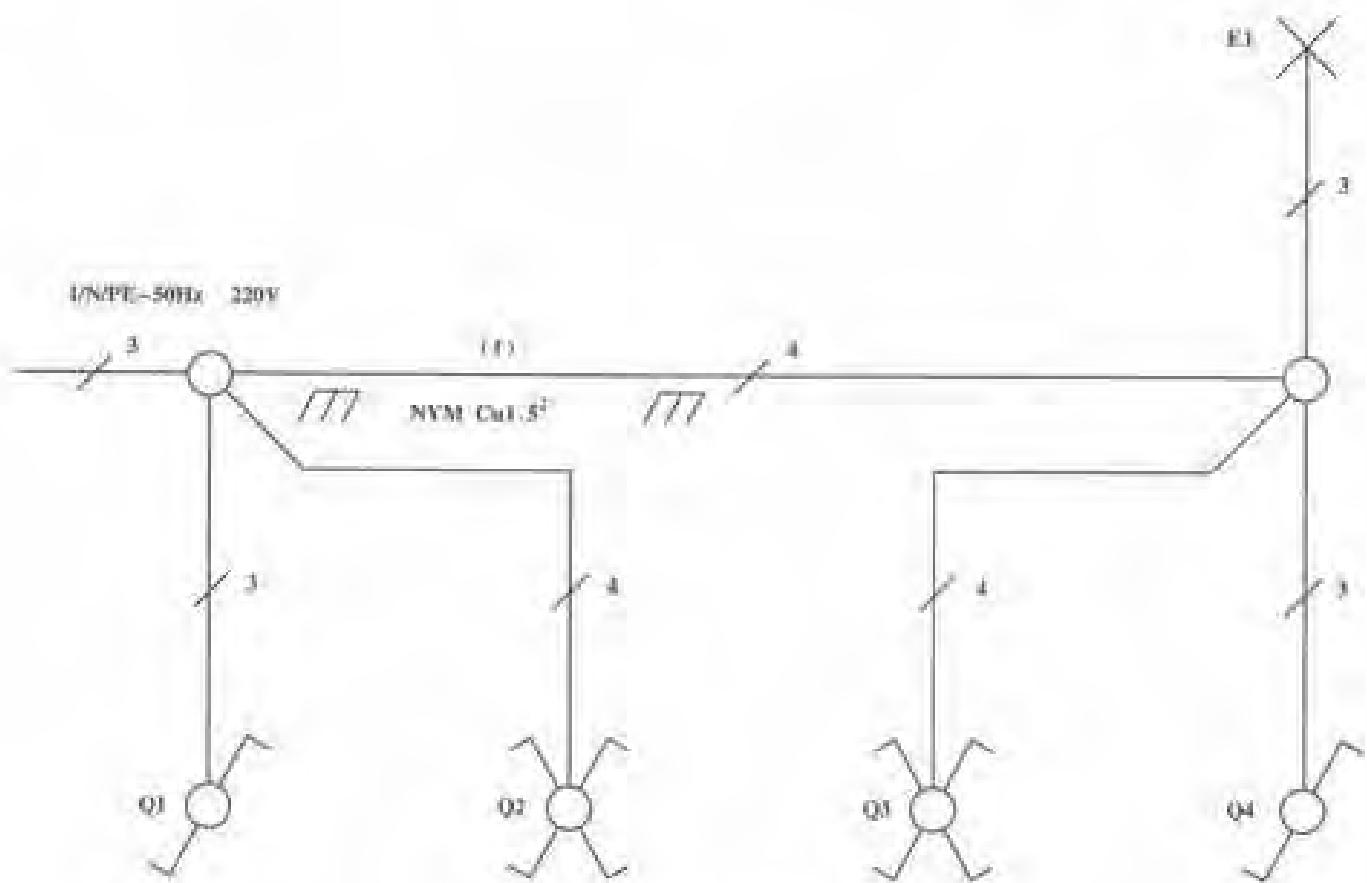
شکل ۲-۴- نقشه فنی پاتلسانی کلید صلبی و تبدیل
کترل از چهار نقطه را تسان می دهد.



$Q_1, Q_2 =$ کلیدهای تبدیل
 $Q_3, Q_4 =$ کلیدهای صلبی

شکل ۲-۵- نسخه فنی مدار کلید صلبی

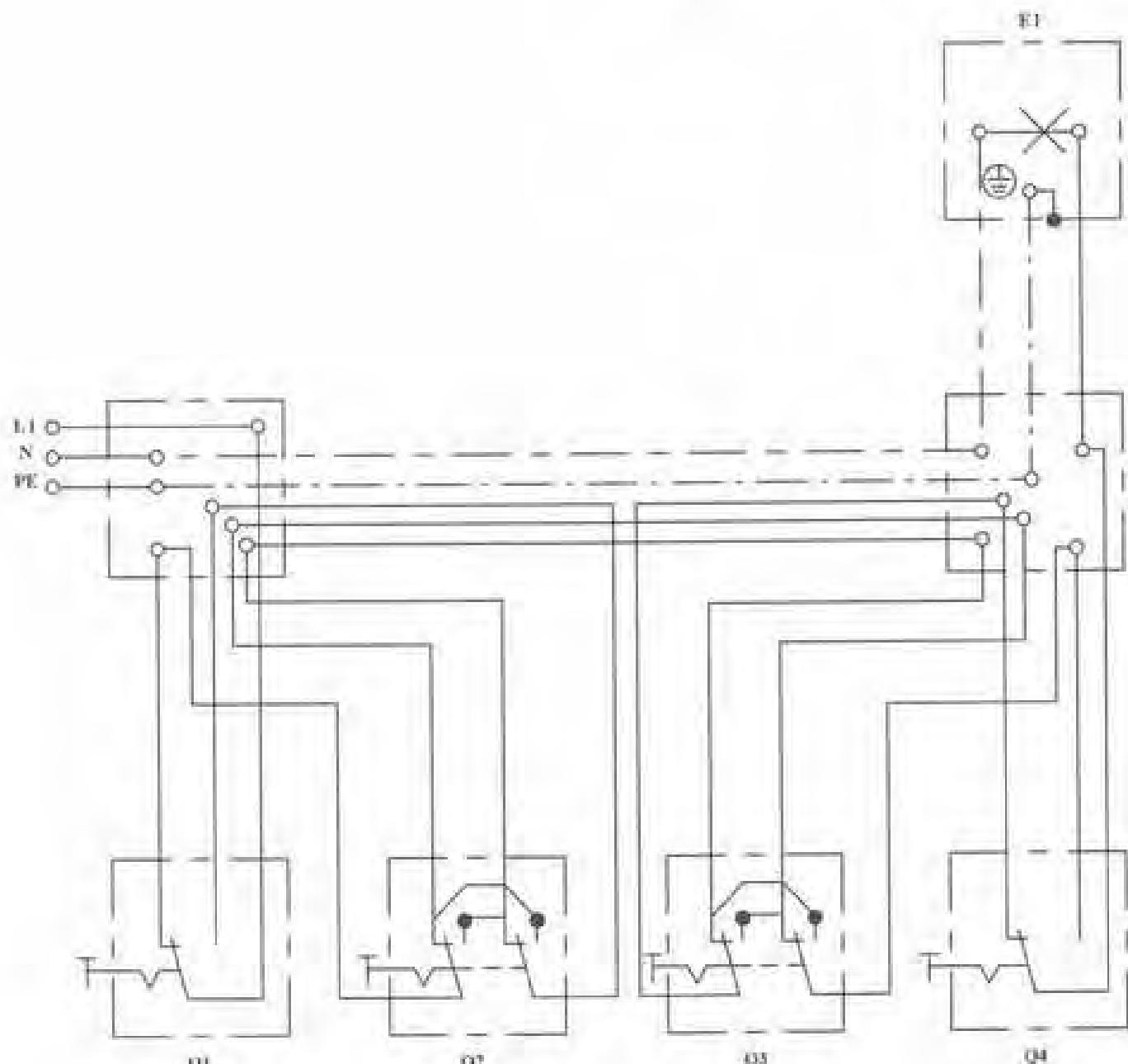شکل ۱۲-۲- نقشه‌ی جنبدیه (حقیقی) کلیدهای صلبی و تبدیل کنترل یک لامپ از چهار نقطه را نشان می‌دهد.



$Q_1, Q_2 =$ کلیدهای تبدیل
 $Q_3, Q_4 =$ کلیدهای صلبی

شکل ۱۲-۱- اسایی خلیقی مدار کلید صلبی

۴-۲- علائم اختصاری حفاظت‌ها و حفاظت‌کننده‌های الکتریکی

۱-۴-۲- علائم حفاظت در روی تجهیزات

استاندارد

| علامت | شرح | علامت | شرح |
|-------|---|-------|---|
| | حفاظت نمود، در برابر قطرات آب، حفاظت در برابر رطوبت زیاد هوا، بخار و قطرات آب | | حفاظت نمود، در برابر باش آب |
| | حفاظت نمود، در برابر قطرات مایل آب | | حفاظت نمود، در برابر ورود آب بدون فشار |
| | حفاظت نمود، در برابر ترشح آب | | با حفاظت ضد گرد و خاک |
| | | | با حفاظت ضد گرد و غبار، حفاظت کامل در برابر گرد و غبار |

شکل ۴-۱۹

۴-۲-۲- حفاظت بین‌المللی تجهیزات بر قبی در برابر

ذرات خارجی و جگیدن قطرات آب

| حفاظت در برابر جگیدن قطرات آب | عدد نشاناین دوم | حفاظت در برابر ذرات خارجی | عدد نشاناین اول |
|--|-----------------|---|-----------------|
| بدون حفاظت | ۰ | بدون حفاظت | - |
| حفاظت در برابر قطرات آب که عمودی فروسی جگد | ۱ | حفاظت در برابر ذرات بزرگ خارجی: $d > 5\text{mm}$ | ۱ |
| حفاظت در برابر قطرات آب که مایل فروسی جگد بازابه ۱۵ درجه | ۲ | بدون حفاظت در دخول عددی | ۱ |
| حفاظت در برابر ترشح آب نا-۲ درجه تسبیت به قائم | ۳ | حفاظت در برابر ذرات متوسط خارجی: $d > 0.7\text{mm}$ | ۲ |
| حفاظت در برابر ترشح آب از هرس | ۴ | حفاظت در برابر ذرات کوچک خارجی: $d > 0.5\text{mm}$ | ۳ |
| حفاظت در برابر ترشح آب از هر راستا | ۵ | حفاظت در برابر ذرات خارجی: $d > 0.1\text{mm}$ | ۴ |
| حفاظت در برابر فوران شدید آب | ۶ | حفاظت در برابر گرد و خاک، حفاظت تماس کامل | ۵ |
| حفاظت در برابر غوطه‌ورشدن آب در شرایط معین فشار و وزنی | ۷ | | ۶ |
| حفاظت در برابر غوطه‌ورشدن دائمی در آب | ۸ | حفاظت کامل در برابر گرد و غبار | ۷ |

حفاظت بین‌المللی با IP ایشان داده می‌شود.

مثال: مفهوم IP45 جستا

پاسخ: این علامت به معنی حفاظت بین المثلث در برابر
درات خارجی با نظر بزرگ تر از یک میلی متر و در برابر ترشح
آب از هر راستا می باشد.

۳-۲-۲- علامم اختصاری روی دستگاههای حفظ کننده الکتریکی

| علام | شرح | علام | شرح |
|------|------------------------------|------|----------------------------------|
| | کلید محافظ مونو رله مغناطیسی | | فیوز |
| | رلهی ولتاژ کم | | علام فیوز کش کار |
| | رلهی ولتاژ زیاد | | فیوز طرف یعنی مست بکه وصل من شود |
| | رلهی جریان کم | | کلید فیوز |
| | رلهی جریان زیاد | | رلهی حوازنی |
| | کلید مینیاتوری سه فاز | | کناكت رلهی حوازنی |
| | | | رلهی مغناطیسی (کلید محافظ سه) |

شکل ۱۵-۶


۵-۲- علامم اختصاری دستگاههای خبری و صوتی

۱-۵-۲- علامم زنگ اخبار، بیزور، بوق، آزیر



شکل ۱۶-۶


۴-۵-۲- علامت خودکنده ها و حسگرها (دستگورها)

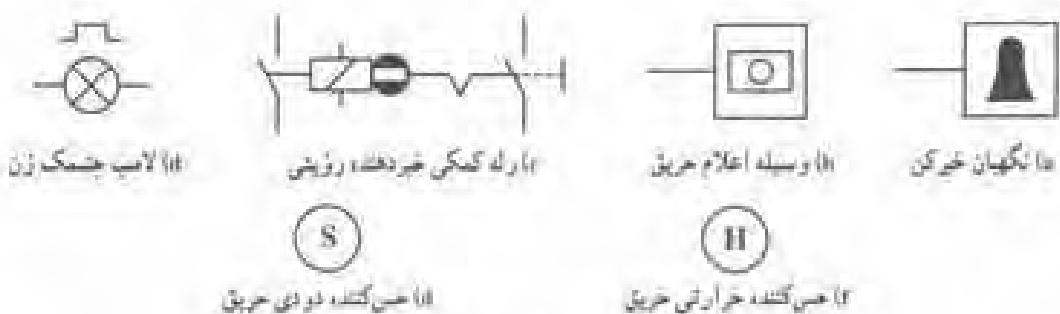

شکل ۴-۱۷


۶-۲- ترسیم انواع نقشه مدارهای خبری و صوتی

۱-۶-۲- مدار زنگ اخبار: شکل ۴-۱۸-۲ نقشه مدار جدید سیمه‌ی زنگ اخبار کنترل از سه نقطه را نشان می‌دهد.

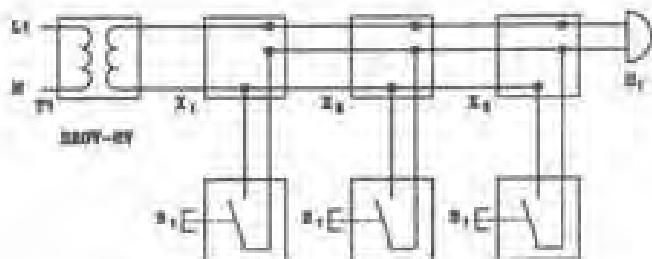

شکل ۴-۱۸-۲- نسخه حقیقی مدار زنگ اخبار

شکل ۴-۱۹-۲ مداریک خط زنگ اخبار کنترل در سه نقطه را نشان می‌دهد.

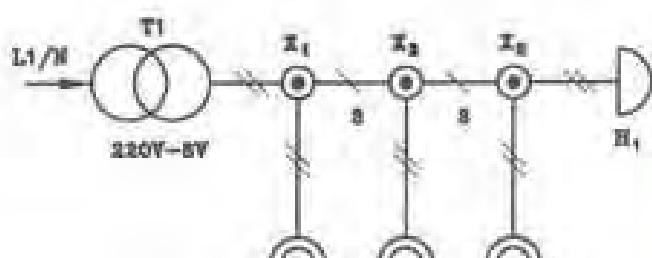


شکل ۴-۱۹-۲- نسخه فنی مدار زنگ اخبار

S_1, S_2, S_3 و B_1 = این هایی زنگ اخبار
 B_1 = زنگ اخبار
 T_1 = ترانسفورماتور
 نشیمها = $X_{1,2}, X_{2,3}, X_3$

۲-۶-۲- مدار دستگاه اعلام خطر: این دستگاه برای حفاظت اماکن از دستبرد و دزدی به کار می‌رود. در این دستگاه، انصال‌ها و رشته‌سیمه‌های نازکی را می‌توان کلار گذاشت که با قطع هر یک از آن‌ها، دستگاه اعلام خطر می‌کند.


شکل ۲۰-۲- نمونه‌ای از تئهی مدار اعلام خطر را نشان می‌دهد. وقتی که هنگام برواری جریان، نتی وصل است لامپ روشن می‌شود، بین آنها مغناطیس شده و کنکات ۱۱ باز می‌گرد و مدار زنگ قطع می‌شود.

وقتی که کنکات‌های اعلام خطر به هر علتی باز می‌شوند لامپ خاموش شده و بین آنها مغناطیس نمی‌شود، در این حالت کنکات ۱۱ به حالت بسته باز می‌گردد و زنگ به صدا درمی‌آید.

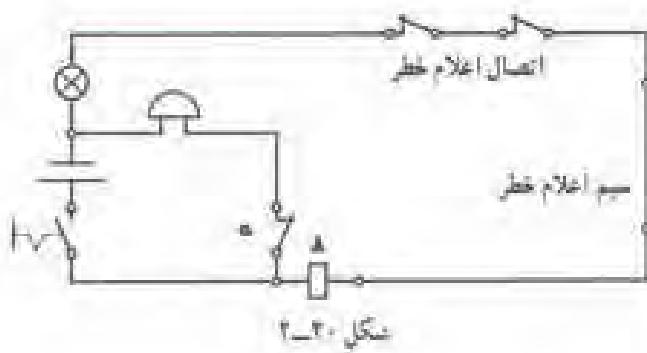

شکل ۲۰-۲

شکل ۲۰-۳- نقشه مدار دستگاه اعلام حریق؛ مدار دستگاه‌های اعلام حریق به دو صورت خطر و حلقه‌ای ساخته می‌شود. در حالت خطر هر شستی و کنکات عمل کننده با دو رشته بیم با مرکز کنترل در تعاس است. هر یک از بیم‌ها به سه دستگاه، کنترل می‌شوند. شکل ۲۱-۲ نمونه‌ای از این مدار را نشان می‌دهد، در دستگاه اعلام حریق حلقه‌ای، نتی و کنکات‌های عمل کننده‌ای بسته بهم بهم وصل شده و به مرکز کنترل متصل می‌شوند.

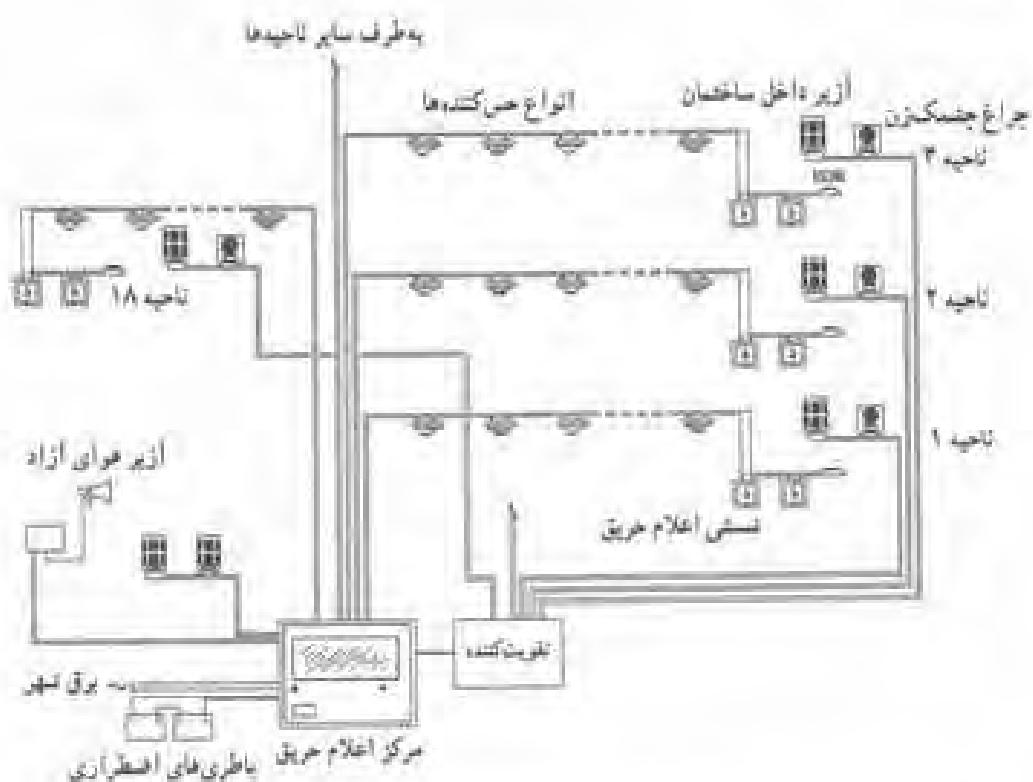

شکل ۲۱-۲- نمونه‌ای از این پنک سیم اعلام حریق

با عمل گردن شستی‌ها و گشایش‌های گسترده، مرکز گسترده
به کار می‌افتد و آنرا و یا لامب خبر را به کار می‌اندازد. در شکل
۲-۲ نمای ظاهری تعدادی از عناصر مدارهای اعلام خوبین
زیده می‌نمود.



- ۱- انواع حس کنندگان
- ۲- جراغ الام
- ۳- آذربای هرای از راه
- ۴- آذربای داخل ساختمان
- ۵- مرکز اعلام خوبین

شکل ۲-۲-۲- انواع تجهیزات بسته اعلام خوبین

۷-۲- علامت اختصاری منابع تغذیه

| علامت | شرح |
|---------------|----------------------------------|
| | ۱- بربز ساده |
| | ۲- بربز ساده مدلایی |
| | ۳- بربز ارتدار |
| | ۴- بربز یا قریبی |
| | ۵- بربز با کلید قفل شونده |
| | ۶- بربز مقالز گاطی |
| S/M/PE | |
| | ۷- بربز تلقن |
| | ۸- بربز آشن |
| | ۹- مقصمه یا پانه‌ای (آزمایشی) |
| | ۱۰- ناچلوی برقی فرعی |
| | ۱۱- ناچلوی برقی اصلی و نیمه اصلی |

فکل ۷-۲

۲-۸ علامت اختصاری سیم‌ها، کابل‌ها، انتسابات، اتصالات و لوله‌کشی

| علامت | شرح |
|---|---|
| _____ | مسیر لوله و سیم (از دو سیم) |
| _____ | مسیر لوله و سیم، تعداد خطوط مورب نمایانگر تعداد سیم (یعنی از دو سیم) در لوله می‌باشد. |
|  | دور رشت سیم با سطح مقطع $1/5 \text{ mm}^2$ میلی متر مربع در لوله‌ی شماره ۱۱ |
| _____ ۸ | مسیر لوله و سیم به طرف تابلوی محلی، مدار شماره‌ی ۸ |
|  | مسیر لوله و سیم به طرف بالا |
|  | مسیر لوله و سیم به طرف پایین |
|  | مسیر لوله و سیم از پایین به بالا، یا بر عکس |
| _____ | نقطه‌ی انتساب |
| _____ | تقاطع، بدون اتصال الکتریکی |
| _____ | مسیر لوله‌کشی توکار در سقف، گف به دیوار |
| _____ | مسیر لوله‌کشی روکار روی سقف، گف به دیوار |
| _____ ۳ | مسیر لوله‌کشی توکار برای سیم بر اضطراری |
| _____ ۴ | مسیر لوله‌کشی توکار برای سیم برای تنفس |

نکل ۲-۶۶


| علامت | شرح |
|-------|---|
| —■— | سر لوله کشی توکار، برای سیستم ابترافون (الفن داخلی) |
| —■— | سر لوله کشی توکار، برای سیستم احتصار برستار |
| —▲— | سر لوله کشی توکار، برای سیستم آشن |
| —○— | سر لوله کشی توکار، برای سیستم مادر ساعت |
| —■— | سر لوله کشی توکار، برای سیستم اعلام و اطلاع عربی |
| —■— | سر لوله کشی توکار، برای سیستم صوتی |
| —■— | سر لوله کشی توکار، برای سیستم موسيقی |
| ■—●— | جهبه‌ی انتهایی (نقیم با کشش)، یک راه، نوع روزگار |
| ■—●— | جهبه نقیم، دو راه، نوع روزگار |
| ■—●— | جهبه نقیم، سه راه، نوع روزگار |
| ■—●— | جهبه نقیم، چهار راه، نوع روزگار |
| □—○— | جهبه‌ی انتهایی (نقیم با کشش)، یک راه، نوع توکار |
| □—○— | جهبه نقیم، دو راه، نوع توکار |
| □—○— | جهبه نقیم، سه راه، نوع توکار |
| □—○— | جهبه نقیم، چهار راه، نوع توکار |

پنهان نکلن ۲۲-۲



۱-۲- علامت اختصاری مدار سلول فتوالکتریک
سلول فتوالکتریک با قتوسل ته برای کنترل لامپ های
سازی به هنگام تاریک و روشن شدن هوا به کار می رود را ای
علامت اختصاری مطابق شکل ۲۵-۲ است.

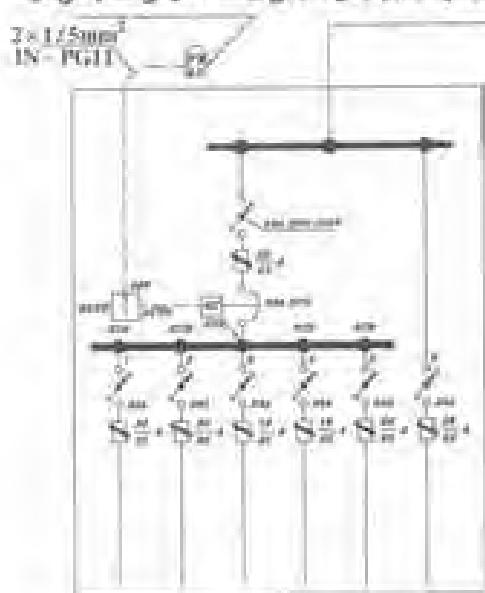
رادن فتوسل در دیواره خارجی ایستگاه، مرعن نصب می شود.



الف- لامپ تک خطی پنک تابلوی روشنایی مجهز به فتوسل

۱-۲- نقشه مدار سلول فتوالکتریک

شکل ۲۶-۲- الف- نقشه ای از مدار تابلو فرمان روشنایی
محوطه توسط فتوسل را به صورت تک خطی نشان می دهد.
کلید AUTO, OFF, HAND به ترتیب برای حالت دستی،
قطع و اتوماتیک مدار به کار می رود. وقتی کلید روی HAND
است مدار مستقیماً عمل می کند؛ در حالت OFF مدار مستقیماً در
اتوماتیک هر دو قطع است و در حالت AUTO مدار به طور
اتوماتیک توسط فتوسل عمل می کند. کنترلر HC توسط
فتوسل و کلید مستقیماً اتوماتیک عمل نمی کند. با وصل کلید اصلی
۹۳۸ و کلیدهای مربوط به هر خط خروجی، جریغهای در تاریکی،
روشن و در روشنایی، خاموش می شوند. فتوسل دارای سه مهم
است. خاز و نول وارد فتوسل شده و یک سیم برگشت از فتوسل
خارج می شود.

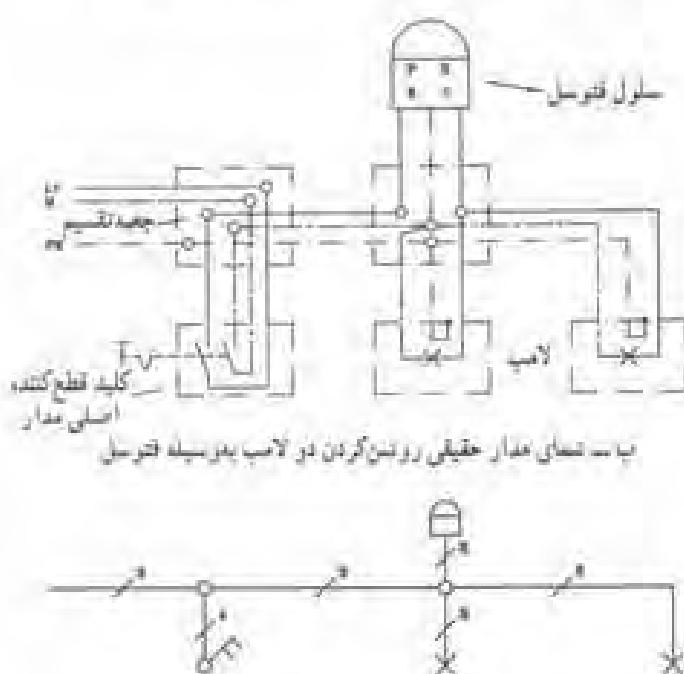

ب- شما مدار حقیقی روشن گردید در لامپ بوزیله فتوسل

شکل ۲۶-۲

شکل ۲۶-۲- ب- مدار فتوسل را نشان می دهد که در
لامپ را به طور اتوماتیک روشن و خاموش می کند. ضمن اینکه
توسط یک کلید دو قطبی می توان مدار فاز و نول را به طور کمی
قطع کرد، شما قبض این مدار در شکل ۲۶-۲- ج آمده است.
در مدار شکل ۲۶-۲ کلید اصلی ۹۳ آمپر، سه فاز و ۰-۵
ولت است. شماره‌ی بالای فیوزهای جریان نامن فیوزهای و شماره‌ی
نیز کسر، جریان نامن بالهای فیوزهای مربوطه می باشد.

۱۱-۲- علامت اختصاری دستگاه‌های اندازه‌گیری تک‌فاز و سه‌فاز

| علامت | شرح |
|-------|---|
| | دستگاه اندازه‌گیری دینامیکی بدون هسته |
| | دستگاه اندازه‌گیری دینامیکی با هسته اهن |
| | دستگاه اندازه‌گیری دینامیکی با قاب ملیسی بدون هسته |
| | دستگاه اندازه‌گیری دینامیکی با قاب ملیسی با هسته اهن هسته |
| | دستگاه اندازه‌گیری دینامیکی با هسته اهن |
| | دستگاه اندازه‌گیری دینامیکی با قاب ملیسی نسبت سنج |
| | دستگاه اندازه‌گیری با سیم هزار تی |
| | دستگاه اندازه‌گیری بی‌متال |
| | دستگاه اندازه‌گیری استاتیکی |
| | دستگاه ریبر اسپونی (توسان) |
| | دستگاه بدل هزار تی (ترموکربل) انتقالی به سیم هزار تی |
| | دستگاه بدل هزار تی (ترموکربل) غایقی |
| | پکتوکتی |
| | انتقال سیم خالقی (انتقال زمین) |
| | علامت جهت میزان کردن صفر دستگاه |
| | در موقع اندازه‌گیری با این دستگاه، دقت نبود |
| | دستگاه با ولتاژ امتحان نشده میزان نیست |

| علامت | شرح |
|-------|---|
| — | جزیان مستقیم |
| ~ | جزیان متناسب |
| ~~ | جزیان مستقیم و متناسب |
| ☆ | با ۵۰۰ ولت از مایش نشده |
| ☆ | با ۳۰۰۰ ولت از مایش نشده |
| ☆ | با هیچ روشی از مایش نشده |
| ⊥ | فرارگیری دستگاه به طور غیردستی |
| ⊜ | فرارگیری دستگاه به طور اتفاقی |
| ↙ | فرارگیری دستگاه با زاویه ۶۰ درجه |
| ٪۰.۵ | دقت کلاس پر ابر است با خطای مطلق دستگاه تسبیح به حداقل مقداری که دستگاه می‌سنجد سلا ٪۱۰ |
| □ | دستگاه با آهربای دائم و قاب گردان |
| □ | دستگاه با آهربای دائم و قاب گردان صلبی |
| ← | دستگاه با آهربای گردان |
| ★ | دستگاه با آهربای گردان و حوزه صلبی |
| ❖ | دستگاه با آهن نرم گردان |



شکل ۲-۲۸- قرار گرفتن آمپر متر و ولت متر در مدار

۱۲-۲- نقشه گشی مدارهای دستگاههای اندازه گیری
الکترونیکی تک فاز و سه فاز


۱۲-۳- نقشه ی مدار آمپر متر و ولت متر: آمپر متر
در مدار به صورت سری و ولت متر به صورت موازی با مصرف کننده
قرار می گیرد (شکل ۲-۲۸).

۱۲-۴- مدار وات متر: وات متر وسیله ای است
که توان مطابق با اکسیژن را انتقال نمایند.


وات متر تک فاز دارای دو سیم بیج است، یکی سیم بیج
حریان و دیگری سیم بیج ولتاژ.

سیم بیج حریان وات متر به صورت سری و سیم بیج ولتاژ
وات متر به صورت موازی با مصرف کننده در مدار قرار می گیرد.
بدین ترتیب که یک سر سیم بیج حریان (شماره ۱) به فاز و طرف
دیگر آن (شماره ۲) به مصرف کننده وصل می شود. هم جنین یک
سر سیم بیج ولتاژ (شماره ۲) به فاز و سر دیگر آن (شماره ۵) به
نول وصل می شود.

شکل ۲-۲۹- مدار وات متر یک فاز را نشان می دهد.

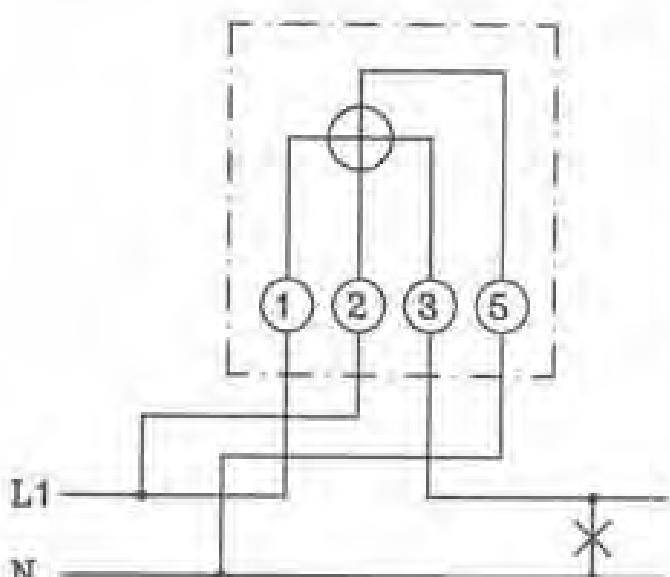


شکل ۲-۲۹- مدار وات متر تک فاز

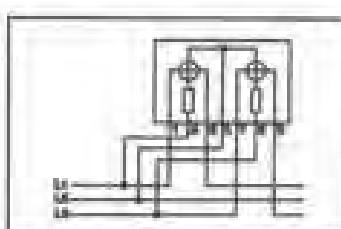


شکل ۲-۳۰- مدار وات متر سه فاز چهار سیمه

وات مترهای سه فاز در دو سیم تو وات متری (سنسیبه)
و سه وات متری (چهار سیمه) ساخته می شوند. در دو وات متری،
در داخل دستگاه، از دو وات متر یک فاز استفاده می شود و
سیم بیج های حریان به صورت سری در مسیر در فاز مختلف قرار
می گیرند و سیم بیج های ولتاژ بین دو فاز و نول می شوند
(شکل ۲-۳۰).

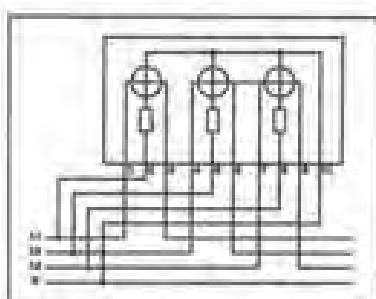

شکل ۲-۳۱- مدار وات متر سه فاز چهار سیمه


در سه وات متری، در داخل دستگاه از سه وات متر یک فاز
استفاده می شود و سیم بیج های ولتاژ به فاز و نول و سیم بیج های
حریان به طور سری در مسیر هر فاز قرار می گیرند (شکل ۲-۳۱).

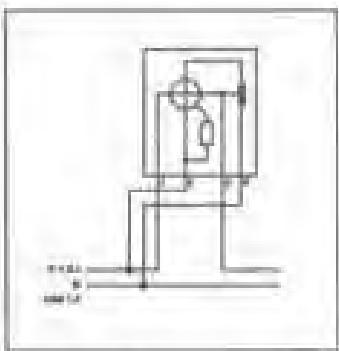


شکل ۲۲-۲- مدار وارمتر یک فاز

۱۲-۳- نفته‌ی مدار وارمتر: وارمتر آوان اگر را انداز، گیری می‌کند و دارایی دو سه‌بیج است. سه‌بیج جریان به طور سری در مسیر فاز و سه‌بیج ولتاژ به فاز و نول در وارمتر یک فاز، به دو فاز در وارمتر سه فاز دو وارمتری، و به فاز و نول بر وارمتر سه فاز به وارمتری وصل می‌شود.


شکل ۲۲-۴- نفته‌ی مدار وارمتر یک فاز و شکل ۲۲-۵- نفته‌ی مدار وارمتر سه فاز چهارمیه اند و این را شکل ۲۲-۶- نمایند.

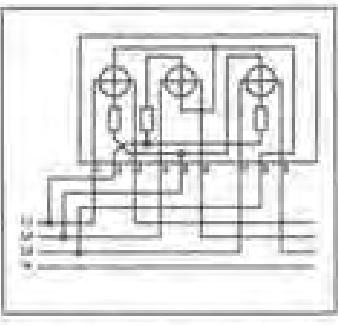

شکل ۲۲-۳- مدار وارمتر سه فاز

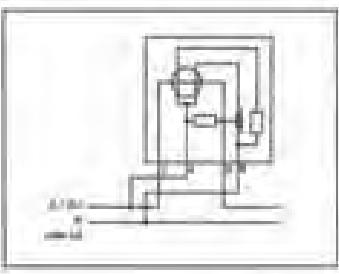

شکل ۲۲-۴- مدار کیتوس امن متر یک فاز

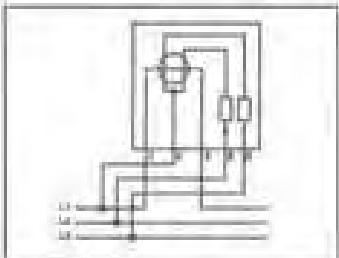


شکل ۲۲-۵- کیتوس امن متر سه فاز

۱۲-۴- مدار کیتوس فی متر: کیتوس فی متر، خوب قدرت مدار را انداز، گیری می‌کند. شکل ۲۲-۶- کیتوس فی متر یک فاز و شکل ۲۲-۷- کیتوس فی متر سه فاز را شکل می‌دهد. در کیتوس فی متر بزرگ سه‌بیج جریان به طور سری در مسیر فاز و سه‌بیج ولتاژ به صورت موازی در مدار فراز می‌گذرد.

در کیتوس فی متر یک فاز، شماره‌های ۱ و ۳، مربوط به سه‌بیج جریان و شماره‌های ۲ و ۵، مربوط به سه‌بیج ولتاژ هستند که با دو مقاومت و یک سه‌بیج در داخل دستگاه به مدار کیتوس فی متر وصل شده و به صورت موازی به فاز و نول متصل می‌شوند. در کیتوس فی متر سه فاز، شماره‌های ۱ و ۳، سه‌بیج جریان و ۴ و ۵ و ۸ سه‌بیج ولتاژ است. ۲ به سر وسط سه‌بیج ولتاژ ۵ و ۸ وسط دو مقاومت به انتهای دو سه‌بیج ولتاژ وصل می‌شوند. شماره‌ی ۲ به فاز ۱ و ۵ و ۸ به فازهای ۱ و ۲ و ۳ وصل می‌شوند.


۱۲-۵- نفته‌ی مدار کنتور اکتیو: کنتور اکتیو، ارزشی منقولی مفید مصرف کنند را اندازه گیری می‌کند. کنتور اکتیو یک فاز دارای دو سه‌بیج جریان و ولتاژ

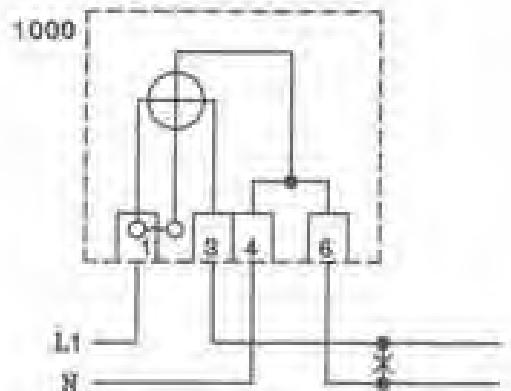

شکل ۲-۳۶-۲. مدار کنتور یک فاز


می‌باشد. سه‌بیج جریان سری در مسیر فاز و سه‌بیج ولنار به فاز و نول وصل می‌شوند.

شکل ۲-۳۶-۳. مدار کنتور یک فاز اکبیو را نشان می‌دهد. شماره‌های ۱ و ۴ ورودی و شماره‌های ۳ و ۶ خروجی است. کنتور اکبیو به فاز دارای سه‌بیج جریان و سه‌بیج ولنار است. هرگدام از سه‌بیج‌های جریان در مسیر یک فاز تغیر می‌گیرد و سه بیج‌های ولنار بدستب به فازها و نول وصل می‌شوند.

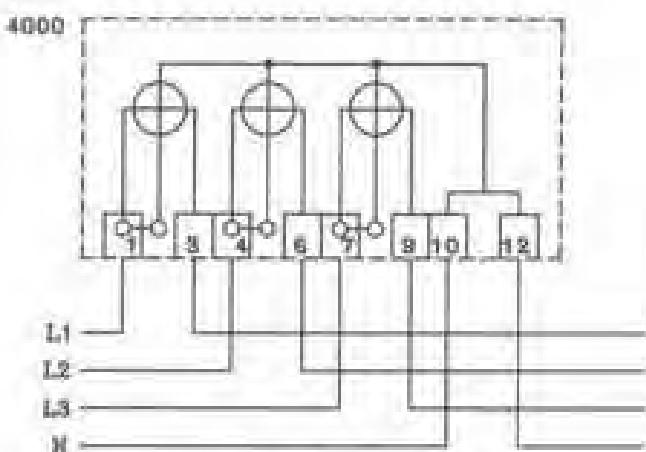


شکل ۲-۳۷-۲. مدار کنتور سه‌فاز چهار‌سینه

شکل ۲-۳۷-۳. مدار کنتور سه‌فاز اکبیو را نشان می‌دهد. شماره‌های ۱ و ۴ و ۷ و ۱۰ و ۹ و ۶ و ۳ و ۱ و ۲ خروجی می‌باشند.

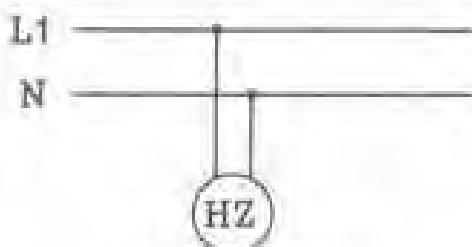

شکل ۲-۲۸-۲. مدار فرکانس متر


۶-۱۲-۲. نقشه‌ی مدار فرکانس متر: فرکانس متر به طور موازی به شبکه (فاز و نول) وصل می‌شود و برای اتصاله‌گیری فرکانس نیکه به کار می‌رود. شکل ۲-۲۸-۲. اتصال فرکانس متر به شبکه را نشان می‌دهد.

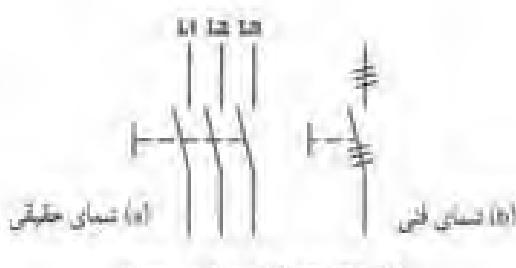


شکل ۲-۲۹-۱. کلید چافوین سه‌فاز

۶-۱۲-۲. علامت اختصاری زن‌اتور جریان متناوب سه‌فاز


۱-۱۲-۲. علامت اختصاری گلبد قطع سه‌فاز چاقویی: شکل ۲-۳۹-۲ علامت چندبیمه و یک خطی گلبد چاقویی سه‌فاز را نشان می‌دهد.

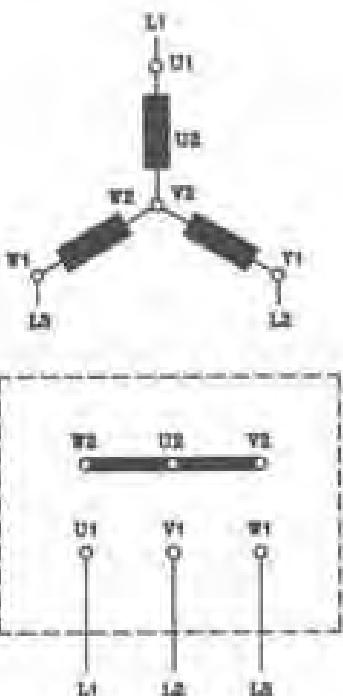

شکل ۴۷-۲-۱ ترمینال های موتور با اتصال ستاره

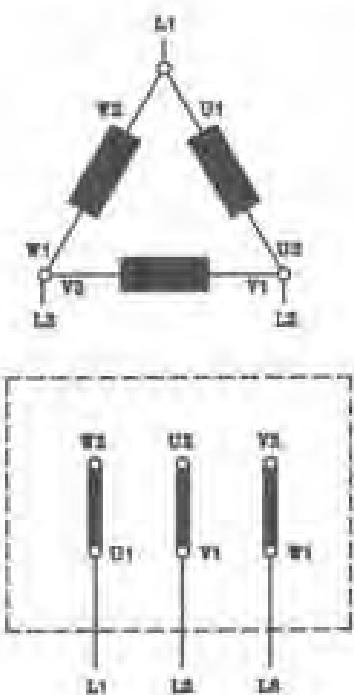

شکل ۴۷-۲-۲ ترمینال های موتور با اتصال مثلث

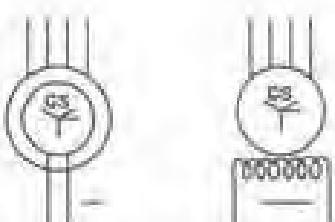

شکل ۴۷-۲-۳ زیراتور سکرون سه فاز


۱۲-۲-۲- علامت اختصاری اتصالات ستاره و مثلث: در شکل ۴۷-۲-۱ اتصال ستاره، و در شکل ۴۷-۲-۲ اتصال مثلث نشان داده شده است.

در اتصال ستاره، نه سری کلکتوف های فازها، بهم وصل شده و به سری کلکتوف های فازها، سه فاز وصل می شود. این اتصال در روی پلاک با علامت ۷ و یا مشخص می شود.

در اتصال مثلث نه سری کلکتوف های هر فاز به سر سری کلکتوف های فاز بعد وصل می شود و به شکل مثلث در می آید. این اتصال بر روی پلاک با علامت ۸ و یا نشان داده می شود.

۱۲-۲-۳- علامت اختصاری زیراتور جریان متناوب: شکل ۴۷-۲-۴ علامت اختصاری زیراتور سکرون جریان متناوب سه فاز، تحریک با جریان مستقیم (سبز و سلط پیرون آمد) را نشان می دهد.

شکل ۲-۴۳ - علامت اختصاری گوپلینگ موتور زنر اتور
را نشان می دهد.

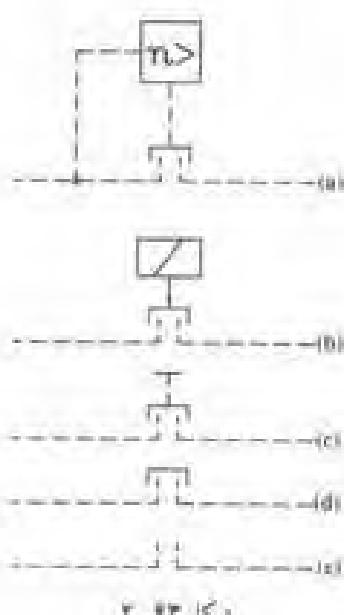

شکل ۲-۴۳

هایکلاج کنترل شده با نیمروی گیریز از
مرکز، در تعداد دور بالا در گیر می شود.

هایکلاز مکاتیکی قطع و رصل
با رسیله مقاطعی

(a) گوپلاز مکاتیکی قطع و رصل
با رسیله دست


(b) گوپلاز مکاتیکی قابل قطع

هایکلاز مکاتیکی (بطرد کل)



شکل ۲-۴۴ - پلاک مستحبات زنر اتور سنکرون

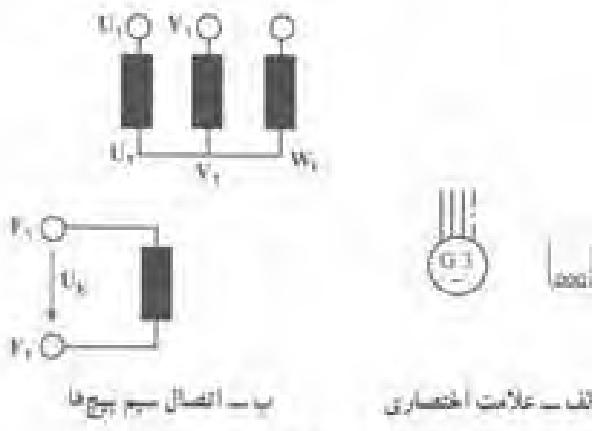شکل ۲-۴۵ - پلاک مستحبات یک توانه از زنر اتور سه
فاز سنکرون کوچک را نشان می دهد ($V_L = 7V$ = ولتاژ تحریک)،
زنر اتور با انصال متلت ۷، ۲۸، ۷۸، ۷۸، ۷۸ با اضریب فرست یک،
۴۹۰۷، ۴۹۰۷ دور در دقیقه، ۵۰ هرتز با ولتاژ تحریک ۷
می باشد.



الف - علامت اختصاری ب - اتصال سه یوج

شکل ۲-۴۵

شکل ۲-۱۳ - مدار زنر اتور سه فاز: شکل ۲-۴۵ - مدار
زنر اتور سه فاز سنکرون با انصال ستاره را نشان می دهد.
 U_1, U_2 دو سر سه یوج میدان تحریک می باشد.

۱۴-۲- علامت اختصاری الکتروموتورهای القابی
(شکل ۲-۴۶)


| علامت | | |
|--------------|--|---|
| نماد مداری ۱ | | |
| | | موتور با روتور فلزی سه قله، مدار ستاره ۷ |
| | | موتور با روتور حلقه لفزان سه قله، استاتور مثلث ۳ |
| | | موتور با روتور فلزی و با تعداد قطب متغیر (مدار داکتر) |
| | | موتور خالصی |
| | | موتور با نقط بجزا |
| | | موتور سری مشتاب (موتور یونیورسال) |
| | | موتور دائمی دیولسون |

شکل ۲-۴۶

۱۵-۲- علامت اختصاری فلورت سویچ (کلید نشاور)،
لیست سویچ (کلید حد)، میگرو سویچ (شکل ۲-۴۷)

| علامت | شرح |
|-------|---|
| | فلورت سویچ با کنکات بار |
| | لیست سویچ (میگرو سویچ) با کنکات های بست و باز |
| | میگرو سویچ (لیست سویچ) با کنکات بست |

شکل ۲-۴۷

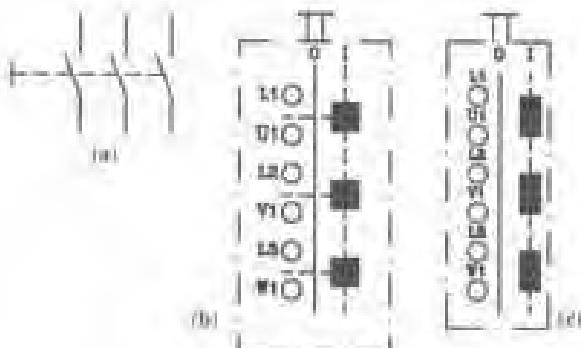

(a) کلید افرم سه فاز ساد

(b) کلید زبانه‌ای سه فاز ساد


(c) کلید خلطکنی سه فاز ساد

شکل ۲-۲۸

۱۶-۲- علامت اختصاری کلیدهای دستی سه فاز

شکل ۲-۲۸-۲ علامت اختصاری کلیدهای دستی سه فاز ساده

را نشان می‌دهد.

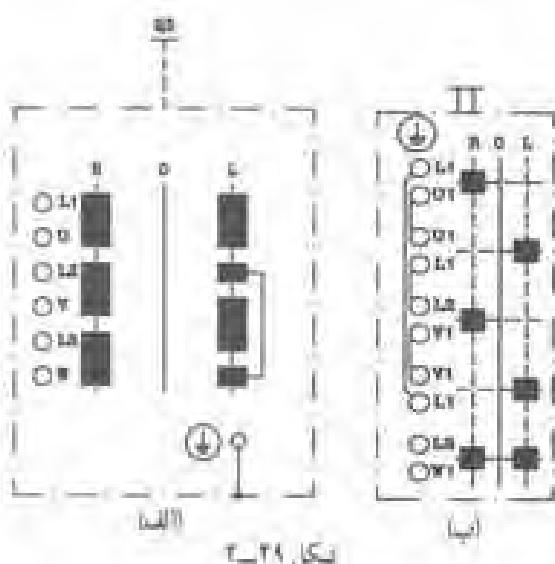


شکل ۲-۲۹

شکل ۲-۲۹-۲-الف کلید دستی سه فاز خلطکنی چب گرد و

راست گرد را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۲۹-۲-ب کلید دستی زبانه‌ای سه فاز چب گرد و

راست گرد را نشان می‌دهد.

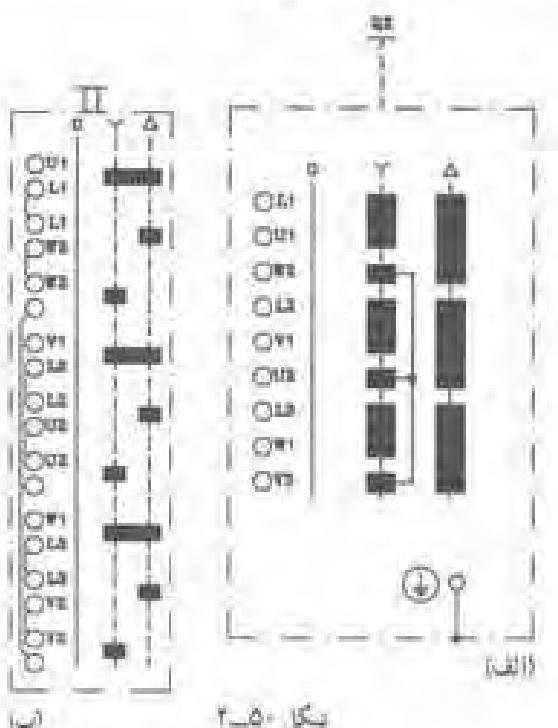

شکل ۲-۲۵

شکل ۲-۲۵-۲-الف کلید دستی سه فاز خلطکنی ساره

منلت را نشان می‌دهد.


شکل ۲-۲۵-۲-ب کلید دستی سه فاز زبانه‌ای ساره منلت

را نشان می‌دهد.

۱۷-۲- نقشه‌ی مدار راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز توسط کلیدهای دستی

۱-۱۷- نکل اثـ۲- الـتـنـمـیـ مـدـارـاـ اـخـازـیـ
الكتروموتور سه فاز به طریق جب گرد و راست گرد نو سط کلیه
دستی سه فاز خلطگری جب گرد و راست گرد را انتیان می دهد.

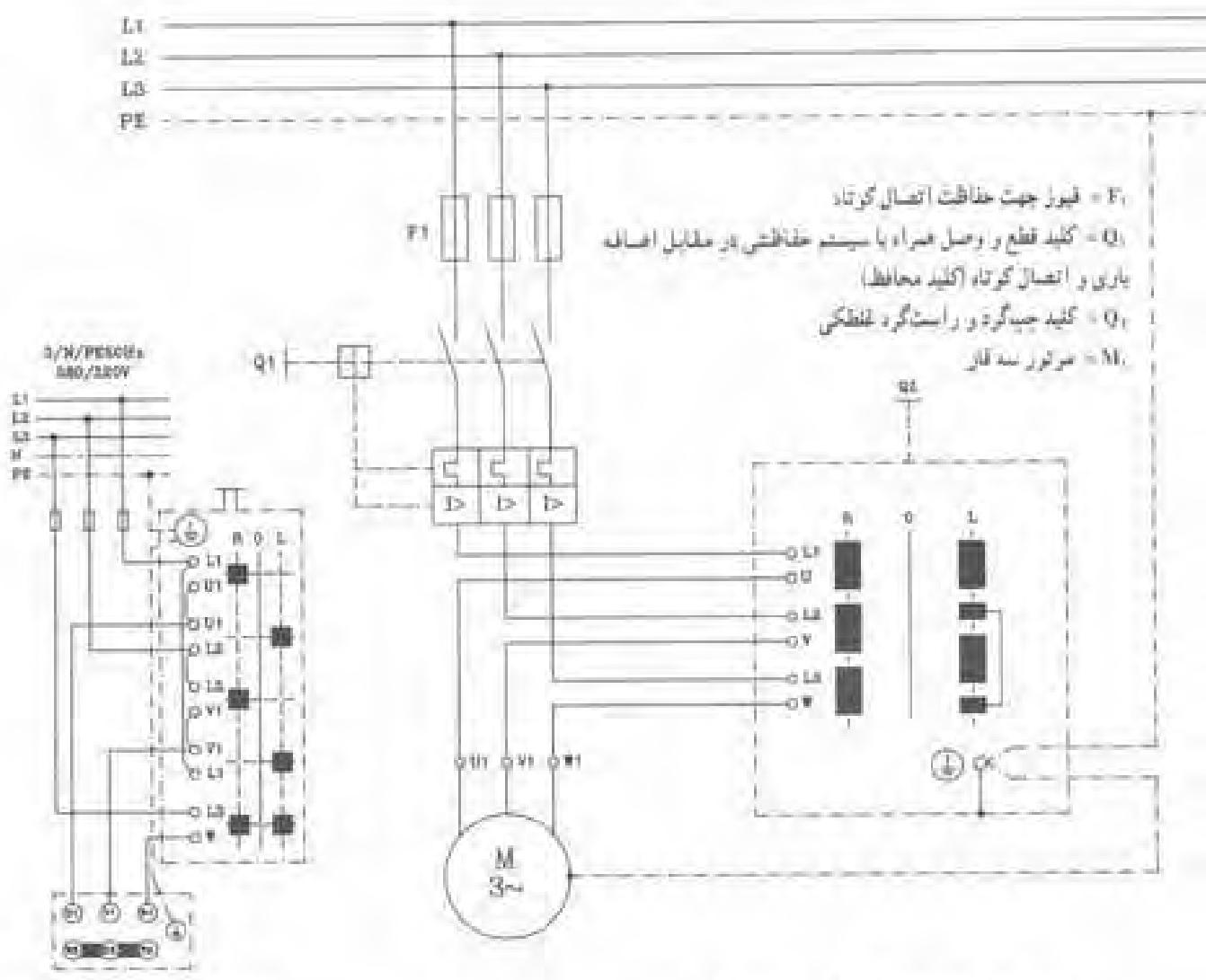شکل ۱۰-۲- ب قسمی مدار رادیو افازی الکتروموتور
به فازی به طرق جب گرد و راست گرد توسط کلید صنیع به هزار
زمانهای جب گرد و راست گرد را نشان می‌دهد.



باید مدار کلید زبانه‌ای جب گرد و
رات گرد

الله - مدار كتب الملاكمين جب مگدر رات مگرد

٢-١٧-٤-الف-نقطي مدار


الآن نذهب إلى الكائنات التي يحيط بها صورت ستاره - مثلث توسط

کلید غلطک رسم سے فائز شاہزادہ۔ فیصلہ رائے نشان میں دھدہ۔ شکل

۱۵-۲- ب نتیجه مدار راه اندازی الکترومغناطیس فاز به صورت

بخارہ - ملت کو سلطانیہ کلید دشی بیانہ ایسے فائز مبارہ - ملت

دانشگاه علوم پزشکی

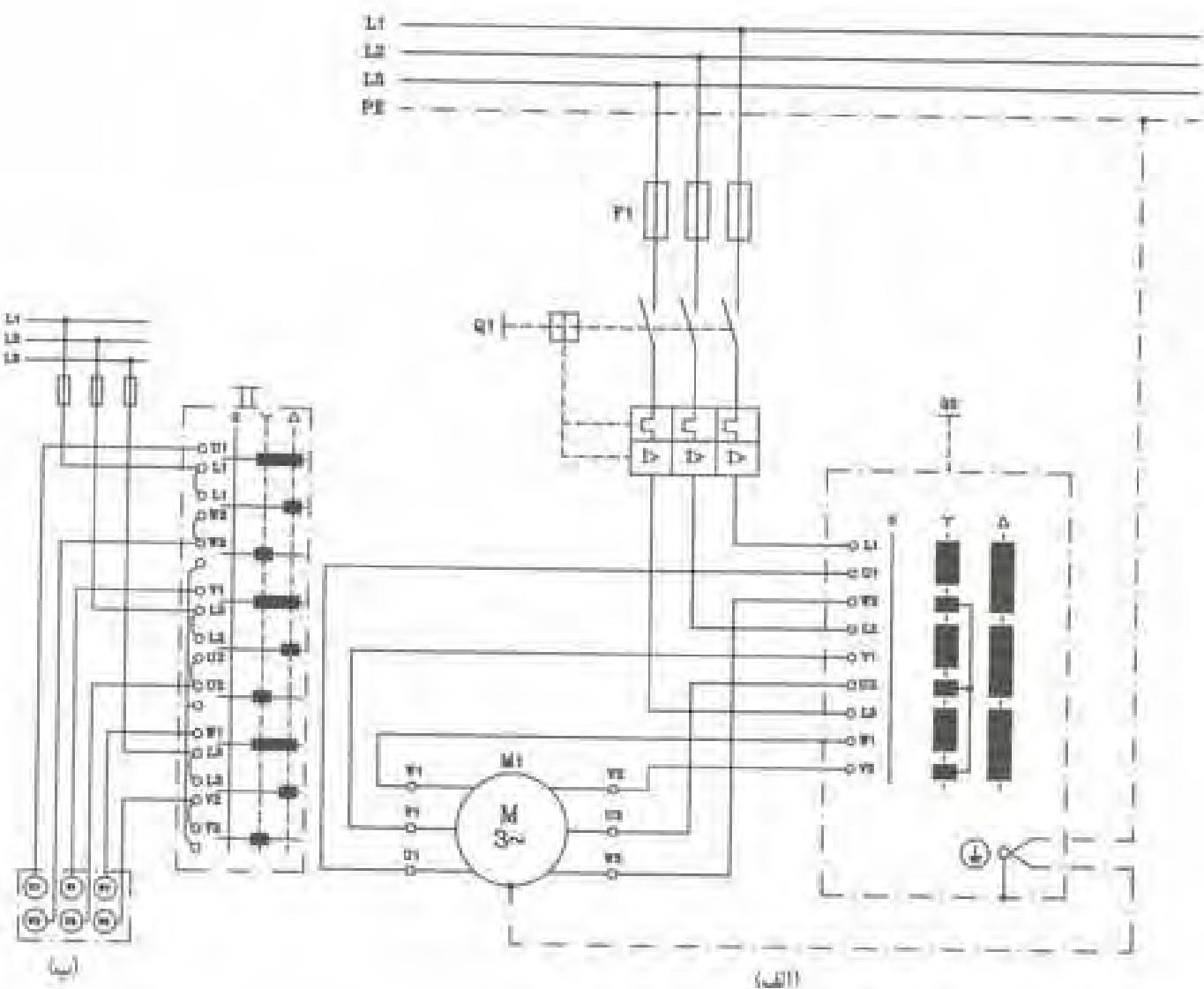


۱۰- فوریت فلز مراعی طبقات انتقال کردن

(۲) - گلند سه قلچ از هر یکی به قسم آن محافظت خواهی کرد و بجهت حفاظت افساده

لی و ساخت مقتاطعیت جهت حفاظت انسان کنواه

- گلستان، سنت سفار

- مجموعه ملکی (۲۸۰۷/۲۲۰۷) در تکمیلی بر قانون ا

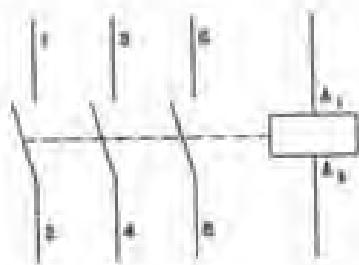


شکل ۱۸-۵۳

۱۸-۲- علامت اختصاری کنکاتورها، رله های زمانی، شیوه های استرپ و استارت

۱۸-۳- شکل ۱۸-۲ علامت اختصاری کنکاتور را با کنکات های اصلی نشان می دهد.

۱۸-۴- مشخص شده اند کنکات های اصلی کنکاتور می باشد.

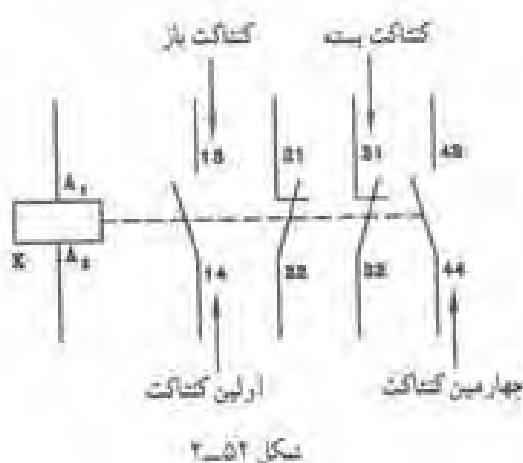

شکل ۱۸-۵۴

۱۸-۲- شکل ۱۸-۲ علامت اختصاری کنکاتور را با کنکات های گمکن نشان می دهد. این کنکاتور دارای دو کنکات باز (بسته شونده S با NO) و دو کنکات بسته (باز شونده NC با NC) می باشد.


شماره های سمت راست کنکات های گمکن نشانه کنکات های بسته با اعداد ۱ و ۲ و کنکات های باز با اعداد ۳ و ۴ می باشند. شماره های سمت چپ نشان دهنده ردیف کنکات می باشد.



الف- رله زمانی تأخیر در وصل

شکل ۱۸-۵۵

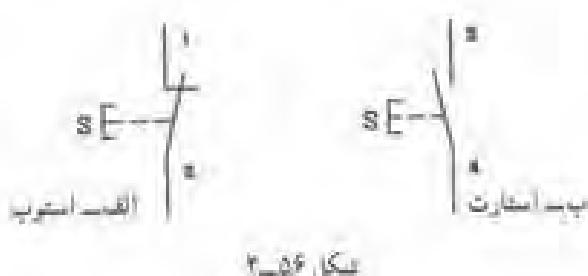۱۸-۳- شکل ۱۸-۵۵-۲ علامت اختصاری رله زمانی را نشان می دهد.




۱۸-۴- شکل ۱۸-۵۶-۲ علامت اختصاری شیوه های استرپ و استارت را نشان می دهد.


۱۹-۲- نشی مدار را اندازی الکتروموتورهای سه فاز توسط گتاتکتور و استوب و استارت

۱۹-۲-۲- مدار را اندازی الکتروموتور سه فاز کترن از یک نقطه و در نقطه: شکل ۵۷-۲ مدار را اندازی

الکتروموتور سه فاز را نشان می دهد.

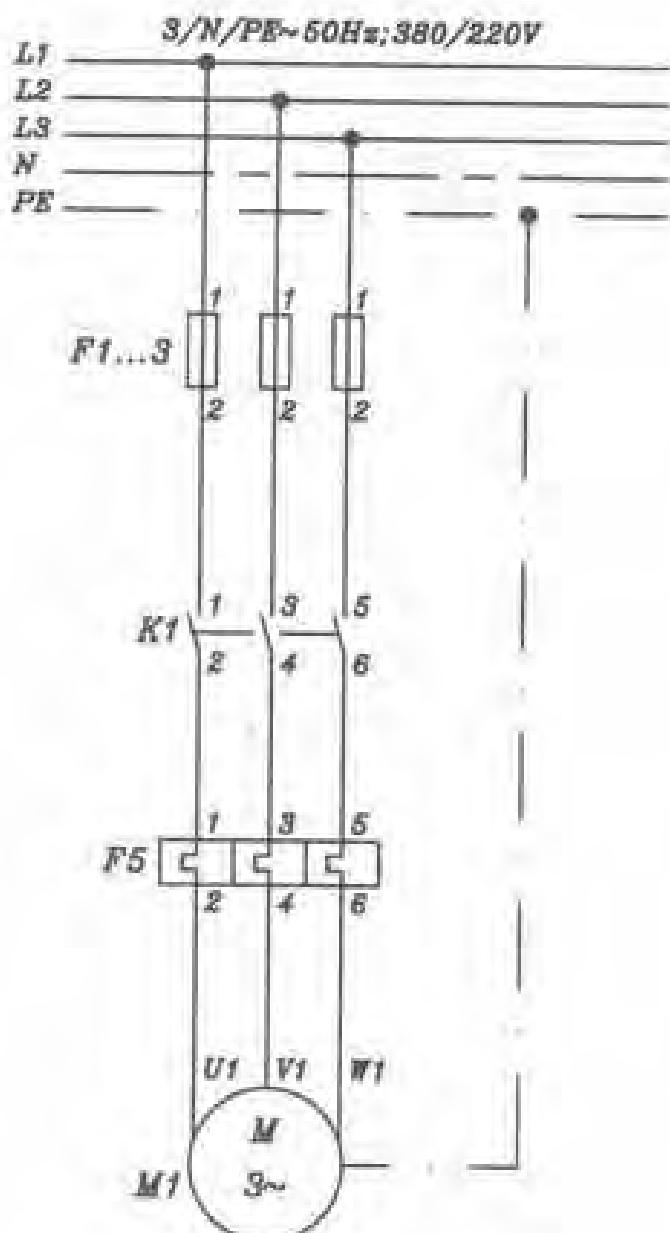

الف- نشی تک خط

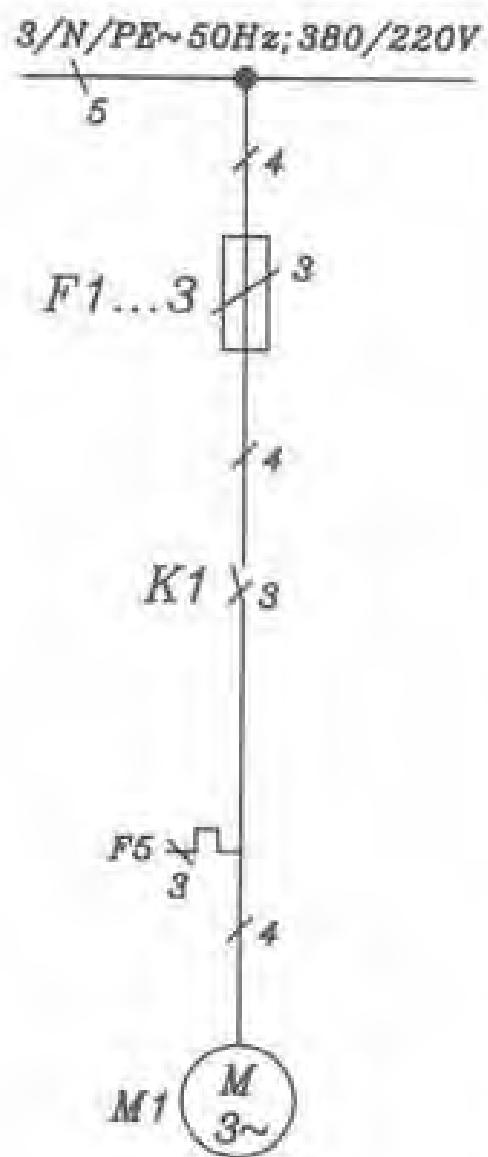

ب- نشی تک خط

شکل ۵۷-۲

شکل ۸-۵۸-۲ نشانی فرمان راه اندازی الکترومغناطیس

فاز را تسانی می دهد

- نشانی فاز راه اندازی یک الکترومغناطیس در نقطه


- گشته از یک نقطه لیک استوب ۱ SO1 برای

خاموش کردن مدار و پک استارت S1 برای روشن کردن مدار

- گشته از دو نقطه (دو استوب SO1 و SO2 برای

خاموش کردن مدار از دو محل و دو استارت S1 و S2 برای


روشن کردن مدار از دو محل

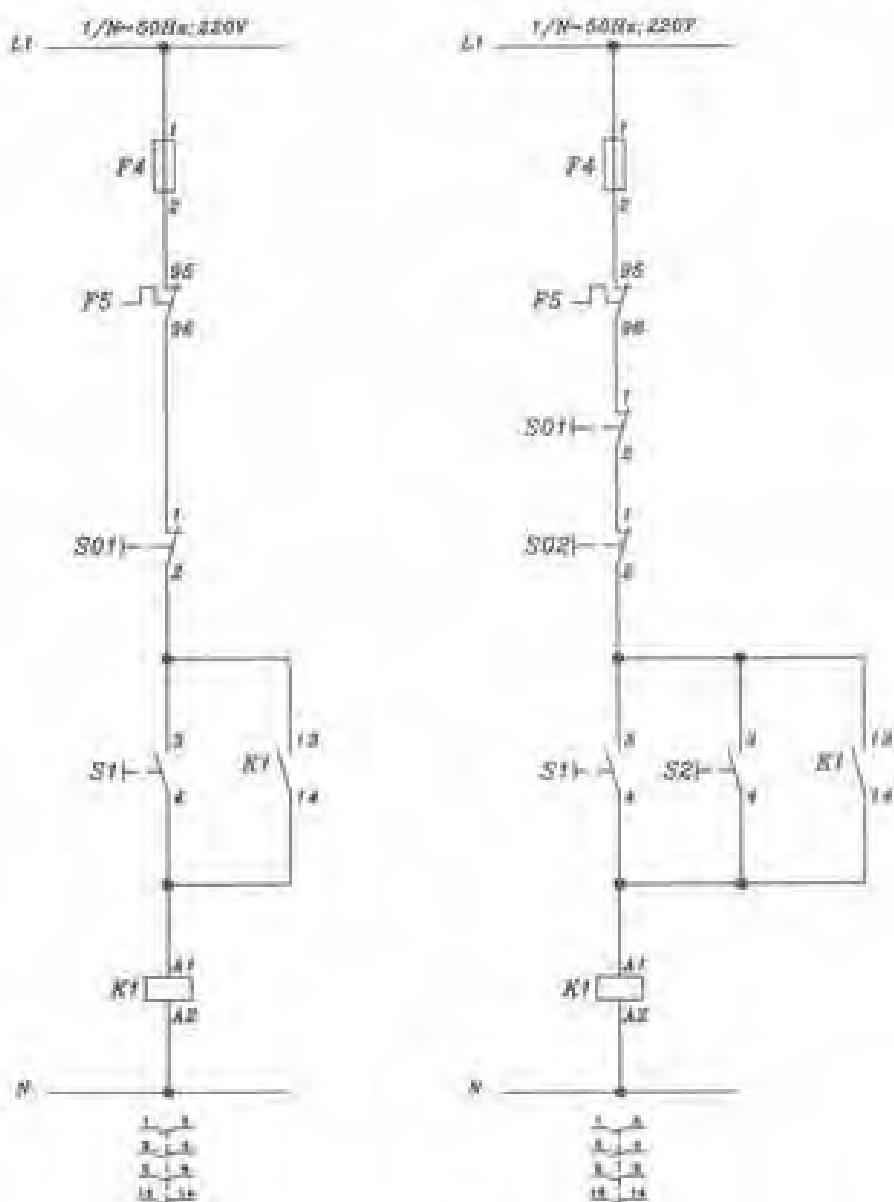


شکل ۸-۵۸

توجه: معمولاً از ای تفاوت جند عذر به صورت
مجموعه در مدار تک خطی از علامت استفاده
می شود.

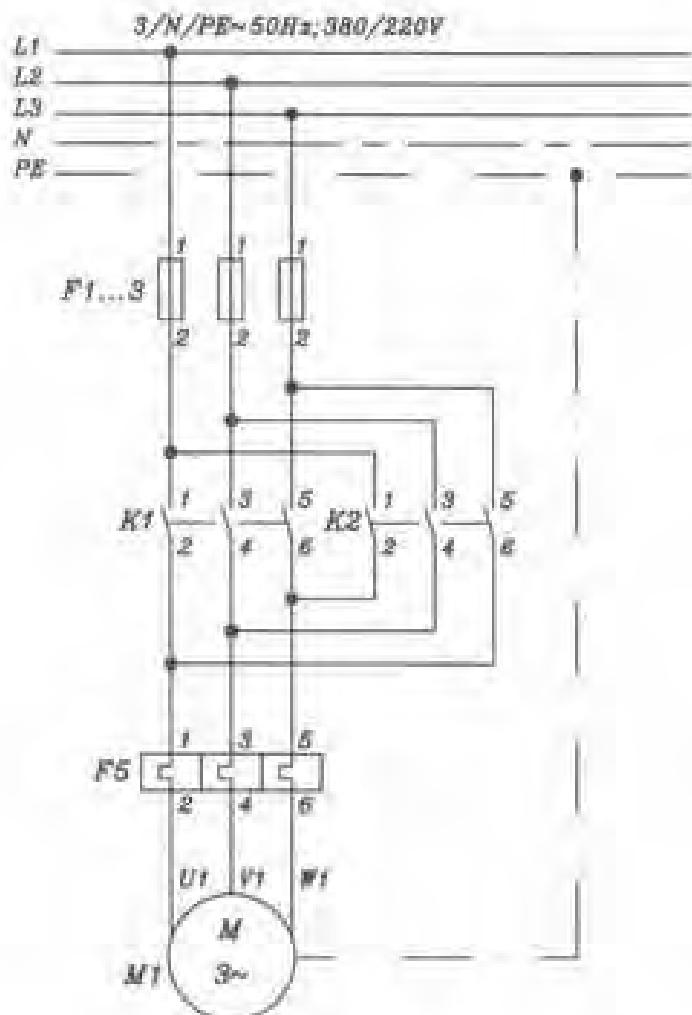۱۹-۲-۲- مدار راه اندازی الکتروموتور سه فاز
جب گرد و راست گرد: شکل ۱۹-۲ مدار راه اندازی
الکتروموتور سه فاز به طریق جب گرد و راست گرد را نشان
می دهد.




الف - شبکه انتک خطی

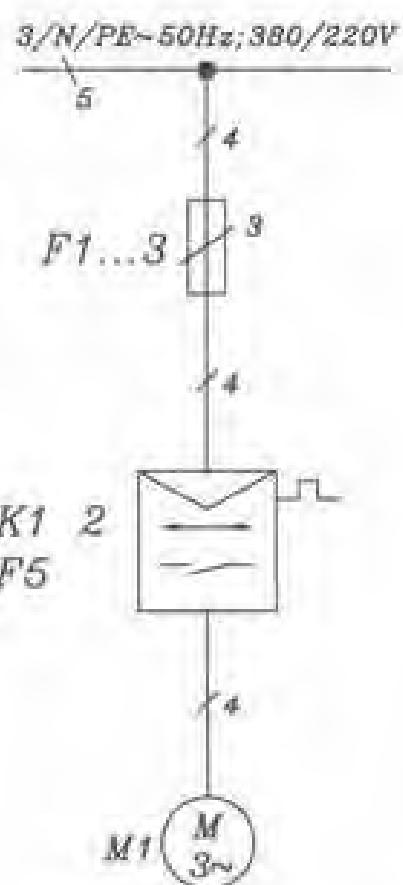


ب - تک سینه انتک خطی

شکل ۱۹-۲

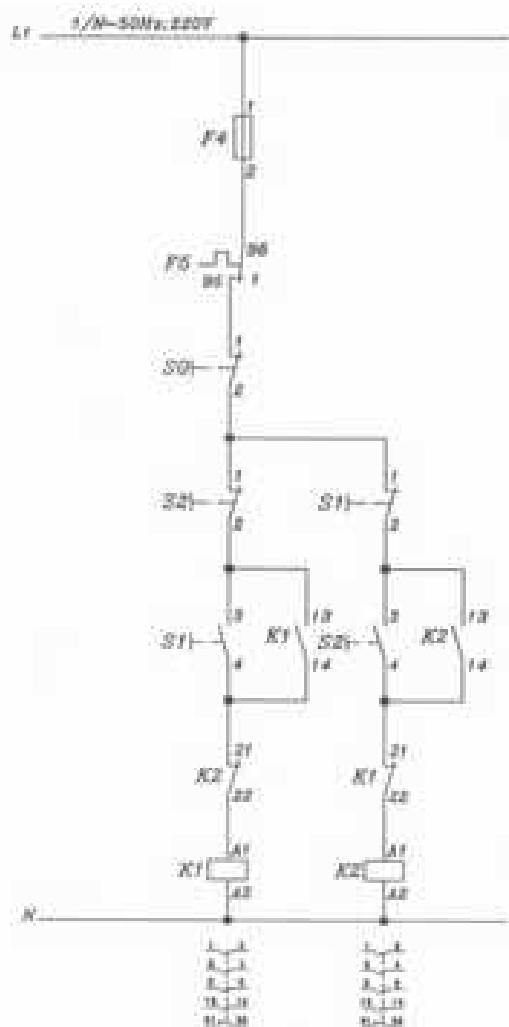

L-1. K

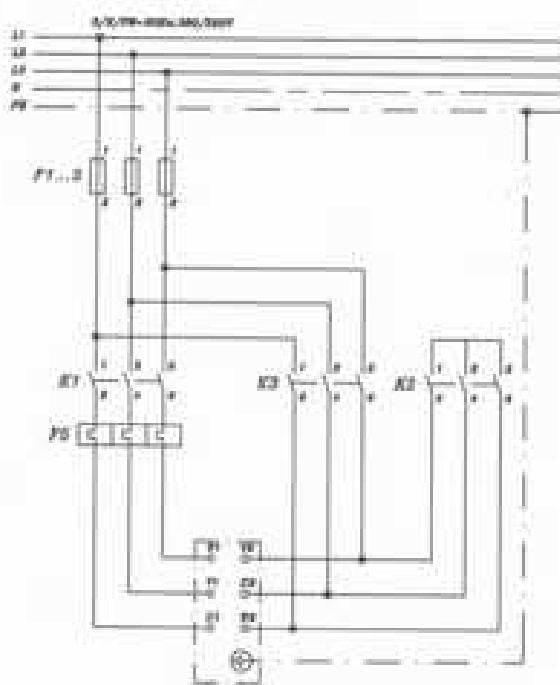
نکل ۶-۲ نفته‌ی مدار فرمان رادانمازی الکتروموتور سه فاز به طریق چب گرد و راست گرد با یک استوپ (S_1) و در استارت استوپ دوبل (S_1 و S_2) حفاظت کامل را نشان می‌دهد.



T-PI-KS


۱۹-۲- مدار راه اندازی الکتروموتور سه فاز به طریق ستاره مثلث: شکل ۱۶-۲ مدار راه اندازی الکتروموتور سه فاز به طریق ستاره مثلث را نشان می دهد.

شکل ۲-۶۲- ۲ مدار فرمان راه‌اندازی الکتروموتور سه فاز
به طریق ستاره مثلث اتوماتیک (با استفاده از رله‌زمانی K₉T تأخیر
در وصل) را شناس من دهد.

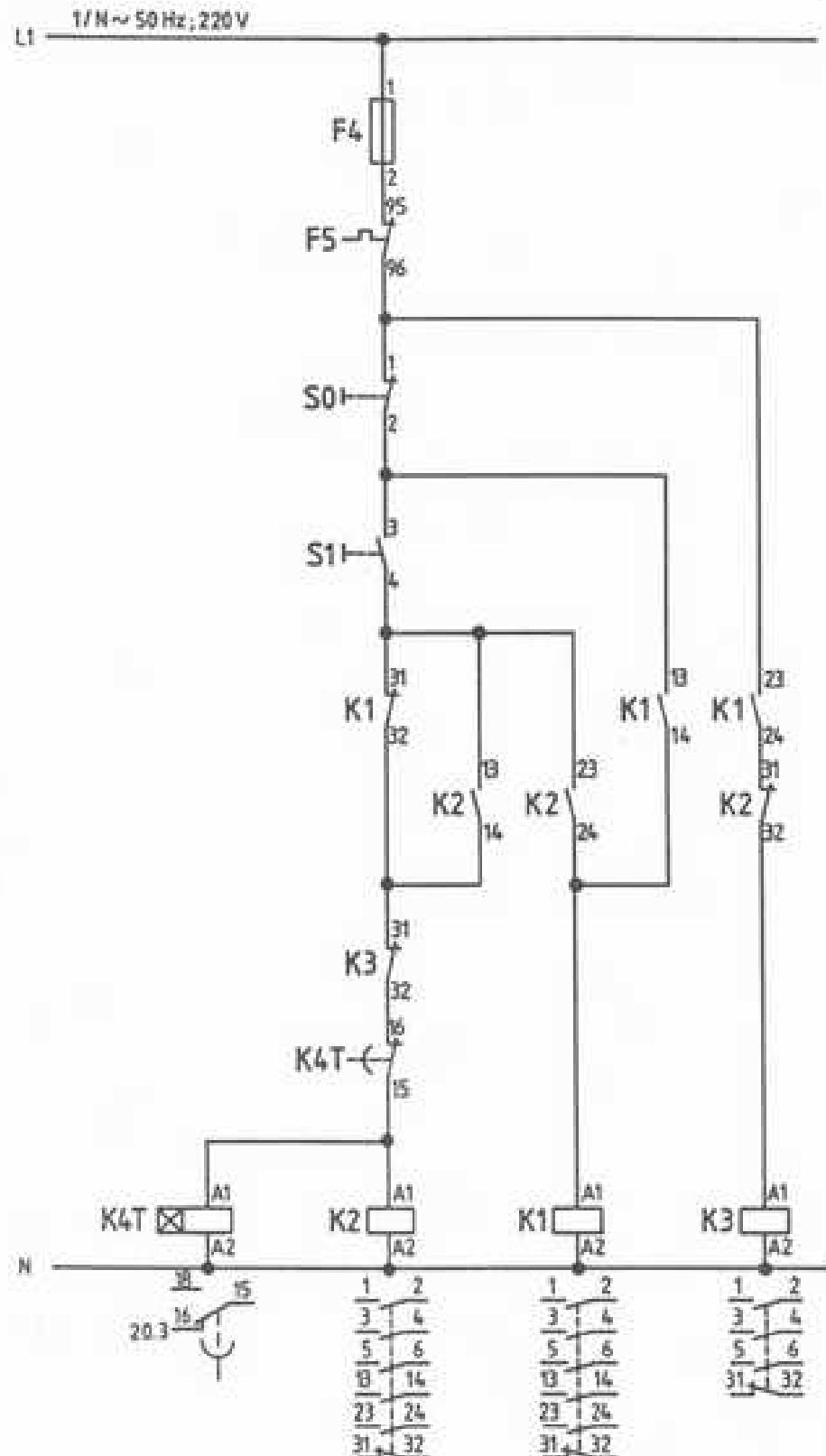

شکل ۲-۶۲

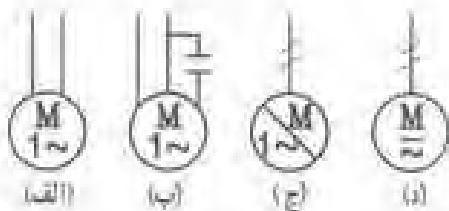۲-۲- علامت اختصاری الکتروموتورهای یک فاز
شکل ۴-۶۳ علامت اختصاری انواع الکتروموتورهای
تک فاز را نشان می‌دهد.




- الف - الکتروموتور یک فاز با سیم بیج راه اتصال
ب - الکتروموتور یک فاز خلیسی
ج - الکتروموتور یک فاز ریولوسیون
د - الکتروموتور اوتیپورسال

شکل ۴-۶۳

۲-۲- مدار راه اندازی الکتروموتورهای تک فاز
توسط کلیدهای دستی و گفتگوکنتر

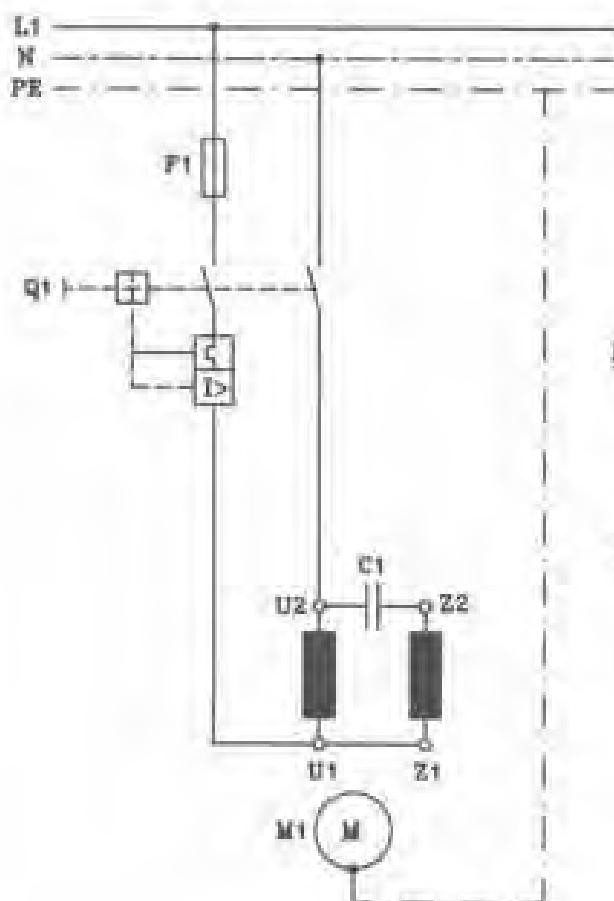۱-۲- شکل ۴-۶۴ مدار راه اندازی الکتروموتور
تک فاز خارجی (اخازن راه آشان) توسط کلید دستی Q1 را نشان
می‌دهد.




الف - شیائی خارجی

الف - تکنی مدار اتصال
ب - شیائی تک خطی
ج - اتصالات ترمیمال موتور در حالت راست گرد


د - اتصالات ترمیمال موتور در حالت چیز گرد

د - جیز گرد

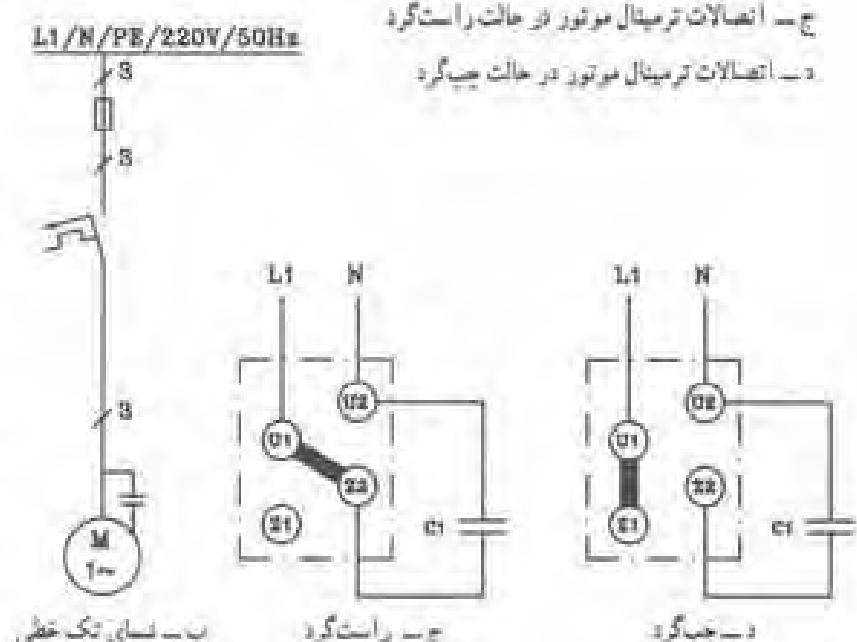


شکل ۴-۶۴

۲-۲۱-۳- شکل ۶۵-۲ نشانه‌ی مدار راه‌اندازی
الکتروموتور لک فاز دو خازنی (خازن راه‌انداز و خازن دائم در
مدار C_1 و C_2) به طریق سخت راشان می‌باشد.

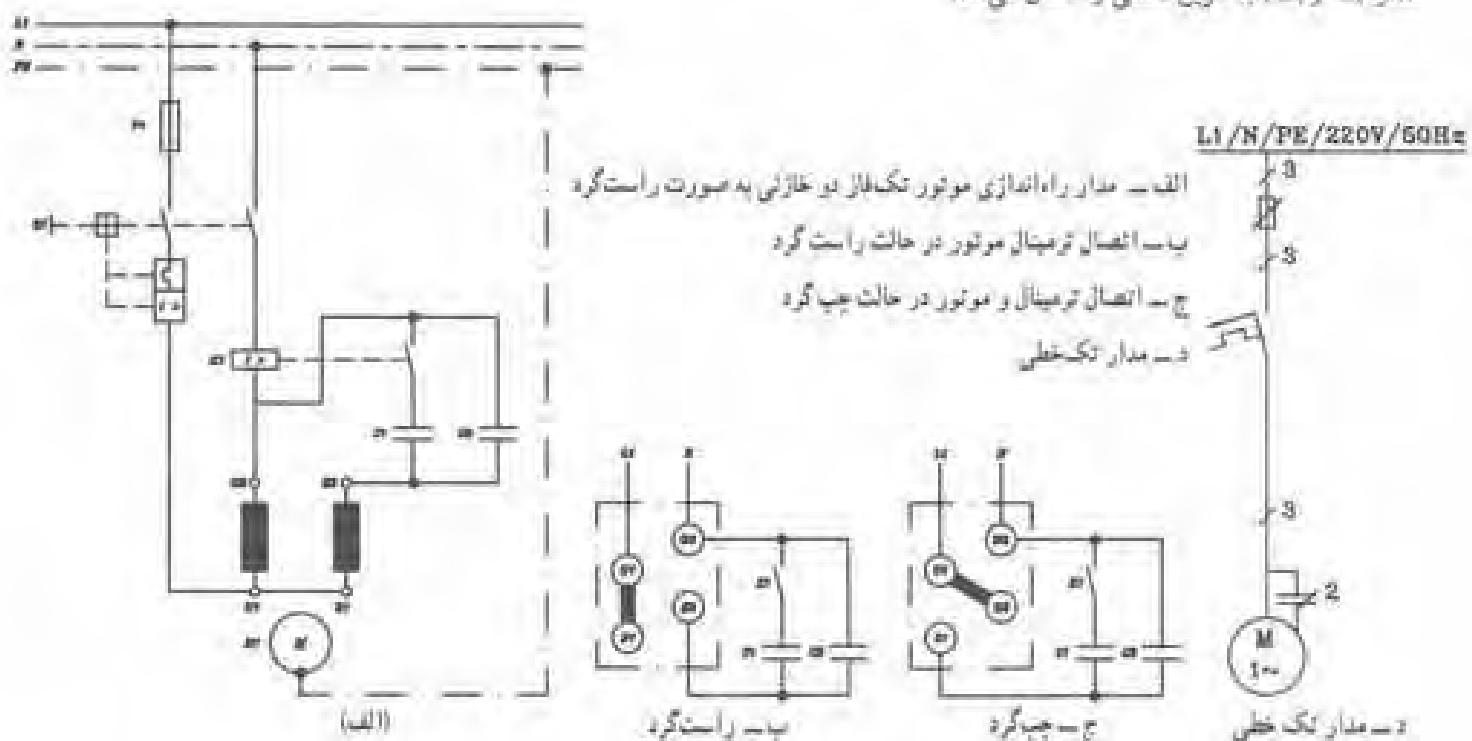


شکل ۶۵-۲

۲-۲۱-۴- شکل ۶۶-۲ مدار راه‌اندازی الکتروموتور
سه‌فازی لک فاز شده توسط خازن و کنترلور K_1 و کنترلورهای
گمکی K_2 و K_3 به طریق چپ گرد و راست گرد با استفاده از رله
حرارتی (F_1)، استوب (S_1) و استارت‌های دوبل (S_2 و S_3)

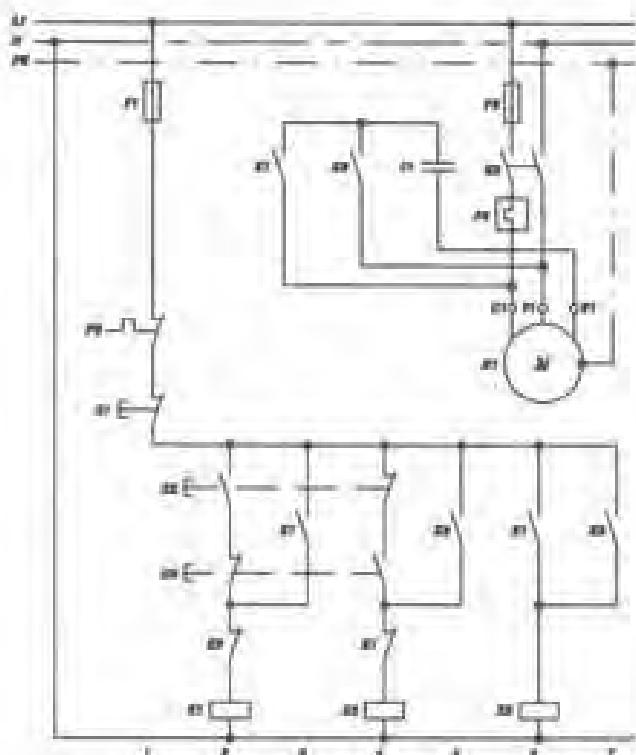

شکل ۶۶-۲

3/N/PE~50HZ 380/220V

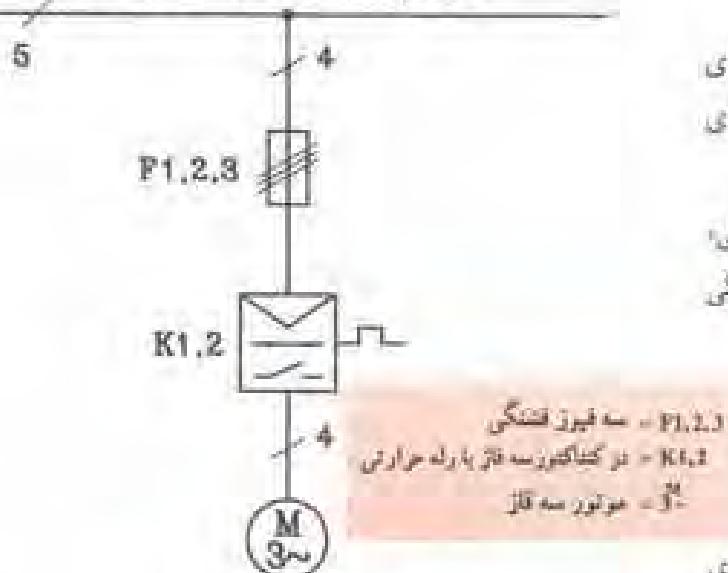


شکل ۲۶۷-۱- نتیجه تک خط

۲-۲-۲- نتیجه های راه اندازی موتورها به وسیله کنترلورها

در این بخش نتیجه های تک خطی و گستردگی و نتیجه های سر جریان، تمیل ها، اتصالات خارجی، موئاز و جدول های علامت مرتبه ارائه می شود.

۱-۲-۲-۲- نتیجه تک خطی: در نتیجه تک خطی، مدار با یک خط رسیم می شود و تعداد سیم ها و وسائل الکتریکی روی آن ها مشخص می شود.

شکل ۲۶۷-۲- نتیجه مدار تک خطی راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت جب گرد و راست گرد توسط کنترلور و همراه بازدهی حرارتی را نشان می دهد. از این نتیجه معمولاً برای نیمه های تجهیزات استفاده می شود.

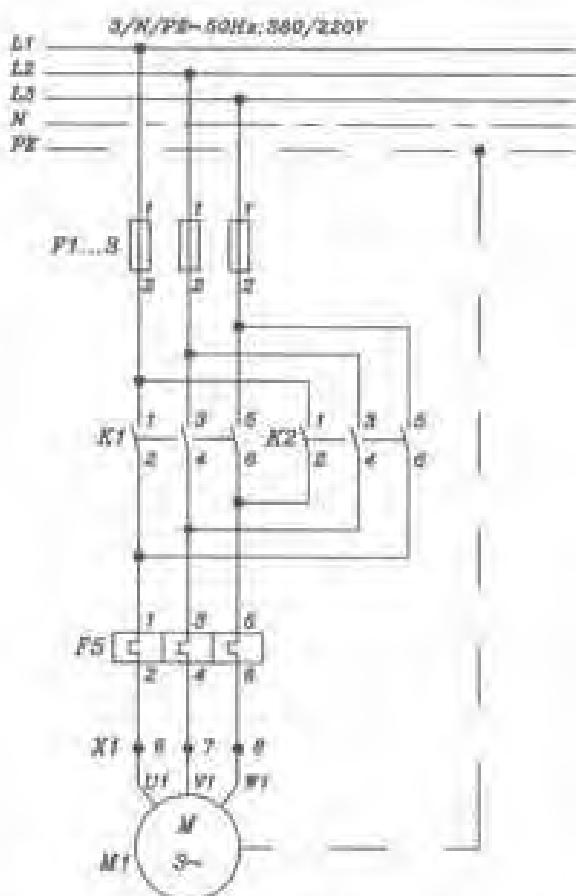

شکل ۲۶۸-۱- مدار قدرت راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت جب گرد و راست گرد

۲-۲-۲-۳- نتیجه گستردگی با سیر جریان: نتیجه سیر جریان تمامی مدار قدرت و فرمان را با مشخصات و جزئیات کامل نشان می دهد. سیر جریان در مدار قدرت از سه فاز که به طرف مصرف گشته می رود تشکیل شده است. در سیر جریان به سیم ها و کلیه وسائل مورد استفاده در مدار تماره های اختصاصی می باشد. هر سیر نیز با شماره های مانند ۱ و ۲ و ۳ و ... مشخص می شود.

شکل ۲۶۸-۲- نتیجه سیر جریان مدار قدرت راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت جب گرد و راست گرد توسط کنترلور همراه با رله حرارتی را نشان می دهد.

سیر ۱ انتان دهکدهن سیم های شبک و روادی بوده و سیر ۲ و ۳ سیر های تلقیه مصرف دکندر انتان می دهد. از نتیجه های سیر جریان بین برای هیچ جایی و نتیجه مدار های الکتریکی استفاده می شود.

نقشهی گسترده با مسیر جریان مدار فرمان بین ترتیب است که فاز و نول و یادو فاز (ایستگی) به ولتاژ بینی های کتابکورها و رله دارد که ۲۶۰ ولت باشند یا ۳۸۰ ولت ا در دو طرف عنصر مدار رسم، و سلسله اکثر بکی بین آنها واقع می شود (شکل ۹-۶۹). در نقشهی مسیر جریان مدار فرمان در زیر مسیر کتابکورها و رله ها جدولی درج می شود که نشان دهنده تعداد کتابکوهای اصلی (قدرت) و فرعی (فرمان) یاز و پس و همچنین معروف این کتابکوهای در تماره مسیرهای مختلف می باشد (شکل ۹-۶۹). حروف به گاز رفته در جدول عبارتند از:

| ملأ جدول | | | |
|----------|----|---|----------------------------------|
| H | S | O | درو رو کتابکور K _۱ در |
| ۴ | ۵ | ۴ | |
| ۵ | ۶ | ۵ | |
| ۶ | ۷ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۷ | |
| ۸ | ۹ | ۸ | |
| ۹ | ۱۰ | ۹ | |


مسیر جریان ۹ (شکل ۹-۶۹) در مدار فرمان، نشان دهنده این است که سه کتابکوهای اصلی در مسیر ۹ و دو کتابکوهای بسته شونده ای (یاز) این کتابکور در مسیرهای ۸ و ۹ و دو کتابکوهای باز شونده ای (پس) این کتابکور در مسیرهای ۶ و ۷ قرار دارند.

شکل ۹-۶۹ نقشهی مدار فرمان مسیر جریان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چهار گرد و راست گرد توسط کتابکور هر راه بازهای حرارتی و لامپ های سیگنال H_۱ و H_۲ را نشان می دهد.


در زیر کتابکوهای باز و بسته کتابکورها و رله ها در مدار فرمان، عدد مسیر جریان بین آن کتابکور و یارله در داخل یو اینتر توئسته می شود، مثلاً عدد ۹ (۹) زیر کتابکوهای باز کتابکور K_۱ نشان می دهد که بین کتابکور K_۱ در مسیر ۹ می باشد. سیم هایی که به زیپلای موجود در تابلو وصل می شوند و توسط کتابکوهای سیم پیچ ها، مقاومت ها، ... در داخل تابلو فرمان قطع شدگی ندارند را مایک عدد و پیکر تشکیل نموده است و از یابین بد بالا از ۹ تماره، گزاری عدد و پیکر تشکیل نموده است و از یابین بد بالا از ۹ تماره، گزاری

می شود، مثلاً ۹-۱۵ تماره ای سیمی است که در مسیر ۸ قرار دارد و اولین سیم از یابین بد بالا است که به ترمیمال تماره ۱۵ وصل می شود.

امروزه کتابکوهای باز و بسته هر کتابکور و یا هر رله، در پیرو یابین کتابکورها و رله ها در مدار فرمان، رسم و شماره های

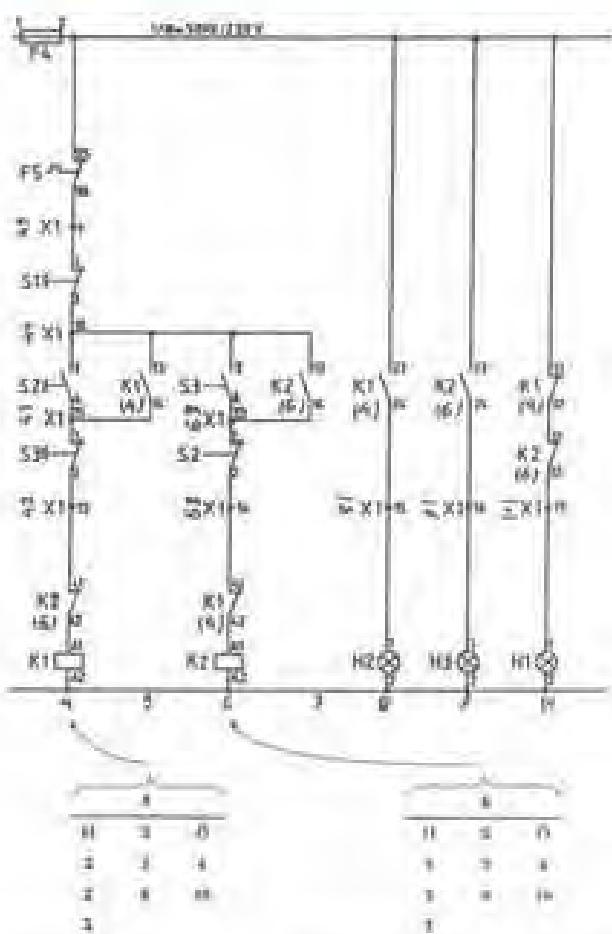

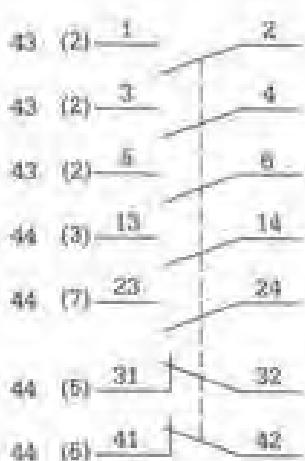شکل ۹-۶۹- نقشهی مسیر جریان مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چهار گرد و راست گرد




148

مربوطه روی آنها نوشته می شود. در سمت چپ گشایش‌های رسم شده، شماره‌ی میر جنگل و شر سمت چپ نسخه‌ی میر جنگل، نسخه‌ی صفحه‌ای که نشانه روی آن رسم شده نوشته می شود (شکل ۲۷).

صلالاً در شکل ۲-۷-۴ بـ گناه اصلی ۱۱ و ۳-۲ و
۹-۵ و ۶) در میر شماره‌ی ۲ و در صفحه‌ی ۲۳ و گناه باز
۱۲ و ۱۲ در میر شماره‌ی ۲ در صفحه‌ی ۲۲، گناه باز ۲۳
و ۲۴ در میر شماره‌ی ۷ در صفحه‌ی ۲۲، گناه بـ ۲۱
و ۲۲ در میر شماره‌ی ۵ در صفحه‌ی ۲۲ و گناه بـ ۲۱
۱۲ در میر شماره‌ی ۶ در صفحه‌ی ۲۲، ۲۲ بـ نهاد.

۳-۲-۲- نقشه‌ی ترمیتال‌ها: در این نقشه ترمیتال‌های تابلو به همراه سیم‌های ورودی و خروجی، ترسیم و شمار، گذاری می‌شود و نمایه‌ی سیم‌های نقشه در مسیر جریان، در روی ترمیتال‌ها و در روی هر بک از سیم‌های ورودی و خروجی به ترمیتال محل اتصال دیگر آن‌ها و نامه می‌شود. همچنین سطح مقطع سیم‌ها با کابل‌ها را بین منحص می‌کند (شکل ۷۱).

از نقطه‌ی نرمیال‌ها برای نصب رانعال سیم‌های
تصویف کنند و تابلو استفاده م نمایند.

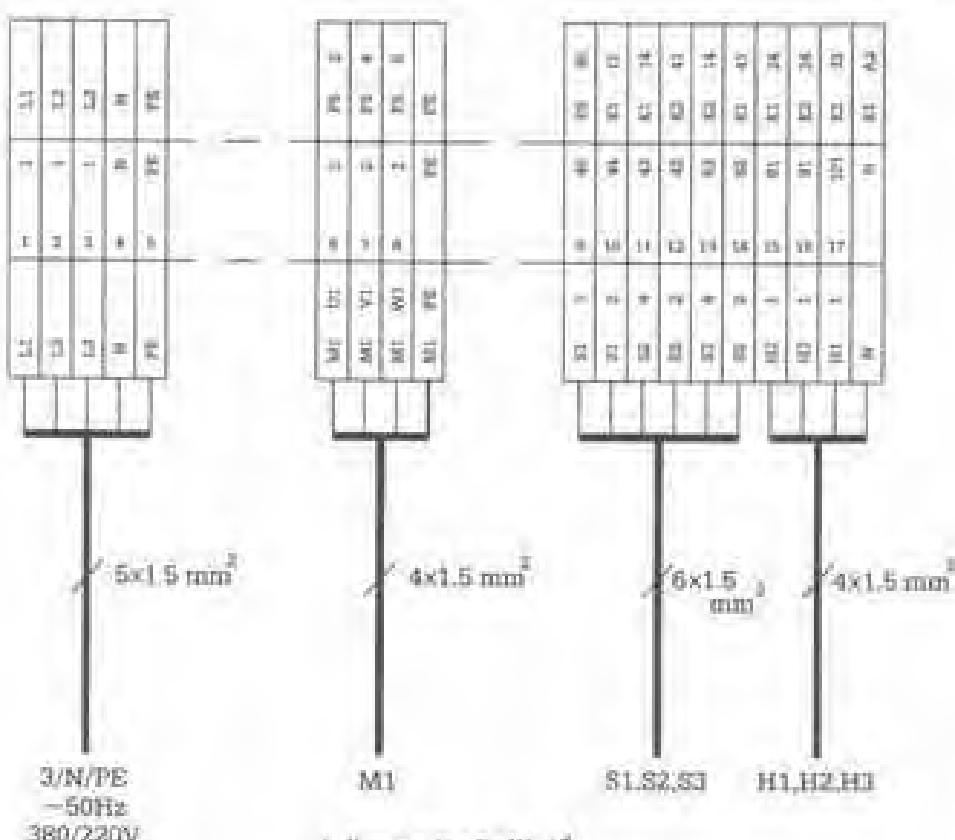


سال ۷۱ - نشریه تربیت اسلام

۴-۲-۲- نقشه اتصالات خارجی و مونتاژ در نقشه اتصالات خارجی، اتصالات خارج تابلو که از ترمینال های تابلو توسط سیم به دستگاه های خارج تابلو می روند، رسم می شود. برای سادگی نقشه، همهی میوه ها نرسیم نمی شوند بلکه آن ها را به صورت یک دسته ترسیم می کنند و در روی آن، تعداد سیم ها را در داخل پرالتز به طور عمودی روی دسته های سیم می نویسند. همچنین در اندما و انتهای دسته های سیم، شماره هی تک تک سیم ها را مشخص می کنند (شکل ۴-۷۲).


شماره هی سیم جریان در نقشه اتصالات خارجی

شماره هی محل در نقشه اتصالات خارجی

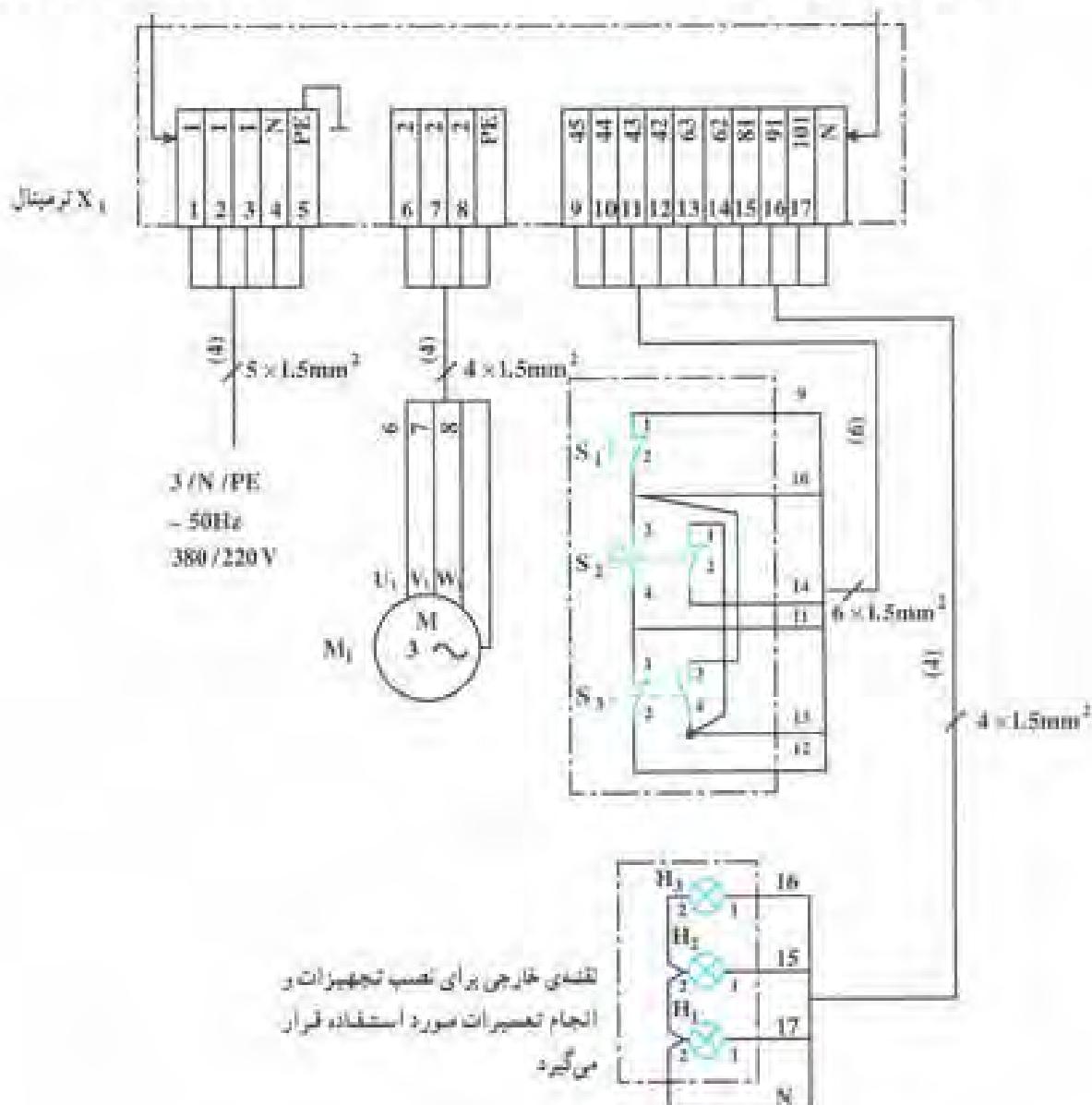

شکل ۴-۷۲-۲- نقشه اتصالات خارجی


در تأسیسات الکتریکی بزرگ، علاوه بر نقصهای مسر جریان، از نقصهای موتور نیز استفاده می‌شود. این نقصه، تنها برای موتور رسانی الکتریکی در نایاب فرمان و سیم‌بندی آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۷۳-۲).

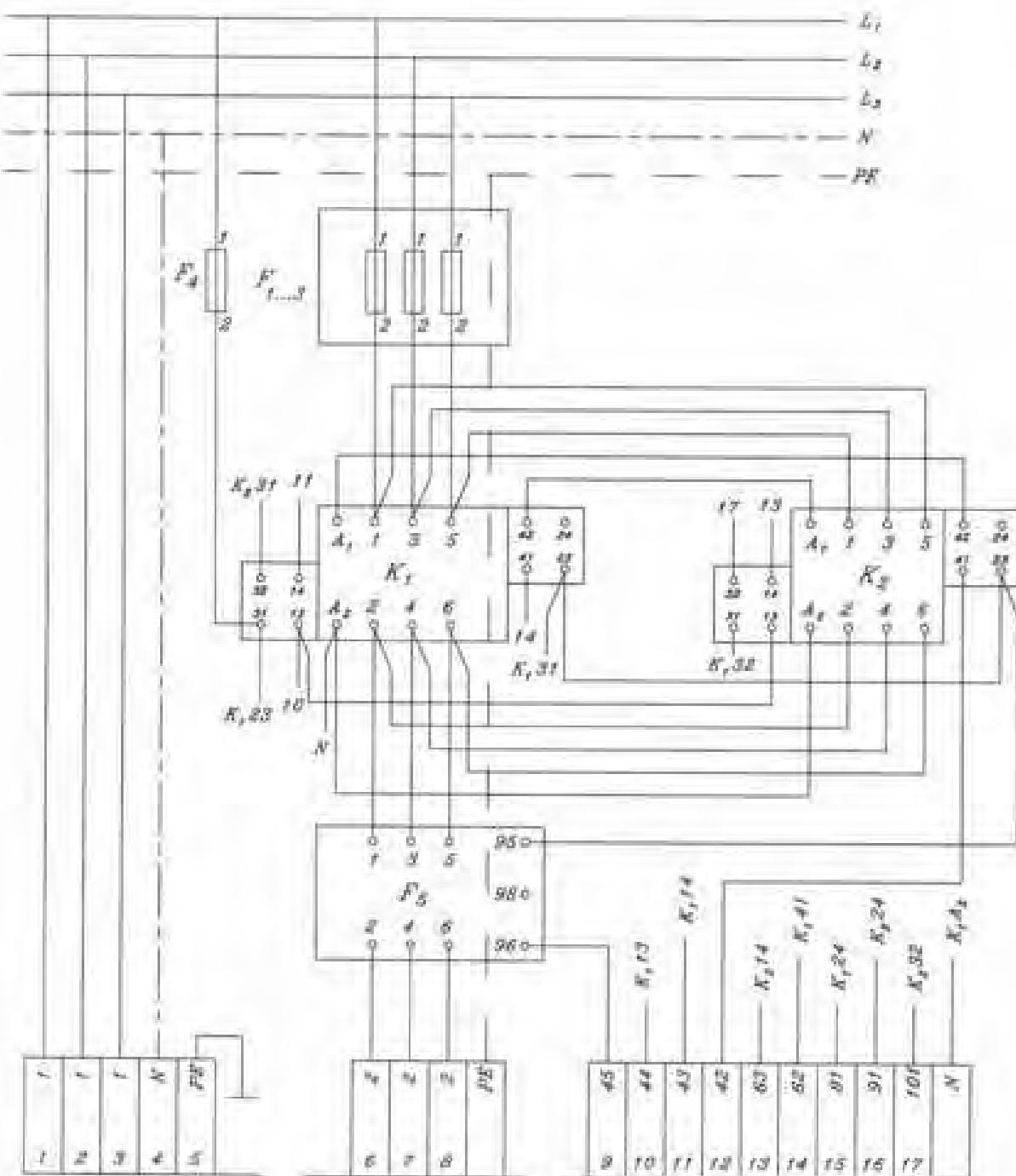

شکل ۷۳-۲- نقصهای موتور


برای رسم نقشه‌ی مسیر جریان، از روش‌های دیگری نیز استفاده می‌شود. شکل‌های ۷۴-۲ و ۷۵-۲ توجه‌ای از نقشه‌های مسیر جریان مدار فرمان و قدرت برای مدار راهاندازی دو الکتروموتور سه فاز به طریق چب گرد و راست گرد یکی هستند از دیگری (هر دو راست گرد کار می‌کنند و هر دو چب گرد کار می‌کنند) را نشان می‌دهد. در این روش، تعدادی مسیرها با تنظیم بندی صفحه در بالای نقشه مشخص می‌شود.

شکل ۷۶-۲ مدار قدرت راهاندازی دو الکتروموتور سه فاز چب گرد و راست گرد یکی هست از دیگری را نشان می‌دهد.

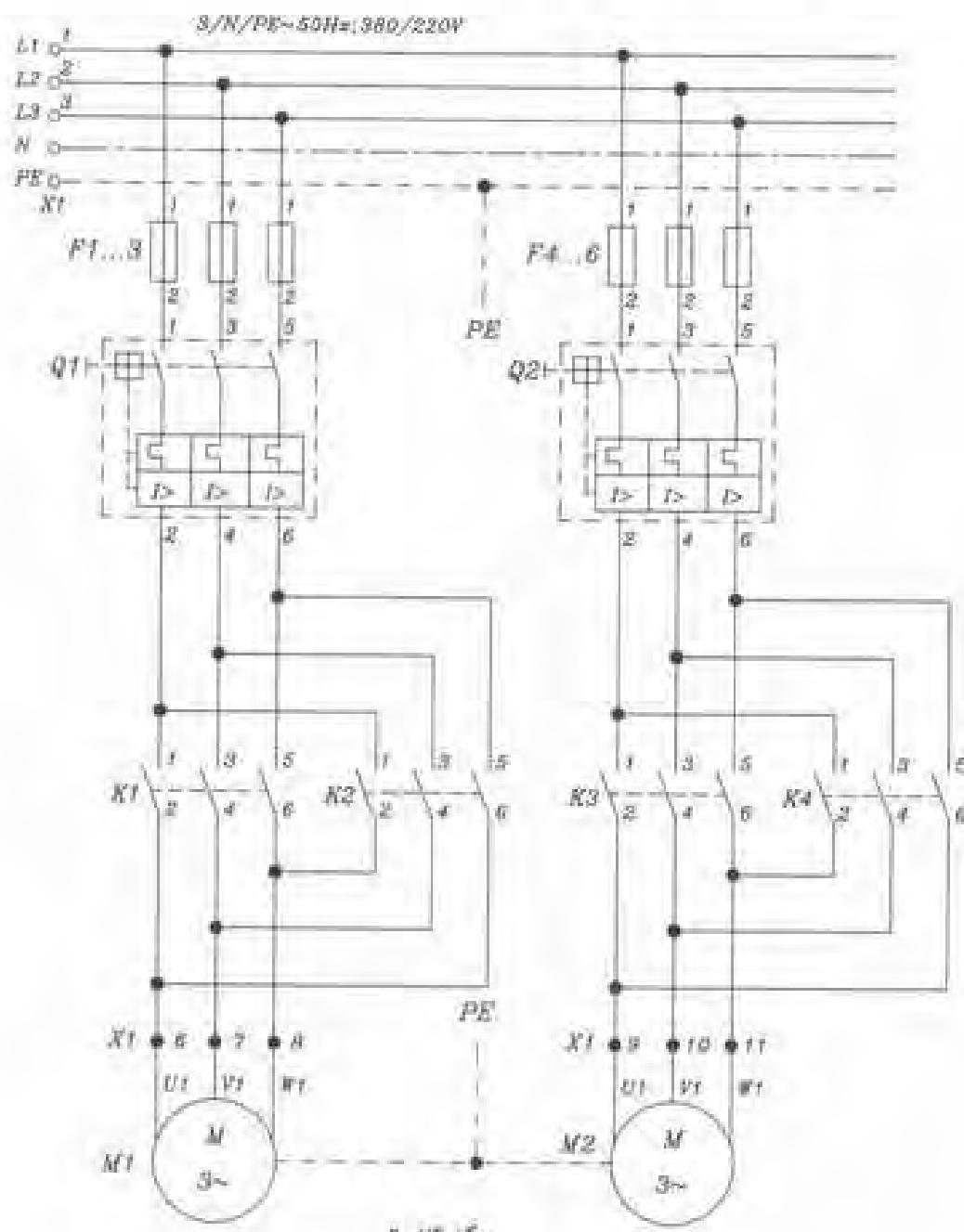

شکل ۷۶-۲

شکل ۵-۷۵-۲ مدار فرمان راهنمایی دو الکتروموتور سه فاز به طریق چهارگرد و راست گرد یعنی رس از دیگری را نشان می‌دهد.

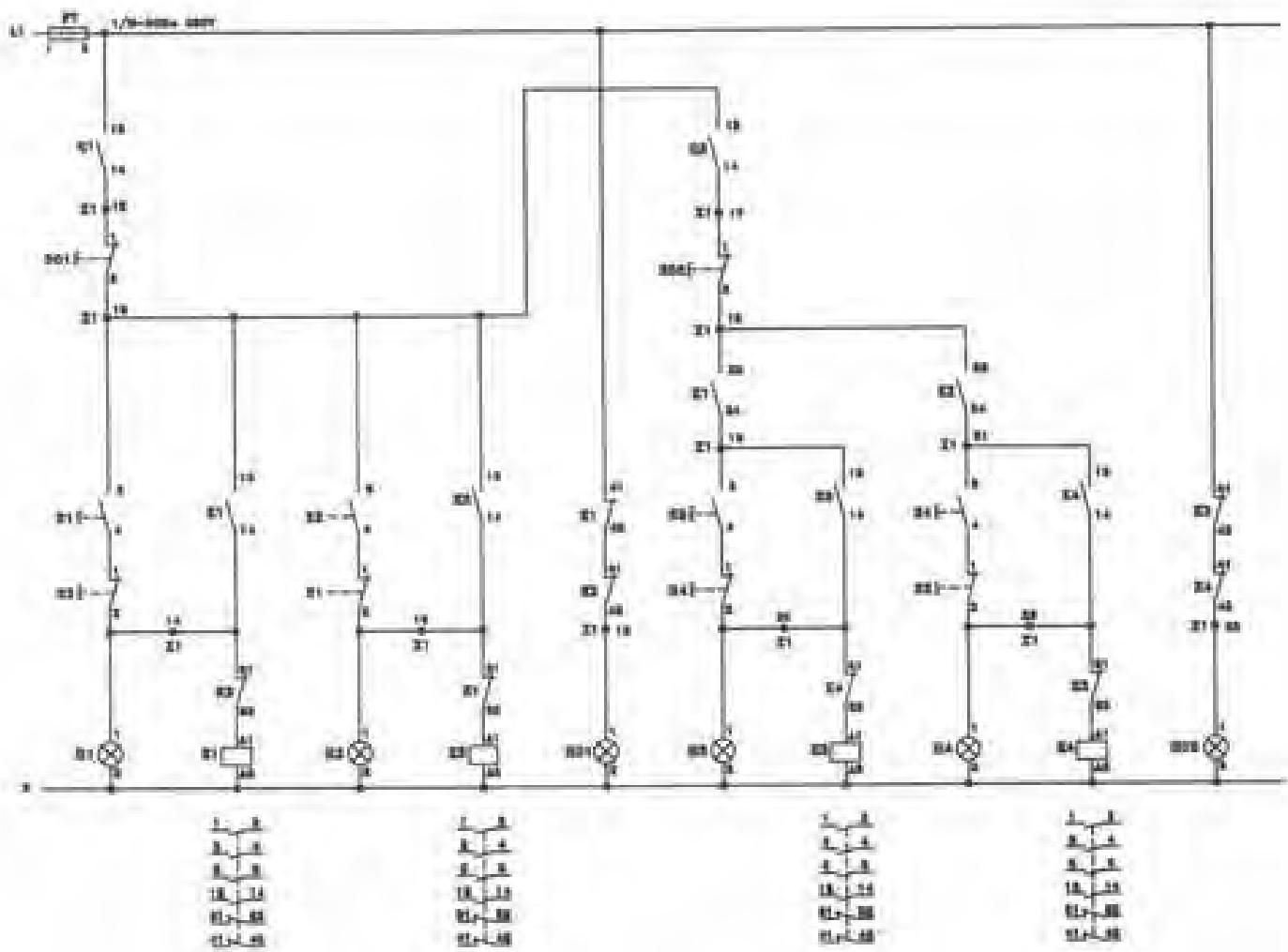

شکل ۵-۷۵-۲

دوم از سمت راست شماره‌های نواز ترمیمال را نشان می‌دهد.
ستون چهارم از سمت راست نوع کابل‌ها و سیم‌ها را شخص می‌کند. مثلاً در ردیف اشاره بیج ۱ از قیوز P به شماره ۱ نواز ترمیمال و قاز ۱ نوسط سیم نوع ۱۵×۱۵-NyM وصل می‌شوند.

شکل ۵-۷۶-۲ دیاگرام اتصال ترمیمال را برای مدار راهنمایی دو الکتروموتور سه فاز به طریق چهارگرد و راست گرد یعنی رس از دیگری را نشان می‌دهد. این شکل اخیراً به جای نوشته ترمیمال‌ها سوره استفاده فراز می‌گیرد. در ستون اول و سوم سمت راست محل اتصال سیم‌ها با علامت مشخصه، نوشته می‌شود مثلاً محل اتصال ۱ علامت مشخصه P، هنی بیج شماره ۱ قیوز P، ستون

| کابل ها ر سیم ها | | | | | متخصص کردن متصل سیم ها | | نوار ترمیتال | | متخصص کردن متصل سیم ها | |
|------------------|--|--|--|--|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|----|
| | | | | | علامت متخصصه | محل اتصال | علامت متخصصه | محل اتصال | | |
| | | | | | X | L1 | | 1 | F1 | 1 |
| | | | | | X | L2 | | 2 | F2 | 1 |
| | | | | | X | L3 | | 3 | F3 | 1 |
| | | | | | X | N | | N | K1 | K2 |
| | | | | | X | PE | | PE | | |
| | | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | X | M1 | U1 | 6 | K1 | 2 |
| | | | | | X | M1 | V1 | 7 | K1 | 4 |
| | | | | | X | M1 | W1 | 8 | K1 | 6 |
| | | | | | X | M1 | | PE | | |
| | | | | | X | M2 | U1 | 9 | K1 | 2 |
| | | | | | | M2 | V1 | 10 | K2 | 4 |
| | | | | | X | M2 | W1 | 11 | K2 | 5 |
| | | | | | X | M2 | | PE | | |
| | | | | | X | S01 | 1 | 12 | Q1 | 14 |
| | | | | | X | S01 | 2 | 13 | K1 | 13 |
| | | | | | X | S2 | 2 | 14 | K1 | 14 |
| | | | | | X | S1 | 2 | 15 | K2 | 14 |
| | | | | | X | H01 | 1 | 16 | K2 | 42 |
| | | | | | X | S02 | 1 | 17 | Q2 | 14 |
| | | | | | X | S02 | 2 | 18 | K1 | 23 |
| | | | | | X | S1 | 1 | 19 | K1 | 24 |
| | | | | | X | S4 | 2 | 20 | K3 | 14 |
| | | | | | X | S4 | 3 | 21 | K2 | 24 |
| | | | | | X | S3 | 2 | 22 | K4 | 14 |
| | | | | | X | H02 | 1 | 23 | K4 | 42 |
| | | | | | X | H1 | 2 | N | | |
| | | | | | X | Doors | PE | PE | | |

شکل ۶۷-۲- به اگر ام انسال ترمیثال او این راه انتازی دو انکھ و مونتو سه قلار به طریق چپ گرد و راست گرد یکنی بس از دیگری

۲-۲- کار عملی شماره ۲: ترسیم مدارهای

روشنایی

ترسیم مدار روشناکی کلید سری با بیز نک فاز ارتدار

۱-۲-۲- رسایل مورد نیاز:

مدار، مدار تراش، پاک کن، کاغذ، A_۰، خط کش، شابلون

داره، شابلون علامت الکتریکی، تخته رسم، بیز کار، صندلی،

گونا، نوار جسب

۲-۲-۲- مرحله انجام کار:


■ مدار جدید سینه‌ی حفیظی کنترل لامپ H_۰ بوسطه کلید

بکیل، و کنترل لامپ‌های H_۱ و H_۲ بوسطه کلید سری (دوبل)


و مدار بیز با سیم محافظ را در کاغذ A_۰ رسم کنید.

■ مدار فنی را بیز در کاغذ A_۰ رسم کنید. (مانند شکل


(۲-۷۷)

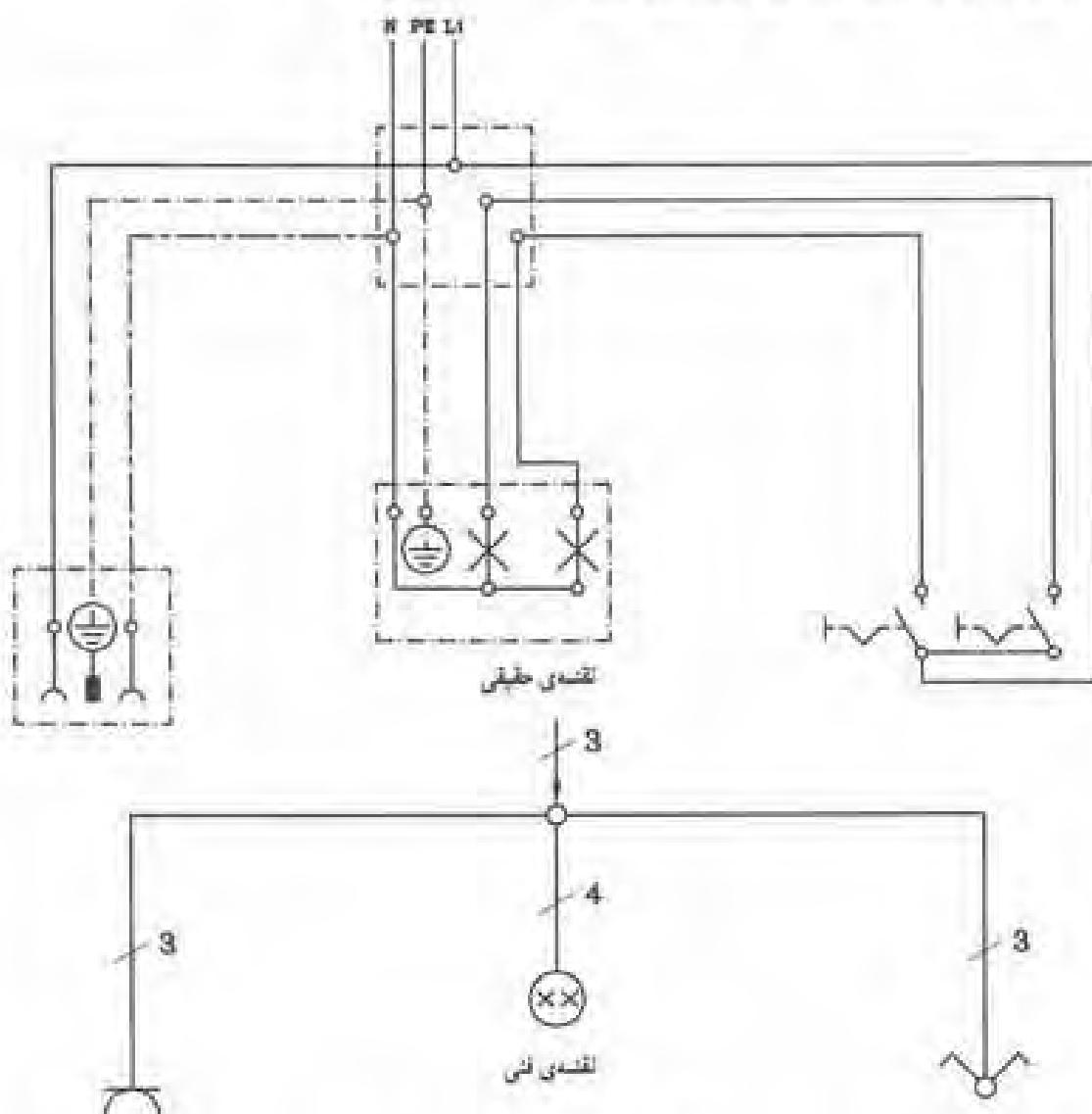

شکل ۲-۷۷- مدار کلید سری و بیز ارتدار

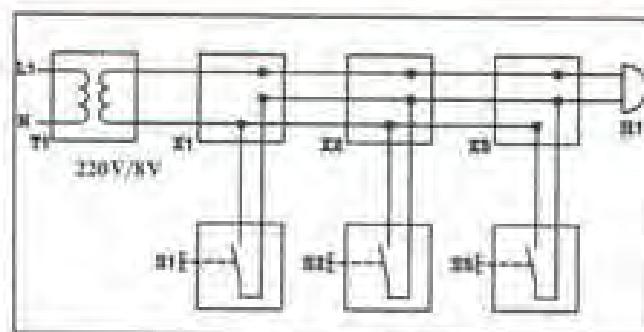

الف- مدار خطی

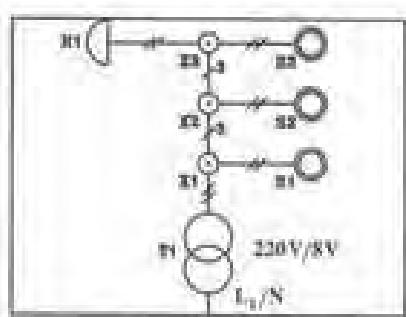

ب- مدار تک خطی

شکل ۲-۷۸-۲- مدار زنگ اخبار

۲-۲۴-۳- کار عملی شماره ۳: ترسیم مدارهای خبری

ترسیم مدار زنگ اخبار کنترل از سه محل

۱-۲۴-۲- وسائل مورد نیاز:

مدار، پاک کن، مدادترانس، کاغذ A₄، خطکش، سابلون
دانه، سابلون علامت الکتریکی، سابلون حروف، تخته رسم،
تواریخی، گوتیا، میز

۲-۲۴-۲- مراحل انجام کار:

■ مدار حقیقی در بازگشتن بر قوی را مطابق شکل ۲-۷۸ رسم کنید.

کاغذ A₄ رسم کنید.

■ مدار تک خطی در بازگشتن را نیز روی همان کاغذ A₄ رسم کنید.

۲-۲۵-۴- کار عملی شماره ۴: ترسیم مدار سلول

فتوالکتریک


۱-۲۵-۲- وسائل مورد نیاز:

مدار، پاک کن، مدادترانس، کاغذ A₄، خطکش، سابلون
دانه، سابلون علامت الکتریکی، سابلون حروف انگلیسی، تخته
رسم، تواریخی، گوتیا، میز کار

۲-۲۵-۲- مراحل انجام کار:

■ نقشه مدار حقیقی و مدار تک خطی سلول

فتوالکتریک را با توجه به شکل ۲-۷۹ رسم کاغذ A₄ رسم کنید.

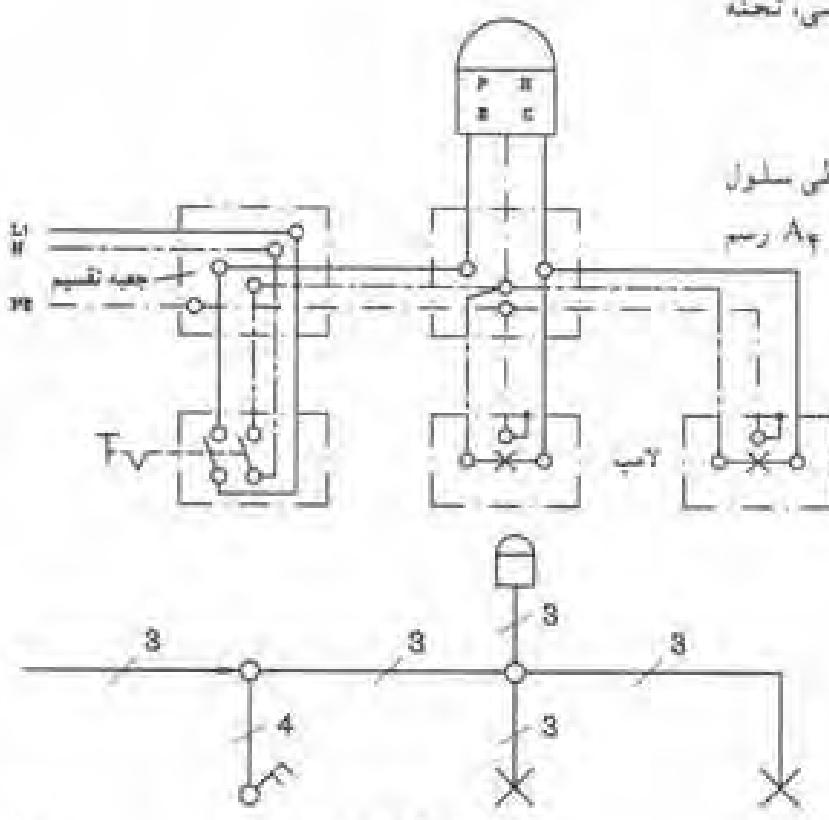

شکل ۲-۷۹-۲- مدار فتوسلول

۲-۴-۲- کار عملی شماره ۵: ترسیم مدارهای
دستگاههای اندازه‌گیری

۱-۲-۶-۲- وسایل مورد نیاز:

مداد، یاک گن، مداد تراویش، کاغذ ۸۰، خط‌کش، سایلوون
داور، سایلوون حروف انگلیس، سایلوون علامت الکتریکی، نخه
رسام، تواریخ، گوتیا، میز کار

۲-۶-۲- ترسیم مدار دستگاههای اندازه‌گیری
آمپرmetr و ولتmetr




شکل ۲-۶-۲- فرار گیری ولتmetr و آمپرmetr در مدار

■ نقشهی مدار شکل ۲-۸۰ را در کاغذ ۸۰ رسم کنید.

۳-۶-۲- ترسیم نقشهی مدار کنتور تک فاز

- نقشهی مدار کنتور تک فاز شکل ۲-۸۱ را در کاغذ

۴-۱ رسم کنید.

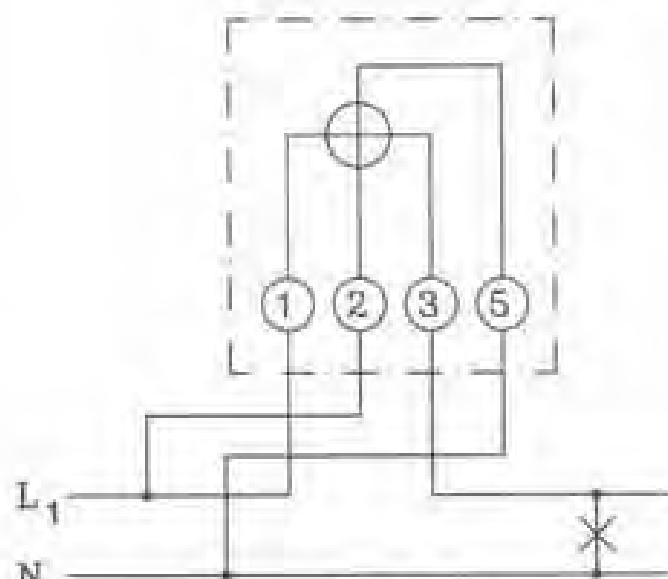


شکل ۲-۸۱-۲- مدار کنتور تک فاز

۴-۶-۲- ترسیم نقشهی مدار کنتور سه فاز

چهارسینه

■ نقشهی مدار سه فاز چهارسینه شکل ۲-۸۲ را در

کاغذ ۸۰ رسم کنید.

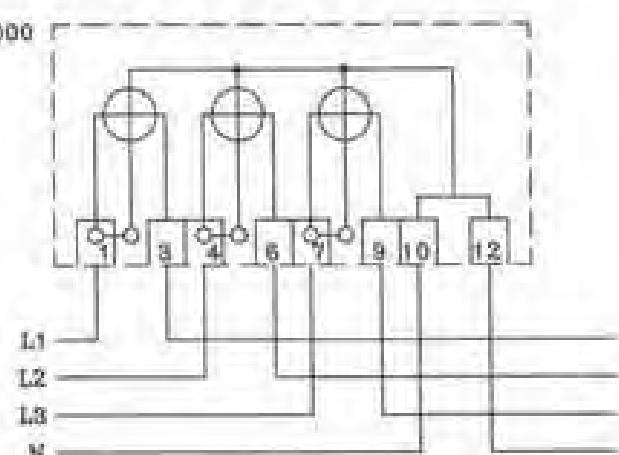


شکل ۲-۸۲-۲- مدار کنتور سه فاز چهارسینه

۵-۲-۲- ترسیم نقشهی اتصال فرکانس متر
 ■ نقشهی مدار فرکانس متر شکل ۸۳-۴ را در کاغذ
 رسم کنید.



شکل ۸۳-۴- مدار فرکانس متر

۶-۲-۲- ترسیم نقشهی مدار واتمتر تک فاز
 و کمپنیون فی متر تک فاز
 ■ نقشهی مدار شکل ۸۴-۴ را در کاغذ A₄ رسم کنید.

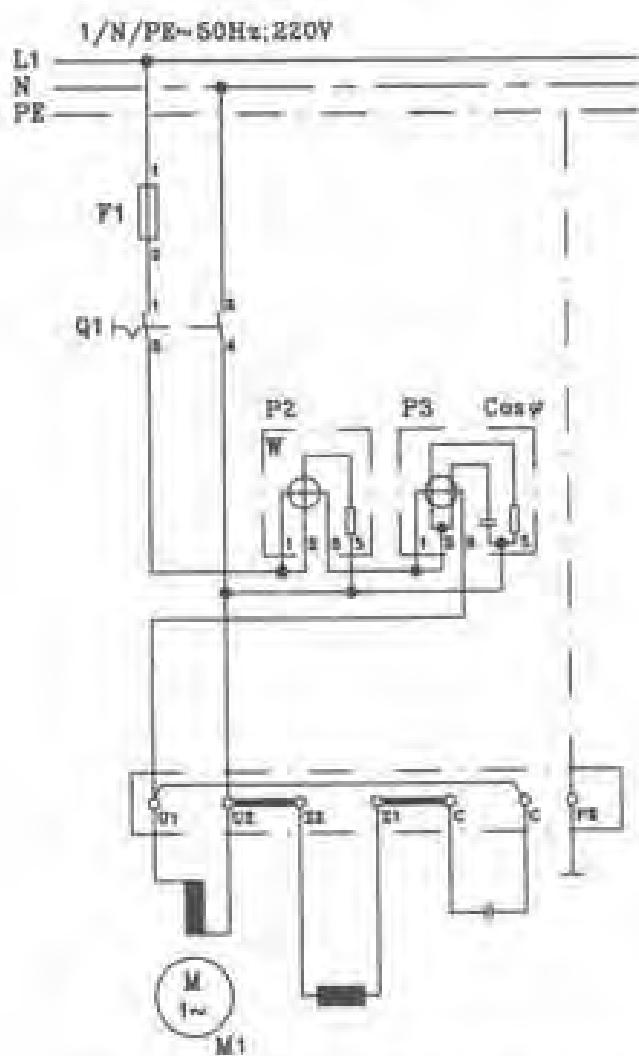


شکل ۸۴-۴- مدار اندازهگیری نیوان و سریب قدرت در تک فاز

۷-۲۶-۲- ترسیم نقشهی مدار وات‌متر سه فاز و

کسینوس قیمت‌سده فاز

- نقشهی شکل ۷-۸۵ مدار وات‌متر سه فاز و

کسینوس قیمت‌سده فاز را در کاغذ ۸۰ رسم کنید

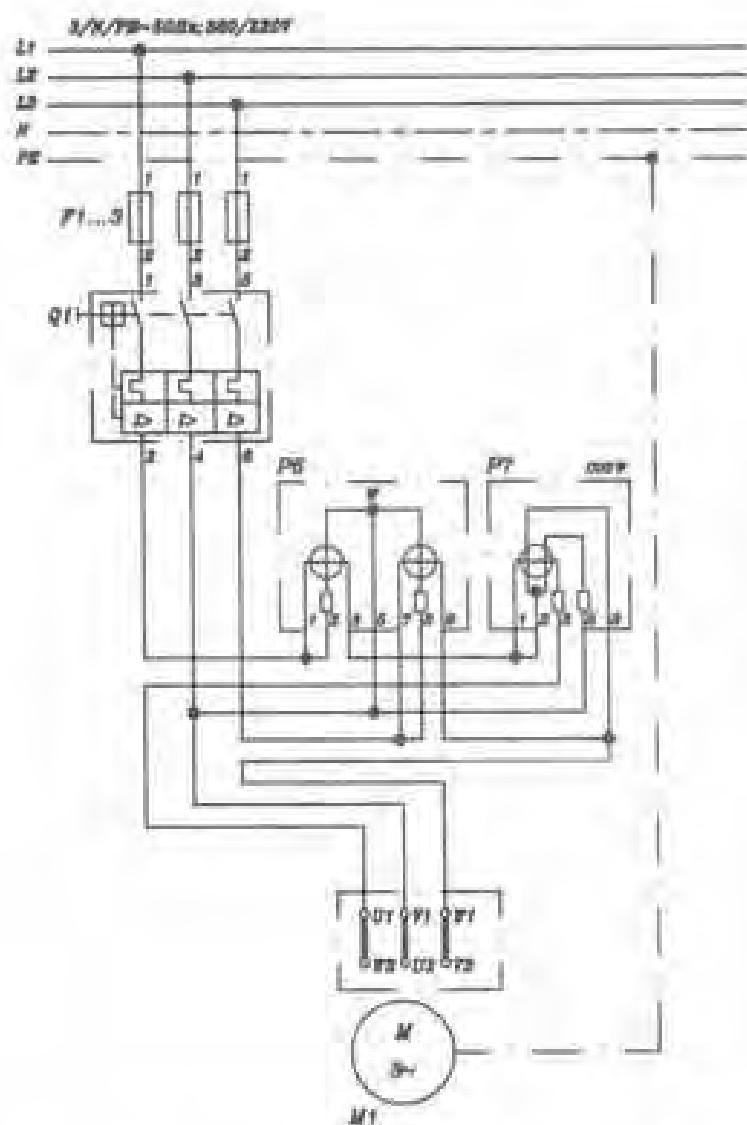

شکل ۷-۸۵- مدار الکتریکی نوار انگشتی و ضریب قدرت سه فاز

۲-۲- کار عملی شماره ۶: ترسیم نقشه زنر اتور
سده فاز

زمان: ۲ ساعت

۱-۲-۲- وسائل مورد نیاز:


مداد، مداد تراش، یاک آن، کاغذ A₄، خط گش، سایلوون
رایور، سایلوون حروف انگلیس، سایلوون علامت الکتریکی، تخته
رسم، توار چسب، گوپتا، میز کار

۲-۲-۲- مرحله انجام کار:

■ مدار واقعی زنر اتور سده فاز را در کاغذ A₄ رسم کنید.

■ نقشه اتصالات زنر اتور سده فاز را در کاغذ A₄

رسم کنید (شکل ۲-۸۶).

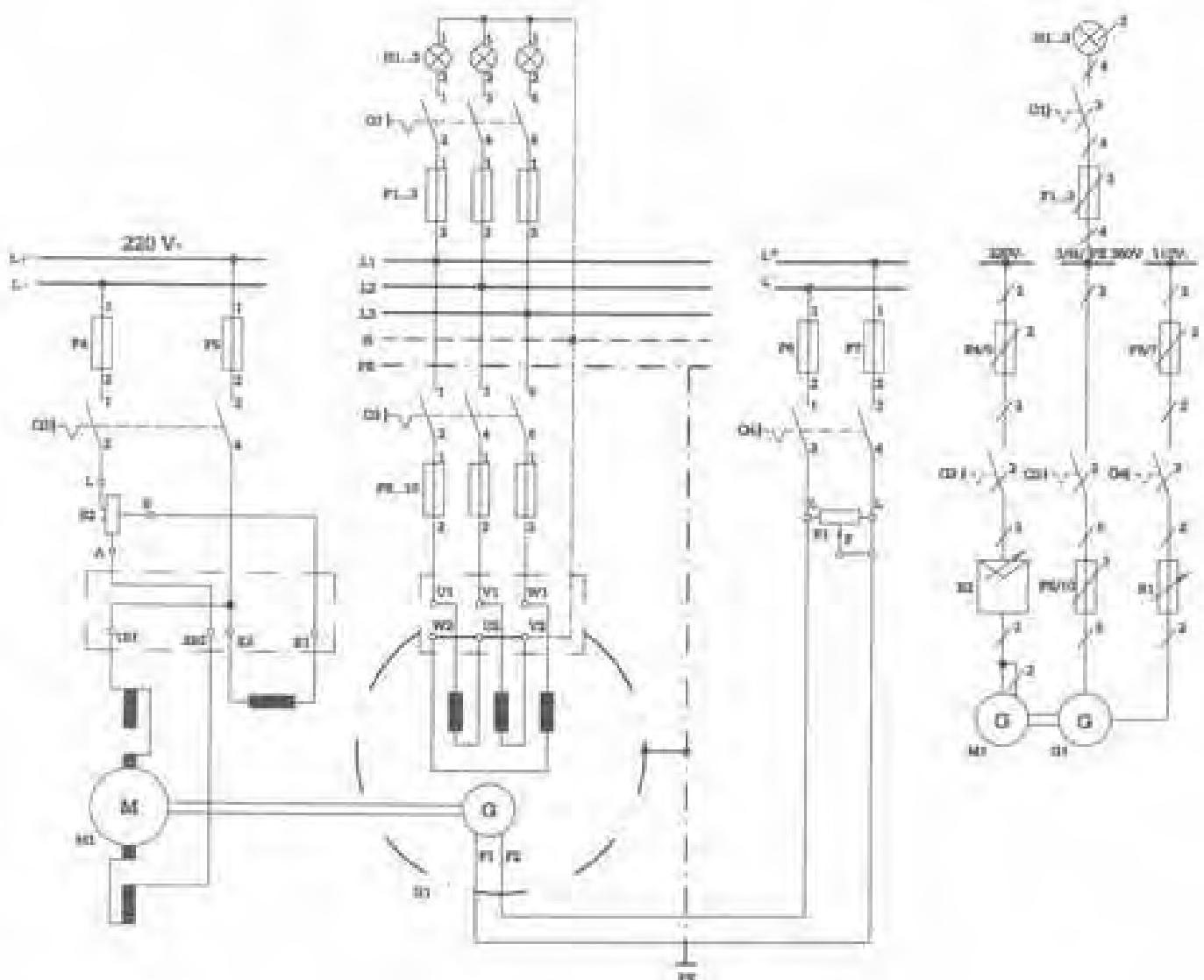

شکل ۲-۸۶-۲- مدار راندازی زنر اتور سده فاز

۲۸-۲- کار عملی شماره ۷: ترسیم نقشه راه اندازی
الکتروموتورهای سه فاز توسط کلیدهای دستی


۱-۲۸- وسائل مورد نیاز:

مداد، مداد قرائی، یاک گن، کاغذ A4، خط گن، شابلون
دایره، شابلون حروف انگلیسی، شابلون علامت الکتریکی، تخته
رسم، توار جب، گوینا، میز کار

۲-۲۸- مرحله انجام کار:


■ نقشه مدار کلید دستی ستاره مثلاً شکل ۸۷-۴ را

در کاغذ A4 رسم کنید.

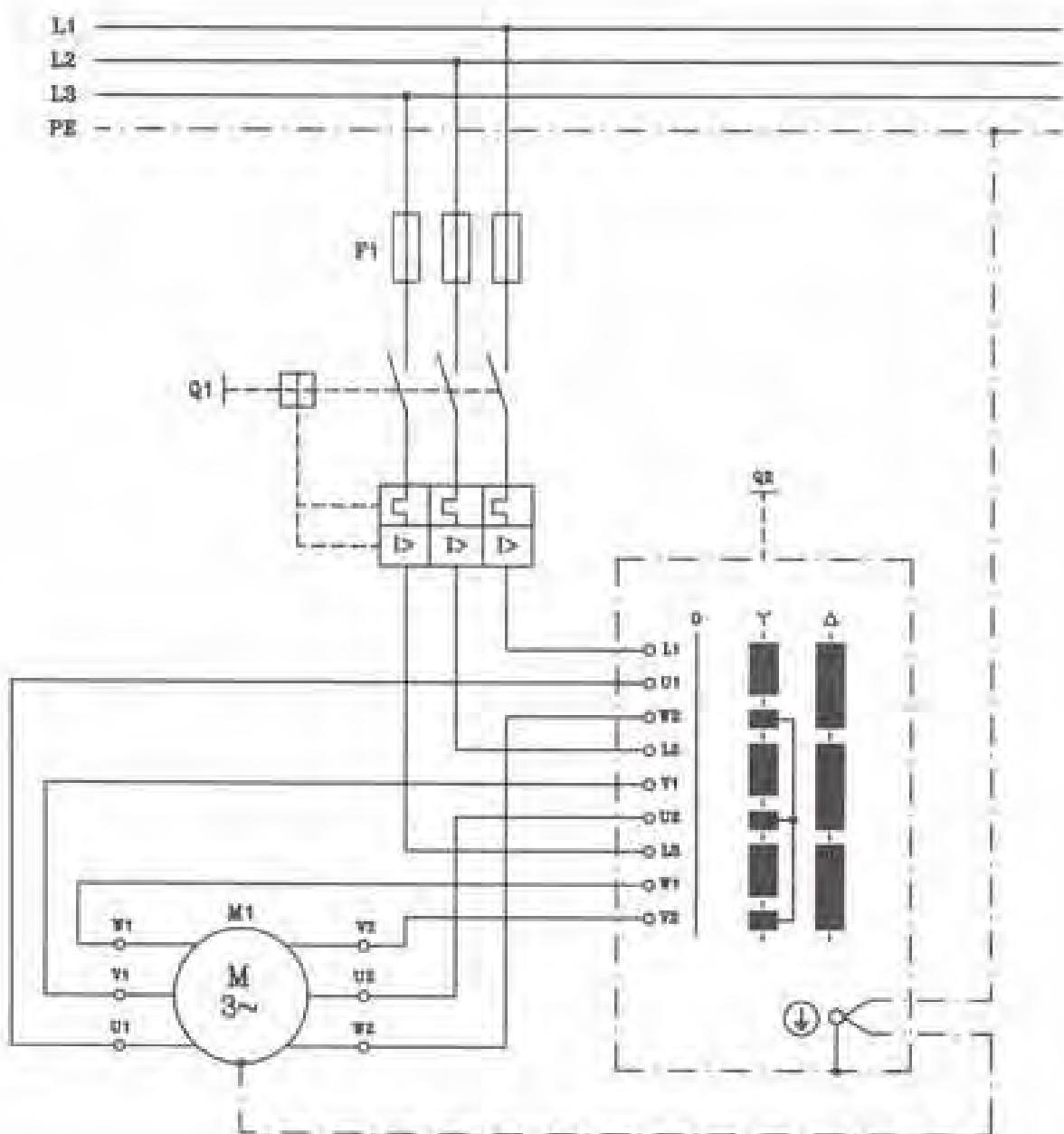

شکل ۸۷-۲- نقشه مدار راه اندازی الکتروموتور سه فاز توسط کلید ستاره مثلاً

زمان: ۲ ساعت

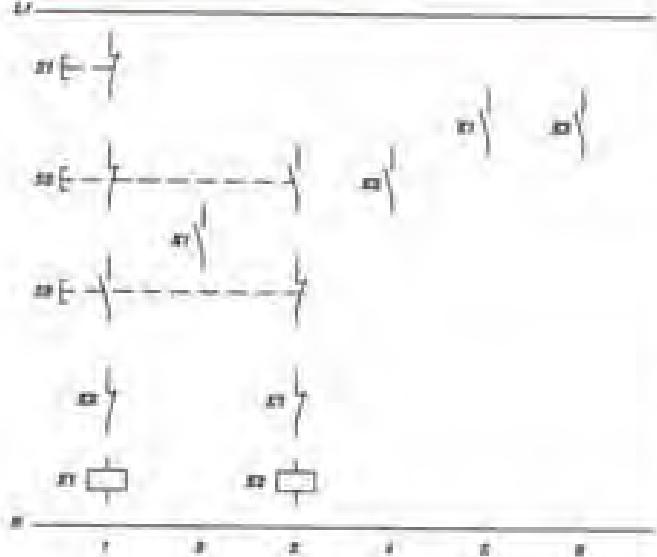

شکل ۸۸-۲- نقشه مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز رو تور نقش به صورت جب گرد و راست گرد حفاظت کامل

۲-۲۹- گار علی نمار: ۸: ترسیم نقشه راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز توسط کتابخانه و استوپ و استارت

۱-۲۹-۲- رسایل مرور دنیاز:

مداد، یاک گن، مداد تراش، کاغذ ۸۸، خط گن، شابلون ناو، شابلون حروف انگلیسی، شابلون علامت الکتریکی، تخته رسم، نوار جسب، گونیا، میز کار

۲-۲۹-۲- مرحله انجام کار:

■ شکل ۸۸-۲- نقشه مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز رو تور نقش توسط کتابخانه و استوپ و استارت به صورت جب گرد و راست گرد با حفاظت کامل می باشد. این مدار را با استفاده از مدار شکل ۸۶-۲ و مطالعی که برای نقشه سیر جرمان آموختید تکمیل نمایید.

■ مدار تکمیل شده را در کاغذ ۸۸ رسم کنید.

آزمون پایانی (۲)

زمان: ۵۰ دقیقه

۱- علاوه بر **III** و **IV** در مورد سیم‌ها چه مفهومی دارد؟

الف - سیم نصب شده روی کار، سیم نصب شده در جاهای مرطوب

ب - سیم نصب شده روی کار، سیم نصب شده در جاهای خشک

ج - سیم نصب شده زیر کار، سیم نصب شده در جاهای مرطوب

د - سیم نصب شده زیر کار، سیم نصب شده در جاهای خشک

۲- علائم **ا** و **ب** به ترتیب چه نوع کلیدی را نشان می‌دهند؟

الف - دوبل اسی‌تبدیل

ج - تبدیل دوبل

د - دو قطبی (دو پل)، تبدیل

۳- لشه‌ی مسیر جریان (انتفاضی گسترش) به چه منظوری رسم می‌شود؟

الف - برای موئاز مدار

ب - برای هم‌گشایی مدار روی کار

ج - برای نفهم بهتر مدار

د - از این شخص کوئن محل کلید روبرو باشد

۴- سیم‌های فاز، تول و ارت (اتصال ربعنایی) روی لکته‌ها به ترتیب با چه حروفی نشان می‌زنند؟

الف - SL, PE, L

ج - N, PE, L

ب - PE, N, L

د - N, L

۵- لامپ و نسیم را به ترتیب روی لکته‌ها به ترتیب با چه حروفی نشان می‌زنند؟

الف - S, E

ج - S, Q

ب - S, Q

د - L, Q

۶- کلید روتاژی و پوزیزیونی به ترتیب روی لکته‌ها با چه حروفی نشان می‌زنند؟


الف - X, S

ج - S, X

ب - X, Q

د - Q, X

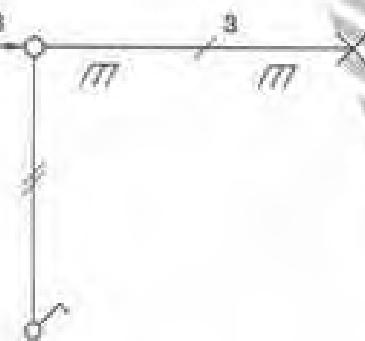۷- شکل مقابل سیم‌ای نشانه نهض کهار مدار است؟



الف - کلید بک‌ابل

ب - کلید دوبل


ج - کلید تبدیل

د - پوزیزیونی


۸- شکل مقابله‌نخستی فن (نک سبمه) گدام مدار را نشان می‌دهد؟



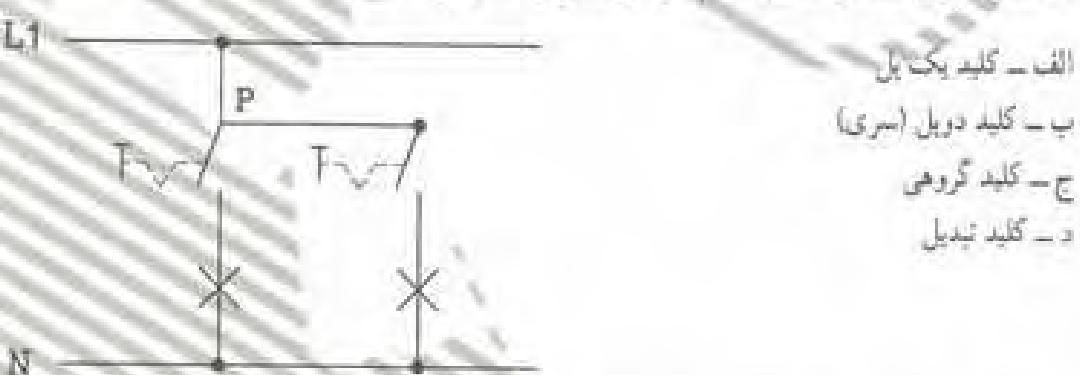۹- شکل مقابله‌نخستی گسترده گدام کلید روشناهی را نشان می‌دهد؟



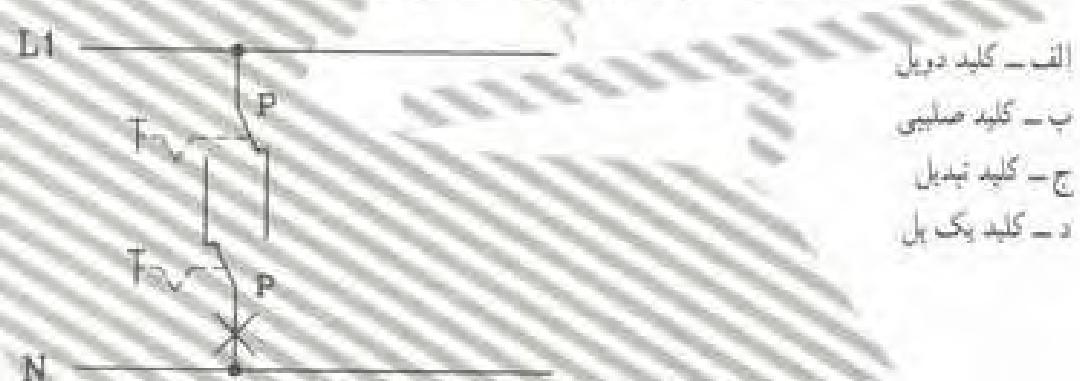۱۰- شکل مقابله‌نخستی گسترده گدام کلید روشناهی را نشان می‌دهد؟



۱۱- علامت ⑥ ریزی و سیاهی حفاظت گشت، چه معنی مدار دارد؟

- الف - کندکار ب - تقدکار ج - کلید فیوز د - حرارتی

۱۲- علامت ۷۰ و ۷۱ به ترتیب چه معنی مدار دارد؟

- الف - کثافت رله‌ی حریانی، کلید فیوز

- ب - کثافت رله‌ی مندانه‌سی، رله‌ی جریان کم

- ج - کثافت رله‌ی حریانی، کثافت رله‌ی مندانه‌سی

- د - کثافت رله‌ی مقاومتی، کلید میباشی

۱۳- علامت ۷۲ چیست؟

- الف - کلید میباشی ب - رله‌ی حریان کم

- ج - رله‌ی مقاومتی

- د - رله‌ی حریان کم

۱۶- علامت  و  چیست؟

- الف - رله‌ی بالای ولتاژ، رله‌ی جریان کم
- ب - رله‌ی زیر ولتاژ، رله‌ی جریان کم
- ج - رله‌ی بالای ولتاژ، رله‌ی جریان ایجاد

د - رله‌ی زیر ولتاژ، رله‌ی جریان زیاد

۱۷- IP65 چه ای حفاظت دستگاه‌ها جهه مفهومی دارد؟

الف - حفاظت بین المللی با حفاظت کامل در برابر گرد و غبار تریم آب اوپالا

ب - حفاظت بین المللی با حفاظت نیز برابر گرد و خاک و حفاظت نیز مقابله تریم در هر سو

ج - حفاظت ملی با حفاظت کامل در برابر گرد و غبار و حفاظت در برابر تریم آب از هر راستا

د - حفاظت ملی با حفاظت در برابر گرد و خاک با ذرات خارجی بزرگتر از یک میلی متر و حفاظت در مقابله

تریم آب از هر راستا

۱۸- علامت  چیست؟

الف - رله‌ی کمکی شانده

ج - نگهبان خبرگ

۱۹- علامت  و  چیست؟

الف - خبر دهنده، بیز

ب - لامب چشمکرن، بیوت خطر

ج - لامب چشمکرن، وسیله اعلام خبری

د - خبر دهنده روشن، لامب چشمکرن

۲۰- علامت  و  چیست؟

الف - برق، بیز

ب - آتش، بیز

ج - آتش، زنگ

د - برق، زنگ

۲۱- علامت  و  چیست؟

الف - برق ساده، برق تلفن

ج - برق ساده، برق آتش

۲۲- علامت  و  چیست؟

الف - سلول فتوالکتریک، سلول فتوالکتریک

ب - سلول فتوالکتریک، لامب فلور میلت

ج - لامب خبری، سلول فتوالکتریک

د - لامب خبری، نگهبان خبرگ

۱۱- علامت و روی دستگاههای اندازه‌گیری الکتریکی جه مفهومی دارد؟

- الف - بدون ولتاژ آزمون ۵۰۰ ولت، نحوه‌ی قرارگیری دستگاه به طور افق
ب - ولتاژ آزمون ۵۰۰ ولت، نحوه‌ی قرارگیری دستگاه به طور افق
ج - سیم اندازه‌آزمون ۵۰۰ ولت، نحوه‌ی قرارگیری دستگاه به طور عمودی
د - ولتاژ آزمون صفر، نحوه‌ی قرارگیری دستگاه به طور عمودی

۱۲- علامت و نشان دهنده‌ی چه نوع دستگاه سنجش است؟

- الف - حرارتی، آهن ترم گردان
ب - حرارتی، الکترواستاتیکی
ج - ویراسیونی، آهن ترم گردان
د - ویراسیونی، الکترواستاتیکی

۱۳- علامت و چه نوع دستگاه سنجش الکتریکی است؟

- الف - آهن ترم گردان، الکترواستاتیکی
ب - آهن ترم گردان، ویراسیونی
ج - اندوکسیونی، الکترواستاتیکی

۱۴- علامت و چه نوع دستگاه اندازه‌گیری هستند؟

- الف - اندوکسیونی، الکترودینامیکی
ب - ویراسیونی، الکترواستاتیکی
ج - ویراسیونی، الکترودینامیکی

۱۵- علامت و چه نوع دستگاه سنجش الکتریکی است؟

- الف - آهربای گردان، آهربای ماله و قاب گردان
ب - الکترودیلاتیک، الکترواستاتیکی
ج - آهربای گردان، ویراسیونی
د - آهن ترم گردان، آهربای ماله و قاب گردان

۱۶- ۱/۵ روی دستگاه اندازه‌گیری الکتریکی نشانه جسته است؟

- الف - زاویه قرارگیری دستگاه ۱/۵ درجه
ب - کلاس دستگاه ۱/۵ ایمنی مادر
ج - خطای دستگاه ۱/۵ درجه
د - مقدار منتجش ۱/۵ برابر بود

۱۷- علامت و روی چندوجه مدرج دستگاههای اندازه‌گیری جه مفهومی دارد؟

- الف - شیوه‌ی قرارگیری دستگاه مالیل با زاویه‌ی ۶۰ درجه، جریان مستقیم و متناوب
ب - ضمیری قرارگیری دستگاه مالیل با زاویه‌ی ۶۰ درجه، جریان منفی
ج - زاویه‌ی انحرافه نقره‌های حداقل ۶۰ درجه، جریان مستقیم و متناوب
د - زاویه‌ی انحرافه نقره‌های حداقل ۶۰ درجه، جریان منفی

۲۸- علامت و چیست؟

ب - ولت متر، وارمتر

د - ولت متر، وارمتر

الف - ولت متر، وارمتر

ج - ولت متر، ولت آمپر متر

۲۹- علامت و چیست؟


ب - گیمتوس فی متر، فرکانس متر

د - فرکانس متر، گیمتو

الف - گیمتوس فی متر، فرکانس متر

ج - فرکانس متر، گیمتو

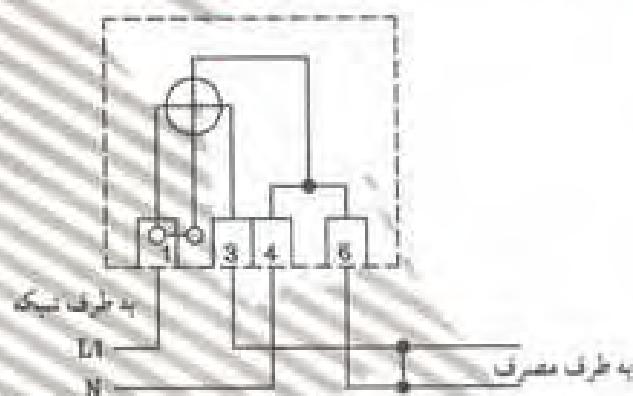۳- شکل زیر را در مدار کدام دستگاه اندازه گیری را نشان می دهد؟




۳۰- شکل زیر را در مدار کدام دستگاه اندازه گیری را نشان می دهد؟

الف - گیمتو سه فاز چهار بیله

ب - ولت متر سه فاز چهار بیله

ج - گیمتوس فی متر سه فاز

د - الف و ب

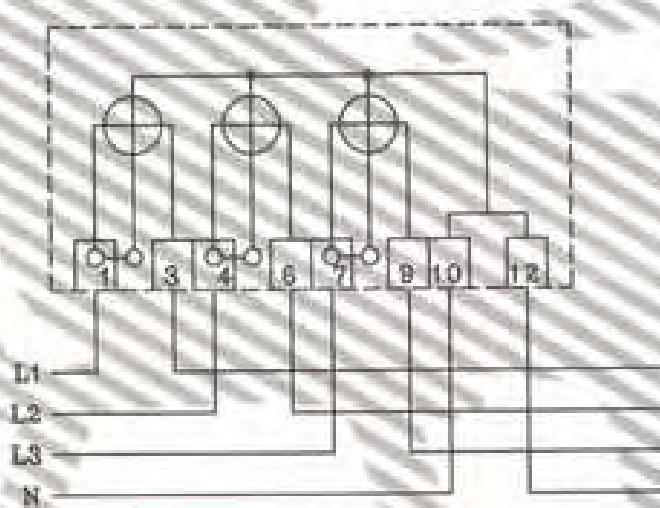

۳۱- علامت و چیست؟

الف - کوپلاز مکانیکی قابل تعطیل، کنتاکتور سه فاز

ب - سنسنی استارات، تکلم جایلوس سه فاز

ج - کوپلاز مکانیکی قابل تعطیل، کلید جایلوس سه فاز

د - سنسنی استارات، کنتاکتور سه فاز

٣٤ - علّات

الف - موتور سه قاژ و موتور سیم پیچی شده، موتور ریولسیون

بــ مــوــتــورــ ســهــ فــاــزــ وــ تــورــ قــفــســ،ــ مــوــتــورــ بــولــونــ

د- پیغام سه غاز و دو قرآن فقیر، مجموعه آثار ایجاد رسال

٣٤- علامات و میزان کثرو موتور های هستند؟

الف - انورصال، نگ فاز روتور فنر خازنی

ب۔ انیورسال، موتور رولمن

ج - ریولیوین، تک خاز روتور نفس خازنی

د۔ تک فارم ریزورڈ، انپورٹر

$\rightarrow s \in \begin{array}{c} 1 \\ \diagdown \\ 2 \end{array}, o \in \begin{array}{c} 1 \\ \diagup \\ 2 \end{array}$ علامت ۲۵

الف - مبكر و سليمان، استارت


میڈیا فارم، کتابخانہ سینئر گٹاکور

جامعة تكريت - كلية التربية

۱۰- مکانیکی رعنای مدار را از آن داشتی

186 - 4

—
—

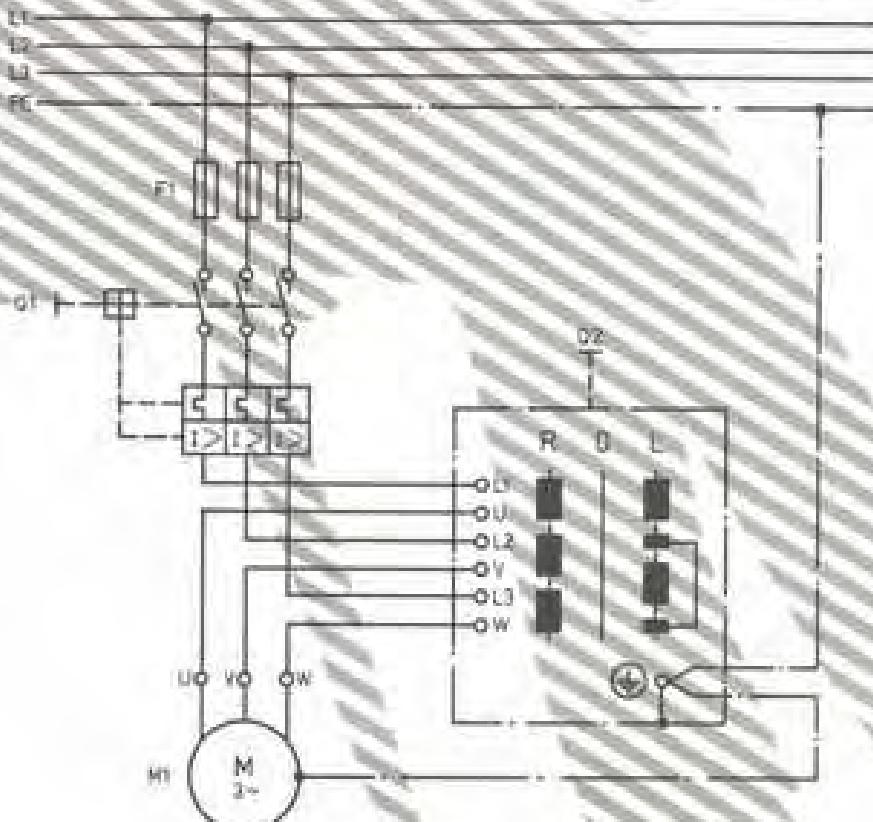


۳۷- شکل زیر چه نوع کلید دستی را نشان می‌دهد؟

الف - چپ گرد و راست گرد سه فاز

ب - چپ گرد و راست گرد تک ترانزیستور

ج - دو دور سه فاز

د - سیستاره مثلث

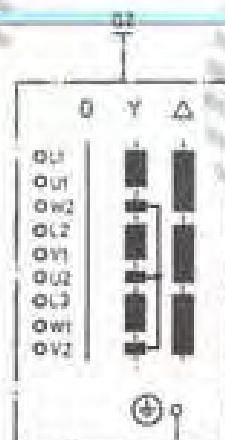

۳۸- علامت

الف - استارت، رله زمانی تأخیر در برگشت

ج - کنکاتن کنکاتور، رله حرارتی

۳۹- کدام علامت برای نشان دادن کنکات بار (بند شونده) کنکاتور صحیح است؟



۴۰- علامت

الف - رله حرارتی

ج - کنکاتور

د - رله مقاومتی

۴۱- علامت

الف - کنکاتور

ج - رله زمانی تأخیر در نظام کار

۴۲- تبلویهای کنکات های اصل کنکاتور کدام است؟

الف - (۱۲ و ۱۴ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۶ و ۲۸ و ۲۹)

ج - (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۱۵ و ۱۶)



٢٢- شكل مقابل لـ نوع انصال الكتروموتور سه فاز راشان من دهدزا

الف - ستارة

ب - مثلث

ج - ستارة مثلث

د - سري

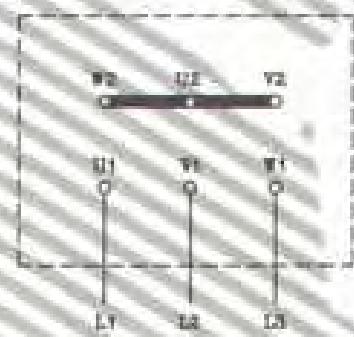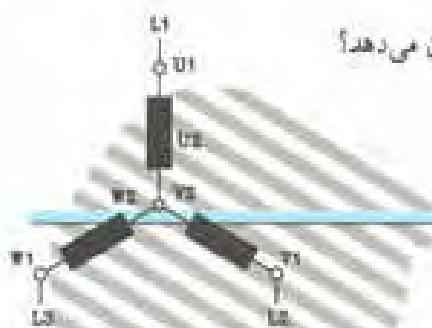



٢٣- شكل مقابل لـ نوع انصال الكتروموتور سه فاز راشان من دهدزا

الف - ستارة


ب - مثلث

ج - ستارة مثلث

د - موازي

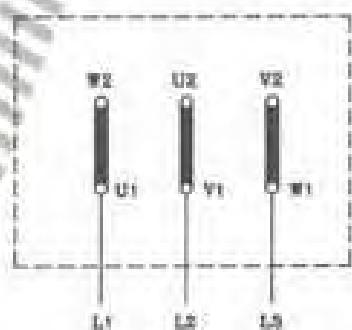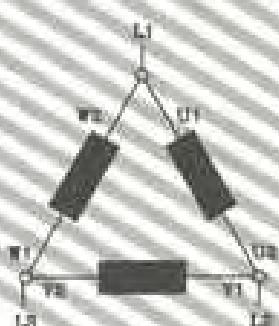

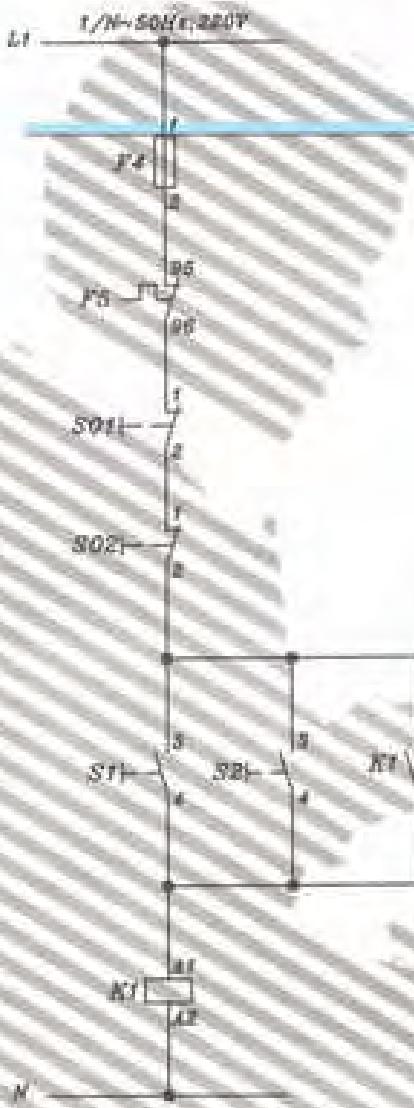۲۵- نشکل مقالل، نقشه‌ی فرمان راه‌اندازی الکتروموتور سه فاز آستکرون رونور نفسی را اثناشان می‌دهد.
این میر کدام است؟



- الف - راهنمایی سازی لحظه‌ای دائم

ب - چب گرد و رات گرد

ج - راهنمایی کنترل از یک نقطه
بین راهنمایی ساده کنترل از دو نقطه

卷之三

| | | |
|------|----|----|
| 10.2 | 1 | 3 |
| 10.2 | 3 | 4 |
| 10.2 | 5 | 6 |
| 11.0 | 13 | 14 |

۴۶- در شکل مطالعه مذکور عدد ۱۱ جسته

الف - در مسیر جوانان و در میانه ۱۱

بـ ذي قعده حربان الـ 11 او زمان متفق عليه؟

— ١٢ —

10.2 1 3
10.2 3 4
10.2 5 6
11.3 13 14

اللک - اتفاقات باز کشیده در مسیر چریان ۱۱ و در مسیرهای ۳ می پاند.

ب - کتابات باز نگذاشته در عین حرمان

ب- نهادگری باز نهادگری در عصر حربان ۲ صفحه‌ی ۱۰۳ باشد.

جـ- انتاڪ قدرت ڪڌائڻو در ۾ سڀ ۾ جـ ڙـ وـ در ۾ ١٦ مـ پـاـيـدـ

۲ - کتابت لغت کتابت - جلد هیجان ۱۱ - مجموعه آثار

L1 1/N~ 50Hz, 220V

۴۸- نشکل مقابل کدام نتیجه را اندازی الکتروموتور


س - فاز روتوور نفسی را اتان من دهد

الف - سtarه مثلث کتابکوری

ب - بکی می از دیگری کنترل از دو نقطه

ج - جب گرد راست گرد اتوماتیک

د - جب گرد و استگز کتابکوری حفاظت کامل

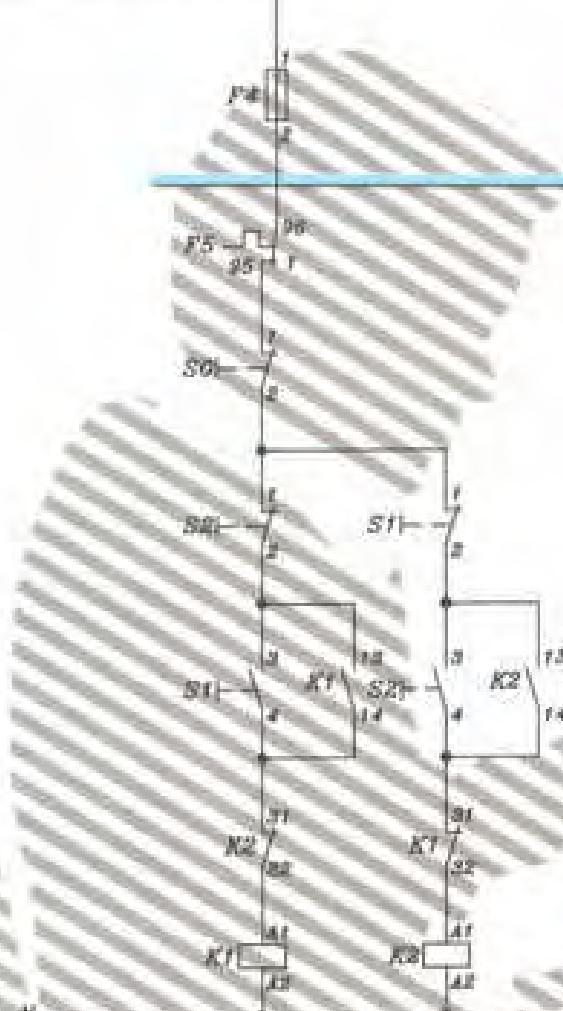

3/N~ PE~ 50Hz, 380/220V


۴۹- نشکل مقابل نتیجه فی (الف) خطین آ کدام مدار را اندازی الکتروموتور سه فاز روتوور نفسی (ا اشنان من دهد)

الف - جب گولا راست گرد کتابکوری

ب - جب گرد و راست گرد دست

ج - سtarه مثلث شده

د - سtarه مثلث اتوماتیک

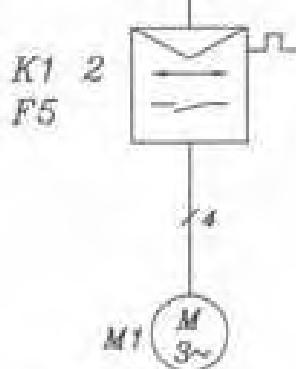

۵۰- نقشه‌ی شکل زیر کدام را اندازی الکتروموتور


سه فاز و انسان می‌دهد؟

الف- قدرت جب‌گرد و راست‌گرد

ب- قدرت سواره مثلث

ج- فرمان جب‌گرد و راست‌گرد

د- فرمان سواره مثلث

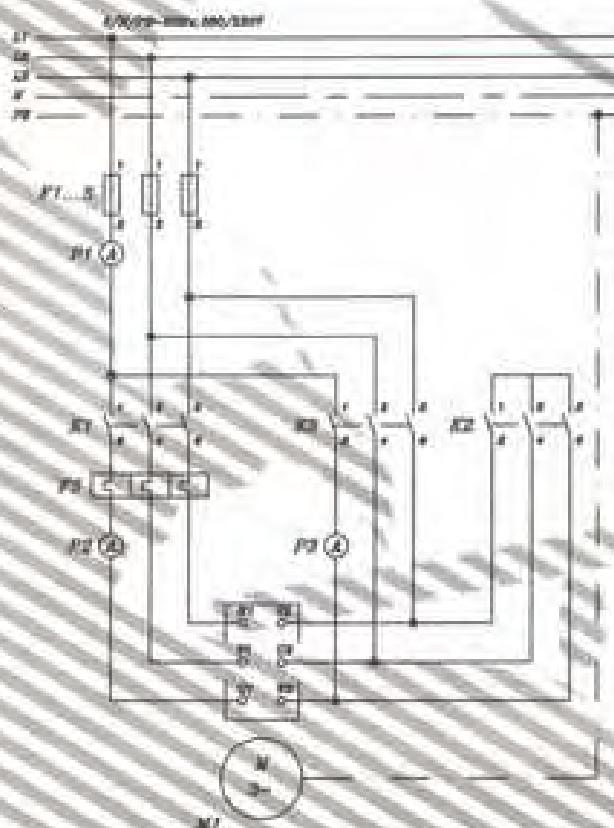

زمان: ۱ ساعت

۲-۳- آزمون پایانی عملی (۲)

۱-۳- وسائل مورد نیاز:


مداد، یاک گی، مداد تواش، کالند، A، خط کشی، تابلوهای حروف، تابلوهای دایر، تابلوهای علامت الکتریکی، تخته رسم، نوار جسب، گوبای، میز کار


۲-۳- مرافق انجام کار:

■ نمکل زیر مدار چند سیمه و تک خطی یک تابلو را

تسان می‌دهد.

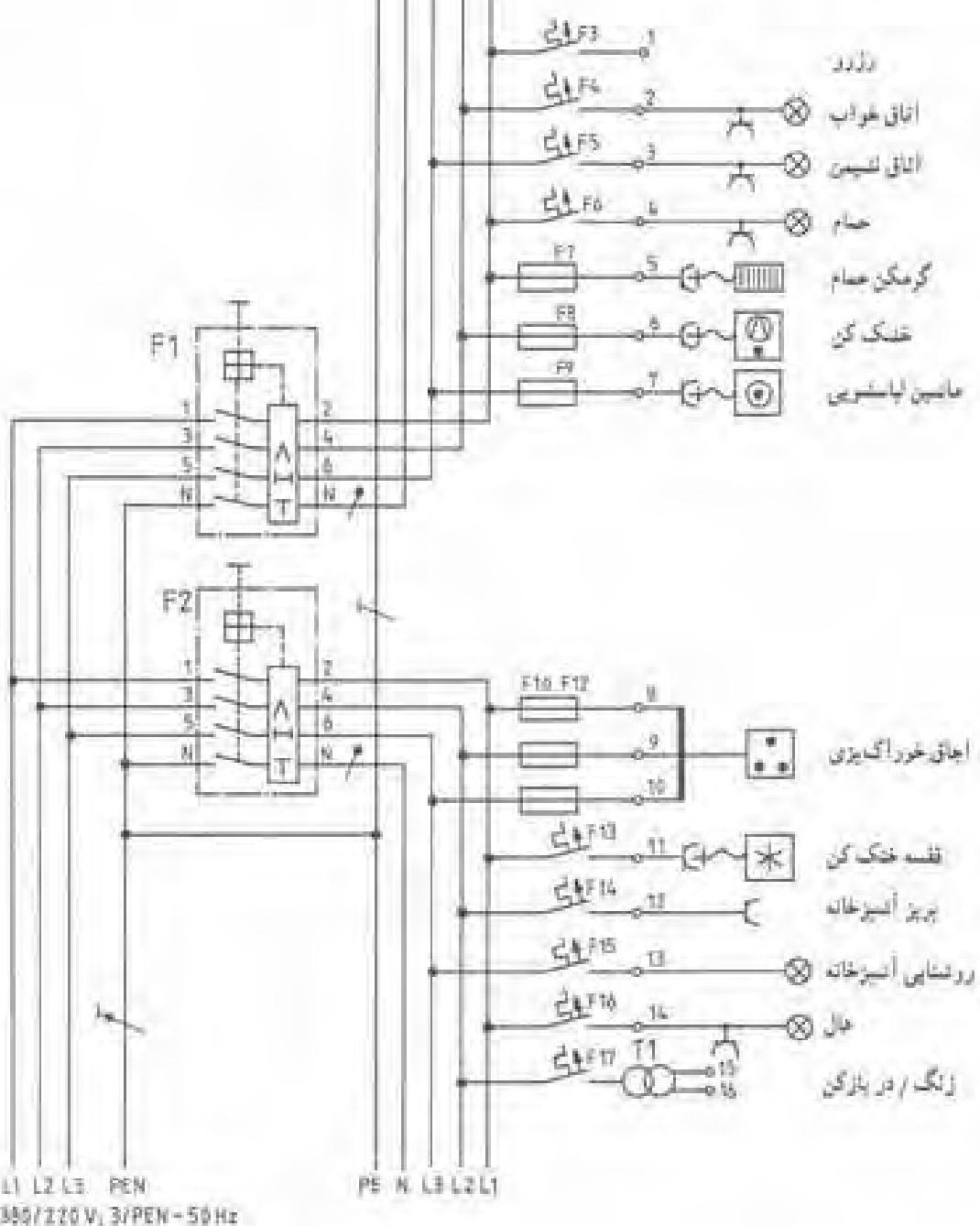■ این دو مدار را در کالند به قطع ۸۷ رسم کند.



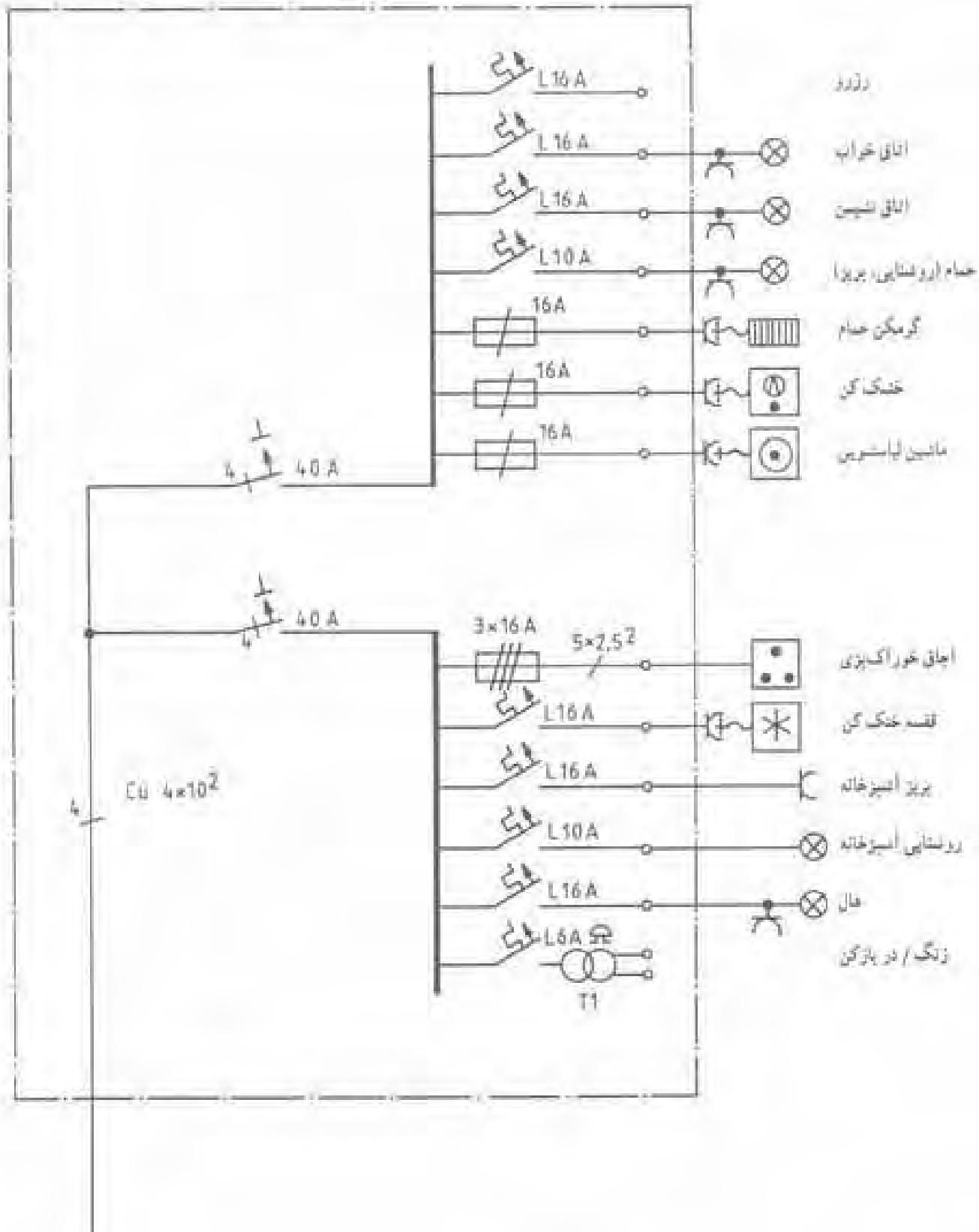

واحد کار سوم

مدارهای روشنایی

هدف کلی

نصب و سیم کشی بروزهای ساده و ارتدار یک فاز و سه فاز و مدارهای روشنایی

هدف های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- کاربرد بروزهای یک فاز و سه فاز و مدارهای روشنایی را توضیح دهد.
- ۲- اصول نصب بروزهای تک فاز و سه فاز و مدارهای روشنایی را بیان کند.
- ۳- مدارهای روشنایی، بروزهای تک فاز و سه فاز را به صورت روش کار نصب و اجرا کند.

| ساعات آموخته | | |
|--------------|-----|------|
| جمع | عمل | نظری |
| ۹۶ | ۹۰ | ۶ |

پیش از مون (۲)

۱- واحد انرژی الکتریکی کدام است؟

KVAR

VA

W

Kwh

۲- اگر دو مقاومت به حضورت سری وصل شوند:

الف- باید هر دو یک مقادیر مقاومت داشته باشد.

ب- ولتاژ بین هر کدام از آن ها باید پکان باشد.

ج- باید مقاومت متقاضی از یکدیگر داشته باشد.

د- فقط یک مسیر جریان برای هر دو مقاومت وجود دارد.

۳- رنگ سیم های کابل با سیم محافظ چهار سیم کدام است؟

الف- مشکی، آبی، قهوه ای، مشکی

ب- سبز و زرد، مشکی، قهوه ای، آبی

د- سبز و زرد، قهوه ای، خاکستری، آبی

ج- مشکی، خاکستری، آبی، قرمز

۴- متظر از سیم ترمه ۲ جستا

الف- سیم با قطر ۲ میلی متر

ج- سیم با سطح مقطع باعثی ۲ سانتی مترمربع

۵- رنگ پولک قیز ۱۶۸ کدام است؟

الف- قهوه ای

ب-

زرد

ج-

سبز

د-

خاکستری

۶- وسیله ای که با مدار به طور سری قرار می گیرد و مصرف گفته شده را در مقابل اتصال کوتاه یا جریان زیاد

محافظت می کند، کدام است؟

الف- رلهی حرارتی

ب- فیوز

ج- کلید H

د- آمپر متر

۷- عنصر مغناطیسی در کلید مینیاتوری به چه متظری تعییه می شود؟

الف- برای قطع اتصال کوتاه

ب- برای قطع ولتاژ زیاد

ج- برای قطع باری زیاد

د- برای قطع اتصال کوتاه و بار زیاد

۸- با چه وسیله ای سیم فاز را از نول تشخیص می دهند؟

الف- فاز متر

ب- آرامتر

ج- ولت متر

د- آمپر متر

۹- برای رونش و خاموش کردن یک لامپ از دو محل از کدام کلید و به چه تعداد استفاده می شود؟

الف- کلید یک بیل، دو عدد

ب- کلید تیبل، دو عدد

ج- کلید دو بیل، یک عدد


د- کلید سری، یک عدد

- ۱۰- استفاده از خازن در استوارت مدار لامپ قلورست به چه منظوری است؟
- الف- جلوگیری از بیدایش حرقه و بارازت ب- اصلاح ضرب قدرت
ج- بالا بردن راندمان لامپ د- افزایش جریان لامپ
- ۱۱- ارتقای نصب کلیدها از کف تمام شده در اتاق های مسکونی و اماکن صنعتی چند ساعتی متر است؟
- الف- ۹۰ ب- ۱۰۰ ج- ۱۱۰ د- ۱۲۰
- ۱۲- کلید سری (دو بل) در مدار روتاتیو چه عملی انجام می دهد؟
- الف- دو لامپ را از نقطه روشن و خاموش می کند.
ب- دو لامپ را از یک نقطه توسط دو بل جداگانه کنترل می کند.
ج- یک لامپ را از دو نقطه کنترل می کند.
د- یک لامپ را از یک نقطه کنترل می کند.



- ۵-۱-۲- اعمال سیم‌های باید در داخل جعبه‌های سیم
و توسط ترمیت‌های مخصوص انجام شود.
- ۶-۱-۲- پوشش سیم‌های باید برای مقاومت مختلف به
رنگ‌های مختلف باشد.
- ۷-۱-۳- سیم نول هر مدار باید به طور مجزا نسبه شود.
استفاده از یک نول مشترک، جهت مدارهای مختلف مجاز
نمی‌باشد.
- ۸-۱-۳- لوله‌های فلزی و پوستن فلزی سیم‌های
غایق دار نباید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظتی مورد استفاده
قرار گیرد.
- ۹-۱-۳- در مدارهای روتانی با گله‌های تبدیل، فاز
و نول زیاده وارد گلید شوند بدینکه مطابق نتیجه انتشار دارد عمل
نمود (شکل ۱-۲).

- ۱-۳- حفاظت و ایمنی در نصب برقی‌ها و مدارهای
روشنایی
- علاوه بر حفاظت و ایمنی عمومی در برق، رعایت اصول
حفاظت و ایمنی زیر ضروری است:
- ۱-۱-۳- سیم‌های کابل‌های مورد مصرف در سیم کشی
باید طوری انتخاب شود که بتوانند تهدیت جریانی را گه
مصرف کنند، می‌کشد تحمل کنند.
- ۲-۱-۳- سیم‌های مدارهای مختلف الکتریکی حامل
ولکازهای مختلف باید از لوله‌های جداگانه عبور کنند.
- ۳-۱-۳- همه‌ی سیم‌هایی که در داخل لوله‌های برقی
قرار می‌گیرند باید یک تکه و بدون زدگی باشند.
- ۴-۱-۳- از قراردادن سیم‌ها در ایندا و قبل از
لوله کشی در داخل لوله‌هایی برقی ابتدا خورداری کنند.

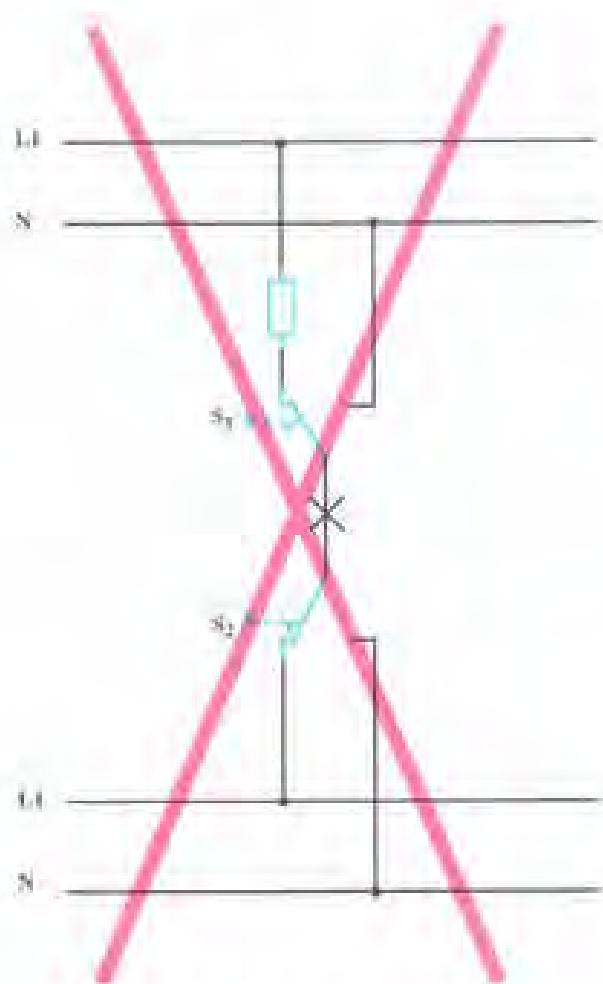

شکل ۱-۲- مدار خلط گلید تبدیل



شانی ظاهری



شانی داخلی

الف- بروز یک فاز ساده روکار



مدل چهار گوش



مدل گرد

ب- بروز با سیم محافظت

شکل ۲-۲

۲-۲- اثواب بروزهای یک فاز و سه فاز روکار
هر گاه بخواهیم ارزی الکتریکی را مستقیماً مورد استفاده
قرار دهیم، تیاز به وسیله‌ای داریم که بتوانیم ارزی الکتریکی
موجود در خانه، معازه، کارگاه یا کارخانه را به دستگاه موردنظر
(مانند سفارش، بخاری، موفره ماتین تراش و ...) برسانیم. این
اتصال توسط وسیله‌ای به نام بروز انجام می‌شود. بروزها به دو
دسته توکار و روکار تقسیم می‌شوند.

۱-۲-۳- بروزهای یک فاز ساده روکار؛ این بروزها
از دو قسمت رویه و پایه ساخته می‌شوند. ععملاً توسط بجهت که
در وسط رویه قرار دارد به بکعبگر متصل می‌شوند. پایه بروز
دارای دو بیج اتصال بهم می‌باشد که به مادگی بروز متصل است
و مجموعاً بروزی یا به عبارتی قرار می‌گیرد. این پایه ممکن است
از جنس چوبی و با کاتوچ چوبی باشد. بروزهای ساده یک فاز روکار
در مکان‌های خشک استفاده می‌شوند. در جاهای نمایشگاهی از
بروزهای بارانی استفاده می‌شوند. این بروزها در لوله‌کشی با لوله
قولدادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل ۲-۳- الف بروز یک
فاز روکار را نشان می‌دهد.

۲-۴-۳- بروزهای یک فاز با سیم محافظت زمین
روکار؛ این بروزها از دو قسمت پایه و رویه مجزا ساخته شده که
توسط بجهت به بکعبگر وصل می‌باشند. بر روی پایه آن سه بیج
اتصال وجوده دارد که دو بیج آن به مادگی وصل شده و سومی به
شاخک‌هایی که به بیرون هدایت شده‌اند، متصل است. رویه بروزهای
ارتدادی در قسمتی که در شاخه بر آن می‌نشینند، قرورانه است ا
به طوری که دو شاخه کاملاً در داخل این فرورفتگی جای می‌گیرد.
شکل ۲-۴- ب بروز یک فاز ارتداد روکار را نشان می‌دهد.
بعضی از بروزهای ارتدار یک فاز دارای سه سوراخ در
پک ردیف می‌باشد که سوراخ وسطی مخصوص اتصال به زمین
(زمین) بوده و غیر از آن مورد سطح رویه بروز بدون فرورفتگی می‌باشد.



(الف)



(ب)

شکل ۲-۲

۲-۳-۲-۳- بروز سه فاز ارت دار روگار: این بروزها از دو قسمت ته و پایه تشکیل شده است. پایه به عنوان جعبه نصب و ته به عنوان قسمت اصلی است. ته دارای پنج پیچ است که به پنج مادگی وصل می‌شوند. پنج مادگی شامل سه فاز (A، B، C)، نول (N) و اتصال بدن (Z) با زمین حفاظتی (PE) است. برای استفاده از این بروزها از پنج شاخه‌ی نر استفاده می‌شود. شکل ۲-۳-۲-۳- ساختمان بروز سه فاز ارت دار چهار سوراخ و چهار شاخه‌ی نر را نشان می‌دهد.

۳-۲- ابزار و لوازم سیم کشی

۱-۲-۳- فاز متر: فاز متر با فازها و سیلهای است که توسط آن می‌توان سیمهای فاز را از قول تشخیص داد. ساختمان داخلی فاز متر از قسمت های زیر تشکیل شده است:


۱- نوک فلزی فاز متر که به دار اتصال پیچا می‌گردد و معمولاً به سیلهای روکش عایق پلاستیکی پوشیده شده است.

۲- مقاومت داخلی فاز متر حدود چند کیلو اهم است که در موقع اتصال به فاز، جریان بسیار ضعیفی (در حدود میکروآمپر) از مدار فاز متر می‌گذرد.


۳- لامپ تون فاز متر که با روشن شدن وجود فلز را تشخیص می‌گیرد.

۴- لامپ بالای لامپ تون که می‌توان توسط بیج انتظامی فاز متر آن را به بدن اتصال داد تا مدار، سکه و لامپ روشن شود.

۵- گلهای قسمت های ذکر شده در شمارهای ۲ تا ۴ در داخل یک عایق پلاستیکی به نام دسته فاز متر جای می‌گردند. معمولاً مقدار ولتاژ عایق فاز متر روی آن بوتنه می‌شود. تکلیف ۶- ساختمان داخلی فاز متر را تشان می‌دهد.

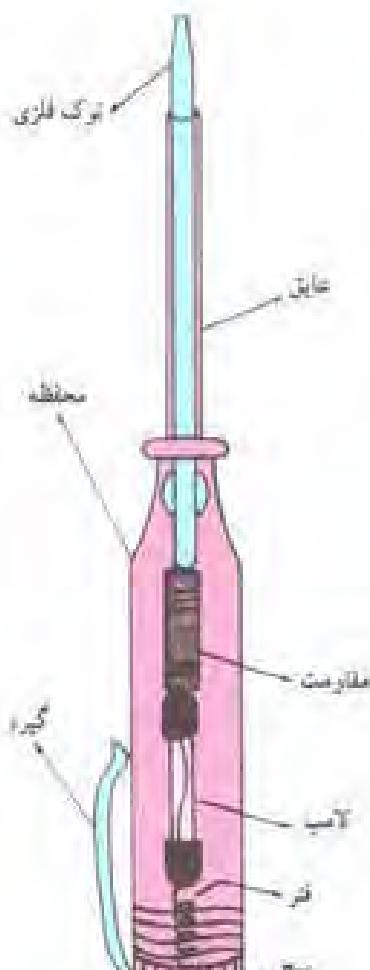

شکل ۳-۲- فاز متر

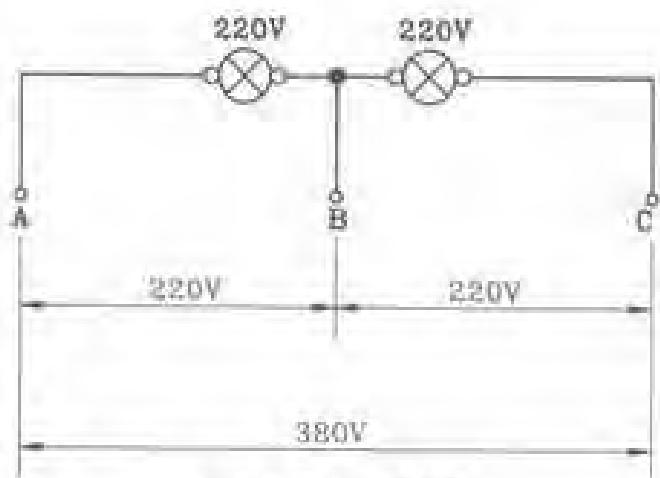

شکل ۳-۳- مدار لامپ آزمایش

۳-۳- لامپ آزمایش: سیلهایی است برای تشخیص ولتاژ فاز و نول (۲۲۰ ولت) و در فاز (۳۸۰ ولت).

هر گاه دو لامپ ۲۲۰ ولتی را طبق شکل ۳-۳ به طور سری بینشید و آن را در داخل یک محلفه عایق، جاسازی کنید، با مشخص کردن قیس های مادگی رنگی و ذکر ولتاژ ۲۲۰ و ۳۸۰ ولت می‌توان برای تشخیص فاز و نول و بازو فاز استفاده نمود. بدین ترتیب که A و B با C و B و C با A برای تشخیص فاز و نول و از نقاط A و C برای تشخیص دو فاز استفاده می‌شود.




شکل ۴-۲- فتر سیم کش

۴-۳-۲- فتر سیم کش: برای عبور دادن سیم از داخل لولهای سیم کشی از فتر مخصوص سیم کشی استفاده می‌کنند. این فتر از یک نوار بازک فولادی درست شده که به یک انتهای آن یک قرقره یا گوی فلزی یا پلاستیکی و به انتهای دیگر آن یک قلاب فلزی متصل است. هنگام سیم کشی، فتر را از طرف گوی یا قرقره وارد لوله می‌کنند؛ پس از عبور دادن آن از لوله و خارج شدن گوی از داخل قوطی تقسیم با گلید، تعداد سیم‌های را که باید از داخل لوله عبور کنند پس از زویوس پردازی به قلاب طرف دیگر وصل می‌کنند. با کشیدن انتهای که قرقره به آن وصل است، فتر به داخل لوله می‌رود و سیمهای را به دلیل خود می‌کشد. پس از خارج شدن سیم از قوطی تقسیم، قسمت وصل شده به قلاب را جدا می‌کنند. شکل ۴-۳ تصویر ظاهری یک فتر سیم کشی را نشان می‌دهد. برای سهولت کار غالباً گوی فلزی را به روغن یا گرس آخته می‌کنند. هنگام کشیدن فتر باید با انگشتان یک دست، فتر را به سرعت هدایت کردو با گلپ دست دیگر روی فتر فشار وارد آورده تا از خمیدگی و شکستن فتر جلوگیری شود.

۴-۳-۳- قوطی گلید و جعبه تقسیم روزگار: برای حاسازی گلیدها از قوطی گلید و برای ارتباط چند لوله و یا چند کابل، از جعبه تقسیم استفاده می‌شود. شکل ۴-۳-۳ تصویر قوطی گلیدها به شکل استوانه و از جنس پلاستیک یا چدن می‌باشد.

روی جعبه تقسیم، سوراخ‌های مناسب با تعداد و قطر لوله‌ها تعیین می‌شود. شکل ۴-۳-۳ یک شمعه جعبه تقسیم روزگار را نشان می‌دهد. اتصالات سیم‌های بزودی و خردی، در داخل جعبه تقسیم انجام می‌شود.

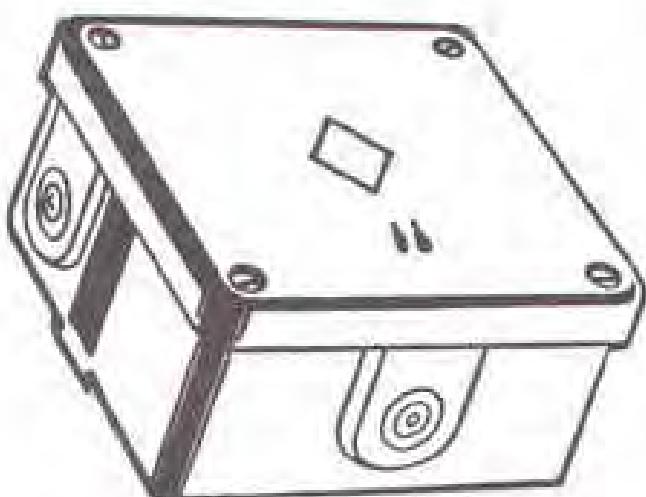

شکل ۴-۳-۳- جعبه تقسیم روزگار

۴-۳- نصب و سیم کشی انواع بریزهای تک فاز و سه فاز

نصب و سیم کشی بریزها به سه صورت انجام می شود:

- نصب انواع بریزهای روکار و توکار و سیم کشی داخل لوله

- نصب و سیم کشی انواع بریزهای روکار با استفاده از

تکلیل روکار

- نصب و سیم کشی انواع بریزها در داخل کانال های


پلاستیکی

بریزهای برق پایه براساس موارد گذیره، تجزیه محل نصب، میزان دistan و تعداد فاز، اینچن مورد لزوم، و محلیه مقامار جوانانی که تجذیب می کند در انواع توکار با روکار، با اتصال زمین با بدون اتصال زمین، معمولیس با حفاظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب و یا عوامل نیمه مایی، یک فاز یا سه فاز، قلل شود یا بخطر انتخاب شود.


بریزهای را به سیستم شعاعی و با حلقوی سیم کشی می کنند، در مواردی که برای سیم کشی مدار بریزها از سیستم شعاعی استفاده می شود، باید هادی برق دار از بیرون حفاظتی مدار به کناتک فاز و هادی نول به کناتک نول و سیم زمین به کناتک اتصال زمین هر یک از بریزها متصل شود (شکل ۸-۲-الف).

حفاظت مدار بریزهای با اتصال شعاعی در برای اضافه بار به وسیله فیوزهای مدار فرعی با ظرفیت متاب انجام می شود، با توجه به این نکه که ظرفیت بار بیرون تباید از ظرفیت بار سیم با تکلیل مربوط تجاوز نکند. در سیستم شعاعی چنانچه در قسمی از مدار، سیم قطع شود مدار بریزهای بعدی قطع می شود.

در مواردی که برای سیم کشی مدار بریزها از سیستم حلقه ای یا رینگ استفاده می شود، باید هر دو سر هادی برق دار به ترمیال بیرون حفاظتی، هر دو سر هادی خشن به ترمیال نول و هر دو سر سیم اتصال زمین به سیم محافظ زمین متصل شود، (شکل ۸-۲-ب)، در این سیستم هر یک از مدارهای فرعی رینگ که در محلهای مسکونی و مشابه آن مورد استفاده قرار می گیرد ناید سطحی بین از ۱۰۰ متر مربع را بتوشی دهد، در سیستم حلقه ای چنانچه یکی از سیم ها قطع شود، برق بریزها از طرف دیگر تأثین می شود و هیچ کدام از بریزها قطع نمی شود.

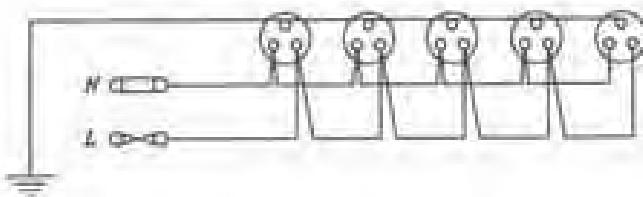


الف- مدار شعاعی اتصال بریزها

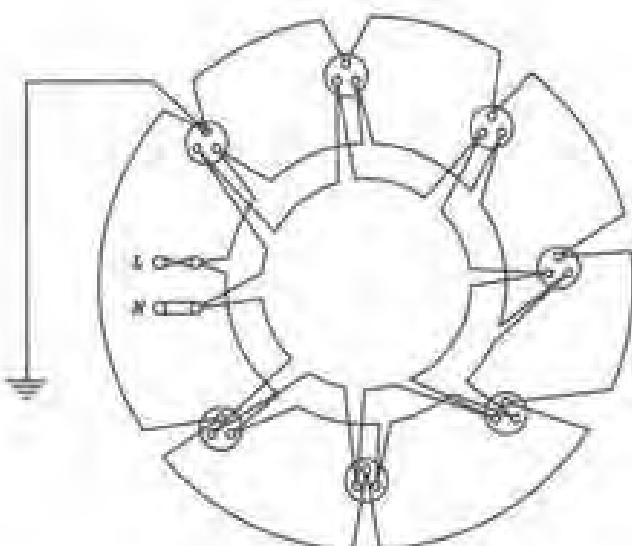

ب- مدار حلقوی اتصال بریزها

شکل ۸-۲

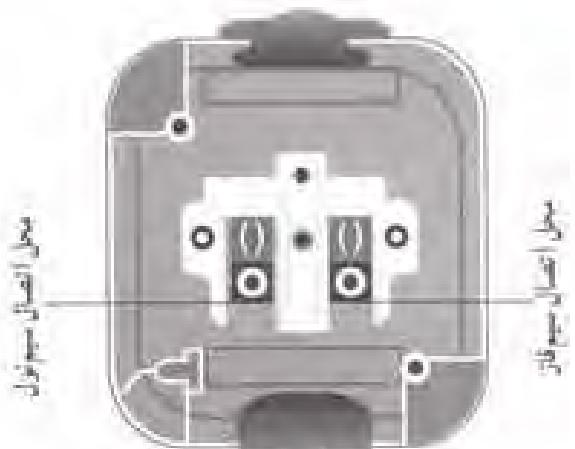

ج - بخواهی اتصال سیم‌ها به بریز

شکل ۸-۸

حداقل سطح مقطع سیم‌ها در سیم‌گشی بریزها در هر بسته ۳/۰ میلی‌متر مربع است.

بریز برق یک فاز ۲۲۰ ولت باید حداقل دارای قدرت تخلیه ولتاژ ۵۰۰ ولت، جریان ۱۶ آمپر و مجهز به اتصال زمین باشد.

بریزهای یک فاز و نول اتصال سیم‌ها به کشاکت‌های بریز باید به قریبی انجام شود که سیم فاز سمت راست و سیم نول سمت حب فردی که رو به روی بریز فرار می‌گیرد وصل شده باشد،
آنکل ۸-۳-ج)

بریزهای مخصوص کارهای مستحب مانند دریبل و میزی، سنگ‌سنباد، دستگاه جوش و مانند آن باید دارای عدار جدایی بوده و برای تحمل بار مخصوص شده به طور مداوم، تحمل کافی داشته باشد. این گونه بریزها باید به دریوش مخصوص و مناسب، مجهز و در صورت امکان از نوع جدنی قفل شو باشد.


بریزهای برق در آنچه‌ها ۲-۴-۱۰ سانتی‌متر از کف تمام شده (شکل ۹-۲-الف).

بریزهای برق، که در آشیزخانه، موتوورخانه، نعمت‌گاه، گلزاره تعبی می‌شوند ۱۱۰ الی ۱۲۰ سانتی‌متر از کف تمام شده بریزهای برق در آنچه عقل که از نوع خدا اتفاقار نباشد حداقل در ارتفاع ۱۵۵ سانتی‌متر از کف تمام شده تعبی می‌شوند (شکل ۹-۲-ب).


بریزهای سه فاز باید بحسب مورد باجهار ساخنه و برج ساخنه‌ی مریوط همراه باشند.

در مکان‌های تو و مرطب و خارج ساختمان هایا باید از بریز محافظت شده در برابر رطوبت و تلوی آب متناسب با تیاز مریوط استفاده شود.

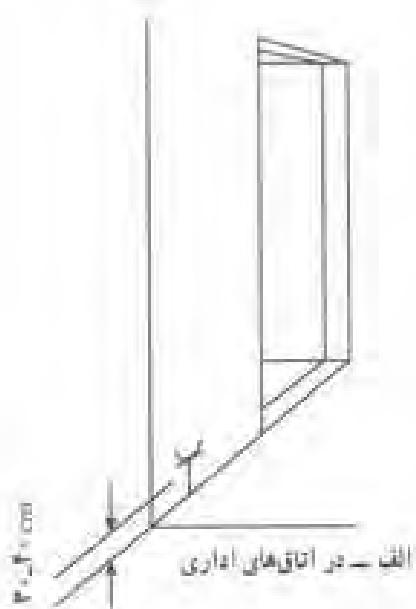در سیم‌گشی داخل لوله، از فتر سیم‌گشی جهت عبور سیم‌ها از داخل لوله‌ها استفاده می‌شود و پس از جاگذاری سیم‌ها در داخل لوله، سر سیم‌های مریوط فازها و نول درارت را به پیچ‌های مریوطه وصل می‌کنند. لوله‌ها توسط پست به دیوار تعبی می‌شوند. در نصب و سیم‌گشی بریزها با استفاده از کابل، نصب کابل روی دیوار باست کابل انجام می‌شود.



الف - در آنچه‌های اداری

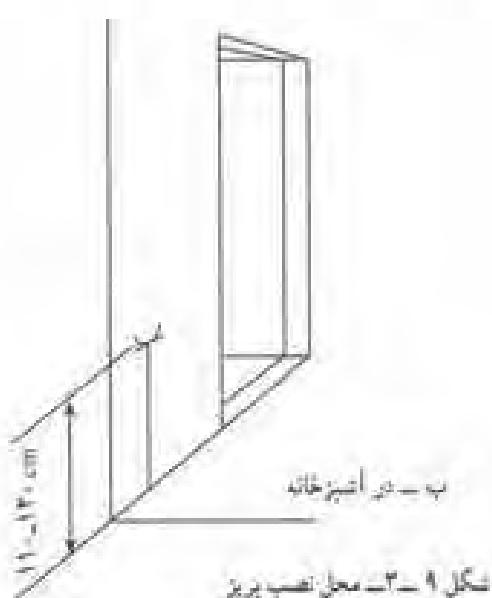

ب - در آشیزخانه

شکل ۹-۲- محل نصب بریز

۵-۳- کلیدهای روشنایی روکار

کلیدهای روشنایی برای قطع و وصل جریان الکتریکی به کار می‌رود، برای قطع جریان، باید بکی از سیم‌های حامل جریان قطع شود. برای وصل مجدد باید مسیر قطع شده، به حالت اولیه برگردان.

کلیدهای استه به نوع مصرف آن، روکار (اعمولی - بارانی) و توکار ساخته می‌شوند.

۵-۴- کلید یک بُل (بک راهه): این کلید دارای

بک بُل و یا بک دگمه می‌باشد و به صورت توکار و روکار ساخته می‌شود. دگمه قطع و وصل می‌تواند به صورت قفسه‌ای ——، الکتریکی —— و یا دورانی آغاز شود، (نمکل ۱-۲-الف) جنس محلقه و داخل آن از جنس گائوجو و یا بلاستیک مخصوص است که قادر به تحمل و لذت معین است.

کلید یک بُل (بک راهه)، از بک تیغه‌ی اتصال متحرک فلزی و بک تیغه‌ی ثابت، یک فقر و یک میله درست شده است. تیغه‌های ثابت و متحرک به دو پیچ خودجوی ارتباط دارند. در انتهای تیغه‌های ثابت و متحرک شبیه بلازن انومبل ساخته می‌شود و در مقابل حرارت و جرقه مقاوم است. تیغه‌های ثابت و متحرک را کناتکت می‌نامند (نمکل ۱-۲-ب).


نمکل ۱-۲-ب داخل کلید یک بُل (بک راهه) را مشان من دهد.

روکار

توکار

تالومن


الف- انواع کلید یک بُل از نظر ظاهری

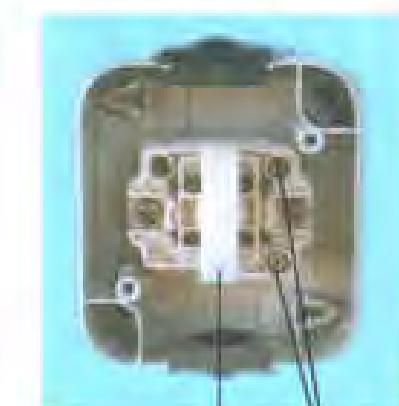

اهم قطع و وصل الکتریکی
از هنایی ورودی و خروجی



فر عمل کند

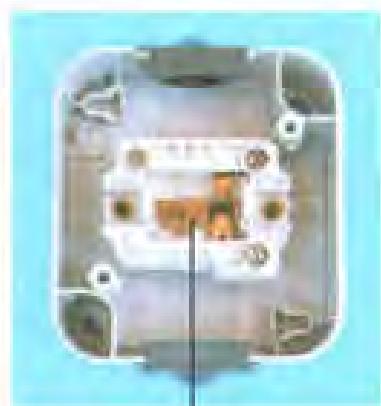

تیغه‌ی بلازن

ب- اجزای داخل کلید یک بُل

نمکل ۱-۲



شکل اف - نمای ظاهری نوع توکار



شکل ب - نمای داخلی نوع روکار

شکل ۱۱-۲ - کلید سری (دوبل)

۲-۵-۳ - کلید سری (دوبل): این کلید مثل دو کلید یک بل عمل می کند و دو دگمه قطع و وصل داره که هر یک به تهایی و هم با هم می توانند مدار را قطع و وصل کنند. این کلید در بازار به نام کلید دو بل مشتخته می شود. کلید سری زبانه ای دارای سه پیچ است که یک پیچ متراک می باشد. کلید سری دوسته لامپ را به طور جداگانه و یا با هم روشن و خاموش می کند. شکل ۱۱-۳ کلید سری (دوبل) را نشان می دهد.



الف - نمای داخلی گلید تبدیل روکار



ب - نمای داخلی گلید تبدیل



ج - برقراری اتصال بلاکین با گناوه
غیرمنتراک ۱



د - برقراری اتصال بلاکین با گناوه
غیرمنتراک ۲



هـ - بلاکین جدا شده و یا یه های نایت کلید

شکل ۱۲-۳ - اجزای داخلی گلید تبدیل

دو عدد کلید تبدیل می‌تواند یک یا بیک گروه لام را از
درسته روشن و خاموش کنند. تا از کلید تبدیل، تغییر سرسر
حریان اکثر یکی از یک سبب به بیک دیگر و بالعکس است.

۶-۲- لام رسته‌ای

لام‌های رسته‌ای و اساسی گرم شدن قیلامان و بخش نور
کار می‌کنند و به شکل‌ها و توان‌های مختلف ساخته می‌شوند. این
این لام‌ها قابل از این که اکثریتِ مستقیماً به تور تبدیل شود
اویل به حرارت تبدیل می‌شود سپس نور نواید می‌کند. پس از این
جهدی نوری این لام‌ها کم است. لام‌های رسته‌ای از چهار
قسمت تشکیل شده‌اند:

- رسته‌ی لام که از جنس تنگستن است و به طور مارپیچ
با قطر کم ساخته می‌شود. درجه حرارت دوبالا و همچنین
زمان تبخیر مولانی تنگستن باعث شده است که در لام‌های
کوتوله مورد استفاده قرار گیرد (شکل ۶-۲-الف).

درجه حرارت قیلامان لام‌های کوتوله هنگام کار در
حدود ۹۹۰ تا ۱۰۲۷ درجه سانتی‌گراد است. در لام‌های که
دارای در مارپیچ قیلامان است (شکل ۶-۲-ب) این دلیل تأثیر
حرارت بر هدبکر درجه حرایت کار بالاتر می‌رسد در نتیجه
دانه‌مان لام بهتر می‌شود. در این تبخیر قیلامان مقناري از مفرز
بروزی خیاب نیمه‌ای نهالین شده و مانع عبور نور می‌شود در
نتیجه نور لام کاهش می‌افتد. در مقدرت مساوی، نور جراغ‌های
مارسته‌ی مصنوعی پیش از جراغ با قیلامان نکر رسته است.

جنس حباب لام‌های رسته‌ای، از نیمه است. حباب‌ها
در انواع و شکل‌های گوناگون ساخته می‌شوند. بایه‌ی جراغ‌های
رسته‌ای از نوع پیچی و با خاردار است. مزیت نوع مبغنی، در
ثبت بودن موقعیت و سرعت تعویض آن است. گاز داخل حباب
جراغ از گازهای نادر (اختنی) مانند آرگون، هلیوم، کربنون و
گیوئون است. در لام‌های کم قدرت، در داخل حباب خلا ایجاد
می‌کنند. وجود گاز در داخل لام سبب جلوگیری از تبخیر
رسته‌ی قیلامان شده و افزایش طول عمر و دوره‌ی آن می‌شود.
شکل ۶-۳-ج لام رسته‌ای را بایه‌ی خاردار نشان می‌دهد.



شکل ۶-۲-ج

۲-۷- لامپ فلورسنت




لامپ معمولی فلورسنت با اختلاف پتانسیل ۲۲۰ و یا ۱۹۰ ولت از لوله‌های حیته‌ای به قطر ۲۵ نانومتر و طول ۴۰ تا ۱۶۰ سانتی‌متر ساخته می‌شود. دوسرین این لوله‌ها، درسته‌ی فلزی تکن است که باریت کار گذاشته‌اند. باریت دارایی تشعشع الکترونی خوبی است. قصاید داخل لوله از بخار جیوه با فشار کم بروند و جدار داخلی لوله با مواد فلورسانس انبود شده‌اند (شکل ۲-۱۲ الف و ب).

برای روشن شدن لامپ فلورسنت وسائلی مورد نیاز است که به شرح آن‌ها می‌پردازیم.



ب- نیاز ظاهری لامپ با قاب

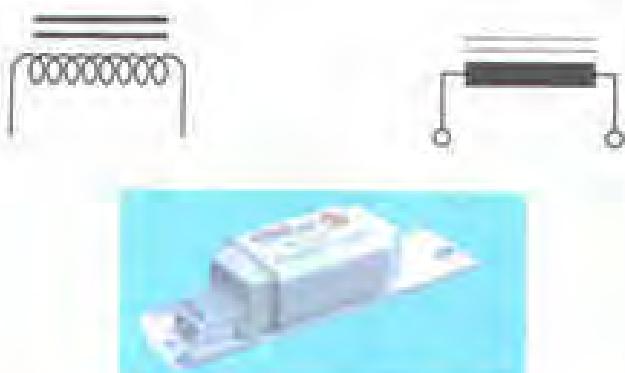

ج- نیاز ظاهری و علامت شناسانه، ریگ

شکل ۲-۱۲

۲-۷- چک (ایم پیچ): چک، یک سیم پیچ با همه ایست که در عمل انجام می‌دهد. اوّل بالا بردن ولنگز جهت راه اندازی و دوم محدود کردن جریان بعد از روشن شدن لامپ. زیرا در لحظه راه اندازی، اختلاف سطح زیادی لازم است تا تخلیه الکتریکی در لامپ به وجود آید، و لامپ روشن شود. پس از تخلیه الکتریکی، ولنگز باید در مدار باعث ایجاد جریان زیاد می‌شود. در این حال چک با تغییر جریان مخالفت کرده. جریان را محدود می‌کند.


از طرف دیگر چک باعث یابین آمدن ضرب قدرت مدار می‌شود که با فرار دادن خازن می‌توان ضرب قدرت مدار را اصلاح کرد. شکل ۲-۱۲-ج علامت اختصاری و شعای داقعی چک لامپ فلورسنت را نشان می‌دهد.



1




1

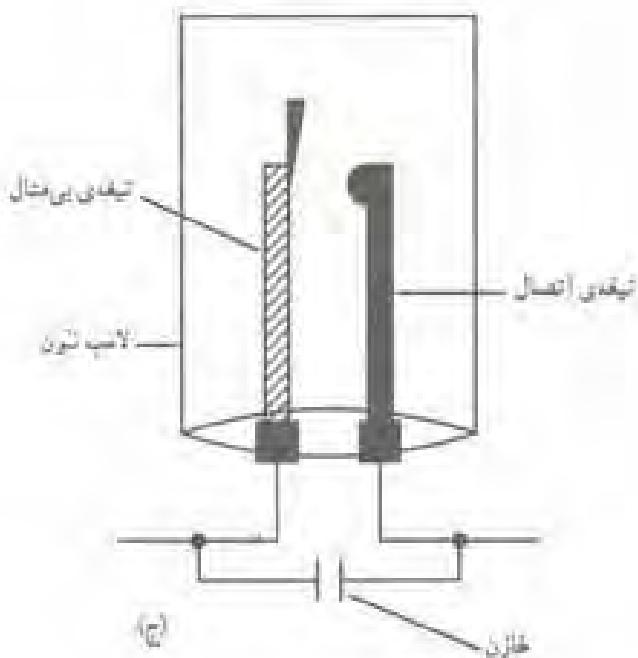

پکیج ۲- استراتژیک فورمات

۲-۳- استارتر: استارتر از یک لاب تون کوچک شکل می شود که یکی از الکترودهای آن را یک بی متال و الکترود دیگر آن را یک نیفهی فلزی تشکیل می دهد.
اختلاف سطح پوششی شدن استارتر در حدود ۱۶ تا ۱۹ ولت (ولتاژ مورده باز برای پونزرسیون گاز تون داخل استارتر) است و اگر اختلاف سطح به حدود ۱۲ تا ۱۳ ولت برسته خاموش می شود.

برای حلولگری از بیداش حرقه و بارازت، یک خازن با استارتر به صورت موازی یسته می شود. شکل ۱۵-۲-الف ظاهر استارتر و شکل ۱۵-۳-ب قسم داخلی آن و شکل ۱۵-۳-ج شعاعی مداری داخلی استارتر را نشان می دهد.

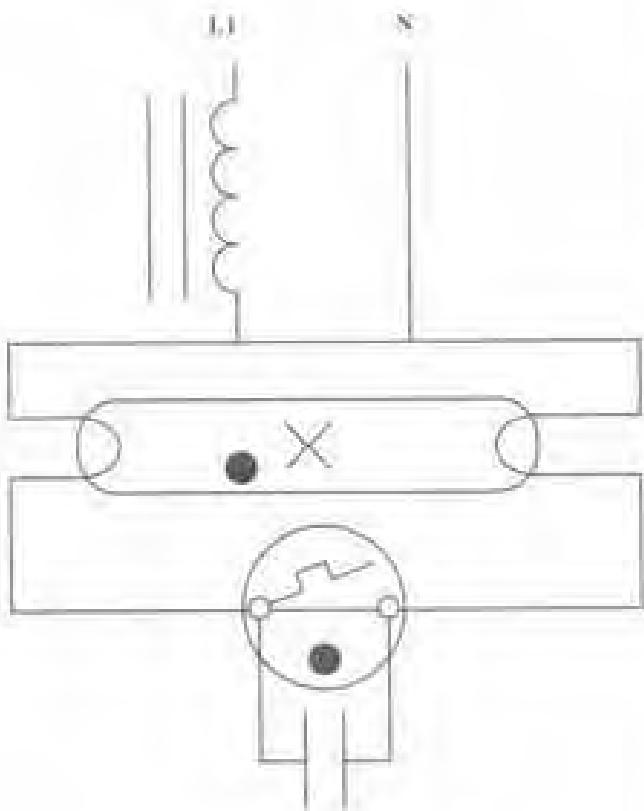

شکل ۱۶-۳-۲ مدار لامپ فلورسنت

۳-۷-۳-۲- مدار لامپ فلورسنت: وقتی که لامپ فلورسنت به برق وصل می شود ولتاژی که در دوسر الکترودهای استارتر قرار می گیرد برای تخلیه ای الکتریکی آن کافی نیست. این اختلاف سطح باعث یوپی اسپیون گاز نمکون داخل استارتر نموده و از آن جریان عبور می کند. در اثر عبور جریان، گاز نمکون و تخلیه بین مثال، گرم نموده خواهد بود و دوالکترود به هم منجذب شد. این حالت جریان در فیلامان لامپ و استارتر و چک برق فوار نموده و باعث سرخ شدن فیلامان های لامپ می شود. این عمل موجب برخاست کترون ها از سطح فیلامان نموده و گازهای اطراف را بخواه می کند. در این حالت چون الکترود به بین مثال جذب شد، این دیگر تخلیه الکتریکی بین بین مثال و الکترود صورت نمی گیرد. بین مثال سرمه و از الکترود جدا شد و در نتیجه مدار سری قطع می شود. قطع این این جریان در دوسر چک، ولتاژ القابی زیادی ایجاد می کند (حدود ۷۵۰ تا ۱۶۰ ولت) و چون این ولتاژ در دوسر لامپ فوار می گیرد باعث تخلیه ای الکتریکی در لوله بین دو فیلامان می شود. پس از گذشت ۴ تا ۵ ثانیه لامپ روشن می شود. شکل ۱۶-۳-۲ مدار الکتریکی لامپ فلورسنت را نشان می دهد.

۳-۸- نصب و سیم کشی مدارهای روشنایی کلیدهای یک بل، سری، تبدیل با لامپ های رشته ای و فلورسنت کلیدهای روشنایی باید براساس موارد استفاده، شرایط محل نصب، ولتاژ مورد لزوم و محاسبه مقدار جریانی که از آن عبور می کند از اینواع توکار یا دوکار، یک بل، دوبل، سهبل، تبدیل، صلیچی، و در صورت لزوم از اینواع محافظت شده در موبر و طوطی و نخود آب، یا ضدجرقه و یا ضدحرق انتخاب شود. این نوع کلیدها در سیم برق یک فاز ۲۲۰ ولت باید حداقل تحصل ولتاژ ۴۵ ولت و جریان ۱ آمپر را داشته باشد.

کلیدهای روشنایی باید برای بار لامپ های رشته ای تگذین و فلورسنت متاب باند به طوری که مثلاً برای یک کلید ۱۰ آمپر ممکن است حداقلتر ۲۰ عدد لامپ فلورسنت ۴۰ وات با خازن و با مجموع قدرت ۱۵۰۰ وات، یا ۲۰ عدد لامپ فلورسنت ۴۰ وات بدون خازن و با مجموع شدت جریان ۸/۸ آمپر یا ۱۶۰۰ وات بر رشته ای در نظر گرفته شود و برای مدارهای که دایری بار است از این مقادیر باند باید کلید مناسبی با قدرت بیشتر




شکل ۱۷-۳-۲- شوت یک کلید سه ای


انتخاب شود. گلیدهای اصولاً باید فاز را قطع و وصل گنند مگر در مواردی که از گلید دونقطی برای قطع و وصل فاز و نول استفاده شود. به گلید دونقطی، گلید دوبل نیز می‌گویند.

محل دقیق نصب گلیدهای براساس نکته‌های معماري و با توجه به استقرار تجهیرات، پرروزی نکته‌های اجرایی تفصیلی کارگاهی مشخص می‌شود.

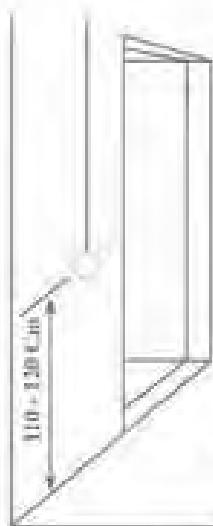گلیدهای که در کنار در ورودی واقع می‌شود باید در طرف قفل در و در قواصل مساوی از جاچوب نصب شوند. گلید باید طوری نصب شود که روندهای روشن و رونه بالا خاموش باشد.




الف - ارتفاع گلید بر اماکن اداری و صنعتی

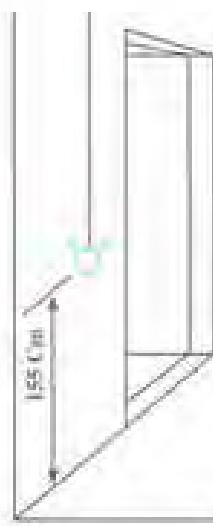


ب - ارتفاع گلید از سطح عمل

ارتفاع نصب گلیدهای شرح زیر خواهد بود: برای آنکه مسکونی، اداری یا کار، آشپزخانه اماکن صنعتی، و مانند آن ۱۱۰-۱۲۰ سانتی متر از کف تمام شده، شکل (۱۸-۲-الف).

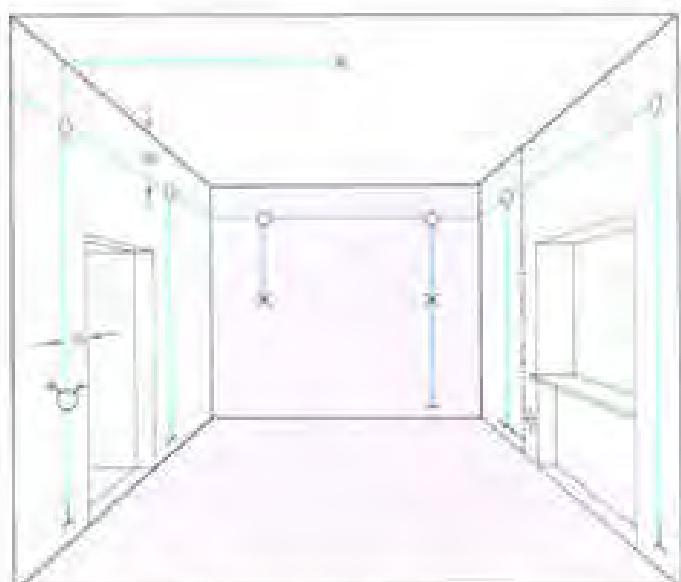برای آنکه متر از بخش عمل در حوزه‌ی گلید راه انداز مونور ۱۵۵ سانتی متر از کف تمام شده، گلید راه انداز مونور ۱۷۰ سانتی متر از کف تمام شده (شکل ۱۸-۲-ب). گلید کنترل هوایی ۱۲۰ سانتی متر از کف تمام شده، گلید و لوازم بر قبی در اتفاق عمل که قندانهای بیشتر شوند در ارتفاع ۱۵۵ سانتی متر از کف تمام شده (شکل ۱۸-۲-ب).




ج - سیم‌گرسی بر این اسکله، از جبهه نصب

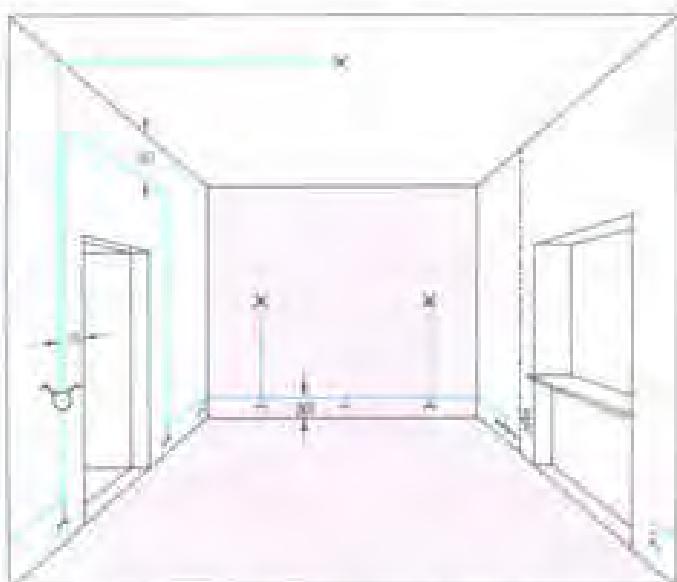

د - سیم‌گرسی بر این اسکله، از جبهه نصب


۱-۸-۲- مدار روشتابی کلید یک بُل: از کلید یک بُل وای قطع و وصل مدار یک با جند مصرف کننده از یک نقطه به خود هم زمان استفاده می شود. فاز به بایه‌ی ثابت کلید وصل شده و از بیچ بایه‌ی متوجه کلید به بیچ زینین سریج لامب وصل می شود. سیم نول نیز مستقیماً به بیچ پهلوی سریج لامب اتصال می پذیرد.

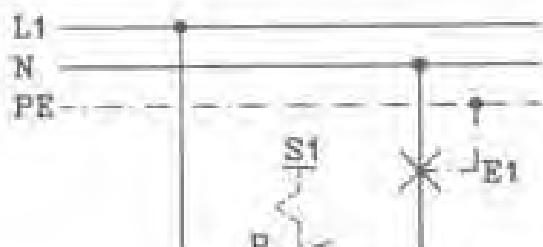


شکل ۲-۱۹

علت اتصال برگشت فاز از کلید به بیچ زینین سریج لامب این است که در موقع باز کردن و بستن لامب، نامی باقیت فلزی لامب موجود نباشد. علت فوارگ فتن کلید در مسیر فاز این است که فاز مستقیماً به مصرف کننده نرسید بلکه کنترل بوسیله‌ی کلید انجام گیرد. این امر سبب افزایش سران حفاظت می باشد.

شکل ۲-۱۹-۲- نقطه‌ی گزند و شکل ۲-۲۰- نقطه‌ی فسی مدار کلید یک بُل را نشان می دهد.

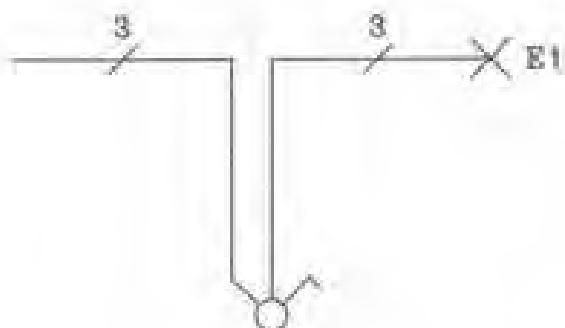


شکل ۲-۲۰

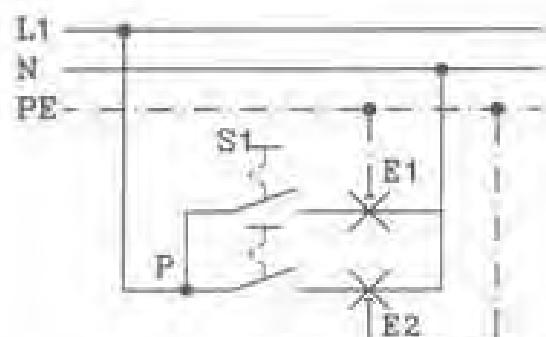


شکل ۲-۲۱

۲-۸-۳- مدار روشتابی کلید سری ادو بیل: برای قطع و وصل در گروه لامب به صورت گروه گروه با ماهم، از کلید سری استفاده می کنند. سیم فاز را به بیچ دستگر کلید زینه‌ای سری وصل گردید و از دو بیچ دیگر به دو گروه لامب وصل می کنند. سرهای دیگر لامب‌ها را به سیم نول متصل می کنند.

شکل ۲-۲۱- نقطه‌ی گزند و شکل ۲-۲۲- نقطه‌ی فسی کلید سری با دو لامب را نشان می دهد.

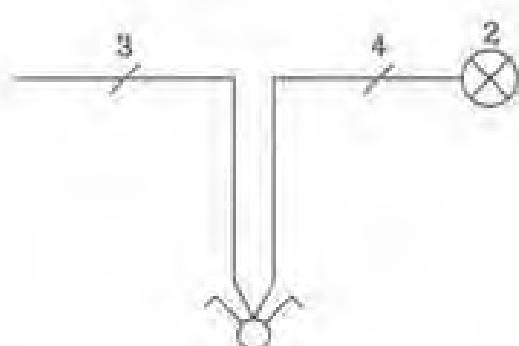

شکل ۲-۲۱

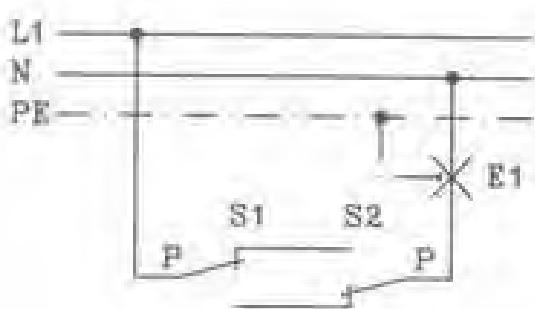


شکل ۲-۱۲

۳-۸-۳- مدار روشانی کلید تبدیل: برای قطع و وصل یک با جدید مصرف گشته، به طور هرگز از دو نقطه، از دو کلید تبدیل استفاده می شود. سه فاز به پیچ منفصل به تیغه‌ی متogrک (یعنی مشترک) یا یکی از کلیدهای تبدیل وصل شده و از دو پیچ دیگر مربوط به تیغه‌ی ثابت همان کلید به دو پیچ مشابه کلید تبدیل دیگر وصل می شود از پیچ تیغه‌ی متogrک، کلید تبدیل دومی به پیچ به سه پیچ لامب (مصرف گشته) و از پیچ بهلوی سریع لامب به سیم تول اتصال داده می شود.

تووضیح این که اتصال فاز و تول به کلیدهای تبدیل ورگست از کلیدها به لامب، خلظ بوده و نباید از این روش اتصال کلیدهای تبدیل به لامب که در بازار به مدار صرفهای معروف است استفاده نمود زیرا این مدار از نظر ایمنی خطرناک است.

شکل ۲-۱۳- نقشه‌ی گستره (سو جوان) و شکل ۲-۱۴- نقشه‌ی فنی کلید تبدیل را نشان می دهد.

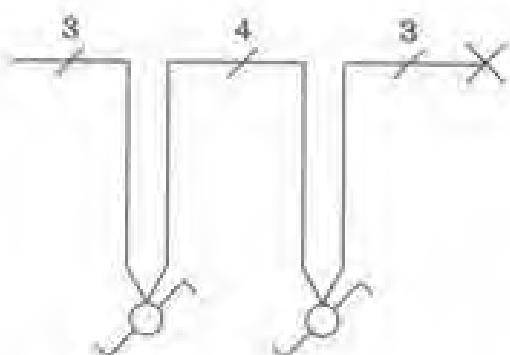

شکل ۲-۱۴

زمان: ۲ ساعت

- ۱-۳- کار عملی شماره ۹: نصب و سیم کشی انواع
بریزهای ساده و ارت دار یک فاز و سه فاز روکار
- ۱-۴- ۲- وسایل مورد تیاز برای ۱۵ نفر



| | |
|-----------------------------|--------|
| - تابلو منیک | ۱۵ عدد |
| - قرینال | ۷۵ عدد |
| - لوله فولادی شره ۱۳/۵ | ۴۰ عدد |
| - لوله خم کن لوله فولادی | ۳ عدد |
| - آرد آهن بر | ۳ عدد |
| - گیره روپیز | ۳ عدد |
| - میرگار | ۳ عدد |
| - برقو | ۳ عدد |
| - حذبده | ۳ عدد |
| - آجر کلاخی | ۸ عدد |
| - بست لوله فولادی | ۹ عدد |
| - بچ و مهره | ۱۵ عدد |
| - سیم افغان شره ۲/۵ | ۲۵ متر |
| - فرسیم کشی | ۲ عدد |
| - بچ گوشنی | ۱۵ عدد |
| - آبردست | ۱۵ عدد |
| - سیم جین | ۱۵ عدد |
| - سیم لخت کن | ۱۵ عدد |
| - فازمن | ۱۵ عدد |
| - آورمن | ۳ عدد |
| - ولمن | ۳ عدد |
| - خطکش فلزی | ۱۵ عدد |
| - بیز نیک فاز ارت دار روکار | ۱۵ عدد |
| - بیز سه فاز ارت دار روکار | ۱۵ عدد |



قبل از انجام کار به نکات ایمنی مطرح شده در قسمت
۱-۱-۱ توجه کنید.

- ۱-۹-۲- مرحله انجام کار:
- مطابق شکل ۲-۲۵ لوله فولادی شره ۱۳/۵ را به اندازه های داده شده بینند و خم کنید.
 - سر لوله ها را که به جمعه تقسیم و فروظی بریزها وصل

من شوند، حد پنهان کنند.

■ لوله ها و بریزها و ترمیتال را روی نایلوی تبک نصب



کنند.

■ اوسط فتر سیم کشی، سیم ها را از ترمیتال به بریزها

پکشید و به بینهای مربوطه وصل کنند.

■ بریزها را بیندید و با اتصال سه فاز و ارت و نول به

ترمیتال، بریزها را آزمایش کنند.

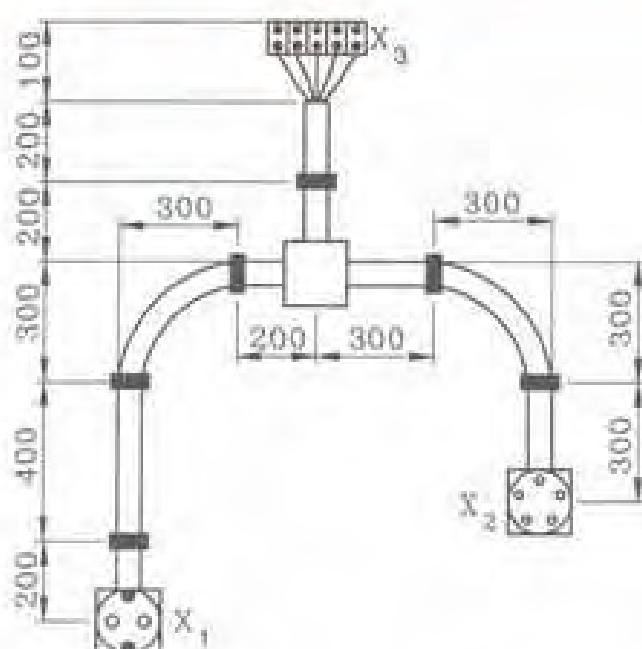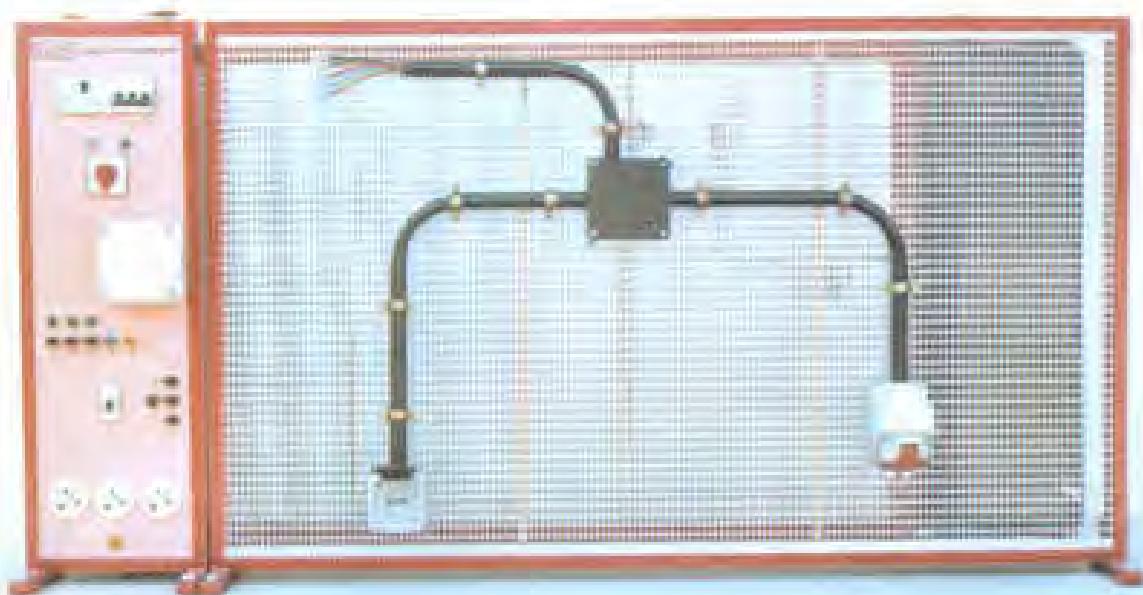

بریز تک فاز روگار ارتدار = X_1


بریز سه فاز روگار ارتدار و نول = X_2

ترمیتال (آلازانها ۴ mm) = X_3

نکل ۲-۱۵

زمان: ۹ ساعت

۱۰-۲- کار عملی شماره ۱۰: نصب و سیم گشی مدار روزهایی گلید یک پل بالا لامپ رشته‌ای و بروز یک فاز روکار

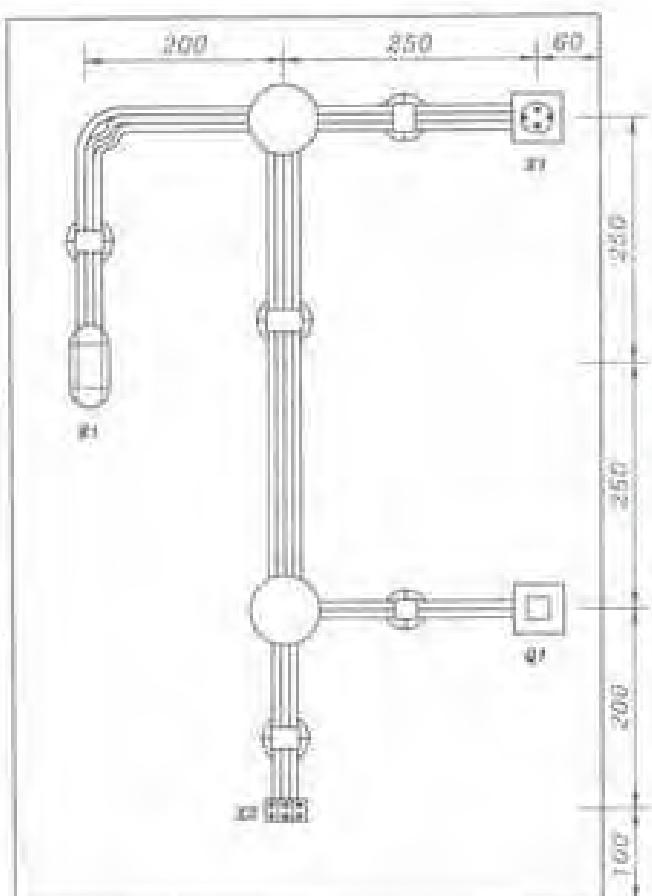

شکل ۲-۲۶

۱۰-۳- رسایل موره: تیز برای ۱۵ نفر

- تابلوی مشک ۱۵ عدد
- ترمیال ۷۵ عدد
- گلید یکپل روکار ۱۵ عدد
- بروز یک فاز ارت دار روکار ۱۵ عدد
- جعبه تقسیم روکار ۳ عدد
- لامپ رشته‌ای ۴ ولتی ۱۵ عدد
- پست کابل نخ ۱۵ عدد
- کابل نخ $NYIF^2 \times 1/5mm^2$ ۱ متر
- کابل نخ $NYIF^2 \times 1/5mm^2$ ۲ متر
- کابل نخ $NYIF^2 \times 1/5mm^2$ ۱۵ متر
- سیم جن ۱۵ عدد
- سیم لخت گز ۱۵ عدد
- دم پارچ ۱۵ عدد
- بیج گوشتی ۱۵ عدد
- فاز منفر ۳ عدد
- آور منفر ۳ عدد
- همزکار ۳ عدد
- بیج و مهره ۱۸ عدد
- خط کش فلزی ۱۵ عدد

قبل از انجام کار به تکلیف ایمن مطرح شده در قسمت

۲-۴-۱ توجه کنید

۲-۱-۲- مراحل انجام کار:

■ مطابق شکل ۲-۲۶ گلید یک پل روکار، جعبه تقسیم‌های روکار، ترمیال و لامپ رشته‌ای را با توجه به اندازه‌های داده شده، روی تابلو مشک نصب کند.

■ کابل‌های نخ $2 \times 1/5mm^2$ و $3 \times 1/5mm^2$ بروز ارت دار یک فاز و لامپ رشته‌ای وصل کرده و در جعبه تقسیم‌ها بهم اتصال دهید.

■ مدار را وصل و آزمایش کنید.

زمان: ۶ ساعت

۱۱-۲- کار عملی شماره ۱۱: نصب و سیم کشی مدار
روشنایی کلید سری با لامپ فلورسنت روکار



۱۱-۳- وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر

- کلید سری روکار ۱۵ عدد
- ترمیمال ۹۰ عدد
- لامپ فلورسنت ۴ عدد
- جعبه نصب روکار ۱۵ عدد
- کابل افتابی سرمه $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ ۳ متر
- خطکش فلزی ۱۵ عدد
- ابرست ۱۵ عدد
- سیم جین ۱۵ عدد
- سیم لخت گن ۱۵ عدد
- پیچ گوشی ۱۵ عدد
- فلزمنتر ۳ عدد
- آربومنتر ۳ عدد
- تابلو منیک ۱۵ عدد
- جاگوی کابل بری ۱۵ عدد
- دمپانیک ۱۵ عدد

۱۱-۳- مرحله انجام کار:

■ مطابق شکل ۱۱-۳ کلید سری، لامپ های فلورسنت،
جعبه نصب روکار و ترمیمال را روی تابلو منیک نصب کنید.
■ توسط کابل های افتابی سرمه $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ ۳ مدار را
اتصال دهید.

■ مدار را وصل و آزمایش کنید.

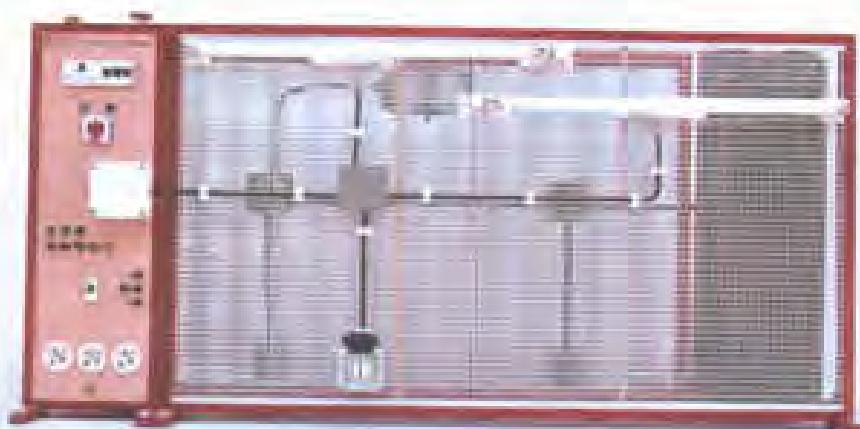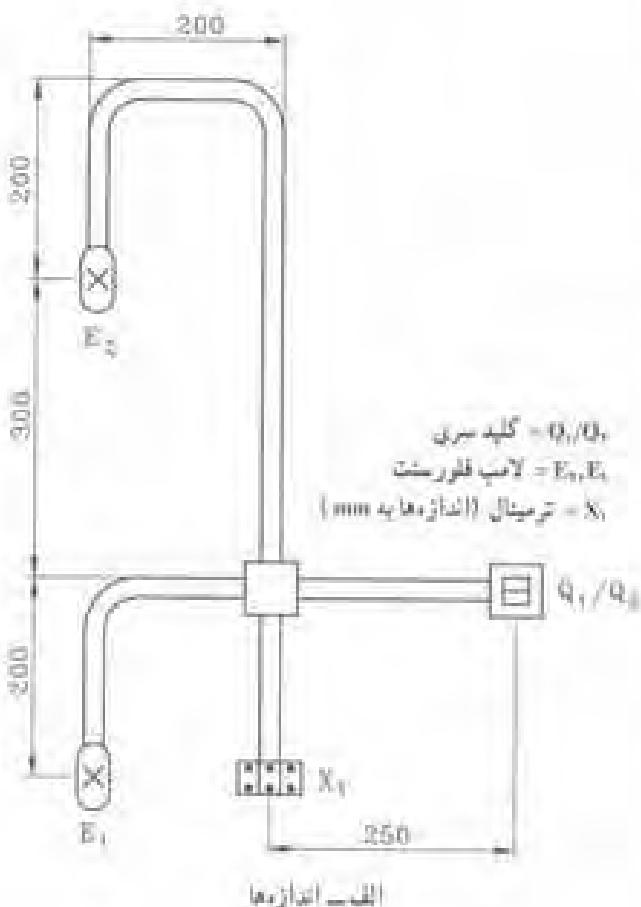

ب) نصب و آزمون

شکل ۱۱-۳


زمان: ۱ ساعت

۱۲-۳- کار عملی شماره ۱۲: نصب و سیم کشی مدار روشنایی گلبد تبدیل با لامپ رشته‌ای روکار


۱۲-۴- موارد نیاز برای ۱۵ نتر

- گلبد تبدیل روکار ۲ عدد
- جعبه تفییم روکار ۳ عدد
- ترمیتال ۹۵ عدد
- لامپ رشته‌ای روکار ۱۵ عدد
- کابل $NYM3 \times ۱/۵mm^2$ ۳ متر
- کابل $NYM4 \times ۱/۵mm^2$ ۱۵ متر
- سیم جهن ۱۵ عدد
- سیم لخت گن ۱۵ عدد
- پیچ گونشی ۱۵ عدد
- پیچ و مهره ۱۸ عدد
- فاز متر ۳ عدد
- آرومنتر ۳ عدد
- نابلو متیک ۱۵ عدد
- چانوری کابل برقی ۱۵ عدد
- هر کار ۳ عدد

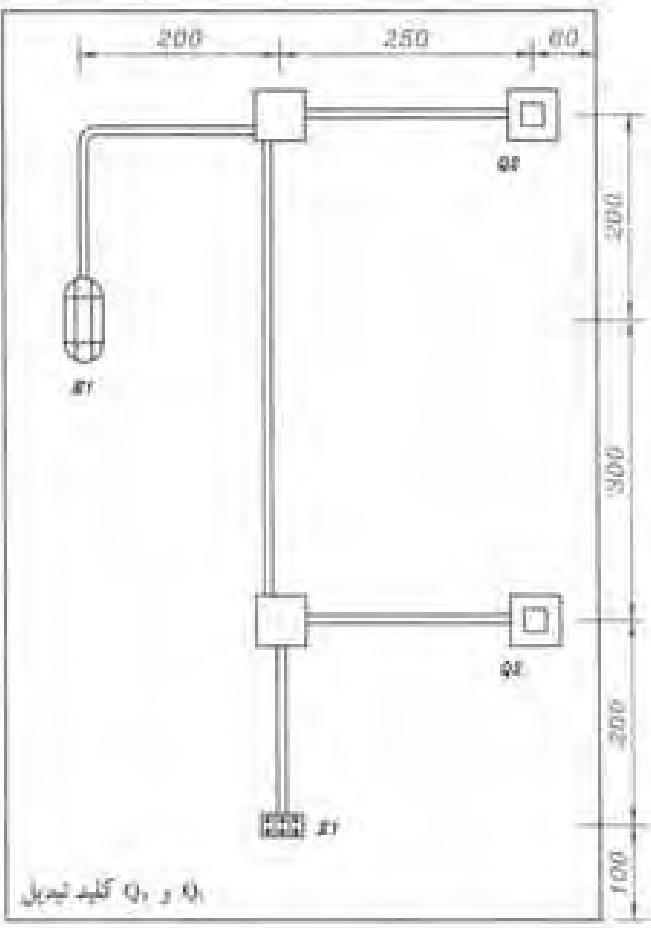قبل از انجام کار به نکات اینتی مطرح شد، در قسمت
۱-۴- نویجه کنید



الف - آدازه‌های مدار

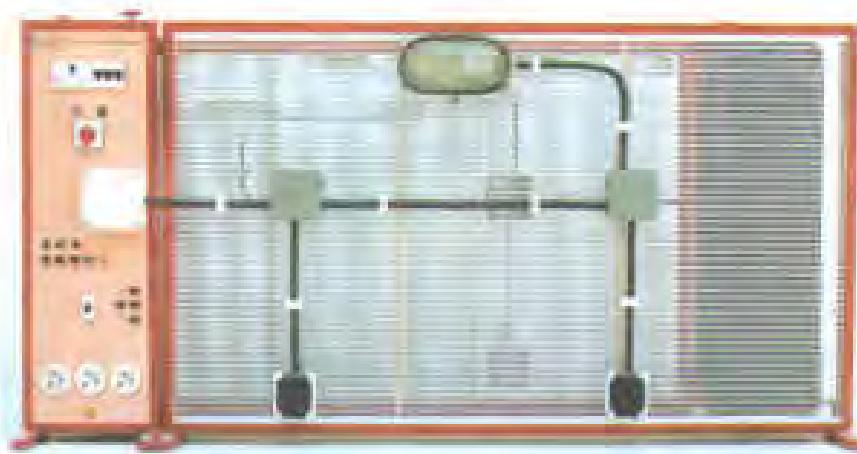

ب - نشکن را لمس

نکل ۲۸۶

۱۲-۴- مرحله انجام کار:

■ مطابق شکل ۲۸-۲ گلبد های تبدیل روکار، جعبه تفییم های روکار، لامپ رشته‌ای با قلب توپلي روکار، و ترمیتال را روی نابلو متیک نصب کنید.

■ با کابل های $NYM3 \times ۱/۵mm^2$ و $NYM4 \times ۱/۵mm^2$ با نویجه به اندازه های داده شده در نشنه، مدار را اتصال نهیذه.

■ مدار را وصل و آزمایش کنید

زمان: ۲۴ ساعت

قبل از انجام کار به نکات ایمن مطرح شده در قسمت
۲-۱ توجه کنید.



۱۳-۲- کار عملی فشاره ۱۲: نصب و سیم کشی

بریزهای یک فاز ارتدار و مدار روشابی

۱۳-۳- وسائل مورد نیاز

- تابلو خالی برق همراه با نکات ایمن

- تجهیز مس

- کابل NYM^۰ ۳×۱۶mm

- کلیدهای میتاوری ۱۶ A

- کابل نرم ۳×۱۵mm

- سیم نرم ۱۵mm

- لامپ رقمهای کلیددار روکار

- لامپ رفته‌ای روکار

- بروزکتور روکار

- بریز یک فاز ارتدار روکار

- بریز دریل یک فاز ارتدار روکار

- بریز آتش

- کابل آتش

- پیچ و مهره

- کابلشو

- بوس کابلشو

- جاقوی کابل بری

- سیم چین

- سیم لخت کن

- ابرات

- پیچ گوشه

- دمباریک

- فاز متر

- آردمن

- دریل دستی برقی

- مته الماسه

- مته قولادی

- چکن فلزی

- روپلاک

- پیچ جوب

- بت کابل

- کابین سیم کشی با اนาق

٢-١٣-٣- مراحل الجام كار:


■ شکل ٢٩-٣ ریاگرام تک خطی (نقشه فنی) استکل ٢-٣.

نمای فوارگیری و سالیل المکریکی در بلان ساختمانی با کابین


سیم کش و شکل ٢-٣ دیاگرام تک خطی تابلوی المکریکی را

شان من دهند. سالیل المکریکی را روی پک آنلو و با کابین

سیم کشی نصب نماید.

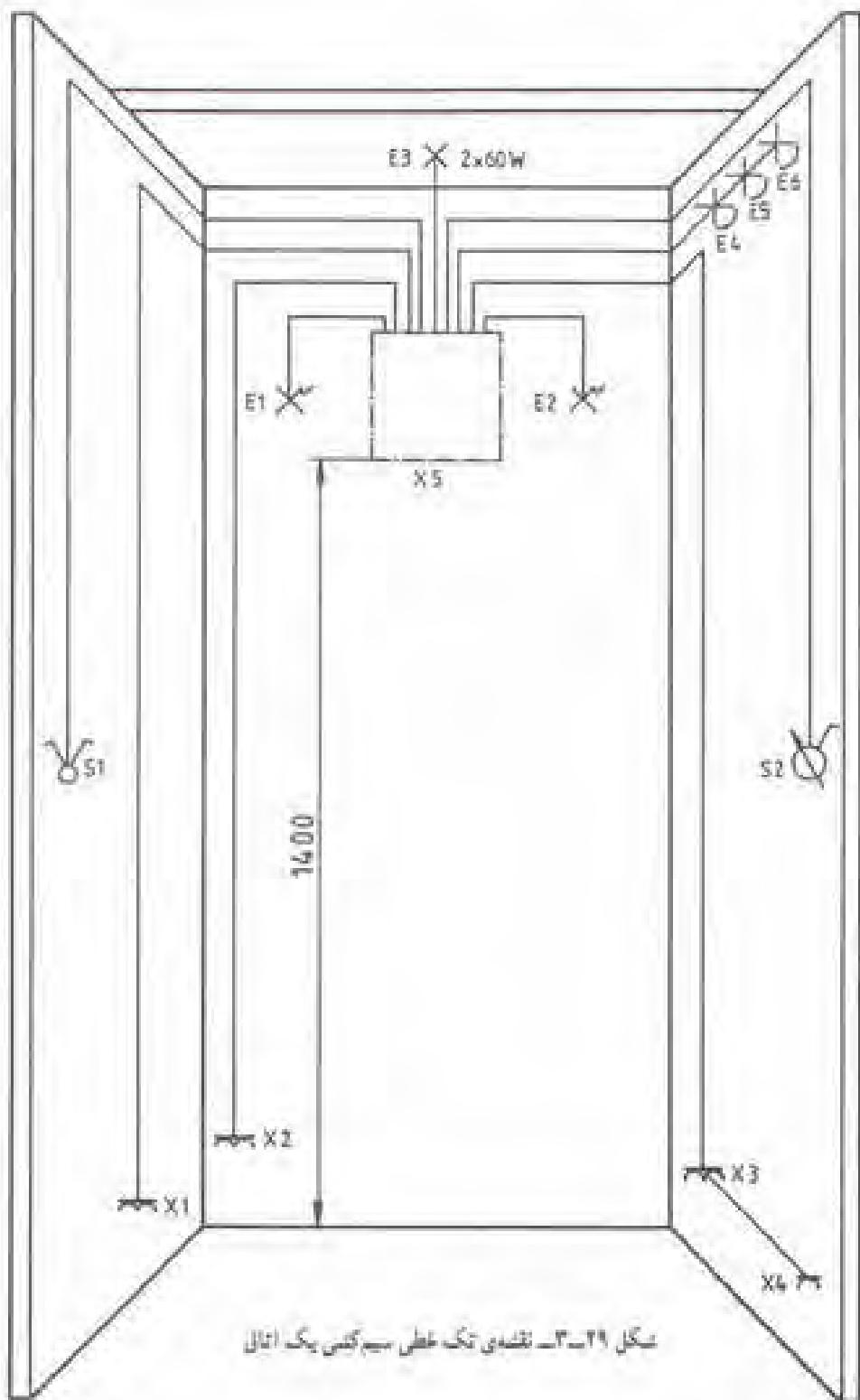

شکل ٢٩-٣- نقشه تک خطی سیم کشی پک آنلو

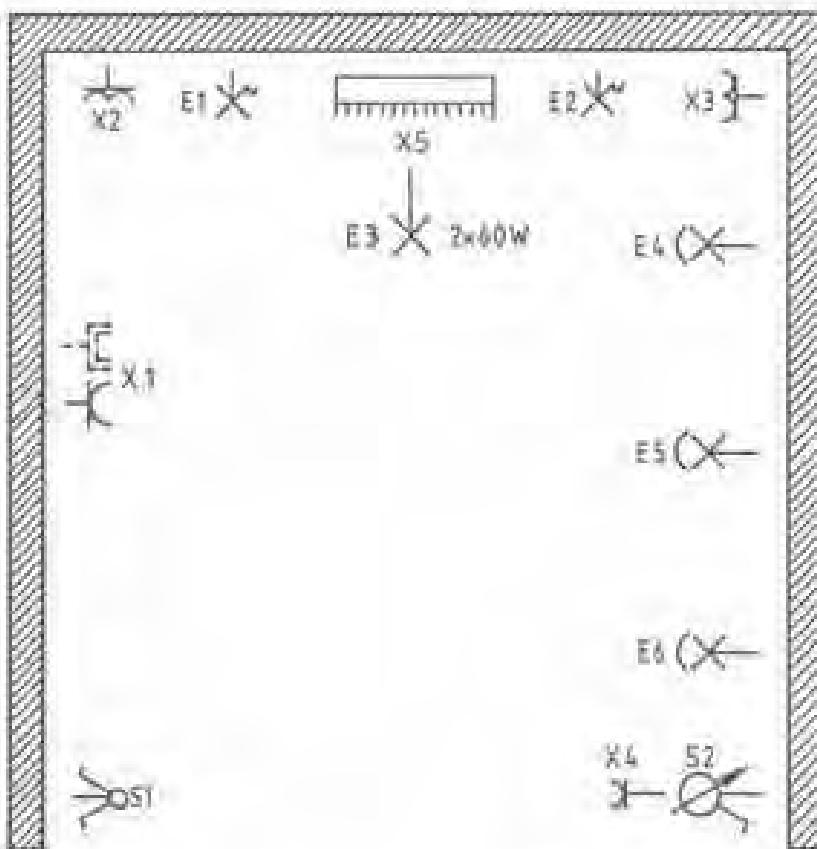

- ۱۰ = لامب گلیده ای روکار
 ۱۱ = لامب گلیده ای روکار
 ۱۲ = پن لامپ رخته ای ۷۰ و ۴۰ روکار
 ۱۳ = پن روکور روکار
 ۱۴ = پن روکور روکار
 ۱۵ = پن روکور روکار
 ۱۶ = پن روکور روکار
 ۱۷ = پن روکور روکار
 ۱۸ = پن روکور روکار
 ۱۹ = پن روکور روکار
 ۲۰ = پن روکور روکار
 ۲۱ = تابلو عرق
 ۲۲ = گلید سری روکار
 ۲۳ = دیسک مانی سایرد روکور

شکل ۲۰-۲-۲- نمای فواره گرفته و سایر و متعلقات




الف- نصب قابله

- مطابق تئوری سکل ۳۱-۲ گلیدهای میتاوری را داخل تابلوی خالی که در اختیار دارید نصب و سیم کشی کنید.
- تئورهای فاز و بول و ارث را داخل تابلو نصب کنید.
- کابل ورودی به تابلو $NYM18mm^2$ را انتخاب کنید، سر کابل سوزنی را لخت نماید را کابل سوزنی و به شیشهای مربوطه مربوطه بین کنید.

- از شیشهای فاز به گلیدهای میتاوری را توسط سیم شعره $1/5mm^2$ اتصال دهید، این اتصال به شیشه توسط کابلشو و به گلیدهای میتاوری با برداشت روپوش سر سیمهای فرار ادن سیمهای بدون روپوش برقرار بین گلیدهای میتاوری انجام دهید.
- از گلیدهای میتاوری به لامپهای گلیددار E₁ و E₂ و E₃ که توسط گلید سری S₁ بروزخورهای E₁، E₂ و E₃ که توسط گلید دیسک دار S₂ کنترل می شوند، بروزخواری یک فاز ارتدار X₁ و X₂، بروزخواری تک فاز ارتدار X₃ و بروزخواری فاز ارتدار X₄ توسط کابل های سیم شعره $1/5mm^2$ اتصال دهید. اتصال کابل ها از تابلو به لامپ ها و بروزخوارهای بست کابل انجام نموده.

■ مدار را به برق وصل کنید و آزمایش را انجام دهید.

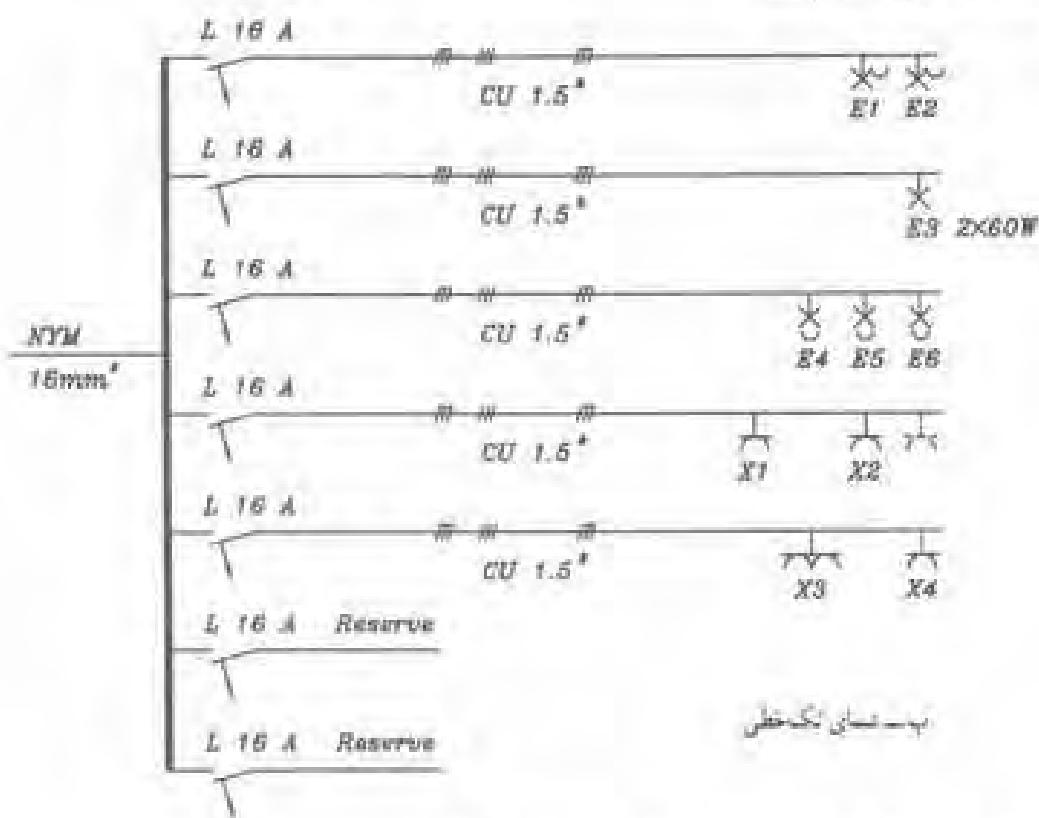

سکل ۳۱-۲- نکاتی خن سیم کشی از تابلو به تستهای مختلف

آزمون پایانی (۳)

زمان: ۲۴ دقیقه

- ۱- استفاده از ملزی‌کنگره طور مستقیم توسط کدام وسیله ممکن من شود؟
الف- بیز ب- کلید ج- فیز د- کابل
- ۲- در جاهای نساک از چه نوع بروزی استفاده می‌شود؟ این بروز با کدام نوع لوله مورد استفاده فوارم من گردید؟
الف- بروز معمولی، لوله PVC ب- بروز معمولی ازت دار، لوله فولادی
ج- بروز بارانی، لوله PVC د- بروز بارانی، لوله خرطومی
- ۳- سیم ازت به کدام بیچ بروز ازت دار یک فاز وصل می‌شود؟
الف- بیچ مربوط به سوراخ سمت راست ب- بیچ مربوط به سوراخ سمت جب
ج- بیچ مربوط به شاخکها د- موادر افقی یا ب
- ۴- در بروزهایی که دارای سه سوراخ در یک ردیف می‌باشد (بروزهای یک هان)، کدام سوراخ مربوط به بدهد
(ارت) است؟

- الف- سوراخ سمت راست ب- سوراخ سمت جب
ج- سوراخ سمت راست با چبه د- سوراخ وسطی
- ۵- سیمهای فاز را از نوی توسط چه وسیله‌ای تشخیص می‌دهند؟
الف- فازمند ب- آمپرس ج- ولتیمتر د- آمپر متر
- ۶- برای تشخیص وجود اختلاف یا تنشیل میان فاز و نوی و فاز فاز از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
الف- لامپ آزمایش ب- فازمند ج- آمپرس د- آمپر متر
- ۷- برای عبور دادن سیم از داخل لوله از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
الف- فرکش ب- فیبر سیم کشی ج- سیم فولادی د- سیم نگرانیه می
- ۸- برای ازباقه جمله‌ای و با جمله کامل از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
الف- فوپی کلید ب- چشم نقصی ج- بیز د- هرسه مورد
- ۹- بروزهای بیز برای اساس انداخته می‌شوند
الف- موارد کاربرد، نراینده محل تعصب، میزان ولتاژ و تعداد فازها
ب- این سیم مورد لزوم محابیه مقدماتی می‌باشد که تغذیه می‌گردد در انواع توکار و روکار
ج- اتصاق زمین با بدلون افتابی زمین، معمولی با حفاظت هدفه در برای رطوبت و نفوذ آب، یک فاز و سه
فاز، قفل شو بالای حظر د- هرسه مورد

۱۰- ارتفاع شب بروزها در موئور خاله و تعمیرگاه، چند ساعتی متر از کف تمام شده باید باشد؟

الف- ۱۰۰

ج- ۱۲۰

د- ۱۵۰

۱۱- ارتفاع بروزهای برقرار اتفاق عقلی که از نوع ضدانفعار باشد حداقل در ارتفاع چند ساعتی متری از کف تمام شده باید باشد؟

الف- ۲۰

ج- ۱۵۵

د- ۱۱۰

۱۲- برای روش و خاموش کردن یک لامپ از یک محل از جمهوریه ای اسناخاده منشود؟

الف- کلید یک بل

ج- کلید سری

۱۳- برای روش و خاموش کردن یک لامپ از دو محل از کدام کلید استفاده می شود؟

الف- کلید سری بی دو کلید تبدیل ج- یک کلید تبدیل د- کلید دوبل

۱۴- برای روش و خاموش کردن دو لامپ از یک محل که هر لامپ هم به تنهایی و هم با هم کنترل می شود، از کدام کلید روشی استفاده می شود؟

الف- کلید دوقطبی

ج- کلید یک بل

۱۵- حس رئی لامپ رئی از جست؟

الف- س ب- گرم بکل ج- تکفسن د- الوبنیوم

۱۶- چک ایندیکاتور لامپ فلورست جه عملی انجام می دهد؟

الف- جرقه زدن داخل لوله لامپ فلورست و قلل عداری سی از راه اندازی

ب- بالا زدن ولتاژ جهت راه اندازی

ج- معکوس کردن جرقه زدن بعد از روش نشان لامپ

د- ب و ج

۱۷- برای حلزونگیری از بیانیه معرفه و روازنه در هزار لامپ فلورست، چه وسیله‌ای بایست از پر وصل

می شود؟

الف- خازن پاکتور سری

ج- سلف پاکتور سری

د- سلف پاکتور سری


۱۸- ارتفاع شب که در این که تمام شده هر محل های مسکونی و اماکن صنعتی چند ساعتی متر است؟

الف- ۱۰

ج- ۱۵۵

د- ۱۱۰

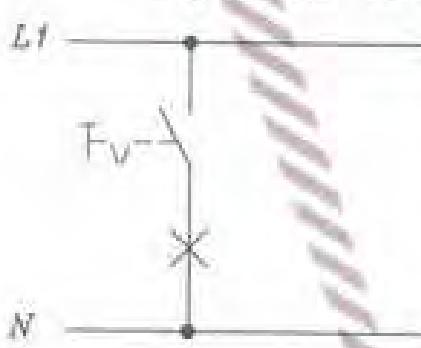۱۹- شکل مقابل نشانی کسر زده مدار کلید روشی را نشان می دهد؟




الف- یک بل

ب- دوبل


ج- سری

د- تبدیل

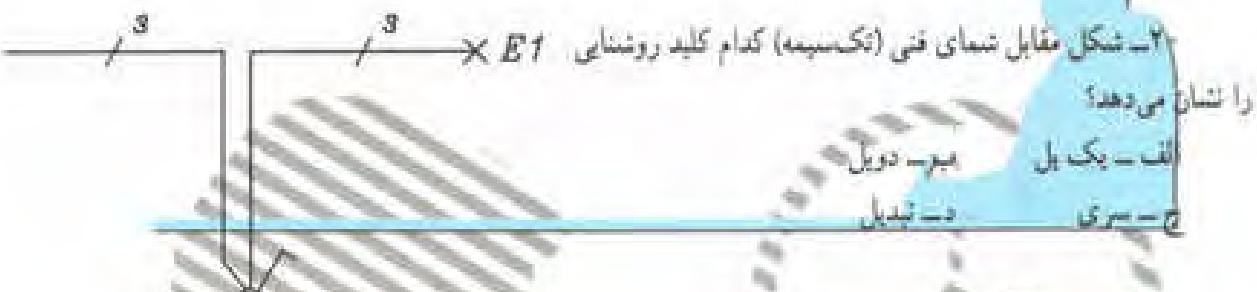


۱۱- شکل زیر نقشه‌ی حقيقی (اخندیسیه) کدام کلید روتندای را نشان می‌دهد؟

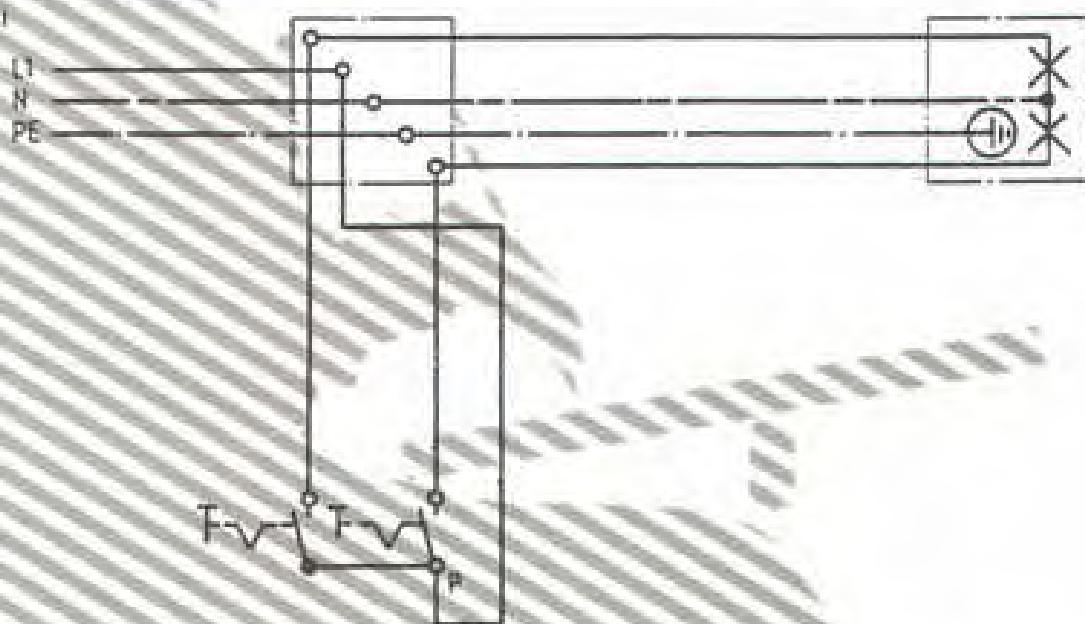الف - بک بل ج - دوبل (درقطی)
د - تبدیل ج - سری (دوبل)



۱۲- شکل مقابلهای مدار چند میله‌ی اگزام کلید روتندای را نشان می‌دهد؟

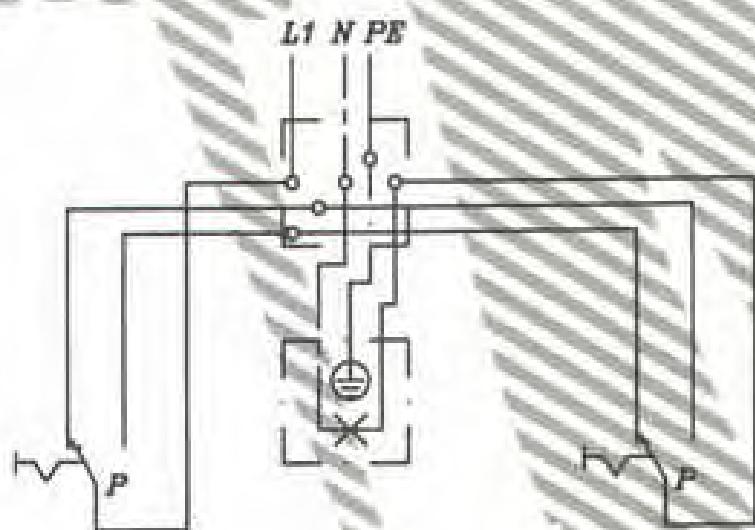الف - دوبل (درقطی)
ب - سری
ج - تبدیل
د - بک بل




۲۳- شکل مقابل مدار تک خطی گدام کلید روتاین را نشان می دهد؟ سیم کشی جنگوئه باید انجام شود؟

الف- کلید تبدیل، روکار

ب- کلید تبدیل، زیرکار


ج- کلید سری، روکار

د- کلید سری، زیرکار

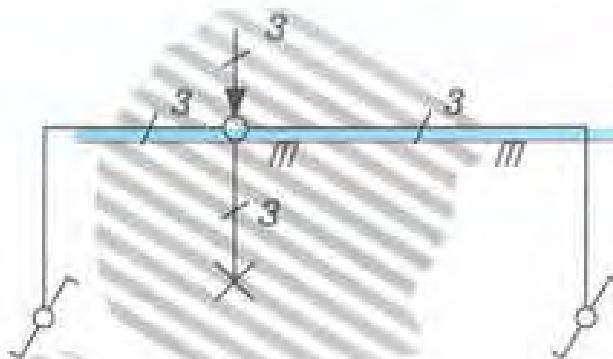

۲۴- در شکل زیر سیم ارت به گدام قسم از لامپ وصل می شود؟

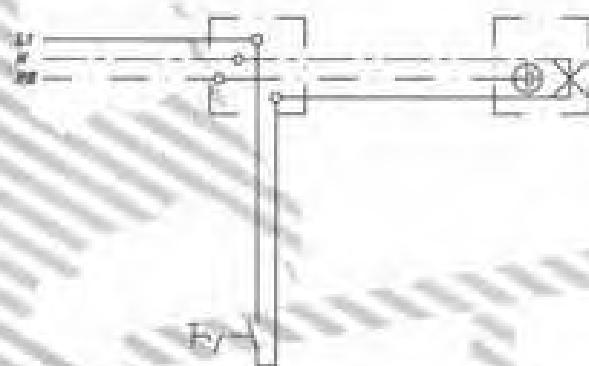الف- به همه که لامپ ب- به بدنه ای لامپ ج- به حباب غازی لامپ د- به هر سه قسمیت



۱۴-۳- آزمون پایانی عملی (۳)

تھب و سیم کشی بینر های یک فاز ارتدار روشار و
سازه های روشنایی

۱۴-۲- وسائل مورد نیاز برای ۱۵ نفر


| | |
|---|--------|
| - جعبه تقسیم | ۱۵ عدد |
| - ترمیال | ۶ عدد |
| - پیچ چوب | ۳ عدد |
| - روبلات | ۳ عدد |
| - کابل های سرمهای نمره 175mm^2 | ۱۰ متر |
| - بست کابل | ۱۵ عدد |
| - لاب رسته ای روکار | ۲۰ عدد |
| - گلید سری روکار | ۲۰ عدد |
| - بینر یک فاز ارتدار روکار | ۷۰ عدد |
| - انبرست | ۱۵ عدد |
| - سیم جیب | ۱۵ عدد |
| - سیم لخت گن | ۱۵ عدد |
| - پیچ گوشی | ۱۵ عدد |
| - فاز منور | ۳ عدد |
| - دمبار یک | ۱۵ عدد |
| - آورمنور | ۳ عدد |
| - بورزکور | ۳ عدد |

۱۴-۱- مراحل آنجام کار:

■ وسائل التحریکی را مطابق شکل صفحه‌ی بعد در روی
صفحه‌ی مشک تھب کنید.

■ از جعبه تقسیم توسط کابل های مربوطه مطابق شکل به
گلیدها، بینرها و لابها و بروزکورها وصل کنید، در جعبه
تقسیم از ترمیال استفاده کنید و کابل های توسط بست کابل به
دوار با زیوارهای گاین سیم کشی تھب کنید.

■ مدار را به عرف وصل کرده، آزمایش کنید.

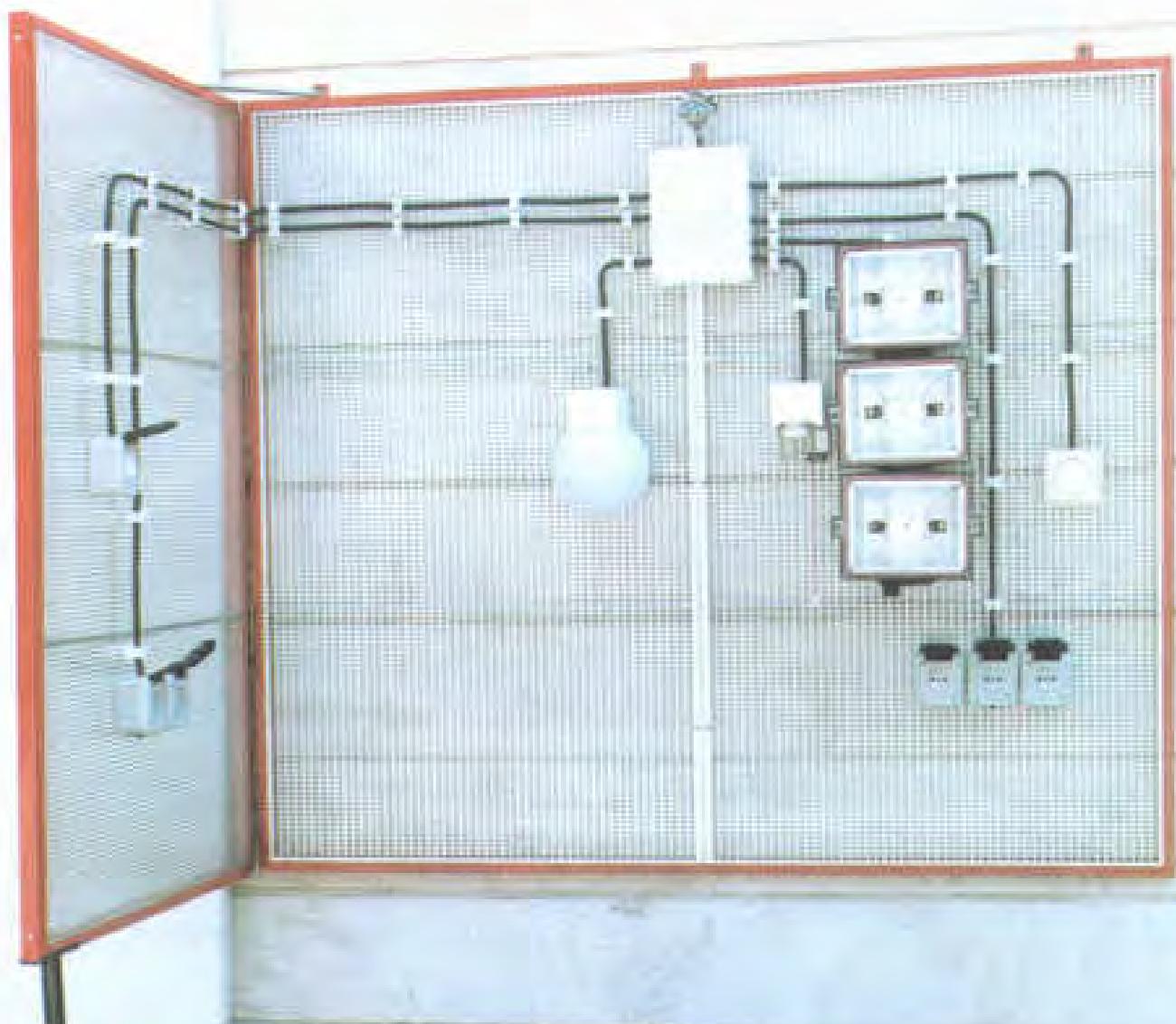

تئتمی از مون عملی پایه‌اتی

واحد کار چهارم


سلول فتوالکتریک

هدف گلی

نصب و سیم کشی فتوسل

هدف‌های رفتاری: فرآگیر بس از بیان این واحد کار قادر خواهد بود:

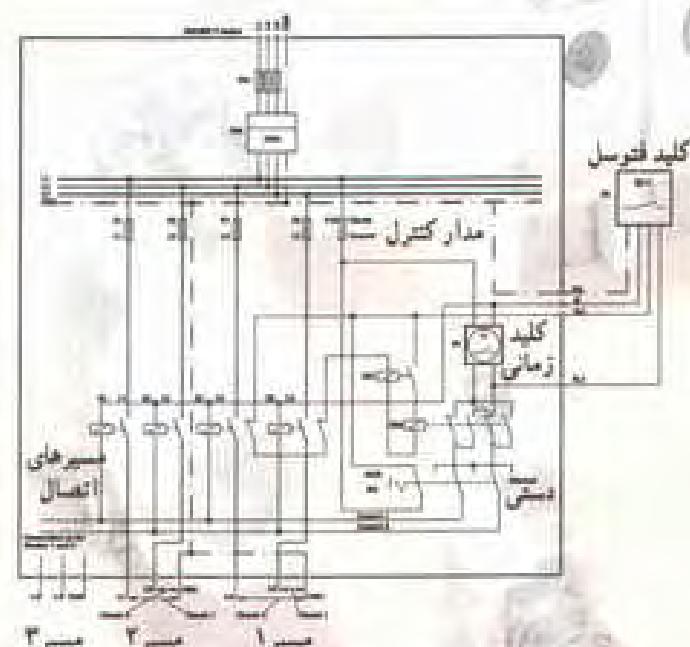- ۱- اصول کار و کاربرد فتوسل را توضیح دهد.
- ۲- اصول نصب و سیم کشی فتوسل را بیان کند.
- ۳- فتوسل را نصب و سیم کشی کند.



مدار سینم روشنایی خیابان (سیستم کنترل ردهی)

پیش از مون (۴)

۱- کابل لفم شده‌ی استاندارد VDE یا سیم مسی با عایق PVC سیم و پوشن کابل با کدام علامت نشان داده می‌شود؟

الف - NYY

ب - NAYY

ج - NYM

د - ANYM

۲- منظور از سیم نمره‌ی ۲/۵ چیزیست؟

الف - سیم با قطر $2/5\text{ mm}$

ب - سیم با سطح مقطع $2/5\text{ mm}^2$

ج - سیم با قطر $2/5\text{ cm}$

د - سیم با سطح مقطع $2/0.25\text{ mm}^2$

۳- فتوسل در چه محلی باید نصب شود؟

الف - زیرزمین، داخل موتورخانه

ب - داخل تابلو برق

ج - داخل آنلاین

د - در محلی که در معرض نور طبیعی باشد.

۴- فتوسل به چه منظوری بدکار می‌رود؟


الف - برای روشن و خاموش کردن اتوماتیک چراغ‌های معابر

ب - برای روشن کردن لامپ‌های محوله

ج - برای ایجاد ولتاژ و خاموش کردن لامپ‌های معابر

د - برای روشن و خاموش کردن راهبهدها

۱-۴- سلول فتوالکتریک

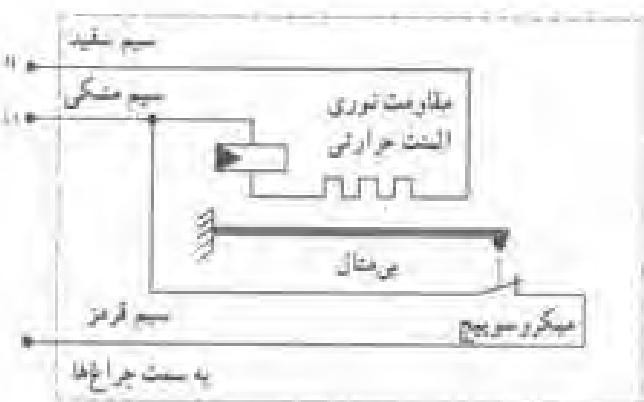


شکل ۱-۹- ساختمان و مدار داخلی فرول با مقاومت نوری

از سلول های فتوالکتریک برای خودکار کردن جرایع های معاشر استفاده می شود. به این ترتیب، جرایع ها به طور خودکار با تاریک شدن هوا، روش روشین و با روشن شدن هوا حاموش می شوند. سلول در فتوالکتریک با فرول در اثر اشعه مختلف ساخته می شود. در اینجا با دروغ آن آشنا می شویم.

فرول با سلول مقاومت نوری

این نوع سلول دارای سلول مقاومت نوری با فتورزستائس می باشد. عمان طور که در شکل (۱-۹) می بینید سیم های مفید و منفی به ولتاژ نیکه بر قی شهر (۲۹۰ ۷۶) رصل می شوند. هنگام تاریک شدن هوا، مقادیر مقاومت نوری زیاد است و جنس ای از مدار عبور نمی کند. در این حالت فشار بی مثال روی میکروسویچ یافته می شود که فاز از طرف سیم فهرنگ به جرایع ها بررسد. سر دیگر جرایع ها سیم بول وصل است. در نتیجه روشین هستند. با روشن شدن هوا، مقاومت نوری کم می شود؛ این ای از جست حرارتی، عبور نمی کند. آن را گرم می کند. در این حالت بی مثال خم می شود، میکروسویچ مدار را باز می کند و حیث حاموش شدن جرایع ها می شود. با تاریکی هوا جریان جست حرارتی قطع و بی مثال سرد می شود و به جای اول خود بر می گردد. در نتیجه جرایع ها روشین می شوند.

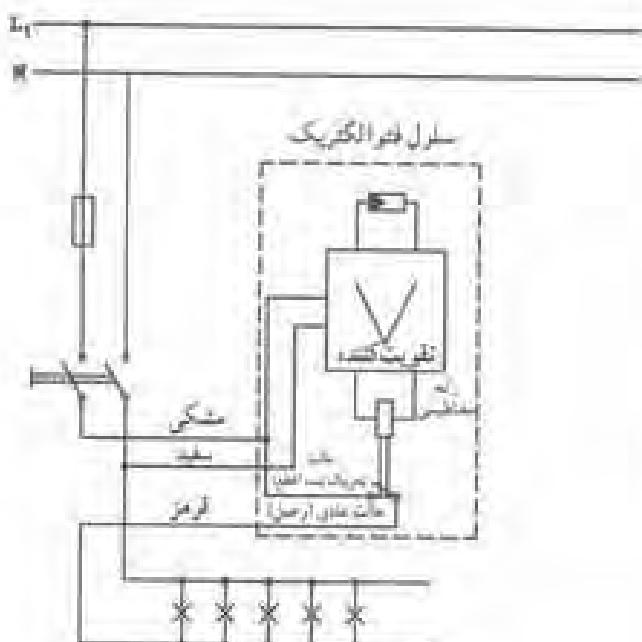


شکل ۱-۱۰- مدار فرول با تقویت کننده

فرول با تقویت کننده الکترونیکی

- در نوع دیگر فرول به کمک یک تقویت کننده جریان، یک رله های برقاطیسی را برای قطع مدار، تعال می کنند تا با روشن شدن هوا مدار را قطع کند (شکل ۱-۱۰)

فرایط نوری مناسب می‌تواند میزان خطرات را کاهش دهد و دقت کار را بالا ببرد.



۲-۴- نصب و سیم کشی مدار سلول فتوالکتریک
سلول را در محلی نصب می‌کنند که در مععرض نور طبیعی
باشد (شکل ۲-۴). سلول‌ها معمولاً دارای سه ترمیمال هستند
که به دو تای آن فاز و نول وصل می‌شود. سومین برگشت فاز
می‌باشد که به لامپ‌ها وصل است. معمولاً سیم‌های سلول دارای
رنگ منکر برای فاز، سفید برای نول و فرمز برای برگشت فاز
می‌باشند.

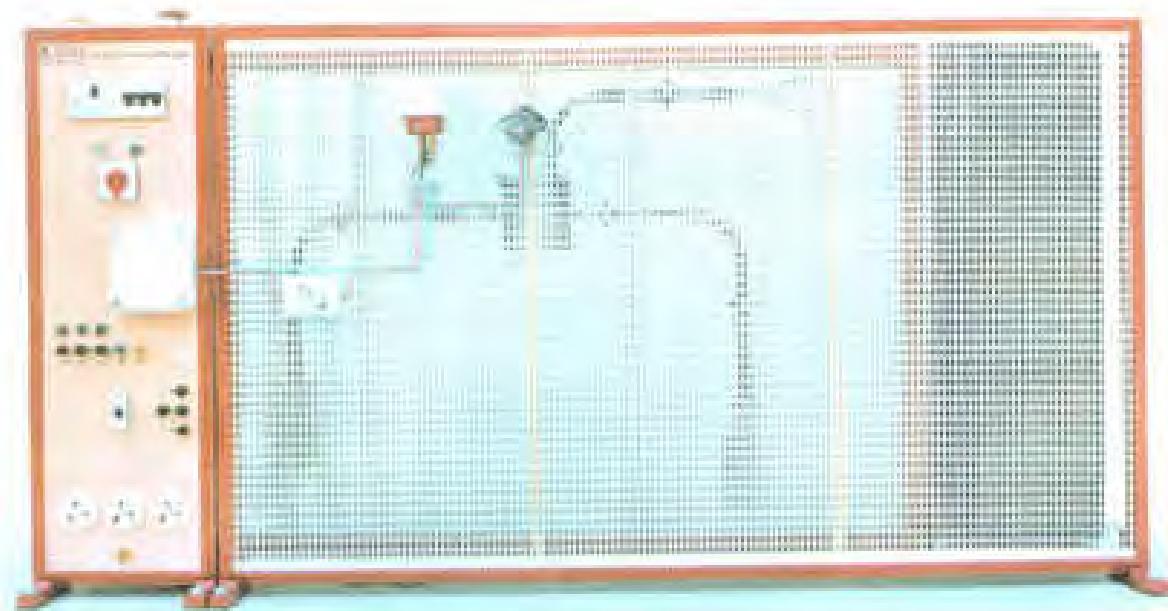

شکل ۲-۴- نصب فرسل

زمان: ۳ ساعت

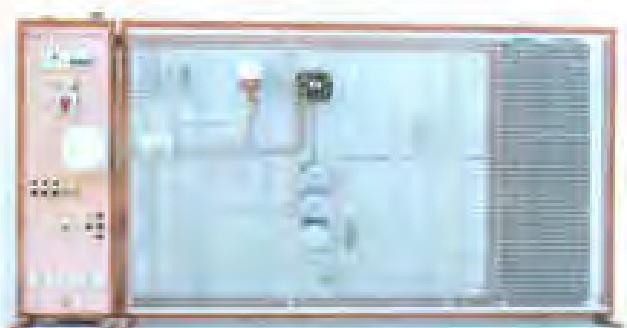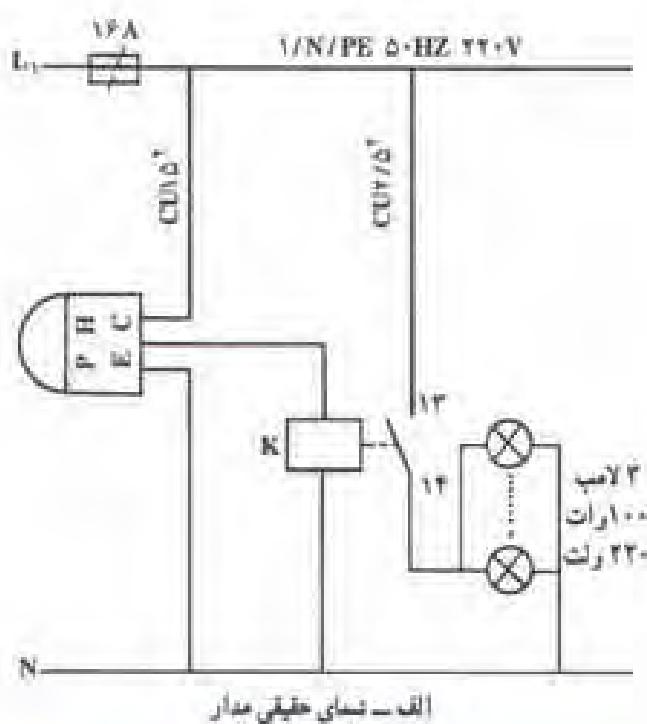قبل از انجام کار به نکات اینچی مطلع نماید در فصلت
۲-۹-۱ توجه کنید.



ب - تصویر مدار عملی

۲-۴- کار عملی شماره ۱۶: گشترل (روشن و خاموش کردن) ۳ عدد لامپ توسط فتوسل و کنتاکتور
۱-۳-۴- وسایل مورد نیاز

| | |
|-------|-----------------------------|
| ۱ عدد | - فتوسل |
| ۱ عدد | - کنتاکتور ۱۶A |
| ۳ عدد | - لامپ ۱۰۰ وات ۲۲۰ ولت |
| ۰ متر | - سیم نقره $1/5\text{mm}^2$ |
| ۵ متر | - سیم نقره $۲/۰\text{mm}^2$ |
| ۱ عدد | - ٹابلو شبک |
| ۴ عدد | - پایه‌ی لامپ روکار |
| ۱ عدد | - سیم جیو |
| ۱ عدد | - سیم لخت گن |
| ۱ عدد | - دمباریک |
| ۱ عدد | - پیچ گوشی |
| ۱ عدد | مقدار مورد نیاز |
| ۱ عدد | - پیچ و مهره |
| ۱ عدد | - انبردست |
| ۱ عدد | - قوز ۱۶A |
| ۱ عدد | - فاز متر |
| ۱ عدد | - آمودن |

۲-۳-۴- مرحله انجام کار:

■ مداری مطابق شکل ۲-۴ را روی ٹابلوی شبک تعیین کنید.

■ مدار را سیم کشی کنید.

■ با دادن فور به فتوسل و تاریک گردن اطراف فتوسل لامپ‌ها را روشن و خاموش و مدار را آزمایش کنید.

زمان: ۳ ساعت

۴-۴- ازمون پایانی عملی (۴)

کنترل دو گروه لامپ توسط بک فتوسل و دو کنتاکتور
وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر

در هنگام اجرایی کار عملی نکات ابتدی را به طور دقیق رعایت کنید زیرا این ارزشی بالاترین دخلالت دارد، همچنین اجراء را به طور صحیح به کار بینید تا با توجه به زمان داده شده بتوانید کار را به اتمام برسانید. تعجیل در کار موجب بروز استرس و نهایتاً کاهش کیفیت کار عملی می شود.


| | |
|---|-----------|
| - فتوسل | ۱۵ عدد |
| - لیوز ۱۶A | ۱۵ عدد |
| - کلید یک فاز | ۱۶A |
| - کنتاکتور کمکی K _۱ | ۱۵ عدد |
| - کنتاکتورهای K _۲ و K _۳ | ۱۶A |
| - سیم نقره ۱/۰mm ^۲ | ۶ متر |
| - سیم نقره ۲/۰mm ^۲ | ۶ متر |
| - تابلو منیبک | ۱۵ عدد |
| - پایه‌ی لامپ روکار | ۱۵ عدد |
| - سیم پیچ | ۱۵ عدد |
| - سیم لخت گن | ۱۵ عدد |
| - دمباریک | ۱۰ عدد |
| - پیچ گوتی | ۱۵ عدد |
| - پیچ و مهره | ۳۰ عدد |
| - آبردست | ۱۵ عدد |
| - فازمن | ۱۵ عدد |
| - آرومن | ۵ عدد |
| - لامپ W | ۲۲۰V، ۷۰W |

مراحل انجام کار:

■ لیوز، کلید یک فاز، فتوسل، کنتاکتور کمکی K_۱، کنتاکتورهای K_۲ و K_۳ و سریع لامپ‌ها را روی تابلو منیبک نصب کنید.

■ مدار را سیم کشی کنید.

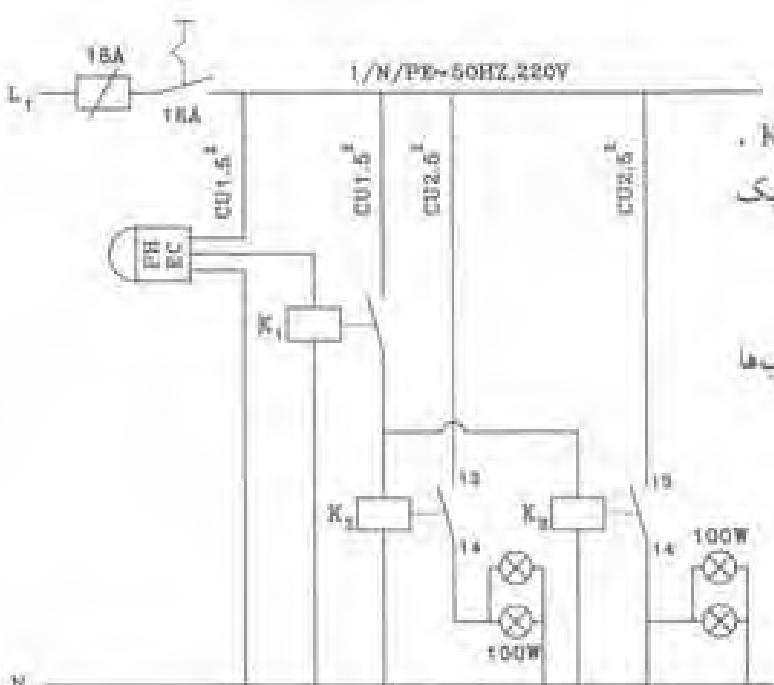■ با دادن نور به فتوسل و تاریک کردن اطراف آن لامپ‌ها را پوشش و خاموشی و مدار را آزمایش کنید.



آزمون پایانی (۲)

- ۱- برای روش کوئن جراغ های معاشر هنگام روشن شدن هوا و خابوش نمودن آنها به طور اتو مانیک، از چه وسیله‌ای استفاده می شود؟

الف- قتوسل

ب- جراغ جمعک زن

ج- رله‌ی حرارتی

د- کنترل کور

۲- در قتوسل همه فتوالنان از چه وسیله‌ای استفاده می شود؟

الف- رله‌ی مقاطعی

ب- رله‌ی حرارتی

ج- تقویت کننده

د- هر سه

۳- در قتوسل همه مقاومت‌ها افزایشی قور، مقاومت مبار..... می شود و تقویت سیروان بداری اخیری.....

الف- زیاد- کاهش می باید

ب- زیاد- زیاد می شود

ج- کم- افزایش می باید

د- کم- کم می شود.

۴- قتوسل در چه محلی باید نصب شود؟

الف- داخل آلات

ب- در محلی که در عرض قور طبیعی باشد.

ج- نزدیک مینی از داخل موتوور خالد

د- داخل ناچلو بود

۵- علامت  حسب:

الف- فتوالنان

ب- تقویت کننده

ج- رله‌ی فعال

د- موزعه‌ی حرارتی

واحد کار پنجم

دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی



پیش آزمون (۵)

- ۱- با ازدیاد مقاومت مدار در ولتاژ ثابت، تغییرات توان مصرفی کدام است؟
 الف) کاهش ب) افزایش ج) بدون تغییر د) ممکن است که باز نباشد.
- ۲- یک بیل به بیوی محرك ۷۱۱ و مقاومت داخلی 252Ω به مقاومت R وصل شده است. در صورتی که جریان A از مدار بگذرد مقاومت R چند اهم است؟



- الف) ۲ ب) ۵ ج) ۳
 آ- واحد توان مصرفی در مقاومت اهم کدام است؟

- الف) VA ب) VAb ج) W
 آ- بیوی محركی مغناطیسی یک مدار عبارت است از:

- الف) آمیر دور آن مدار
 ب) آمیر در مقاومت مغناطیسی مدار
 ج) مقاومت مغناطیسی در تعداد حلقه های یک سیم پیچ
 د) فلوئی مغناطیسی در آمیر مدار

- ۵- کمینی که باعث جلوگیری و کاهش جریان مغناطیسی (۴) می شود، کدام است؟

- الف) فلوئی مغناطیسی
 ب) حدت میدان مغناطیسی
 ج) مقاومت مغناطیسی
 د) اندوکسیون مغناطیسی

- ۶- توان مصرفی مداری 1000 وات و توان ظاهری آن 2000 ولت آمروخت. ضریب قدرت مدار کدام است؟

- الف) 0.5 ب) 2 ج) 4 د) 15

- ۷- علات آمه و $\frac{9}{4}$ به ترتیب نمادهای چهار نوع دستگاه اندازه گیری الکتریکی هستند؟

- الف) حرارتی، الکترواستاتیکی
 ب) حرارتی، الکترودینامیکی
 ج) دیبراسیونی، الکترواستاتیکی
 د) دیبراسیونی، الکترودینامیکی

- ۸- خطای سنجش در اندازه گیری الکتریکی چیست؟

- الف) مقدار حقیقی به اضافه مقدار سنجیده شده
 ب) مقدار سنجیده شده ضربه در مقدار حقیقی
 ج) مقدار سنجیده شده منها مقدار حقیقی
 د) مقدار حقیقی منها مقدار سنجیده شده


- ۹- برای اندازه گیری ارزی مصرفی الکتریکی از چه وسیله‌ی اندازه گیری استفاده می شود؟

- الف) وات متر ب) کنتور ج) وار متر د) ولت متر

۱-۵- انواع سنجن، خطأ، حساسیت و متخصصات دستگاه‌های اندازه‌گیری



شکل ۱-۵- نمونه دستگاه انحرافی

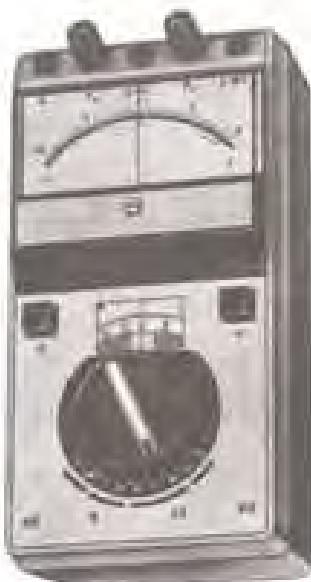

شکل ۱-۶- نمونه دستگاه مقایسه‌ای

۱-۱-۵- انواع سنجن: سنجن به معنای مقایسه‌ی یک کمیت مجهول با مقداری معلوم از همان کمیت است که توسط استاندارد متخصص شده است. اندازه‌گیری، با دستگاه‌ها و روش‌های مختلف انجام می‌گیرد.

روش‌های دستگاه‌های اندازه‌گیری را معمولاً به روش‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کنند. عالی‌ترین دستگاه‌های انحرافی، مقایسه‌ای، الکترونیکی و بیجی‌تالی.

- دستگاه‌های انحرافی با عفری‌بای که دستگاه‌های آنالوگ نامیده، منسوند و به آن‌ها اندازه‌گیری‌های بیوسته نیز گفته می‌شود. کمیت مورد سنجش را با انحراف عفری مقایسه می‌نمایند. این دستگاه‌ها دارای دو دیگر از دستگاه‌های مقایسه‌ای هستند که در مقابله با کمیت معلوم متخصص می‌کنند. در آن دستگاه‌ها معمولاً در هنگام متخصص شدن کمیت مجهول، عفری مقدار صفر را انتان می‌دهند.

۱-۵-۱.

- دستگاه‌های مقایسه‌ای کمیت مورد سنجش را در مقابله با کمیت معلوم متخصص می‌کنند. در آن دستگاه‌ها معمولاً در هنگام متخصص شدن کمیت عفری مقدار صفر را انتان می‌دهند. عالی‌ترین دستگاه‌های اندازه‌گیری (شکل ۱-۷).



شکل ۱-۷- نمونه دستگاه الکترونیکی

- دستگاه‌های الکترونیکی از عنصر الکترونیکی درست شده‌اند و می‌توانند اندازه‌گیری را به صورت بیوسته انجام دهند. برای نمونه می‌توان از اسیلوسکوپ لام بود (شکل ۱-۸).



شکل ۴-۵- نمونه دستگاه دیجیتال

$$\Delta A = A_m - A$$

ΔA = مقدار خطای که به آن خطای مطلق تقریب گفته می شود.


A_m = مقدار سنجیده شده

A = مقدار واقعی

$$\gamma_A = \frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta A}{A_m}$$

خطای نسبی

$$\frac{\text{خطای مجاز}}{\text{حدود اندازه گیری}} = \text{کلاس}$$

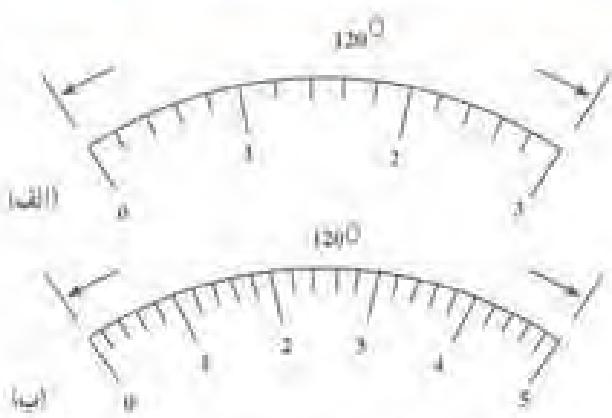

شکل ۴-۵- دستگاه الکtronیک حساسیت از دستگاه ب است

- دستگاه های دیجیتالی مقادیر مورد سنجش را با اعداد و به صورت رقمی نشان می دهند. در این دستگاه ها کمیت مورد اندازه گیری، ابتدا به ولتاژ تبدیل می شود و سپس سنجیده و به مقدار واحد کمیت اصلی تعاملش داده می شود (شکل ۴-۵).

۲-۱-۵- خطای در دستگاه های اندازه گیری: با به تعریف، خطای عبارت است از مقدار سنجیده شده، منهای مقدار واقعی، یا به عبارت دیگر خطای برآور است با مقدار سنجیده شده، منهای مقداری که باید سنجیده شود.

- خطای نسبی: از نسبی مقدار خطای بر مقدار واقعی خطای نسبی بدست می آید که تقریباً برابر است مقدار خطای به مقدار اندازه گیری شده است:

- درصد خطای نسبی: از حاصل ضرب خطای نسبی در عدد صد، درصد خطای نسبی حاصل می شود

$$78\% = 78\text{٪} \times 100$$

- کلاس دستگاه های اندازه گیری: درصد خطای نسبی در انحراف ماقرئم دستگاه را کلاس می نامند. کلاس دستگاه به صورت یک عدد روی صفحه دستگاه درج می شود و لی خواهد مقدار آن منفی و مثبت است. هر چه عدد کلاس یک دستگاه توانیکنتر باشد، دقت اندازه گیری آن پیشرفت است.

- خطای مجاز دستگاه: به مقدار خطایی که یک دستگاه می تواند در هر اندازه گیری داشته باشد خطای مجاز دستگاه، گفته می شود. خطای مجاز هر دستگاه به یک کلاس آن قابل محاسبه است.

حدود اندازه گیری ماقرئم مقداری است که دستگاه می تواند اندازه گیری کند. به حدود اندازه گیری، ریج تقریب گفته می شود.

۳-۱-۵- حساسیت دستگاه های اندازه گیری: به میزان انحراف عقرهای یک دستگاه به ازای یک واحد از گشت مورد اندازه گیری، حساسیت می گویند. بدینه است هر چه میزان انحراف دستگاه به ازای اندازه گیری یک کمیت معین، پیشتر باشد آن دستگاه حساس تر است (شکل ۴-۵).

$$\text{میلی متر با درجه} = \frac{\text{میزان انحراف عقره}}{\text{حدود اندازه گیری}} \left[\frac{\text{طول با زاویه صفحه مدرج}}{\text{میزان سبب انحراف}} \right] \text{ واحد کیت مورد اندازه گیری}$$

حل:

الف - دارایم

$$\text{خطای معجاز} = \frac{100}{\text{حدود اندازه گیری}} \times \text{کلاس}$$

$$\text{کلاس} \times \text{حدود اندازه گیری} = \frac{100}{\text{خطای معجاز}}$$

بنابران

$$\text{خطای معجاز} = \frac{25 \times (\pm 2/5)}{100} = \pm 2/25 [7]$$

مثال: بک ولت متر دارای حدود اندازه گیری $\pm 2/5$ ولت و کلاس $2/5$ می باشد. صفحه ای این دستگاه 125 درجه است

مطلوبست محاسبه :

الف - خطای معجاز دستگاه

برای حل ایندرا رابطه را من ترسیم و مقادیر را جایگزین من کنیم، توجه داشته باشید که کلاس دارای مقادیر منفی و مثبت است که در محاسبات بایستی در نظر گرفته شود.

- ب -

$$\text{زاویه صفحه} = \frac{125}{250} = 0/5 \left[\frac{1}{7} \right] \text{ حسابت}$$

درجه بر ولت

ب - حسابت

رابطه را من ترسیم و مقادیر را جایگزین من کنم.

- ج -

خطای معجاز \pm مقدار اندازه گیری شد = مقدار واقعی

$$= 200 \pm 6/25$$

$$\text{با } 206/25 > \text{ مقدار واقعی} < 193/25$$

ج - اگر ولتاژی با این دستگاه 200 ولت اندازه گیری شود. مقدار واقعی ولتاژ چقدر است؟

مقادیر را در رابطه جایگزین من کنیم و محدوده مقدار واقعی را به دست من آوریم.

- د - خطای نسبی اندازه گیری فوق

ابندا رابطه را من ترسیم. میں مقادیر را جایگزین من کنم و خطای نسبی را به دست من آوریم.

$$\text{مقدار خطای نسبی} = \frac{\text{مقدار خطای نسبی}}{\text{مقدار اندازه گیری شده}} = \frac{\text{مقدار واقعی}}{\text{مقدار اندازه گیری شده}} = \frac{\pm 6/25}{\pm 200} = \pm 0/031$$

- ه -

$$= \pm 0/031 \times 100 = \pm 0/031 \times 100 = \text{خطای نسبی} = \text{درصد خطای نسبی}$$

$$= \pm 3/1 = \text{درصد خطای نسبی}$$

ه - درصد خطای نسبی این اندازه گیری

درصد خطای اندازه گیری از حاصل ضرب خطای نسبی در عدد صد بدست من آید.

۴-۱-۵- جداول علائم و مشخصات دستگاه‌های اندازه‌گیری

جدول ۱-۵- دستگاه‌های اندازه‌گیری کیفیت‌های الکتریکی

| علامت | شرح | |
|-------|--|-------------------------|
| | دستگاه اندازه‌گیری | کیفیت مورده اندازه‌گیری |
| (A) | آمپر متر | جران |
| (V) | ولت متر | ولتاژ |
| (W) | ولت متر | توان |
| [KWh] | کیلووات ساعت متر (کترور) | ارزی |
| [Ah] | آمپر ساعت متر | مقدار الکربنه |
| (φ) | ضرب قدرت سنج (فاز سنج) | اختلاف فاز |
| (Hz) | فرکانس متر | فرکانس |
| (Ω) | اهم متر | مقاومت |
| (H) | الدوکانس متر (ضریب سطی سنج) (اهاری متر) | ضرب خود القابی |
| (F) | کامپانس متر (ظرفیت خازن سنج) (فراسترا) | ظرفیت خازن |

جدول ۲-۵- علامه نشان دهنده مکانیزم دستگاه های اندازه گیری


| علامت | شرح دستگاه |
|---|---|
| برای دستگاه های تسبیح (بدون مکانیکی برگشت به حالت اول) | جزئیات برای دستگاه های تسبیح (بدون مکانیکی برگشت به حالت اول) |
| | پاقاب گردان |
| | با آهنیابی گردان |
| | — |
| | هراء یا آهنیابی دائم |
| | — |
| | پاکت مغناطیسی است (فرو رونامیک) |
| | — |
| | اندوزیونی - مغناطیسی |
| | سم سرمه ای |
| | پل متالی |
| | حرارتی غایق شده |
| | حرارتی غایق شده |
| | لیزه هادی |
| | لامپ |
| | ترمو کوپلی و آهنیابی دائم پاقاب گردان |
| | بکسو کنده هراء یا آهنیابی دائم گردان |
| | — |
| | — |
| | کلرو استاتیک |
| | از نقاشی |

جدول ۲-۵ - علامت موره استفاده برای تعیین نوع جویان

| علامت | شرح |
|-------|----------------------|
| - | جویان مستقیم |
| ~ | جویان متاوب |
| ~~ | جویان سه غاز |
| ~~ | مستقیم و متاوب با هم |

جدول ۲-۶ - مقابله با نفوذ میدان‌های خارجی

| علامت | شرح |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | محافظه خارجی در مقابل میدان‌های مغناطیسی (اوین طبقه حفاظت) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | محافظه خارجی در مقابل میدان‌های الکتریکی (اوین طبقه حفاظت) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | دستگاه اندازه‌گیری آهن‌بای دام و قاب‌گردان که با اوین طبقه حفاظت میدان مغناطیسی تجهیز شده است. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | دستگاه اندازه‌گیری الکتریکی استاندارکی که با اوین طبقه حفاظت میدان الکتریکی تجهیز شده است. |

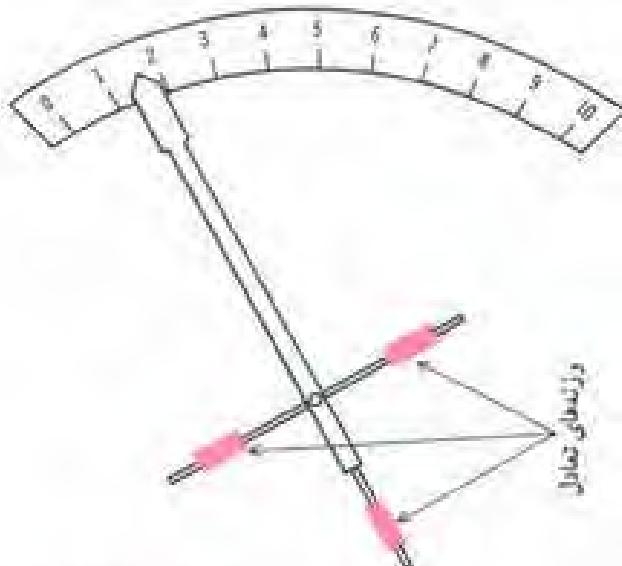

وزنهای تعادل، برای ایجاد تعادل در قسمت‌های گردان اندازه‌گیری‌ها به کار می‌روند.

شکل ۶-۵ - نشان‌دهنده‌ی عفریه‌ای

۲-۵ - سیستم‌های اندازه‌گیری در دستگاه‌های نشان‌دهنده‌ی عفریه‌ای (انحرافی)

دستگاه‌های اندازه‌گیری نشان‌دهنده‌ی عفریه‌ای از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

- قسمت ثابت که به نوع دستگاه اندازه‌گیری بستگی دارد و می‌تواند آهن‌بای دام، سیم پیچ و غیره باشد.

- قسمت متحرک که به نوع دستگاه اندازه‌گیری بستگی دارد و می‌تواند سیم پیچ یا آهن نرم و غیره باشد.

- عفریه‌ی دستگاه، که متناسب با حساسیت دستگاه‌ها ساخته می‌شوند. مثلاً برای دستگاه‌های معمولی که موارد استعمال زیادی در کارخانجات دارند از عفریه‌ی بیهوده و محکم استفاده می‌شود. بوک این عفریه‌ها لوزی شکل می‌باشد (شکل ۶-۶).

برای بالا بردن دقت دستگاه در ساخت دستگاه از عفریه‌ی نازک و بسیار سبک استفاده می‌کنند و برای این که در هنگام خواندن عددی که عفریه نشان می‌دهد انتباختی به وجود نیاید و نگاه کاملاً عمودی روی عفریه بیفتد از یک آبله که در زیر عفریه نصب شده استفاده می‌کنند.



شکل ۷-۱۷- درجه بندی سیل امپ متر

- تابعیه‌ی نشان دهنده، صفحه‌ای است در قریب عقربه که روز آن بر حسب گجهت مورد نظر در جهادی شده است (شکل ۷-۲). رنگ صفحه‌ی دستگاه‌های اندازه‌گیری معولی، سبز است و اعداد با رنگ سیاه مشخص شده است. ولی در وسائل اندازه‌گیری و سایل تقلیل، رنگ صفحه سیاه و اعداد سفید می‌باشد. در اسباب‌های اندازه‌گیری دقیق نمودار خطوط روی صفحه خیلی زیاد و نازک ولی در دستگاه‌های معولی نمودار خطوط کم و ضخیم می‌باشد.

در صفحه‌ی دستگاه‌های اندازه‌گیری مشخص می‌باشد و به تابعیه‌ای گفته می‌شود که دقت دستگاه اندازه‌گیری تعیین شده است.

- محور دستگاه‌های اندازه‌گیری که قسم متغیر را در آن نصب می‌نمود (شکل ۷-۱۸- ب) این محورها با به صورت عمودی و با به صورت افقی فراز می‌گذرند.

دستگاه‌هایی که دارای محور عمودی هستند، دارای اصطکاک کمتر و در نتیجه دقت آن‌ها بیشتر است. ولی در دستگاه‌هایی که محور افقی دارند اصطکاک بیشتر، در نتیجه دقت اندازه‌گیری کمتر است.


- انکای محورهای دستگاه‌های اندازه‌گیری: اسباب‌های اندازه‌گیری بر حسب انکای محور به دو قسم تقسیم می‌شوند:

الف - دستگاه‌های ارزیان: از این نوع دستگاه‌های دارای جاهایی که احتیاج به اندازه‌گیری دقیق می‌باشد استفاده می‌باشد از مابین دستگاه‌ها (شکل ۷-۸-۵- الف).

ب - دستگاه‌های منکی: سروته محور این دستگاه‌ها به شکل مخروط با زاویه‌ی 3° درجه و یا 9° درجه می‌باشد. محور در یک قطعه فلت که اغلب از پلیمر می‌باشد و داخلی به شکل مخروط با زاویه‌ی 9° یا 12° درجه تراشیده شده فرار می‌گیرد (شکل ۷-۸-۵- ب).




الف - انکای محور دستگاه‌های ارزیان

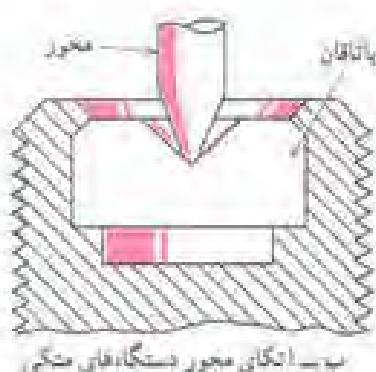

ب - انکای محور دستگاه‌های منکی

شکل ۷-۸

خطه کننده‌ها مانع پروز نوسان در عفریه‌ی مولانی متر
می‌شوند.

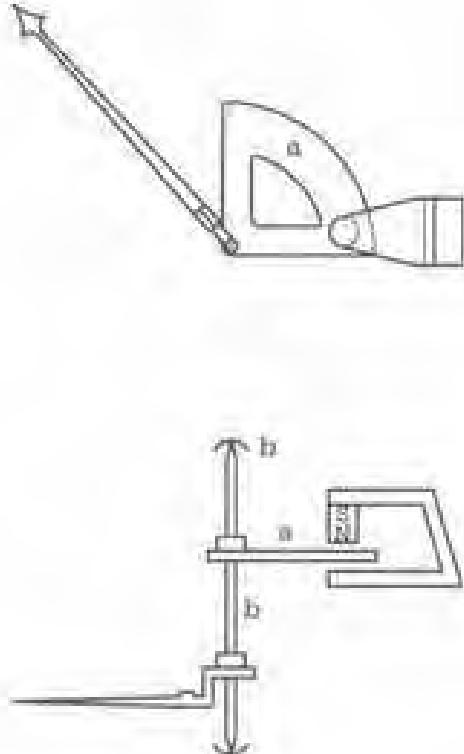

شکل ۱-۵- خطه کن جریان گردایی (نوکو)

خطه کننده با سیم پیچ چرخان مشابه سایر خطه کننده‌ها است با این تفاوت که در آن از سیم پیچ استفاده نکنده است.

خطه کننده‌ی توسان (اوبلینگکا): بس از این که عبور نمود جریان از سیم پیچ دستگاه‌های اندازه‌گیری عفریه‌ی دستگاه شروع به حرکت می‌کند و سیم در جایی که مناسب با جریان عبوری می‌باشد می‌ایستد. توفت عفریه، غالباً با توسان همراه می‌باشد. برای جلوگیری از توسانات عفریه در هر دستگاه از یک خطه کن (ترمن) استفاده می‌شود.
انواع خطه کننده:

الف - خطه کن بدرسلمه‌ی جریان گردایی: خطه‌گن بدرسلمه‌ی جریان گردایی که به آن ترمز فوکو یا فوکو نامیده شد، از یک مقاطعی داری است که در این حوزه‌ی مقاطعی یک صفحه که متعلق به محور عفریه می‌باشد حرکت می‌کند. خطوط قوای میدان مقاطعی داری می‌باشد از گذشتن از یک فاصله‌ی هوایی از صفحه عبور کرده، حال اگر صفحه به حرکت درآید این خطوط قوی را قطع کرده در نتیجه یک جریان گردایی در آن وجود می‌آید و جون صفحه‌ی حامل جریان در میدان مقاطعی قرار دارد، از طرف میدان یک نیرویی بر صفحه وارد می‌شود در نتیجه یک گشتاور مخالف با جهت حرکت عفریه به وجود می‌آید که به آن گشتاور ترمزکننده گویند.

این عمل در دستگاه‌های اندازه‌گیری باعث می‌شود که از توسانات قسم متحرک دستگاه جلوگیری شود. عیب این نوع خطه کن‌ها در این است که حوزه‌ی مقاطعی داری بر روی حوزه مقاطعی اصلی از می‌گذرد در نتیجه خطای اندازه‌گیری زیاد و دقت دستگاه کم می‌شود.


شکل ۱-۶- خطه کن جریان گردایی را نشان می‌دهد.
ب - خطه کننده بدرسلمه‌ی سیم پیچ چرخان: دستگاه‌هایی که دارای سیم پیچ متحرک هستند و قبیل که سیم پیچ در حوزه‌ی مقاطعی به گردش در می‌آید بر اثر قطع خطوط قوای در آن یک نیروی المانی تولید می‌شود.

حال اگر مدار سیم پیچ بسته باشد یک جریان از سیم پیچ عبور کرده و با حوزه‌ی مقاطعی یک گشتاور مخالف تولید می‌کند که این گشتاور باعث می‌شود نوسان دستگاه را از بین پیرد.

ج - خطه کن بازی: روی خطه کن دستگاه یک صفحه‌ی سک آلومنیومی نصب شده. این صفحه در یک طرف سرمه

حرکت گردشی و دورانی می‌کند. این صفحه در موقع حركت داخل ظرف هوای خلوی خود را فشرده گردد و از سوراخ بارگذاری به ظرف دیگر صفحه هدایت می‌کند و باعث می‌شود که عمل سرع حرکت صفحه به‌گذشتی انجام گیرد.

حسن این خفه‌کن‌ها، سادگی و ارزانی ساختمان آن‌ها می‌باشد. این خفه‌کن‌ها در دستگاه‌های اندازه‌گیری بسیار دقیق به کار می‌روند:

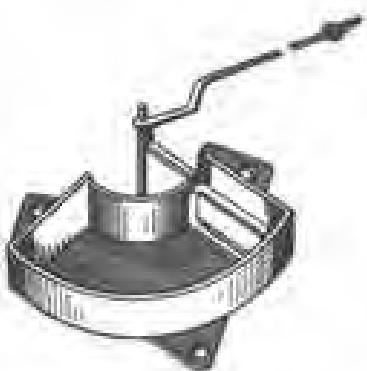


شکل ۱-۵-۱ خفه‌کن پایه

شکل ۱-۵-۲ خفه‌کن پایه را نشان می‌دهد
۱-۵-۲ دستگاه اندازه‌گیری قاب گردان و آهنربای دائمی: این دستگاه تشکیل شده از یک آهنربای دائمی نعلی شکل و یک استوانه‌ی آهنی لایت که به فاصله‌ی کمی در اطراف آن یک قاب سیم‌بیجی شده قرار دارد که در وسط آهنربای دائمی حول محوری حرکت می‌کند.

قابلی که روی آن سیم‌بیجی شده از جنس الومینیوم می‌باشد. در بعضی از وسائل بجهات قاب الومینیومی، سیم‌بیجی به شکل قاب درآورده و برای این‌که حلقة‌های سیم‌بیجی از هم جدا نشوند توسط لایک به هم محکم می‌شوند. عقربه‌ی دستگاه که به محور قاب سیم‌بیجی متصل می‌باشد در مقابل صفحه‌ی مدرج حرکت می‌کند.

شکل ۱-۵-۳ - الف ساختمان دستگاه‌های اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب گردان را نشان می‌دهد. طرز کار دستگاه، اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب گردان به این صورت است که شدت جریان ابتوسیله‌ی دو قفر که عهده‌دار ایجاد گشتاور مخالف و برگردانیدن عقربه به نقطه صفر می‌باشد، به یکچک می‌رسد و از میدان مغناطیسی آهنربای در اطراف آن باعث ایجاد زوج نیروی ۲ در دو طرف قاب سیم‌بیجی می‌شود و جوشن را به وجود می‌آورد. با جوشن قاب، فترهای ایجاد کننده‌ی گشتاور، مقاوم جمع می‌شوند و در آن‌ها نیروی مخالف نیروی محرک دخیره می‌شود، با برآوردن گشتاورهای محرک و مقاوم، عقربه می‌ایستد. در زمانی که قاب در حالت حرکت است در اثر برخورد خطوط قوای مغناطیسی در قاب الومینیومی سیم‌بیجی، جریان فوکو به وجود می‌آید و باعث ایجاد نیروی مخالف حرکت قاب می‌شود، بعضی عمل ترمز را انجام می‌دهد و جلوی نوسانات عقربه را می‌گیرد. این پدیده در هنگام قطع شدن جریان و برگشت عقربه به صفر ترمز به وجود می‌آید و حرکت عقربه

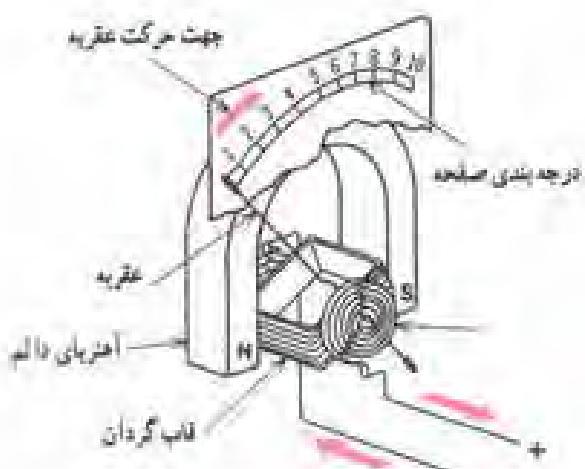


شکل ۱-۵-۳ الف - دستگاه اندازه‌گیری با آهنربای دائم و قاب گردان (آهنربای در بیرون)


را آرام می‌کند.

و طبقه‌ی استوانه‌ی تابت آهنتی که در مرکز قرار دارد بکتواخت کردن میدان مغناطیسی و جلوگیری از برآنشدنی خطوط قوا می‌باشد و چون آنها گیرن مغناطیسی بایکتواخت و تابت است پس گردش فاب و عفره، تابع تغیرات شدت جریان است در نوع دیگری از این دستگاه، آهربای در وسط و هسته‌ی آهنت در اطراف سیم پیچ قرار دارد (شکل ۱۱-۵-ب).

شکل ۱۱-۵-ب - دستگاه اندازه‌گیری با آهربای دائم، آهربای در وسط

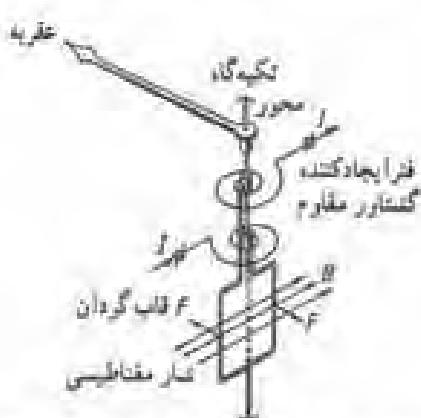

شکل ۱۲-۵-د - دستگاه اندازه‌گیری آهربای دائم و قاب گردان

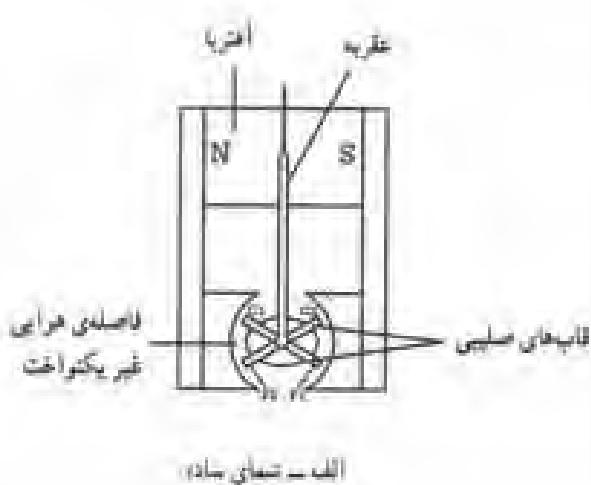

شکل ۱۲-۵-ع - عبور جریان در دستگاه اندازه‌گیری آهربای دائم و قاب گردان را نشان می‌دهد.

دستگاه با قاب گردان فقط در جریان مستقیم DC کار می‌کند و برای اندازه‌گیری جریان در مدار متناوب حتماً باید جریان ورودی به دستگاه بکسو بشود.

۱۲-۶-۵-د - دستگاه اندازه‌گیری با قاب حسلیسی گردان و آهربای دائم: این دستگاه تشکیل شده از یک آهربای دائمی شکل و یک چهت گفتن قطب. گفت قطب‌ها طوری ساخته شده‌اند که فاصله هوایی موجود می‌کوشند قطبی و قطب‌ها حداقل و در محل خط ختنی جداگذراست.


در روی هسته‌ی گردان، دو قاب به شکل حسلیب قرار دارد. جهت جریان در سیم پیچ‌ها طوری است که گشتاور بکس مخالف گشتاور دیگری است. شکل ۱۲-۵-ساختمان دستگاه اندازه‌گیری فاب حسلیسی و آهربای دائم را نشان می‌دهد. طرز کار این دستگاه بدین ترتیب است که، وقتی بوسیله‌ی فترهای بیمار حساس (که دیگر گشتاور مقاوم ایجاد نمی‌کند) به دو سیم پیچ متحرک، جریان برده، وجود آن دو جریان و میدان مغناطیسی آهربای باعث ایجاد گشتاور محرك در یک سیم پیچ و گشتاور مقاوم در سیم پیچ بعدی می‌شود. در این حالت قاب‌ها در جهت گشتاور بزرگتر به حرکت در می‌آیند، با گردش قاب‌ها، قابی که گشتاور فریگ ایجاد کرده از میدان قوی به سمت میدان ضعیفتر می‌رود و گشتاور آن

گوچک‌تر می‌شود، از طرف دیگر قاب دوم به سمت میدان قوی تر رفته و گستاورش بزرگ‌تر می‌شود، وقتی در گستاور مسالوی شدند حالت تعادل پیش آمده و عفریه می‌ایستد.

در این دستگاه انحراف عفریه متناسب است با نسبت دو جریان، در نتیجه دستگاه با قاب صلبی پک دستگاه نسبت سنج می‌باشد. از این دستگاه معمولاً در میگر که یک اندازه‌گیر مقاومت‌های بزرگ است استفاده می‌شود.




ب - نسایی ظاهری

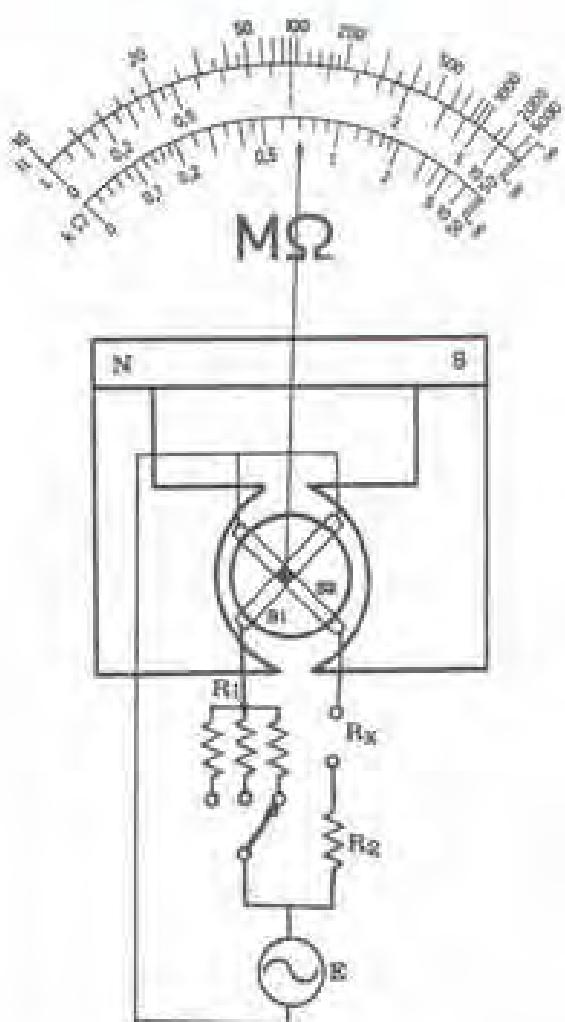

ج - نسایی مداری

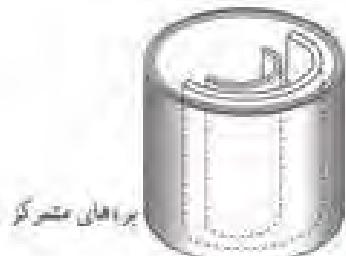شکل ۱۲-۵-۵- دستگاه اندازه‌گیری با قاب صلبی و آنژربای داتم




الف - بروکل گرد



ب - ساختهان کامل دستگاه

شکل ۱۲-۵- دستگاه اندازه‌گیری با آهن نرم گردان و بروکل گرد
نمودار دفعی

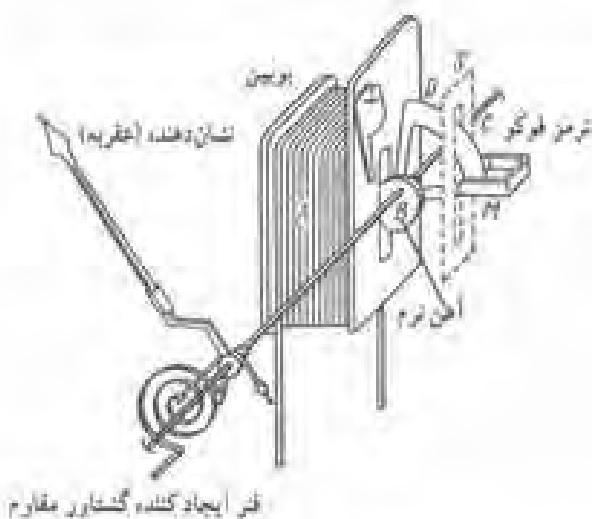

شکل ۱۲-۵- دستگاه اندازه‌گیری آهن نرم گردان نوع کششی

۱۲-۶- دستگاه اندازه‌گیری با بروکل گرد و آهن
نرم گردان؛ این دستگاه از یک بروکل گرد که در داخل آن موادی
آهن نرم فراردارد، تشکیل شده است.
بکی از آهن هایات و دیگری متغیر و متصل به محور
دستگاه می‌باشد.


اگر دو سر بروکل را به منبع جریان دصل کنیم بک حوزه‌ی
متناهی در بروکل ایجاد می‌شود، بر این حوزه، در قطعه آهن
در یک جهت متناهی می‌شوند که دو قطب هم نام تشکیل
می‌دهند، در نتیجه هدیگر را دفع می‌کنند (شکل ۱۲-۶) و عقربه‌ی
دستگاه به حرکت نرمی‌آید.

شکل ۱۲-۶- دستگاه اندازه‌گیری آهن نرم گردان نوع کششی
را نشان می‌دهد که در آن A بروکل، B آهن نرم گردان، C محور و
D خله کن آلومنیومی جریان گردانی (trokot) می‌باشد. در این عبور
جهان از سه پیچ در داخل بروکل بروکن میدان مغناطیس تشکیل می‌شود
و قطعه‌ی آهن متصل به محور را به سمت داخل می‌کند. گستاور
مقابله در این دستگاه‌ها توسط فر مارپیچ ایجاد می‌شود.
دستگاه اندازه‌گیری با بروکل گرد و آهن نرم گردان، شدت
جریان‌های نیاز را بدون اسکال اندازه‌گیری می‌کند این دستگاه
مقدار مؤثر جریان را اندازه‌گیری می‌کند بعنوان هم در جریان‌های
DC و هم در جریان‌های AC کار می‌کند.

این دستگاه تحمل باز اضافی و استحکام نیاز دارد و مقابل
نکات‌های شدید را دارد.



شکل ۱۶-۵- دستگاه اندازه‌گیری الکترو-دینامیکی

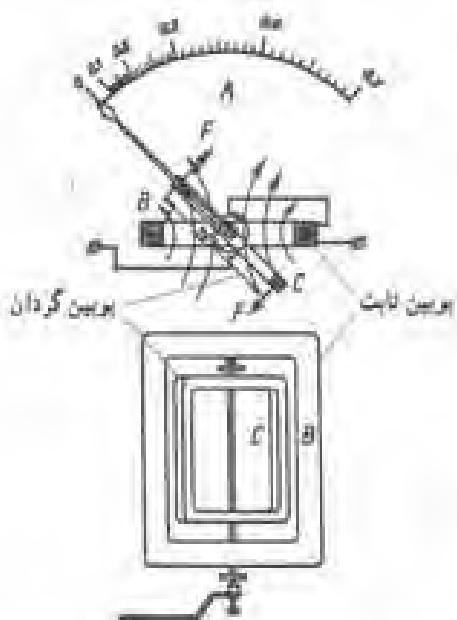



شکل ۱۷-۱- اساس کار دستگاه اندازه‌گیری الکترو-دینامیکی

۴-۲-۵- دستگاه اندازه‌گیری الکترو-دینامیکی: این دستگاه از دو سیم بیچ ثابت و متحرک تشکیل شده است (شکل ۱۶-۵). جریان توسعه دو فنر ماریچ به سیم بیچ گردان می‌رسد. در این مجموع جریان از دو سیم بیچ ثابت و گردان، با ایجاد گشتاور، سیم بیچ گردان شروع به حرکت می‌کند. چون نیروی که باعث گردش یوین گردان می‌شود تابع جریان دو یوین ثابت و متحرک است. لذا گشتاور، مناسب با حاصلضرب مقادیر لحظه‌ای در جریان خواهد بود یعنی $I_1 \times I_2 = 0.01$ (در رابطه فوق) = زاویه الحراف غیره و علامت α به معنی مناسب بودن است. این دستگاه هم در جریان مستقیم و هم در جریان مشتاوب کاربرد دارد.

اگر I_1 را مناسب با I_2 (جریان یک مصرف کننده) و I_2 را مناسب با ولتاژ دو سر همان مصرف کننده داشته باشیم در این صورت گشتاور الکتریکی با توان مصرفی بالر متناسب می‌شود و غیره‌ی دستگاه منقیص نتوان را نشان می‌دهد. پس این دستگاه می‌تواند نیازن الکتریکی مصرف کننده را اندازه‌گیری کند. سیم بیچ ثابت دستگاه اندازه‌گیری الکترو-دینامیکی به طور سری با مصرف کننده، و سیم بیچ متحرک به طور موازی با آن فرار می‌گردد. بنابراین سیم بیچ ثابت در مسیر جریان و سیم بیچ متحرک روی اختلاف سطح فرار می‌گردد. سیم بیچ ثابت دارای سیم ضخیم و سیم بیچ متحرک دارای سیم نازک است. شکل ۱۷-۱- اساس کار دستگاه اندازه‌گیری الکترو-دینامیکی را نشان می‌دهد.


۴-۲-۶- دستگاه اندازه‌گیری با آهنربای گردان: این دستگاه، دارای یک مقاطعیس دائم متحرک است که به غیره وصل می‌باشد و در اثر تقابل میدان مقاطعیس ایجاد شده، توسط یک یوین به حرکت در می‌آید. چون مقاطعیس دائم، سنگین‌تر از قاب گردان است این دستگاه تسبیب به دستگاه با قاب گردان، گشتاور پیشتری برای گردش لازم دارد.

شکل ۱۸-۱- ساختمان دستگاه اندازه‌گیری آهنربای گردان را نشان می‌دهد که در آن شماره‌ی ۱، آهنربای گردان، ۲ محور، ۳ یوین، ۴ فنر ماریچ ایجاد کننده گشتاور مقاوم، ۵ جام از جنس مس با آلومینیوم، به عنوان خفه‌گن، حرکت مقاطعیس باعث می‌شود در دیوارهای خفه‌گن جریان فوکو (گردابی) به وجود آید و

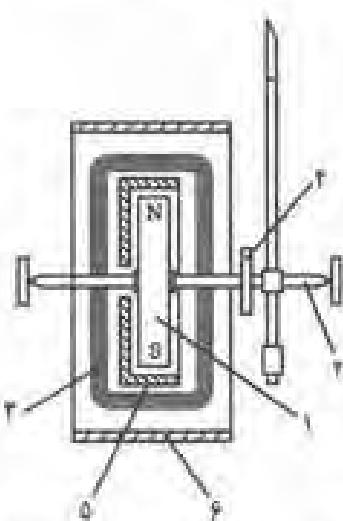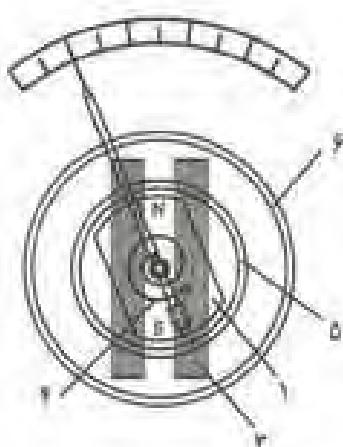

شکل ۱۸-۵- دستگاه اندازه‌گیری آهربای گردان


گشتاوری فرمی ایجاد کند، ۶ سیر محافظت از آبازی ۸ درصد نیکل و ۲۰ درصد آهن جهت جلوگیری از تأثیر میدان‌های مغناطیسی خارجی، این دستگاه، از نظر اصول کار و کاربردها درست مانند دستگاه آهربای دائم و قاب‌گردان است.

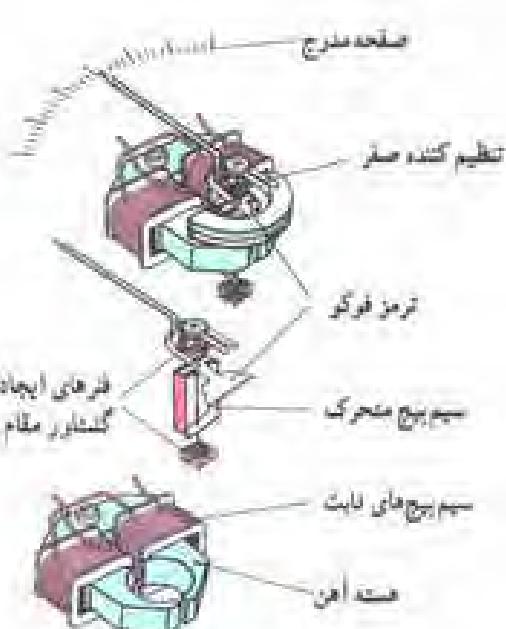

شکل ۱۹-۵- ساختمان دستگاه فرودینامیک

۶-۲-۵- دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک: این دستگاه، دارای ساختمان دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیک است با این تفاوت که سیمیچ ها روى هست آهن نرم پیچیده شده‌اند. شکل ۱۹-۵ دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک را نشان می‌دهد.


با توجه به مدرن شدن تکنولوژی همواره سعی می‌شود از مواد ترکیبی جدید برای هست استفاده شود تا بینان تلقیح در آن کاهش یابد.

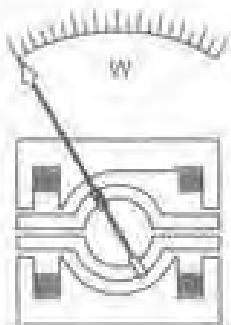


شکل ۵-۲۰-۵. دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک با دو سیم‌بیج

شکل ۵-۲۱-۵. دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک با سه سیم‌بیج و شکل ۵-۲۱-۶. دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک با سه دسته سیم‌بیج را نشان می‌دهند.


اضافه کردن سیم‌بیج‌ها در دستگاه فرودینامیک می‌تواند روی کیفیت کار دستگاه اثر بگذارد.

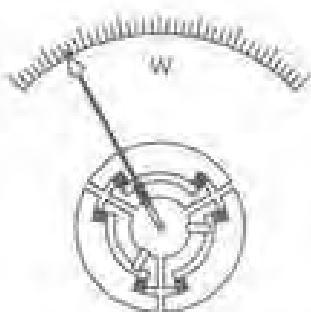

شکل ۵-۲۱-۶. دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک با سه سیم‌بیج

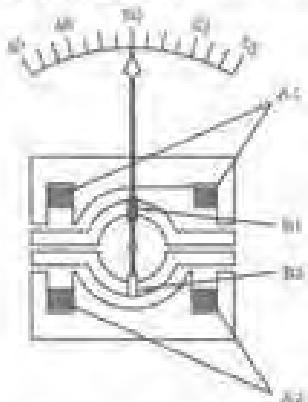

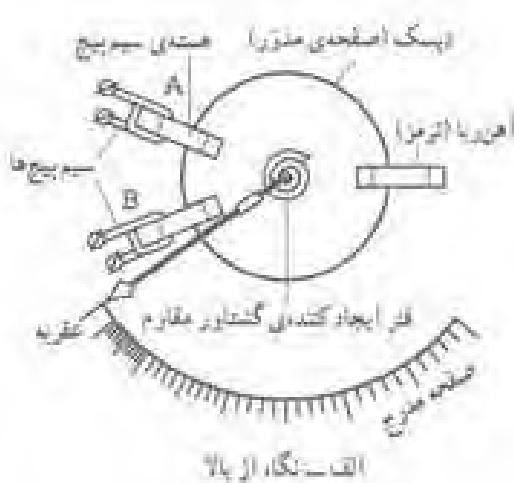شکل ۵-۲۱-۷. اساس کار دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک




شکل ۵-۲۲-۵. اساس کار دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک تسبیت سنج را نشان می‌دهد که در آن A و B. سیم‌بیج‌های ثابت و B_h و B_v سیم‌بیج‌های متحرک می‌باشد. دستگاه‌های فرودینامیکی اندازه‌گیری توان می‌باشد. از دستگاه شکل ۵-۲۱-۶ بعنوان واحد متر یک فاز و از دستگاه‌های شکل ۵-۲۰-۵ و ۵-۲۱-۷ بعنوان واحد مترهای سفارش استفاده می‌شود. هم‌چنین دستگاه شکل ۵-۲۲-۵ با کمی تغییرات و اضافه کردن ملحقاتی بعنوان کمپرسوس فی متر به کار گرفته می‌شود.

شکل ۵-۲۲-۶. دستگاه اندازه‌گیری اندازه‌گیری (ال-نگ): دستگاه‌های اندازه‌گیری اندازه‌گیری به وسیله‌ی عکس العمل یعنی فلزهای مقاومتی متناسب و جریان‌های ایجاد شده در قسم متحرک دستگاه عمل می‌کنند.


شکل ۵-۲۲-۷. ساخته دستگاه اندازه‌گیری اندازه‌گیری را نشان می‌دهد. دیسک (صفحة) آن میتواند در فاصله‌ی هوای بین الکترو مقاومتی A و B قرار دارد و به وسیله‌ی محوری به غیره وصل است.

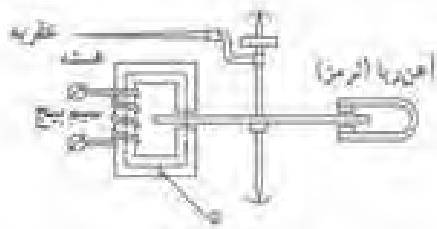جریان‌های متناسب سنتروس A و B از سیم‌بیج‌های



ب - نگاهه از پلکان

شکل ۲۲-۵-۱. ساختگاه دستگاه اندازه گیری

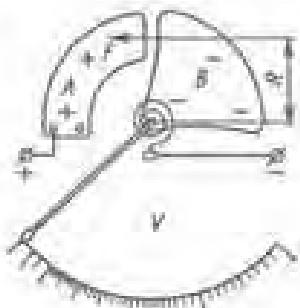

الف - از نمای بالا




ب - از نمای پهلو

شکل ۲۲-۵-۲. ساختگاه دستگاه اندازه گیری



شکل ۲۲-۵-۳. دستگاه اندازه گیری

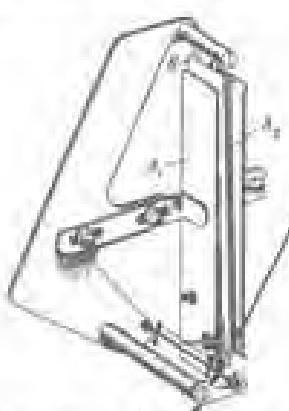

شکل ۲۲-۵-۴. دستگاه اندازه گیری

الکترو مغناطیس عبور می کند.

در اثر عبور جریان های آ و ب از سیمیج ها، فلزهای مغناطیس آ و ب ایجاد می شود و در اثر این فلزها در دیسک نیروی محرکه به وجود می آید.

نیروی محرکه ای ایجاد شده در دیسک باعث ایجاد جریان و در تهاب گشتوار محرک می شود و دیسک به گردش در می آید.

دستگاه اندازه گیری اندوگیبونی فقط در جریان گشتوار کلیبره دارد را قابل است. کنترل حرکت دیسک به وسیله مغناطیس دائم انجام می شود که عنوان نومنرا تپرا دارد معمولاً از این دستگاه، یعنوان کنترل اندازه گیر افزایی استفاده می شود.

شکل ۲۲-۵-۴. دستگاه اندازه گیری الکترو استاتیکی:

این دستگاه از یک خازن شکل شده است که یک جوشن آن نات و جوشن دیگر متحرک است و به عقره متصل می باشد.

دستگاه اندازه گیری الکترو استاتیکی به طور مستقیم اختلاف سطح الکتروستاتیکی را اندازه گیری می کند.

شکل ۲۲-۵-۵. اساس کار دستگاه اندازه گیری الکترو استاتیکی را نشان می دهد. جلس جوشن ها از آلوسیوم

بوده و جوشن آن نات و جوشن ب به عقره وصل است.

دستگاه اندازه گیری الکترو استاتیکی دارای ملزومت خازنی کی می باشد.

اختلاف پتانسیل بین دو جوشن باعث به وجود آمدن نیروی مکانیکی می شود و بوجای حرکت جوشن های دو صفحه، با افزایی ذخیره شده در خازن متناسب است و افزایی ذخیره شده در خازن نظر از رابطه $\Delta V = \frac{1}{2} C U$ بدست می آید، انتقال عقره و صفحه متحرک با محدود و لذت سبب مستقیم دارد. بنابراین،

این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ مستقیم و ولتاژ مؤثر در جریان گشتوار کاربرد دارد.

شکل های ۲۲-۵ و ۲۲-۶ نمایه هایی از دستگاههای اندازه گیری الکترو استاتیکی را نشان می دهد.


از آنجا که نیروی به وجود آمده بین دو صفحه، با افزایی ذخیره شده در خازن متناسب است و افزایی ذخیره شده در خازن

نظر از رابطه $\Delta V = \frac{1}{2} C U$ بدست می آید، انتقال عقره و

صفحه متحرک با محدود و لذت سبب مستقیم دارد. بنابراین،

این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ مستقیم و ولتاژ مؤثر در جریان گشتوار کاربرد دارد.

۹-۲۵- دستگاه انداز، گیری سیم حرارتی؛ این دستگاه از یک سیم حرارتی تشکیل شده، دوسر این سیم بر روی پایه‌ای بسته و نایت شده است. در وسط سیم قلابی قرار دارد و به این قلاب نخ منصل می‌باشد این نخ باز از عبور از روی فقره، به فتر منصل شده و سر دیگر فتر نایت شده است.

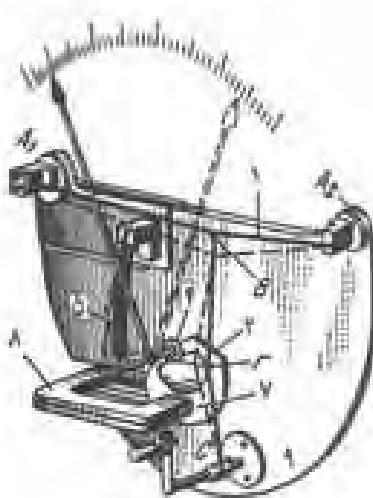

شکل ۹-۲۵- دستگاه انداز، گیری سیم حرارتی

وقتی که از سیم حرارتی جریان عبور می‌کند سیم بر اثر گرمای مبیط شده و طول آن زیاد می‌شود و نخ که سیم را به فقره، وصل می‌کند به دور فقره می‌بیچد و در نتیجه عقرهای که به فقره وصل است به حرکت درمی‌آید. بر اثر حرکت عقرهای، می‌توان مقدار ایساخ طول سیم و در نتیجه شدت جریان را اندازه گرفت. چون ایساخ طول سیم با محدود جریان آن متناسب است تا برای این تغییرات صفحه مدرج با هم مساوی نخواهد شد و هرچه شدت جریان پیشتر باشد فاصله تغییرات پیشتر می‌شود. جنس سیم حرارتی از الیازهای بلاتین و نقره و با بلاتین و اوریدوم می‌باشد.

تبکل ۹-۲۶- ساختمان دستگاه سیم حرارتی را نشان
من دهم.


- ۱- سیم حرارتی
- ۲- درق خلفه گن
- ۳- فتر تسمه‌ای
- ۴- آهربای خلفه گن

۳-۵- دستگاه‌های اندازه گیری کمیت‌های الکتریکی

۱-۲-۵- گالولانومتر؛ این دستگاه از سیم پیچ گردان و آهربای دائمی تشکیل شده است و مسنجاً جریان الکتریکی را اندازه گیری می‌کند.

سیم پیچ گردان گالولانومتر به وسیله‌ی سیم با نواری منصل به یک آئینه به حالت اوزان در داخل قطعی مغناطیس ثابت N و S قرار دارد.


با عبور جریان از گالولانومتر، سیم پیچ به چرخش درمی‌آید تا زمانی که گشتاور ایجاد شده با گشتاور مخالف سیم با نوار بکم شود، در این حالت آئینه شاخص را روی صفحه مدرج منعکس کرده و جریان اندازه گیری می‌شود.

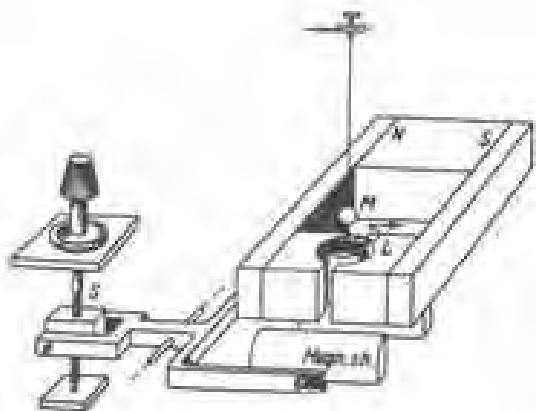

شکل ۲۸-۵- گالوانومتر



شکل ۲۹-۵- شکل ظاهری آمپر متر

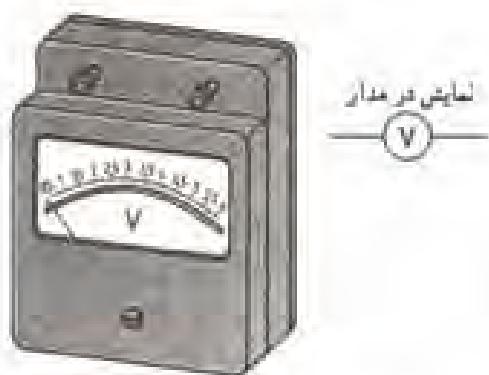

شکل ۳۰-۵- شکل ظاهری ولت متر

شکل ۲۸-۵ گالوانومتر آئینه ای با آهن بای دام و قاب گردان را نشان می دهد.

از این دستگاه برای اندازه گیری جریان های بسیار کوچک در حد میلی و میکرو آمپر استفاده می شود.

۲-۳-۵- آمپر متر: آمپر متر برای اندازه گیری سخت جریان مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت سری در مدار فرار می گردد (شکل ۲۹-۵).

برای اندازه گیری جریان متناسب از دستگاه با آهن بای دام و قاب گردان، دستگاه با آهن بای گردان، دستگاه با آهن نرم گردان و دستگاه با سیم حرارتی، به طور مستقیم استفاده می شود.

برای اندازه گیری جریان متناسب از دستگاه های الکترو دینامیکی، آهن نرم گردان، سیم حرارتی استفاده می شود. متناول ترین دستگاه سنجش جریان متناسب، دستگاه با آهن نرم گردان است. از دستگاه با قاب گردان و آهن بای دام با یکسو گشته بیز می توان جریان متناسب را اندازه گیری کرد.

۳-۳-۵- ولت متر: ولت متر برای اندازه گیری اختلاف سطح الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت موازی در مدار فرار می گردد (شکل ۳۰-۵).

برای اندازه گیری ولتاژ متناسب از دستگاه های اندازه گیری آهن بای دام و قاب گردان، آهن بای گردان، آهن نرم گردان، الکترو دینامیکی، سیم حرارتی به طور مستقیم استفاده می شود.

برای اندازه گیری ولتاژ متناسب از دستگاه های اندازه گیری الکترو دینامیکی، آهن نرم گردان، الکترو دینامیکی، سیم حرارتی و دستگاه اندازه گیری آهن بای دام و قاب گردان با یکسو گشته استفاده می شود.

۳-۴-۵- اهم متر: دستگاهی است که مقدار مقاومت را اندازه گیری می کند. برای پیدا کردن اتصال سیم ها به یکدیگر (اتصال گوتله)، اتصال سیم به بدنه (اتصال بدنه) و قطعی مدار (مدار باز) بیز از اهم متر استفاده می شود. اهم متر را از دستگاه های



شکل ۳۱-۵- طرز فرار گیری مقاومت با آمتر

اندازه‌گیری با قاب گردان و اهریبای دائم، الکتروستاتیکی، آهن زرم گردان، الکترواستاتیکی من توان ساخت. اهم متر بطور موافق با مقاومت فرار می‌گردد (شکل ۳۱-۵).

۵-۲۵- آومتر (مولتی متر): آومتر برای اندازه‌گیری شدت جریان، ولتاژ و مقاومت به کار می‌رود. این دستگاه، دارای یک سلکتور است. با انتخاب یکی از گجیت‌ها من توان اندازه‌گیری‌های مختلفی را برای جریان، ولتاژ و مقاومت انجام داد.



شکل ۳۱-۵- مولتی متر دیجیتال

آومتر به دو صورت دیجیتال و آنالوگ ماننده من مورد دستگاه دیجیتالی، گجیت‌های الکترونیکی را به صورت سهار، و دستگاه آنالوگی توسط عفره نشان من دهد.


شکل ۳۲-۵- دستگاه اندازه‌گیری مولتی متر دیجیتالی را نشان من دهد.




شکل ۳۲-۵

شکل ۳۲-۵ دستگاه اندازه‌گیری مولتی متر آنالوگ (عفره‌ای) را نشان من دهد.

مولتی متر آنالوگ مولتی متری است که مقادیر را به صورت پیوسته و از طریق عفره نشان من دهد. مولتی متر دیجیتال مقادیر را به صورت عدد و رقم روی صفحه نمایش نشان من دهد.

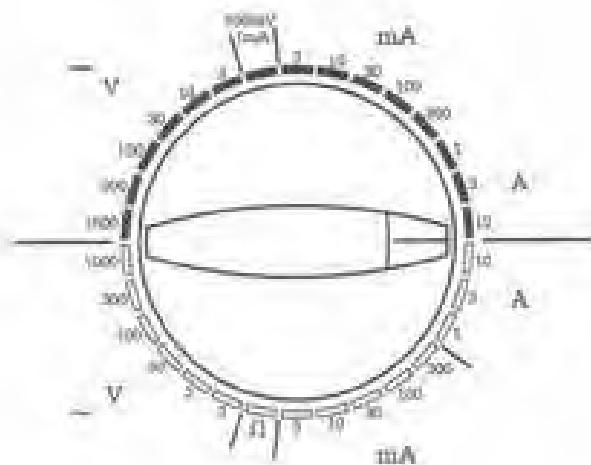

شکل ۵-۲۴

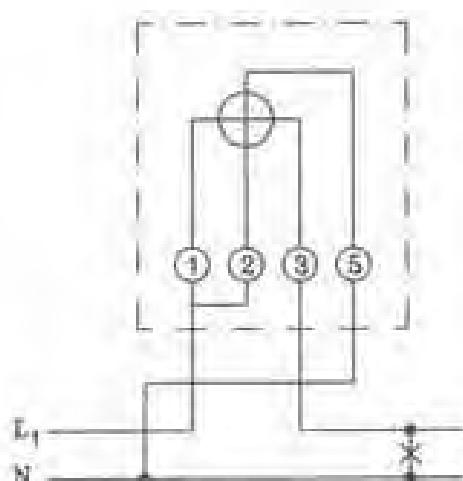

شکل ۵-۲۵-۱ مدار واتمتر



شکل ۵-۲۶-۱ نمونه از یک واتمتر

برای اندازه‌گیری شدت جریان، ولتاژ و مقاومت، سلکتور را روی مقدار کیفی باشد قرار داد که از مقدار مورد اندازه‌گیری بیشتر باشد. شکل ۵-۲۴-۵ نشان می‌دهد، یعنی علاوه بر اندازه‌گیری کیفی که می‌تواند بروای هر گشت لبز دارای چندین حدود اندازه‌گیری (اریج) است.

شکل ۵-۲۵-۲ واتمتر: برای اندازه‌گیری توان مفهومی، از واتمتر استفاده می‌شود. واتمتر دارای دو سیم بیج است، یعنی سیم بیج جریان که به صورت سری در مدار قرار می‌گیرد و دیگری سیم بیج ولتاژ که به صورت موازی در مدار قرار می‌گیرد. معمولاً از دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی به عنوان واتمتر استفاده می‌شود.

شکل ۵-۲۵-۳ مدار واتمتر را نشان می‌دهد که سیم بیج جریان به بیچ های ۱ و ۳ و سیم بیج ولتاژ به ترمیمال های ۲ و ۵ وصل می‌شود.


ترمیمال های ستاره دار باید با یکدیگر هم بتناسب باشند تا عفریه واتمتر در جهت راست حرکت کند. در غیر این صورت اگر واتمتر به طرف چپ بچرخد باید با کلید بدل + و - جهت جریخت آن را عوض کرد.

شکل ۵-۲۶-۲ نمای ظاهری واتمتر را نشان می‌دهد

۳-۷-۵- واریتر: واریتر مستحکم است که تواند
اکتو (غیر ملبد) مدار را اندازه گیری می کند.
انصالات واریتر نیز مثل انصالات واتمتر است (شکل
(۵-۲۷)



شکل ۵-۲۷- سکل طاهری واریتر

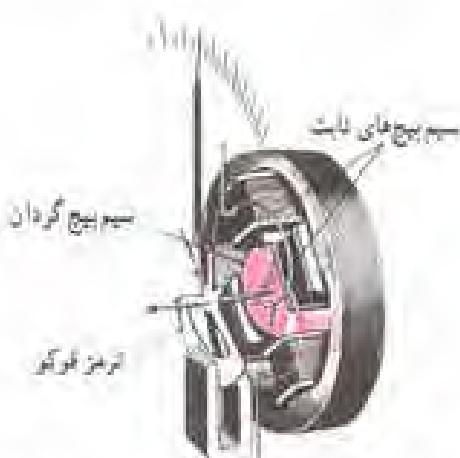

شکل ۵-۲۸- سیم داخلی یک نوع کیتوس فی متر



شکل ۵-۲۹- سیم طاهری کیتوس فی متر


۳-۸-۵- کیتوس فی متر (cosφ) : کیتوس فی
با ضرب قدرت، توسط کیتوس فی متر متوجه می شود (شکل
۳-۲۸). کیتوس ای متر دارای دو سیم بیج متفرق و یک
سیم بیج ثابت است و در مدارهای یک فاز و سه فاز به کار می رود.
کیتوس ای مترهای معقولی که برای انطب روی تابلو استفاده
می شوند معمولاً برای ولتاژهای ۱۱۰، ۲۲۰، ۴۴۰ و ۵۰۰ ولت
و جریان ۵ و ۱ آمپر ساخته می شوند. برای ولتاژها و جریان های
بیشتر از مقدار نامی ذکر شده باید از مبدل ولتاژ و مبدل جریان
استفاده شود. شکل ۳۹-۵ صفحه ای عرض کیتوس فی متر را
نشان می دهد. در صورتی که باز فقط اندوکتیو (سلفی) و با
کاپاسیتیو (خازنی) باشد از کیتوس فی متر با صفحه ای مدرج
یک طرفه و در صورتی که به هر دو طرفه و یا دوبار (۳۶۰°) استفاده
باشد از صفحه ای مدرج دو طرفه و یا دوبار (۳۶۰°) استفاده
می شود. علامت اندوکتیو (ind) و کاپاسیتیو (cap) روی صفحه
مدرج درج می شود. عقربه اگر به طرف ind حرکت کند
مصرف گشته، اندوکتیو است و مقدار اندازه گیری شده، ضرب
قدرت مدار اندوکتیو با سلفی را نشان می دهد. در صورتی که
عقربه به طرف cap حرکت کند، مصرف گشته، کاپاسیتیو خازنی
است و مقدار اندازه گیری شده، ضرب قدرت مدار کاپاسیتیو را
نشان می دهد.



شکل ۴-۵-۲ کنترول تک فاز اندازه‌گیری

از زی مقدار مصرفی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این دستگاه دارای بک سیم پیچ و لیزر و یک سیم پیچ جریان است. سیم پیچ و لیزر دارای تعداد دور زنیده و قطر سیم کم و سیم پیچ جریان دارای تعداد دور گم و قطر سیم زیاد است. سیم پیچ و لیزر به طور مجازی و سیم پیچ جریان به طور سری در هیمار قرار می‌گیرند. محصول از دستگاه اندازه‌گیری انوکسیون به عنوان کنترول استفاده می‌شود. کنترول دارای بک دیسک (صفحه گردان) است. در اثر انتقال سیم پیچ و لیزر به شبکه و غیره جریان از سیم پیچ جریان، این دیسک به حرکت در می‌آید. صفحه گردان به جریان دهنده‌ها و تمارنده وصل است و اثرباری مصرفی توسط نیازمند نشان داده می‌شود (شکل ۴-۵). برای کنترل دور دیسک از بک مقاطعی دائم استفاده می‌شود (از مرز فوکو).


شکل ۴-۵-۳ بک کنترول تک فاز انوکسیون را نشان می‌دهد.

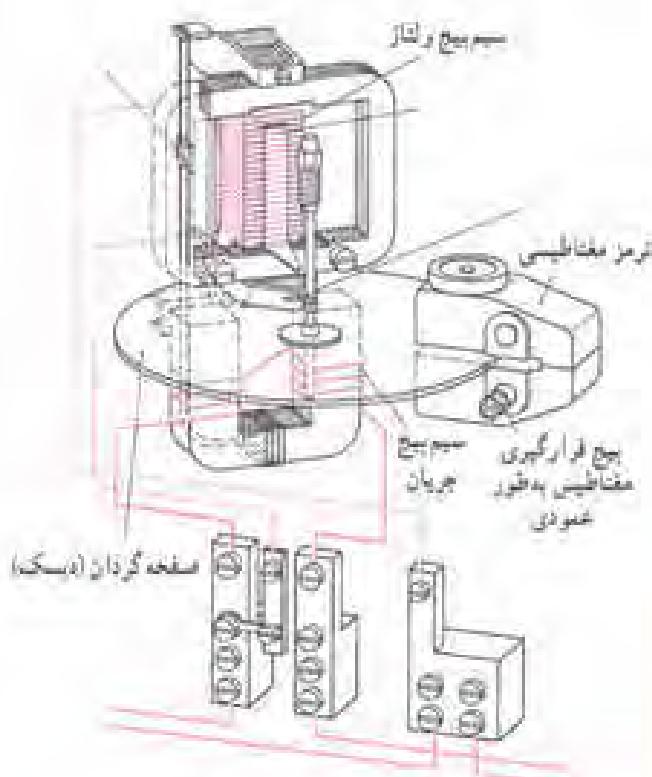


شکل ۴-۵-۴ ساختمان داخلی بک کنترول تک فاز را نشان

شکل ۴-۵-۵ ساختمان داخلی بک کنترول تک فاز را نشان می‌دهد. سیم پیچ و لیزر در بالا قرار دارد و دارای قطر سیم بزرگ و تعداد دور زنیده است. سیم پیچ جریان در مابین قرار دارد. تعداد دور سیم پیچ جریان کنترول قطر آن ضخیم‌تر است.

کنترول یا بد الموقتی مصرفی را اندازه‌گیری کند. برای اندازه‌گیری از زی مصرفی اندازه‌گیری لیزر و جریان ضروریت دارد.

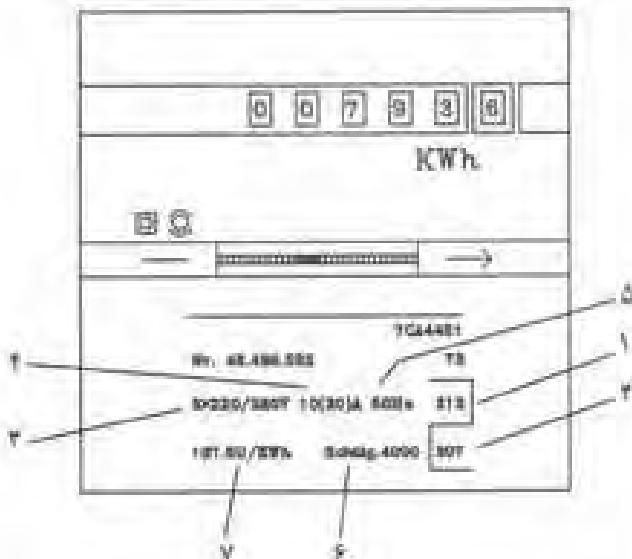

شکل ۱۲-۵- بلاک مشخصات کنتور سه‌فاز

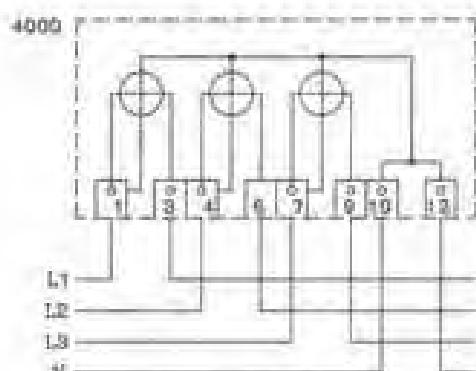


شکل ۱۳-۵- مدار کنتور سه‌فاز چهارسیمه

۱۰-۳-۵- کنتور سه‌فاز: کنتور سه‌فاز برای اندازه‌گیری انرژی مصرفی در تیکه‌های سه‌سیمه و چهارسیمه به کار می‌رود. در کنتور سه‌فاز به سیمه از دو سه‌بیج جریان و دو سه‌بیج ریزان استفاده شده که در کنتور سه‌فاز چهارسیمه از سه سه‌بیج جریان و سه سه‌بیج ریزان استفاده می‌شود. شکل ۱۲-۵- بلاک مشخصات کنتور سه‌فاز را نشان می‌دهد که به ترتیب عبارتند از: تعداد، ۱ علامت مجاز، تعداد، ۲ علامت استاندارد فنی از طرف اداره برق، شمار، ۳ رشان، شمار، ۴ عدد جریان، شمار، ۵ قریائی، شمار، ۶ انصال، تعداد، ۷ نایت کنتور (نمایاد دور گردش حینچه به ازای هر کیلووات ساعت) می‌باشد.

شکل ۱۳-۵- شماری مداری کنتور سه‌فاز را نشان می‌دهد.

هنگام اتصال کنتور به برق باید به توجه انصال آن توجه کنید. معقولاً کنتور برای توسط اداره برق نصب می‌شود و آن را بلطف می‌کنند.

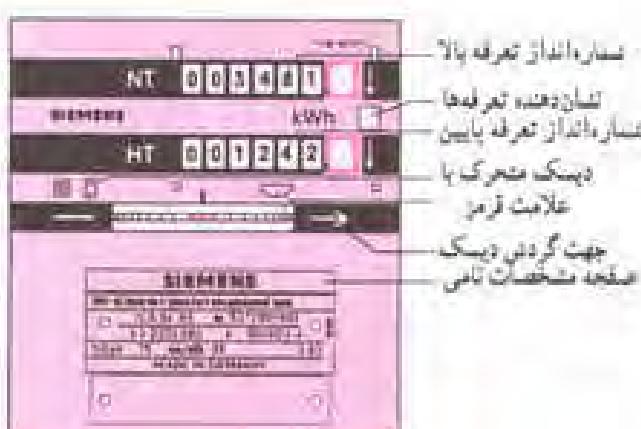


شکل ۱۴-۵- صفحه کنتور دو تعریفه

۱۱-۳-۵- کنتور سه‌فاز دو تعریفه: برای تشخیص مصرف کنندگان برق به مصرف اکمتر در زمان یک بار (امتیاز اولیه بیان) از سیاست تعرفه استفاده می‌شود. بدین ترتیب که در زمان یک بار (اما کسر بار) قیمت کیلووات ساعت مصرفی توسط فروشنده برق زیاد در نظر گرفته می‌شود تا مصرف کنندگان در این زمان مصرف کمتری داشته باشند.


کنتورهای دو تعریفه دو شماره انداز دارند. یک ساخت روفی در خارج کنتور نصب می‌شود. انتقال هر یک از شماره‌اندازها بواسطه رله‌ی مغناطیسی به این ساعت صورت می‌گیرد. شکل ۱۴-۵ صفحه کنتور دو تعریفه را نشان می‌دهد.

شکل ۴۵-۵ ساعت کنتور دویعرفه را نشان می‌دهد

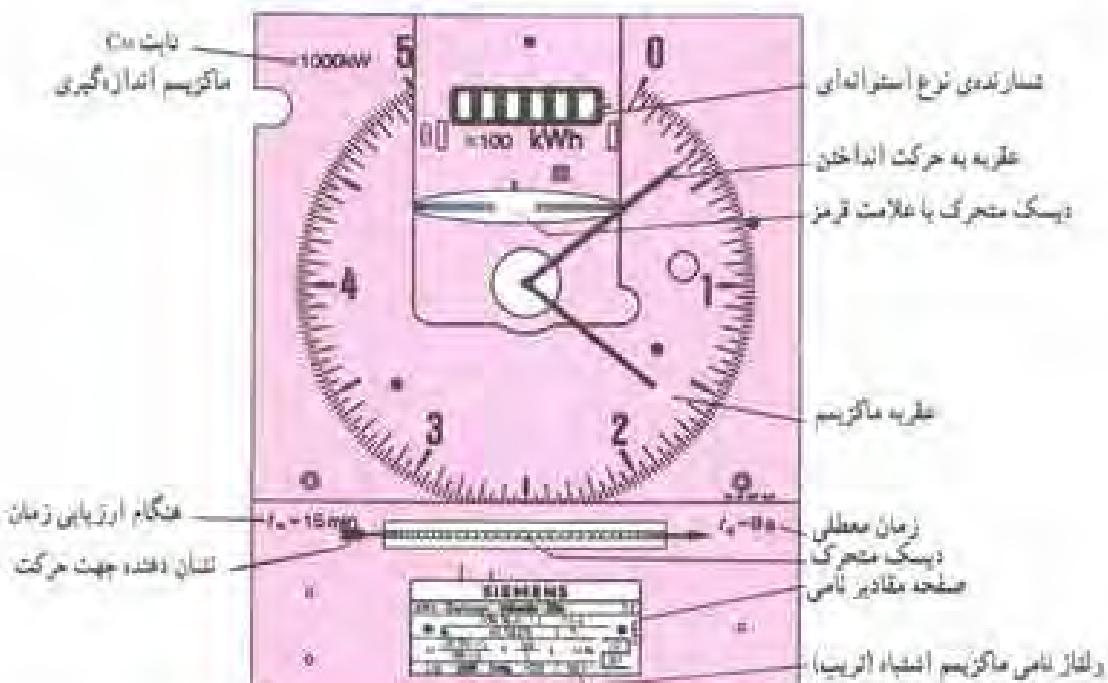

شکل ۴۵-۵- ساعت کنتور دویعرفه

شکل ۴۶-۵ نمای مداری کنتور سه فاز دویعرفه برای اتصال مستقیم سیستم چهارسینه را نشان می‌دهد.

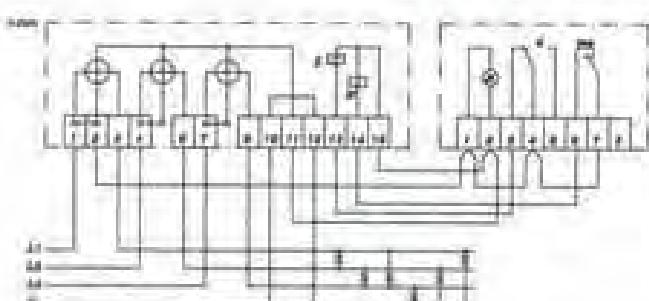


شکل ۴۶-۵- مدار کنتور سه فاز دویعرفه چهارسینه

۱۲-۳-۵- فرکانس متر: فرکانس متر برای اندازه‌گیری فرکانس به کیلو می‌روند. این میدانگاه تعدادی بیله‌ی فولادی است که در یک میدان مغناطیسی به ارتعاشی در می‌آیند. شکل ۴۷-۵- الیت ساختمان خاکری فرکانس متر را نشان می‌دهد. هر بیله‌ی یک فرکانس دارد که با فرکانس بیله‌های مجاور خود متفاوت است. با اتصال جریان متناوب به بربین میدانگاه، یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. این میدان متناوباً بر روی بیله‌های فولادی نیرو وارد می‌گذد. در هر زمان متناوب، تیغه دوبار حذب می‌شود، بنابراین بیله‌ای که فرکانس ارتعاشات آن دو برابر فرکانس جریان متناوب باشد، با نیروی گشتی حوزه‌ی مغناطیسی، رزو نانس ایجاد می‌کند و به حرکت در می‌آید.



شکل ظاهری فرکانس متر بیله‌ای

شکل ۴۷-۵- الیت

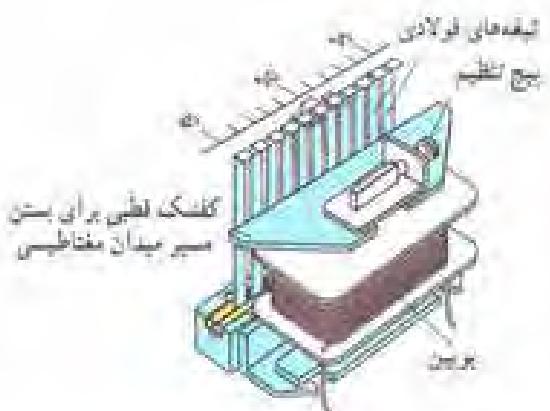

شکل ۲۷-۵-ب - ساخته داخلي فرکانس متر تبده اي




شکل ۲۸-۵-توبه ای از ترانسفورماتور جریان



شکل ۲۹-۵-ترانسفورماتور جریان با هسته مغناطیسی دارای یک شکل رسمی بجه های اولیه و ثانیه

رسمی بجه اولیه برای
جریان های ۱۰۰ تا ۳۰۰ آمپر
بجه های ثانیه است.

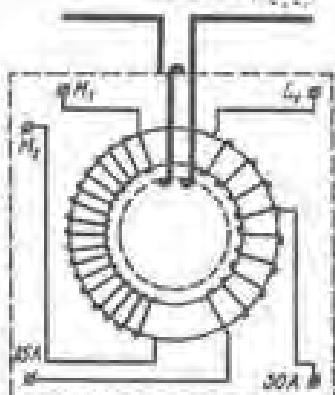



شکل ۳۰-۵-دیاگرام جریان و سیم بجه های ترانسفورماتور جریان

شکل ۳۱-۵-ق-ب ساخته داخلي فرکانس متر تبده اي را نشان می دهد. حدود اندازه گیری این فرکانس متر بسیار کم است به صحن جهت از آن پیشتر برای اندازه گیری فرکانس های تقریباً ثابت نسکه استفاده می شود.


شکل ۳۲-۵-ترانسفورماتور جریان: این دستگاه جریان زیاد تبیگه با مصرف گشته های بزرگ را به جریان کم قابل اندازه گیری تبدیل می کند. اوکه های این ترانسفورماتور به صورت سری با خط قرار می گردند و ناتوانی آن به آمپر متر وصل می شود. اوکه های ترانسفورماتور جریان در داخل تابلوها بر روی سه های خطوط اصلی و ثانیه آن که دارای یک سیم بجه است به آمپر متر وصل می شود: در حقیقت ترانسفورماتور جریان تابلویی معمولاً دارای یک سیم بجه است. شکل ۲۸-۵ توبه ای از ترانسفورماتور جریان را نشان می دهد. در ترانسفورماتور های تابلویی، نسبت از داخل سوراخ هسته ترانسفورماتور عبور می کند.

شکل ۳۴-۵-تسایی ظاهری یک ترانسفورماتور جریان را نشان می دهد. این ترانسفورماتور دارای یک هسته مغناطیسی دارای های تکل و سیم بجه های اولیه و ثانیه می باشد. سیم بجه های اولیه این ترانسفورماتور برای جریان های ۱۰۰ تا ۳۰۰ آمپر بجهدند، است.


ثانیه دارای دو سیم بجه مجزا است که بگنج دارای سروسط می باشد و رنچ جریان های آن ۱۵۸ و ۵۰ آمپر می باشد. سیم بجه ثانیه دیگر با M₁ و M₂ مشخص شده است (شکل ۳۵-۵). ترانسفورماتور جریان هسته باید در حالت اتصال کوتاه کار کند و با آمپر متر از ثانیه قطع نشود. در حصورت قطع لامپ تابلویه، فلوئی مغناطیسی ثانیه (Q₂) صفر و در نتیجه مقدار فلوئی حاصل را فلوئی اولیه (Q₁) می شود، به علت فرزگی Q₂ نیروی الکتریکی القایی ثانیه افزایش می باید و به هسته و عایق سیم بجه ثانیه آسیب می رساند و برای مصرف گشته موجب بروز خطر می شود.

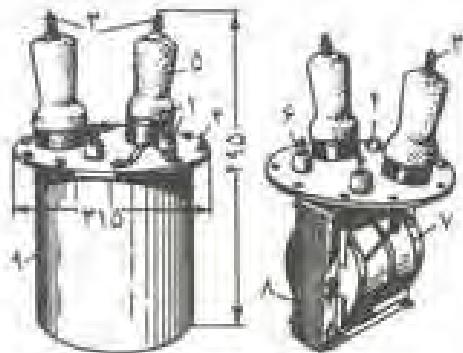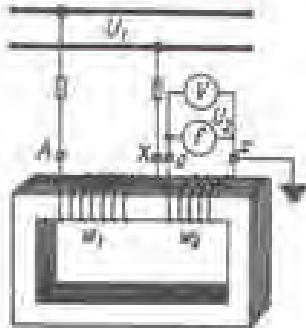

شکل ۱۵-۵-۵- نمای ظاهری و مداری ترانسفورماتور و لیاز

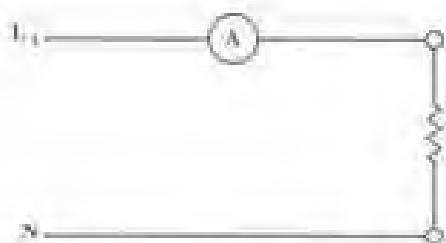

شکل ۱۵-۵-۶- مدار اتصال امیر متربه مقاومت

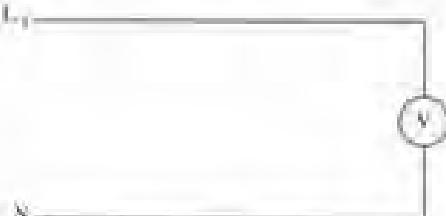

شکل ۱۵-۵-۷- اتصال رکتوم به فیگه



شکل ۱۵-۵-۸- مدار اتصال امیر متربه مقاومت


۱۵-۳-۵- ترانسفورماتور و لیاز: این ترانسفورماتورها در ولتاژ زیاد نیز کار به ولتاژ ضعیف تبدیل می‌کنند و به ولت متربه دهد. ترانسفورماتور و لیاز دارای یک هسته ای آهنی و دو سهی پیچ اولیه و ثانویه است. اولیه به صورت موازی با شبکه قرار می‌گیرد و ثانویه به ولت متربه وصل می‌شود. نسبت تبدیل ترانسفورماتور و لیاز ایست و لیاز اولیه به ولتاژ ثانویه معمولاً ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ (کلو) می‌باشد. ترانسفورماتور و لیاز اینها لازم را برای این امور بوجود دارد زیرا در این ترانسفورماتورها این امورها با ولتاژ کم سروکار دارند. شکل ۱۵-۵-۸ نمای ظاهری و مداری ترانسفورماتور و لیاز را نشان می‌دهد.

۴-۵- نصب و سیم کشی نستگاههای اندازه گیری الکتریکی


۱۵-۵-۱- امیر مترب: امیر مترب در مدار به صورت سری قرار می‌گیرد به طوری که جریان مصرف گذشته از امیر مترب هم عبور کند. شکل ۱۵-۵-۹ مدار اتصال امیر مترب را به مصرف گذشته شان می‌دهد.

۱۵-۵-۲- ولت مترب: ولت مترب در مدار به صورت موازی قرار می‌گیرد. یعنی دو سر ولت مترب به فاز و نول و یا دو فاز و صل من شود. شکل ۱۵-۵-۱۰ نمای اتصال ولت مترب را به شبکه نشان می‌دهد.


۱۵-۵-۳- اهم مترب: اهم مترب در مدار به صورت موازی یا مقاومت مورد اندازه گیری قرار می‌شود. ۱- به این ترتیب که دوسر سیم اهم مترب به دو سر مقاومت وصل می‌شود و مقاومت مقاومت را اندازه گیری می‌کند. شکل ۱۵-۵-۱۱ مدار اتصال اهم مترب را به مقاومت نشان می‌دهد.

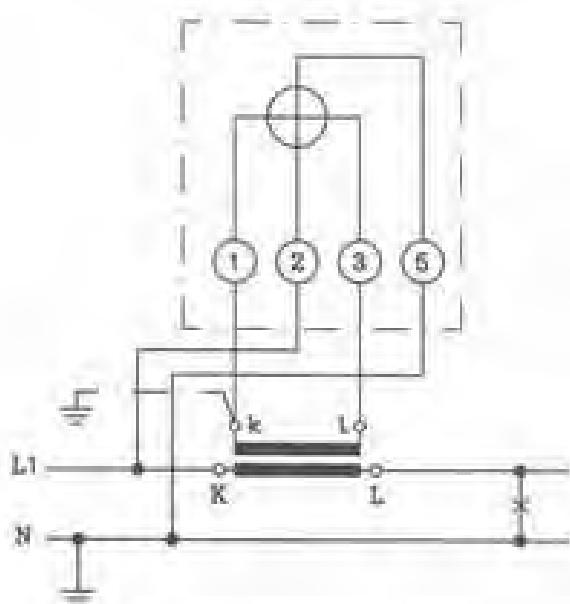

شکل ۴-۵-۵- مدار اتصال وات‌متر

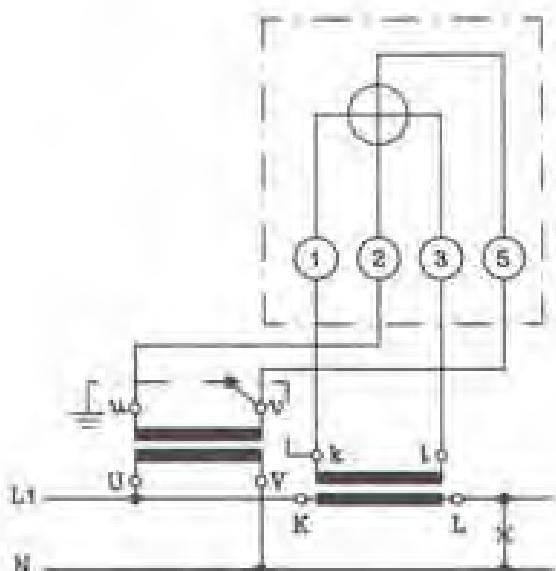

شکل ۴-۵-۶- مدار وات‌متر با ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

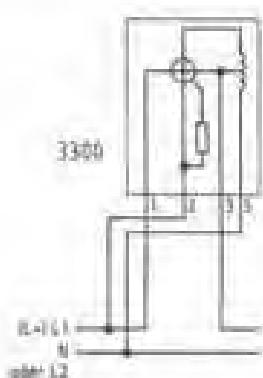


شکل ۴-۷- مدار اتصال وارمتر تک فاز

۴-۴-۵- وات‌متر آسیمهیج جریان وات‌متر به صورت موازی در مدار قرار می‌گیرد. شکل ۴-۵-۵ مدار اتصال وات‌متر را نشان می‌دهد که ترانسفورماتور جریان به آن وصل است. در این مدار به دلیل زیاد بودن جریان، از ترانسفورماتور روابط کاهش جریان استفاده نموده است.

شکل ۴-۵-۶- مدار وات‌متر با ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ را نشان می‌دهد. از این مدار در هنگام زیاد بودن ولتاژ و جریان استفاده می‌شود. برای رعایت این ایجاد معمولاً جنابه در مواردی هم که فقط ولتاژ مدار بالا باشد از ترانسفورماتور جریان استفاده می‌شود.


۴-۵-۶- وارمتر: شکل ۴-۵-۶- مدار اتصال وارمتر تک فاز را نشان می‌دهد.

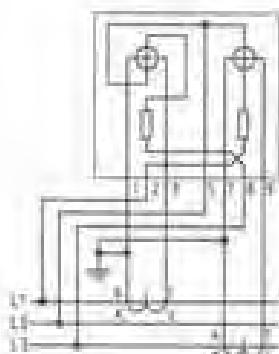


شکل ۵-۵۸- مدار اتصال راژمتر سه فاز سهیمه با بار نامتعادل با
را استفرمانتور های جریان را نشان می دهد.



شکل ۵-۵۹

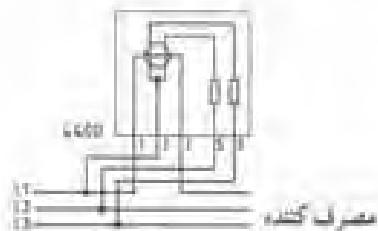

شکل ۵-۶۰

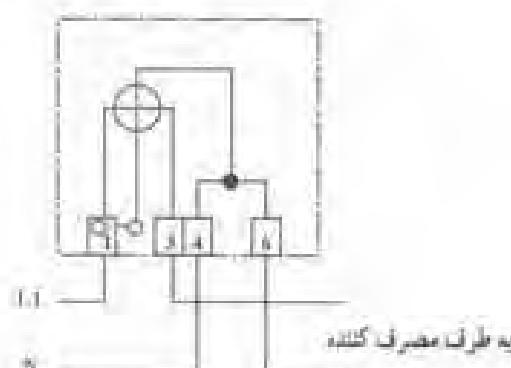

شکل ۵-۶۱


شکل ۵-۵۸-۵ مدار اتصال راژمتر سه فاز سهیمه با بار
نامتعادل با تر استفرمانتور های جریان را نشان می دهد.

۵-۴-۵- کسبتوس فی مترا: سهیج جریان کسبتوس
فی مترا به صورت سری و سهیج ولتاژ به صورت موازی در مدار
قرار می گیرد. شکل ۵-۵۹-۵ مدار اتصال کسبتوس فی مترا تک فاز
را نشان می دهد.


شکل ۵-۶۰-۵، اتصال منضم کسبتوس فی مترا در مدار
سه فاز سهیمه نشان می دهد.

۵-۴-۶- کنتور: کنتور تک ولتاژ به صورت شکل
۵-۶۱ در مدار قرار می گیرد که سهیج جریان به صورت سری
و سهیج ولتاژ به صورت موازی وصل می شود.
ترمیمال های ۱ و ۲ قاز و نول ورودی و ترمیمال های ۳ و ۴
 TERMİAL های خروجی است.

شکل ۵-۶۲-۵ مدار اتصال کنتور سه فاز چهار سیمه را نشان
می دهد.

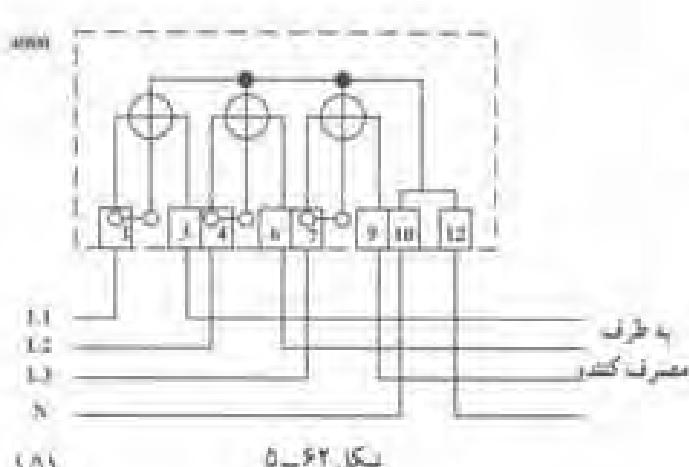

شکل ۵-۶۲

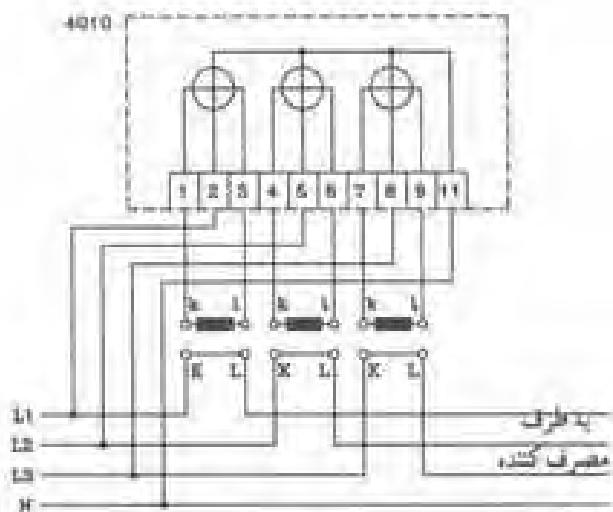


شکل ۵-۶۲


هنگام اتصال کنور سه فاز به اتصالاتی آن توجه کافی داشته باشید. این کنور نیز توسط اداره برق لحاظ و پلیس می شود.

شکل ۵-۶۳-۵ مدار اتصال کنور سه فاز چهار سیمه با رانستور ماتورهای جریان را نشان می دهد.

شکل ۵-۶۴-۵ مدار اتصال کنور سه فاز چهار سیمه دو نوع فرآیند را نشان می دهد که Z بک رله و شماره ۱۱ ساخت کنور می باشد. پس از زمان تنظیمی روی ساعت کنور، این ساعت عمل می کند، رله Z را به کار می اندازد، و شماره انداز را تعویض می کند.

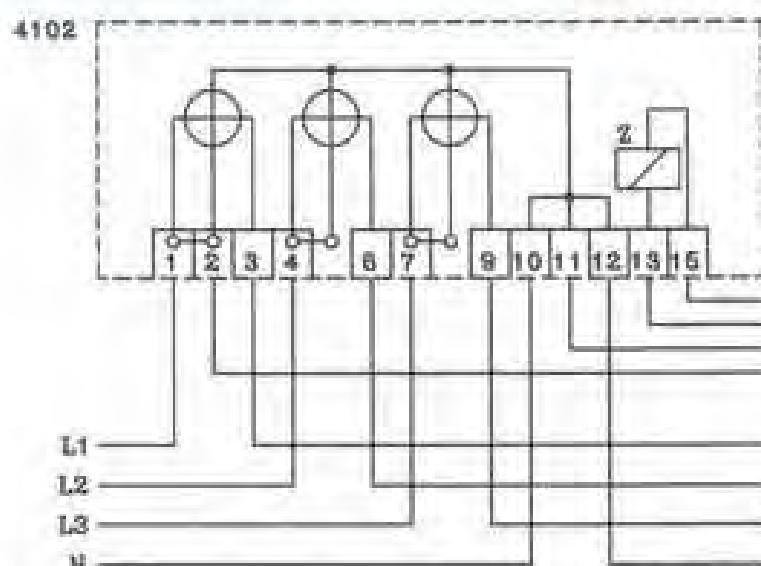


شکل ۵-۶۴

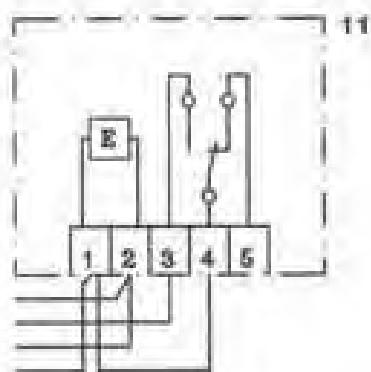

شکل ۵-۶۵

شکل ۵-۶۵-۵ اتصال فرکانس متر: فرکانس متر به صورت موازی در مدار قرار می گیرد. شکل ۵-۶۵ مدار اتصال فرکانس متر را به شبکه نشان می دهد.

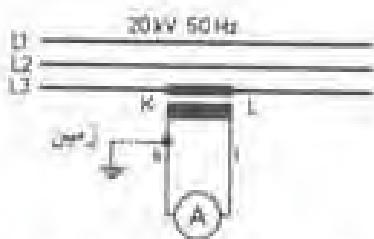


شکل ۶۶-۵- مدار اتصال ترانسفورماتور جریان

۱-۹-۵- ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری: اولیه ترانسفورماتور جریان به صورت سری در مدار فراز می‌گردد و ناگهان به آن به آبیر متز وصل می‌شود. شکل ۶۶-۵ مدار اتصال ترانسفورماتور جریان را نشان می‌دهد که در آن K1 اولیه و A1 ناگهانه ترانسفورماتور است.




شکل ۶۷-۵- تابلوی مشخصات ترانسفورماتور جریان

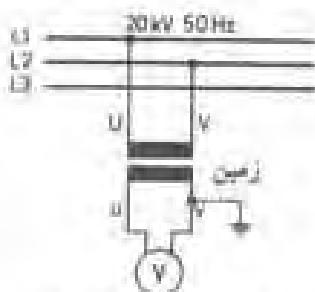

شکل ۶۸-۵- نقطه اتصال ترانسفورماتور ولکاز به شبکه ولت‌متر

شکل ۶۷-۵ تابلوی مشخصات بک ترانسفورماتور جریان را نشان می‌دهد که جریان ۲۰ آمپر را به ۵ آمپر تبدیل می‌کند.

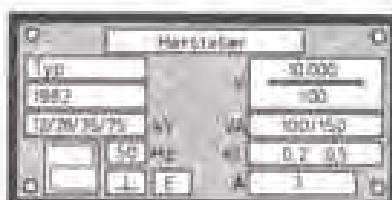


شکل ۶۹-۵- بلاک مشخصات ترانسفورماتور ولکاز

شکل ۶۸-۵ نقطه‌ی اتصال ترانسفورماتور ولکاز را نشان می‌دهد که اولیه به صورت موازی به دو فاز و دو سر ناگهانه به ولت‌متر متصل شده است. شکل ۶۹-۵ بلاک مشخصات ترانسفورماتور ولکاز را نشان می‌دهد. این ترانسفورماتور ولکاز ۱۰۰۰۰ ولت را به ۱۰۰ ولت تبدیل می‌کند.

۱-۵-۵- نکات ایمنی و حفاظتی هنگام کار روی مدار دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی

علاوه بر رعایت نکات ایمنی و حفاظتی عمومی، بردا و پنهان نکات ایمنی که در قسمت ۱-۴-۱ بیان شده، رعایت اصول ایمنی و حفاظتی قدر در این واحد آموزشی ضروری است.

۱-۵-۶- اتصال ترانسفورماتورهای جریان به مدار با به پس از پایان موئیلز کامل مدارهای ناگهانه انجام شود.

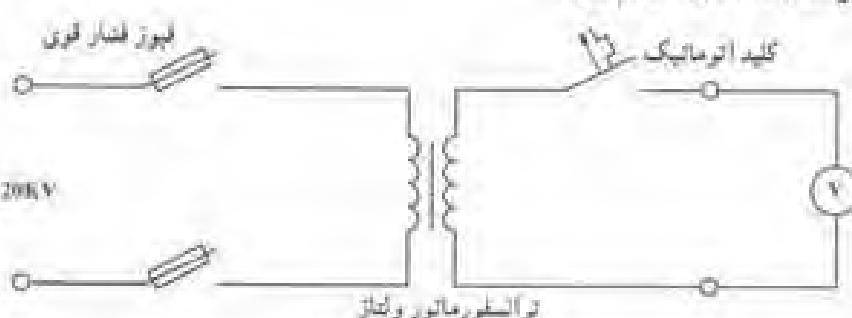

شکل ۷۰-۵- قابل از کار با ولت‌متر، مدار فیوز‌های فشار قوی را باز نگذارد.



شکل ۷۱-۹- احتیاطات لازم در استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری

۲-۵-۵- هنگام کار در مدار تراشیور مانور و لشاز باست، قیوزهای فشار قوی را بیرون بیاورند و کلید اتوماتیک سیم پیچ فشار ضعیف را قطع کند.

۳-۵-۵- هنگام کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری به متخصصان آن‌ها کاملاً توجه کنید و توصیه‌های سازنده را در مورد نحوه‌ی استفاده از دستگاه به کار بندید و احتیاط‌های لازم را انجام دهید.

۴-۵-۵- هدینه در شروع کار، رنج دستگاه را روی حداقل مقدار آن فرار دهید. به انتخاب کبیت مورده اندازه‌گیری (ولشاز، جریان دیا... و DC یا AC بودن آن) دقت کنید.

۶-۵- کار عملی شماره ۱۵: نصب و در مدار قرار دادن آمپر متر، ولت متر و اندازه گیری نتایج جریان، ولتاژ و مقاومت

قبل از شروع کار کلیه نکات اینجا قسم ۵-۵ را به طور کامل مطالعه و اجرا کنید.

۱-۶-۵- وسایل مورد نیاز

- آمپر متر ۱ عدد
- ولت متر ۱ عدد
- اهم متر ۱ عدد
- سیم انش ۵ متر
- منبع تغذیه DC ۲۲۰/۱۲VDC ۱ عدد
- برد بزرگ ۱ عدد
- قیش های سو سواری ۴ عدد
- بیز کار ۱ عدد
- سیم جیب ۱ عدد
- سیم لخت کن ۱ عدد
- دم باریک ۱ عدد
- مقاومت های اهم مطابق ۸ عدد


جدول کار عملی

- فاز متر ۱ عدد
- لوازم تحریر

۲-۶-۵- مرحله انجام کار:

■ با توجه به مقادیر داده شده در جدول در دو مرحله مختلف مداری مطابق شکل پیشید.

■ مقاومت، ولتاژ و جریان کل و بیز جیبان عبوری از مقاومت R_4 را برای هر دو حالت محاسبه کنید. توسط آمپر متر، ولت متر و اهم متر کیفیت های فوق را در هر دو حالت اندازه گیری کنید.

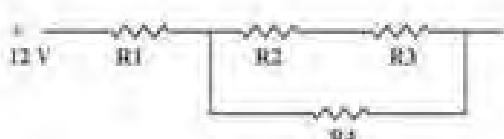

شکل ۷۲-۵- اتصال سری و موازی مقاومت ها

| | R1 | R2 | R3 | R4 |
|----------|-------|------|------|-------|
| تمرین یک | 380 Ω | 39 Ω | 82 Ω | 100 Ω |
| تمرین دو | 470 Ω | 56 Ω | 10 Ω | 150 Ω |

$$R_T = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$I_T = \frac{V}{R_T}$$

| نایاب اندازه‌گیری | تمرین ۱ | تمرین ۲ |
|----------------------|---------|---------|
| U_T | | |
| t_T | | |
| R_T | | |
| I_4 | | |

— مقادیر اندازه‌گیری شده را در جدول ثبت کنید.

هنگام اندازه‌گیری نوجه داشته باشید تا نتایج دقیق


باشند.

زمان: ۵ ساعت

۷-۵- کار عملی قماره ۱۶: اندازه‌گیری توان مفید یک چک لامپ فلورسنت

قبل از شروع کار کلیه نکات اینچه مذکور در قسمت ۵ را به طور کامل مطالعه کنید و آن را اجرا نمایید.

همواره لیزار کار را صحیح انتخاب کنید.

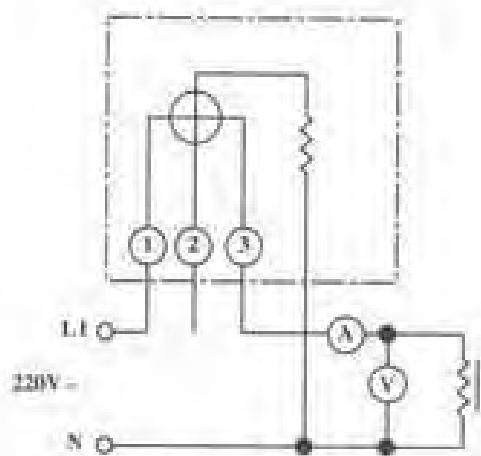

شکل ۷-۵- مدار اندازه‌گیری جریان و نیاز توان یک چک لامپ فلورسنت

۱-۷-۵- رسانی مورد نیاز

- وات متر ۱ عدد
- ولت متر ۱ عدد
- ۳ متر ۳ متر
- سیم جهن ۱ عدد
- ایندکس ۱ عدد
- فاز متر ۱ عدد
- پیچ و مهره به مقدار مورد نیاز
- لوازم تحریر به مقدار مورد نیاز
- آمیر متر ۱ عدد
- چک لامپ فلورسنت ۴۰W
- تابلو کار ۱ عدد
- سیم لخت گن ۱ عدد
- دمباریک ۱ عدد
- ارو متر (مولتی متر) ۱ عدد
- میز کار ۱ عدد

۲-۷-۵- مرحله انجام کار:

■ مداری مطابق شکل ۷-۵ بیندید.

■ توسط وات متر قدرت مفید مدار را اندازه‌گیری کنید.

■ توسط آمیر متر و ولت متر، جریان و ولتاژ مدار را اندازه‌گیری کنید.

■ جدول مربوطه را تکمیل کنید.

| | |
|--------|---------|
| ولتاژ | V |
| جریان | A |
| توان P | W |

۵-۸- کار عملی نسارة ۱۷: نصب و در مدار فراردادن و ارمتر و ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

قبل از شروع کار کلید تکاب اینتی قسمت ۵-۵ را
به طور کامل مطالعه و اجرا کنید.

۱-۸- وسایل مورد نیاز

- واژمتر سه فاز چهار سیمه
- ترانسفورماتورهای جریان
- ترانسفورماتورهای ولتاژ
- تابلو کار
- فازمتر
- سیم اثanan
- آرومنتر
- سیم چین
- سیم لخت گش
- ابردست
- پیچ گوشش
- کلید سه فاز
- موتور سه فاز


۲-۸- مراحل انجام کار:

- واژمتر سه فاز چهار سیمه را روی تابلوی آزمایش نصب کنید.

■ ترانسفورماتورهای جریان را مطابق شکل ۷۲-۵ به شبکه و واژمتر وصل کنید.

■ ترانسفورماتور ولتاژ را مطابق شکل به شبکه و واژمتر وصل کنید.

■ ناتویهی ترانسفورماتورهای جریان و نقطهی صفر سیم پیچ های اوکیه و ناتویهی ترانسفورماتور ولتاژ را به زمین وصل کنید.

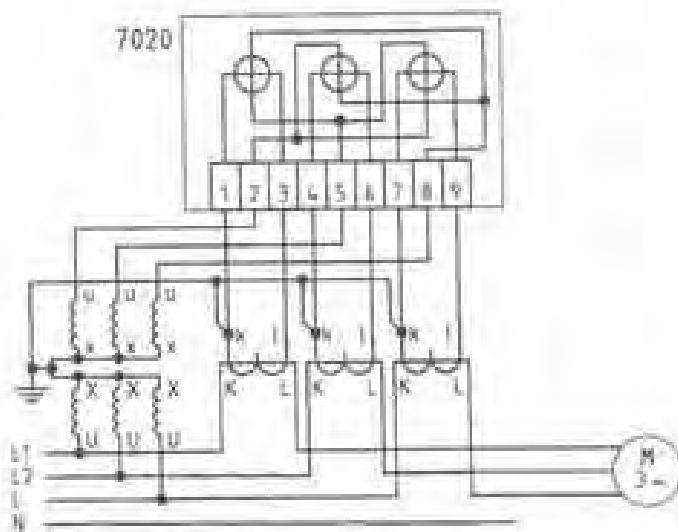

شکل ۷۲-۵

۹-۵- کار عملی شماره ۱۸: نصب و در مدار قراردادن کبینوس فی متر و وات متر

اجرای نکات اینستی و انتخاب ابزار صحیح الزامی
است.


قبل از شروع کار کلیه نکات اینستی قسمت ۹-۵ را
به طور کامل مطالعه و اجرا کنید.

۱-۹-۵- وسایل مورد نیاز

- کبینوس فی متر ۱ عدد
- وات متر ۱ عدد
- آمیر متر ۱ عدد
- الکتروموتور تک فاز ۱ عدد
- فیوز ۱ عدد
- سیم افشار ۰ متر
- کلید دو قطبی ۱ عدد
- فاز متر و آرمتر هرگدام ۱ عدد
- ابزار برق پک دست

۲-۹-۵- مراحل انجام کار:

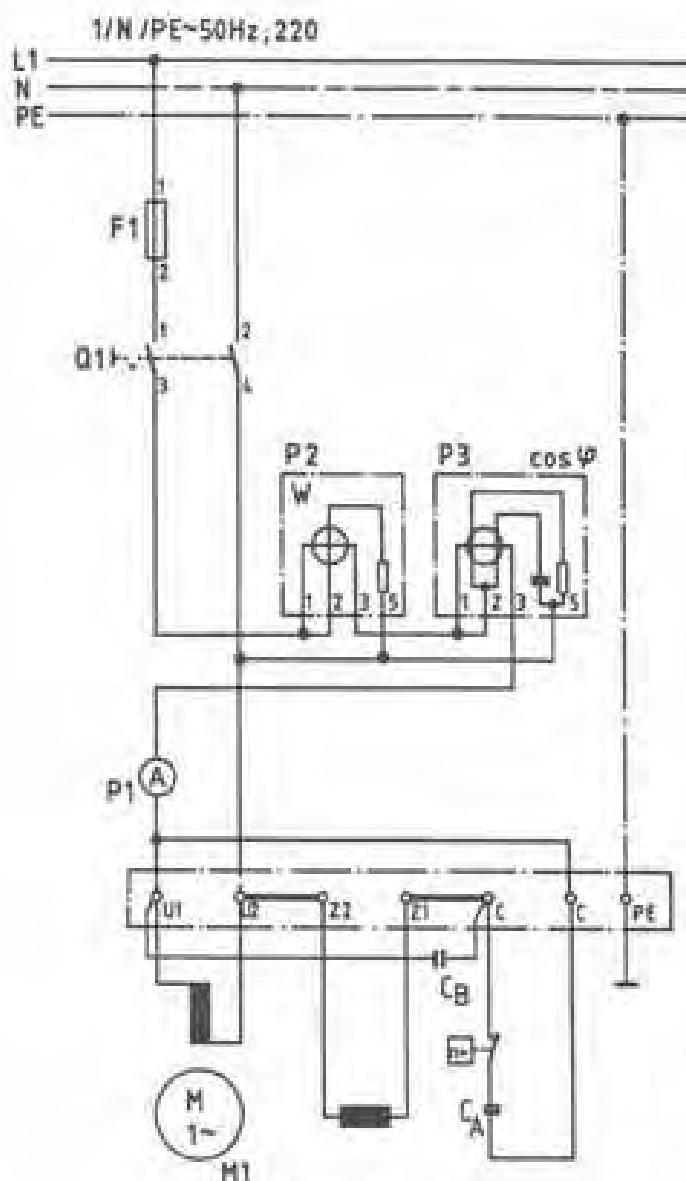- مداری مطابق نشانه ۹-۷۵ روی تابلو کار بیندید.
- توان مفید را توسط وات متر P_4 و ضرب قدرت الکتروموتور تک فاز را توسط کبینوس فی متر به P_3 اندازه گیری کنید.
- نتیج جریان مدار را توسط آمیر متر P_1 اندازه گیری کنید.





الف - سایی مداری



ب - نمای ظاهری مدار

۱۰-۵- کار عملی شماره ۱۹: نصب و در مدار
قراردادن کنتور تک فاز و کنتور سه فاز و اندازه گیری
انرژی مصرفی و فرکانس

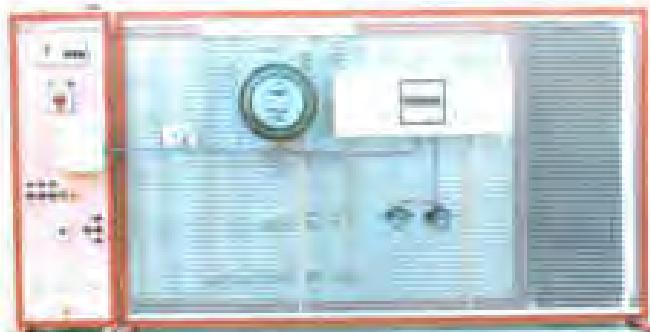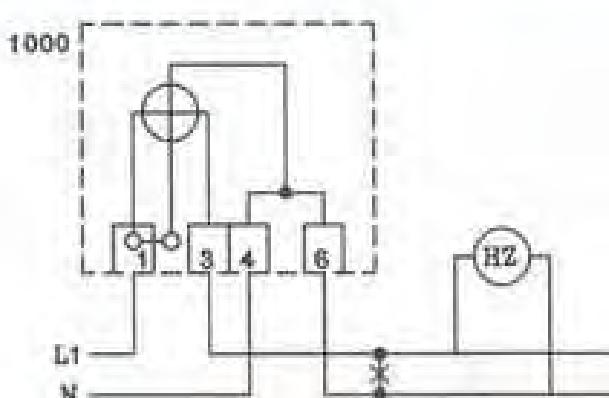هنجام اجرایی کار عملی در کارگاه سکوت را رعایت کنید تا نصرت گافی داشته باشید.



— 1 —

پیکل ۷۶-۵- مدار گستر نک قاز ، د کا-۴

قبل از شروع کار کلیه نگاتیویتی قسم ۵-۵ را
به طور کامل مطالعه و اجرا نمایند.

۱۰-۱۵-رسایل مورد نظر

- کنتور نیک فاز ۱ عدد - تابلو کار ۱ عدد
 - کنتور سه فاز چهار سیمه ۱ عدد
 - لامپ رنگه ای ۳۸۰ ولت ۹ عدد
 - سیم افغان ۵ متر - فاز مرتب ۱ عدد - آوو مرتب ۱ عدد - لوازم التحریر یک دست - ابرار برق یک دست - فرکانس متر ۱ عدد
 - ندگر: در صورتی که لامپ ۳۸۰ ولت موجود نباشد دو لامپ ۲۲۰ ولت را با هم سری کنید

۱۱-۱۵- مراحل انجام کار:



مداری مطابق نکا ۵-۷۶

■ آنرژی مصرفی لامپ در مدت هم ساعت را اندازه گیری

مکالمہ نمبر ۷۷-۵ سید

■ الرزق مصيري في كل لامب هارا توسيط كنثور سه قاز
جهاز سمه در مدت زمان نه ساخت اندازه گیری و یادداشت کنید.

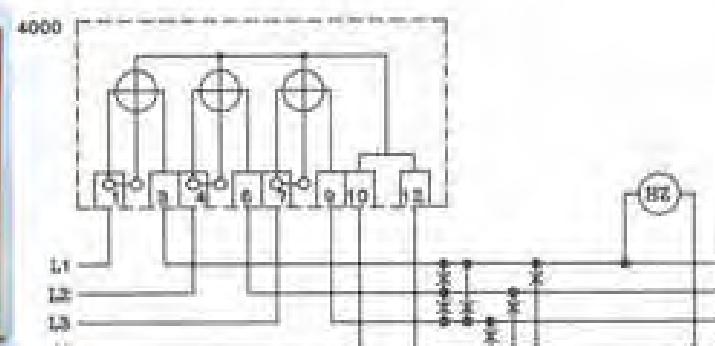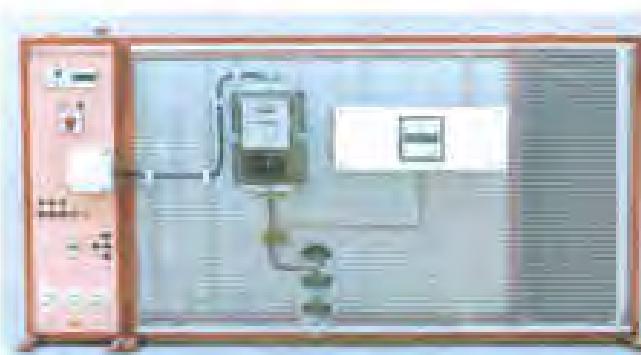فر کانس متر را دصل کنید و فر کانس تیکه را بخواهید.



ل-سای علاری

نکل ۷۷-۵۔ مدار کشمیر، سلطان علیہ السلام اور فرمان

آزمون پایانی (۵)

زمان: ۱۵ دقیقه

- ۱- مفهوم علامت روی دستگاه های اندازه گیری الکترونیکی چیست؟
- الف - دستگاه با ولتاژ ۲۰۰۰ ولت آزمایش شده، دستگاه با آهربای دائم و قاب گردان
 - ب - دستگاه با ۲۰۰ ولت آزمایش شده، دستگاه با آهربای دائم و قاب گردان
 - ج - دستگاه اندازه گیری الکترومغناطیسی، دستگاه اندازه گیری الکترودینامیکی
 - د - دستگاه اندازه گیری الکترودینامیکی با ۲۰۰۰ ولت آزمایش شده، دستگاه اندازه گیری الکترومغناطیسی
- ۲- علامت , , به ترتیب چه نوع دستگاه های اندازه گیری را نشان می دهند؟
- الف - فرکانس متر، واحد متر، کیلوس فوت
 - ب - فرکانس متر، کنتور، کیلوس فوت
 - ج - ضریب قدرت سنج، فرکانس متر، انرژی سنج
 - د - ضریب قدرت سنج، واحد متر، فرکانس متر
- ۳- علامت m^2 , $\frac{1}{m}$, $\frac{1}{m^2}$ به ترتیب چه نوع دستگاه های اندازه گیری است؟
- الف - با سیم حرارتی، الکترودینامیکی، الکترواستاتیکی
 - ب - بیدل حرارتی، الکترودینامیکی، الکترواستاتیکو
 - ج - بیدل حرارتی، الکترواستاتیکی، الکترودینامیکی
 - د - سیم حرارتی، الکترو استاتیکی، دیفرانسیوی
- ۴- کدام یک از دستگاه های اندازه گیری فقط جریان مستقیم را اندازه گیری می کند؟
- الف - قلب گردان و آهربای دائم
 - ب - الکترودینامیکی
 - ج - الکترواستاتیکی
 - د - الکتروکسیوی
- ۵- دستگاه اندازه گیری الکترودینامیکی دارای ... است.
- الف - دور قاب گردان و یک سیم پیچ ثابت
 - ب - یک قاب گردان و یک سیم پیچ گردان
 - ج - دو قاب گردان مصلی
 - د - یک قاب گردان و یک سیم پیچ ثابت

۶- برای افزایش کثیری ثوانی خازن از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

الف- فرکانس من

ب- ولتمن و آمپرمن

ج- واتمن

د- فارادمن

۷- قدر صورتی کاکسیتوس فی من در مدار اهم خالص فرازگرد، چه عددی را نشان می‌دهد؟

الف- هیکی

ب- صفر

ج- بی نهایت

د- ۰/۵

۸- ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان

الف- ترانسفورماتور افزاینده است.

ب- ترانسفورماتور کاهنده است.

ج- مبدل نوان است.

د- مبدل فرکانس است.

۹- مکانیزم کار کتور جریان متناوب کدام است؟

الف- آنالوگیوئی

ب- الکترودینامیکی

ج- الکترواستاتیکی

د- دیراسیونی

۱۰- به چه دلیلی یک سری پیچ تائویه‌ی ترانسفورماتور جریان را به زمین وصل می‌کند؟

الف- جهت حفاظت ترانسفورماتور جریان

ب- جهت حفاظت شخص

ج- جهت ازدیاد جریان پار

د- جهت حفظ نیکات در ترانسفورماتور

۱۱- شکل نیزه دیگرام واتمن را نشان می‌دهد. برای تکمیل مدار، اعداد به چه ترتیبی باید به هم وصل شوند؟

الف- (۳) به (۲)، (۴) به (۵)، (۶) به (۷)


ب- (۵) به (۱)، (۴) به (۳) و (۶) به (۷)

ج- (۵) به (۲)، (۴) به (۱) و (۶) به (۷) (البته ۳)

د- (۵) به (۱) و (۲)، (۶) به (۳) و (۷) به (۴)



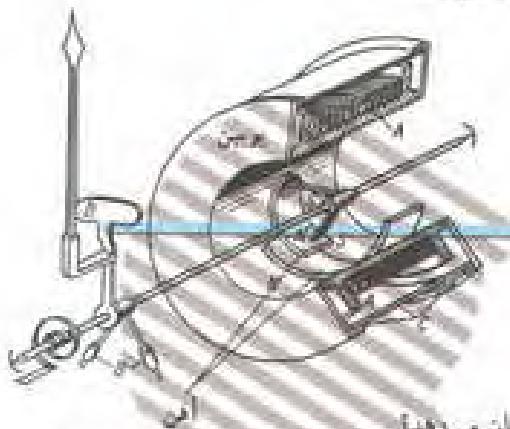۱۱- شکل زیر مکانیزم چه نوع دستگاه اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.




الف - آهن زرم گردان

ب - الکترودینامیکی

ج - الکترواستاتیکی

د - اندوگسپونی

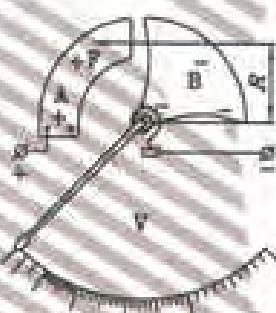۱۲- شکل زیر مکانیزم چه نوع دستگاه اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.



الف - الکترودینامیکی

ب - الکترواستاتیکی

ج - آهن زرم گردان

د - اندوگسپونی

۱۳- فرکانس متر ارتعاشی دارای است.

الف - عقایدی متصل به آهن زرم گردان

ب - تعدادی بیله‌های فولولاری با فرکانس خودی متفاوت

ج - عقایدی متصل به پیوین گردان

د - تعدادی بیله‌های فولولاری متصل به افزایش قائم

۱۴- خطای سنجش عبارتست از مقدار


الف - برافض مهای عدد اشر صفحه‌ی مدرج

ب - سنجیده شده ضرب در عدد اشر صفحه‌ی مدرج

ج - سنجیده شده مهای متدار حقیقی

د - حقیق برآورده شده مقدار سنجیده شده

زنگنه

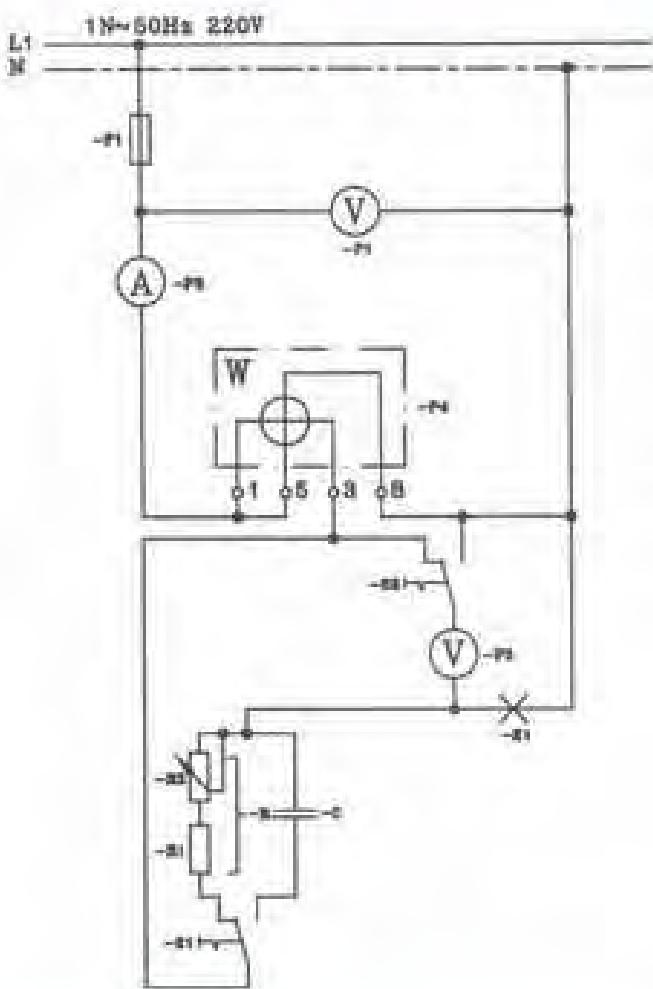

عنکبوت اندازه‌گیری مراقب باشید در خواندن مقدار
انتباه نکنید.

۱۱-۵- ازمون بیانی علی (۵)

۱۱-۵- وبایل موردنیان

| | |
|-------|---|
| ۱ عدد | فیوز ۶ آمپر و اجزای آن (F _۱) |
| ۲ عدد | کلید دو طرفه (S _۱ و S _۲) |
| ۱ عدد | خازن ۹ میکروفاراد (C) |
| ۲ عدد | خازن موازی هر کدام ۵/۰ میکروفاراد با |
| ۱ عدد | سریع لامب (E _۱) |
| ۱ عدد | متراوست $\Omega = \frac{V}{I} = 1A$ |
| ۱ عدد | پتانسیومتر $\Omega = \frac{V}{I} = 5A$ |
| ۲ عدد | ولت متر (P _۱ و P _۲) |
| ۱ عدد | آمپر متر (P _۳) |
| ۱ عدد | وات متر (P _۴) |
| ۱ عدد | اهم متر |
| | لامب ۶V و ۱۱W |

۲-۱-۵- مراحل انجام کار:

- ولتاًز، نوان، تبدت جریان مدار را مطابق جدول ۱ اندازه گیری کنید و جدول را نکمل کنید.
- از اندازه گیری که در جدول ۱ بدست آمده، مقادیر جدول شماره ۲ را محاسبه کرده و جدول را نکمل کنید.

10

| حالت سری | مقارن R | خازن C |
|------------------------|---------|--------|
| لا برجسب V (ارلت) | | |
| برجسب W (رات) | | |
| أ برجسب A (آرس) | | |
| أ برجسب V (ارلت) U_E | | |
| أ برجسب V (رات) U_H | | |
| أ برجسب V (رات) U_C | | |

جدول ۲

| حالات سری | مقارمت R | خازن C |
|--------------------|----------|--------|
| بر حسب R_L | | |
| حالات سری بر حسب R | | |
| بر حسب C | | |
| ضرب تدریت φ | | |
| زاویه فاز φ | | |


توضیح: برای اندازه‌گیری‌های مختلف از کلیدهای S_1 و S_2 استفاده کنید.

با وصل کلید S_1 به طرف راست با به طرف چپ، لامپ بکار با خازن و پک بار با مقاومت سری می‌شود.

ارزیابی آزمایش‌ها:


- ۱- با کدام نوع از حالات مدار سری توان اکثرو کمتر است؟
- ۲- اگر ظرفیت خازن کاهش باید، ولتاژ دوسر لامپ چه تغییری می‌کند؟

باندهای ۱ و ۲:

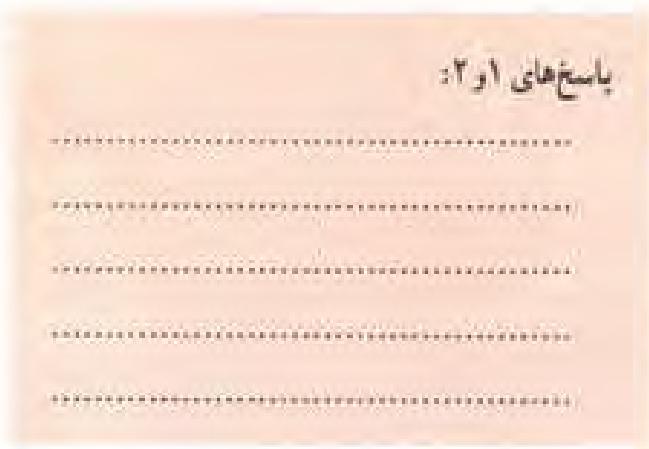

واحد کار ششم

380/220V 50Hz

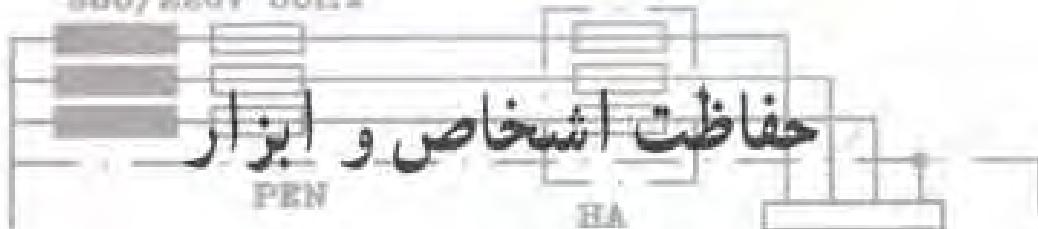

حافظت اشخاص و ابزار

PEN HA

هدف کلی


به کارگیری وسائل حفاظت الکتریکی اشخاص و دستگاه‌های الکتریکی و نصب و
سنجش آنها

هدف‌های رقابتی: فرآگیری بسی از این روش و امکان خواهد بود:

- ۱- کارکرد وسائل و سیستم‌های حفاظت الکتریکی شخص را توضیح دهد.
- ۲- سیم‌گشی و نصب دستگاه‌های سیستم‌های حفاظت الکتریکی شخص را بیان کند.
- ۳- سیم‌های حفاظت الکتریکی شخص را اجرا کند.

L1
L2
L3
N
PE

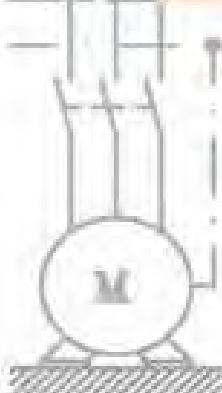حفاظت الکتریکی از مواردی است که اگر مورد
اجرا گذاشته نشود، علاوه بر خسارات مالی، بروز
حوادث ناگوار از بعد انسانی را نیز در بر دارد.



پیش آزمون (۶)

زمان: ۱۵ دقیقه

۱- عبور $1.0 \times 10^{-14} \text{ آمپر}$ از مقطع هادی در عرض بک تابه نعرف واحد کدام کیفی است؟

الف - کولن

ج - ولت

ب - آمپر

mbo (مو)

د - وان

Ωmm^2

$\Omega \cdot \text{cm}$

Ω

۲- واحد هدایت الکتریکی کدام است؟

الف - 2Ω

ب - 5Ω

2Ω

4Ω


۳- در مدار زیر مقاومت R چقدر است؟

الف - 1Ω

ب - 2Ω

2Ω

4Ω

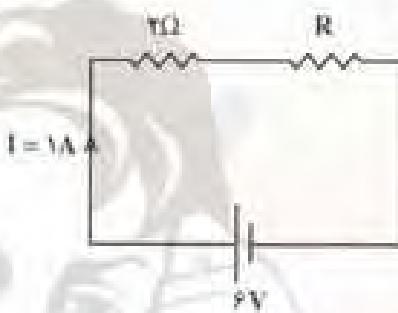


۴- در مدار شکل زیر ولتاژ V چقدر است؟

الف - $16V$

ب - $8V$

$16V$

$8V$

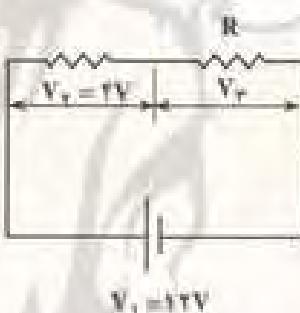

۵- اگر دو مقاومت به صورت سری به هم وصل شوند

الف - هر دو آن ها باید یک مقدار مقاومت داشته باشند.

ب - ولتاژ بین هر کدام از آن ها باید یکسان باشد.

ج - باید مقاومت های متفاوتی داشته باشند.

- 
- ۱۰- علامت IP روی دستگاه‌های الکترونیکی چیست؟
- الف- حفاظت ملی ب- حفاظت بین‌المللی ج- اسپ بخار
- ۹- برای حفاظت دستگاه‌های الکترونیکی در مقابل اتصال کوتاه از چه وسیله‌ی حفاظتی استفاده می‌شود؟
- الف- رله‌ی حرارتی ب- رله‌ی مغناطیسی ج- فیوز
- ۸- برای حفاظت دستگاه‌های الکترونیکی در مقابل اتصال کوتاه از چه وسیله‌ی حفاظتی استفاده می‌شود؟
- الف- رله‌ی حرارتی ب- رله‌ی مغناطیسی ج- کلید FI
- ۷- رانسفورماتور ایزو ۹۰۶۵ در چه نوع حفاظتی به کار می‌رود؟
- الف- حفاظت زمین ب- حفاظت دستگاه‌ها ج- حفاظت شخص
- ۶- برای حفاظت دستگاه‌های الکترونیکی در مقابل اتصال کوتاه از چه وسیله‌ی حفاظتی استفاده می‌شود؟
- الف- کلید FI ب- رله‌ی مغناطیسی ج- هر سه مورد

۱-۶- دلایل و شرایط ایجاد برق گرفتگی

استفاده روزانه از افزون ارزی الکتریکی باعث افزایش خود است برق گرفتگی نموده است. برخی از خود است برق گرفتگی مستقیم با غیرمستقیم موجب آن می شوند، یک سیم برق دار یا یک سیم برق از نظر ظاهری غایب ندارند، راز طرفی انسان نیز دچار اشتباہ می شود.

برق گرفتگی می تواند در عرض چند تابعه متوجه به مرگ شود. مثلاً این پیشگیری از خود است برق گرفتگی و رعایت اصول حفاظت و ایمن می تواند خود است ناسی از کار را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش دهد.

به دو دلیل برق گرفتگی ایجاد می شود:

- علل ناشی از فقدان تجهیزات و وسائل حفاظتی
- علل شخصی، نظری نداشتن آموزش کافی و لازم،
به تاریخ دن روتو های ناسخی، متابودن اعصابی بدین شخص
نسبت به بوج و ماهیت کار محوله، عدم آشنایی با سهل انگاری،
برای کاهش اسکان برق گرفتگی افراد از سیستم های ایمن
استفاده می شود. سیستم های ایمن بسیار متوجه هستند و هر کدام
دارای خصوصیاتی می باشند که به شرح آنها می برداشتم.

۲- سیستم حفاظت توسط سیم زمین

در این سیستم به منظور حفاظت از جان تعامی ابراد و کارکنانی که از وسائل، اوازارها و دستگاه های برقی استفاده می کنند در برابر برق گرفتگی اقدامات زیر انجام می شود.

الف - نفعه نول سیم بیچ نرالسکور ماتور در بسته های برقی و همچنین تغله نول سیم بیچ نرالسکور ماتور در بسته های برقی و سیم نول شبکه خطوط هوایی در ابتدا و انتهای خط و در خطوطی به طول بیش از ۲۰۰ متر علاوه بر ابتدا و انتهای خط در هر فاصله ۲۰۰ متری به الکترود سیم زمین مربوطه متصل می شود که این سیستم به طور کلی اتصال زمین می سیستم نامیده می شود.

ب - بدنه با محفظه فلزی کلید و سابل، ابرار، دستگاهها، ماشین آلات و تابلوهای برقی و همچنین اسکلت و اجزای فلزی را داخل هر یک، که حامل جریان برق می باشد، به سیستم اتصال زمین ساخته ای اتصال مربوطه وصل می شود. این سیستم به طور کلی

اتصال زمین و سابل نامیده می شود.

- اتصال زمین در ترکه ها و بسته های برق، اتصال زمین و سابل و همچنین اتصال زمین بدنه تابلوهای فشار قوی باید کاملاً از یکدیگر جدا شود، استفاده از یک سیم اتصال زمین با الکترودها مشترک مجاز نمی باشد.

- در ساختمان هایی که مجهز به حفاظت برقیگر می باشد، سیم اتصال زمین مربوط به برقیگر باید از سیستم اتصال زمین تأثیرات برقی فشار ضعیف با انسان ساخته کاملاً جدا شود، و در اتصال زمین مشترک استفاده نمود.

- هادی های اتصال بین الکترودها و باشکه اصلی اتصال زمین باید در صورت امکان از تجهیز می خلقت ای به ابعاد لازم باشد ولی در صورت عدم امکان تبیه آن از سیم می لخت تری بلایع است. در صورتی که سیم اتصال زمین با سیم های فاز و نول کاملاً در یک لوله کشیده شود مانند سیم کشی سیم روتاتی و برقی های برقی یک فاز و نول و با سه فاز و نول و مانند آن، سطح مقطع سیم اتصال زمین باید مساوی با سطح مقطع سیم های فاز و نول باشد.

- در صورتی که سیم اتصال زمین با سیم های فاز و نول کاملاً در یک بوشی فرار گردد باید مانند کابل های معمولی و با سیم های چند رشته قابل انعطاف ارتباطی، مانند سیم اطری برقی و مانند آن، سطح مقطع سیم اتصال زمین باید مساوی با سطح مقطع سیم های فاز و نول باشد.

در کابل هایی که سطح مقطع سیم نول نصف سطح مقطع هر سه فاز می باشد سطح مقطع اتصال زمین و سیم نول باید یکسان باشد.

- در صورتی که برای اتصال زمین و سابل و ماشین آلات برقی و همچنین تابلوهای قرعی و اصلی و خبره آن سیم با تینه جداگانه ای استفاده شود، سطح مقطع آن باید با سطح مقطع نول کامل اصلی دستگاه های مربوط بکشان باشد. مشروطه بر این که سطح مقطع سیم نول از ۱۹ میلی متر بیش نگیرد.


- برای کابل هایی با سیم نول به مقطع کمتر از ۱۶ میلی متر بیش باشد سطح مقطع سیم اتصال زمین ۱۶ میلی متر بیش مشطور شود.

چهار ازت و هر ازداین سیم اتصال زمین بر روی
ستگاهای الکتریکی میزان خطر رون گرفتگی را به مقدار
قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.



- سیم اتصال زمین شامل چاه اتصال زمین با
الکترود های مختلف و سیم پاسخ را به عنوان شبکه اتصال زمین و
چاه اتصال زمین

۱-۲-۶- زمین گردان توسط میله، لوله و صفحه می

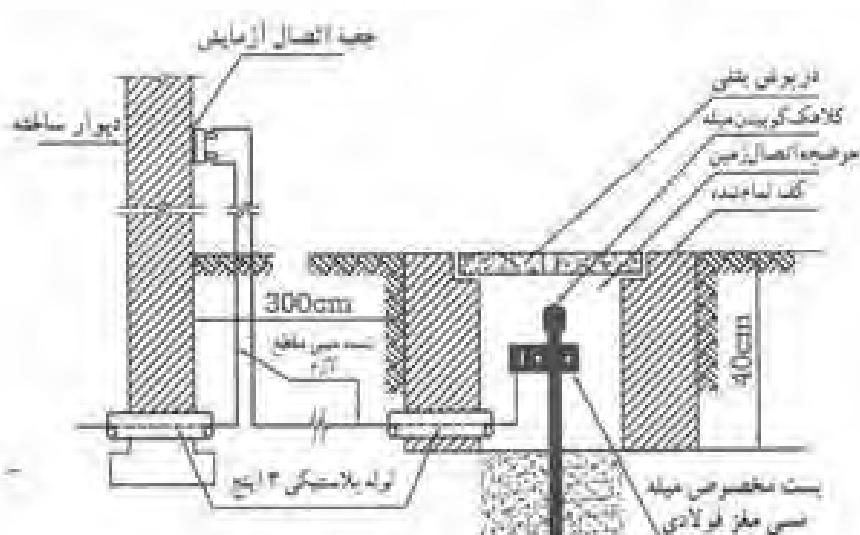
- الکترود اتصال زمین نوع میله مسی مغز فولادی به
قطرهای ۱۲، ۱۶، ۲۰، ۲۵ میلی متر و به طول ۱/۹۰ متر قابل
گویدن مستقیم در زمین و همچنین قابل امتداد به میله سرهم گردان
دو، سه و چهار میله به تک یوش مخصوص (شکل ۱-۶).



میله مسی ملغز فولادی به قطر
۱۲ از ۲۵ میلی متر و به طول
۱/۹۰ متر ۲۰-۲۵-۳۰-۴۰ متر
برای احتیاج گویده شده در
زمین طیپی

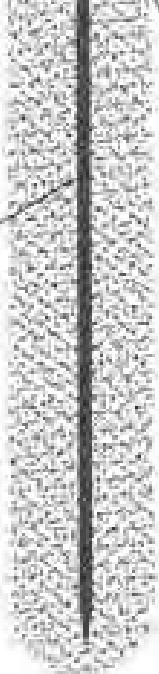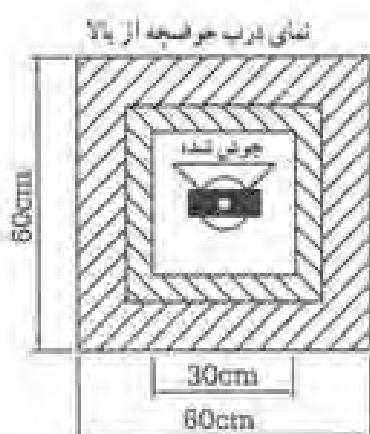

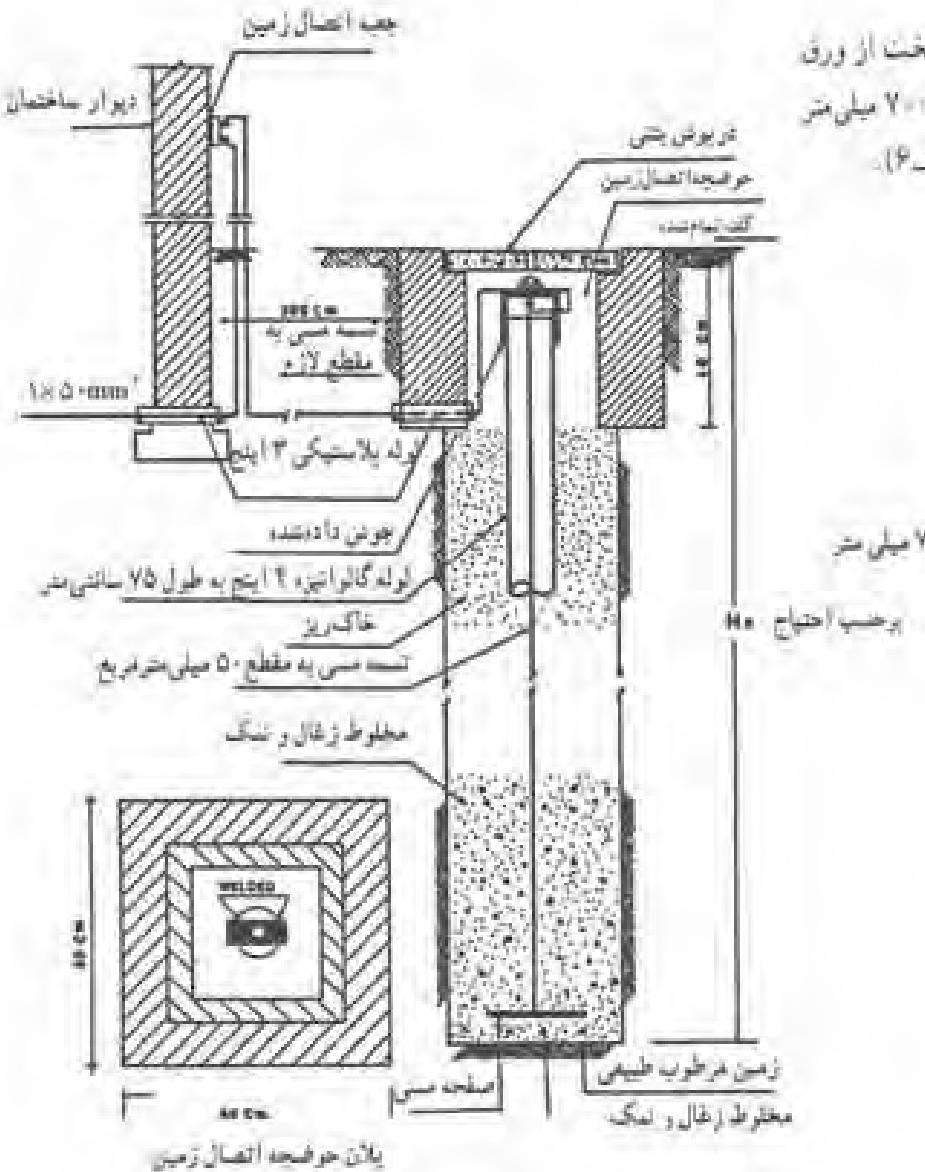شکل ۱-۶- جزئیات لحیب سیم اتصال زمین با الکترود میله مسی ملغز فولادی




(الف) - نمایی کلی سیستم انتقال زمین نوع صفحه میں

- المکثود انتقال زمین نوع صفحه میں تخت از ورق 25×3 میلی متر و یا مشبک به ابعاد 700×700 میلی متر ساخته شده از تسمیه میں 25×3 میلی متر (شکل ۲-۶).




ب- المکثود انتقال زمین از ررقی میں 700×700 میلی متر

برحب احتجاج

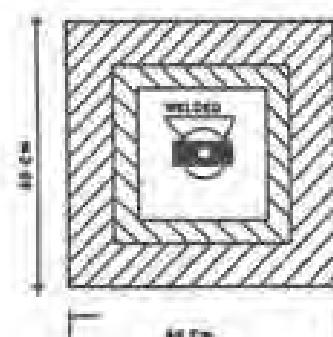

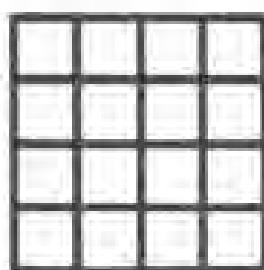ج- انکھود انتقال زمین مشبک 700×700 میلی متر از تسمیه میں 25×3 میلی متر




د- انتقال صفحه المکثود به میم لخت میں



ه- انتقال صفحه المکثود به تسمیه میں


شکل ۲-۶- جزیمات نصب سیستم انتقال زمین با المکثود صفحه میں تخت بامشبک

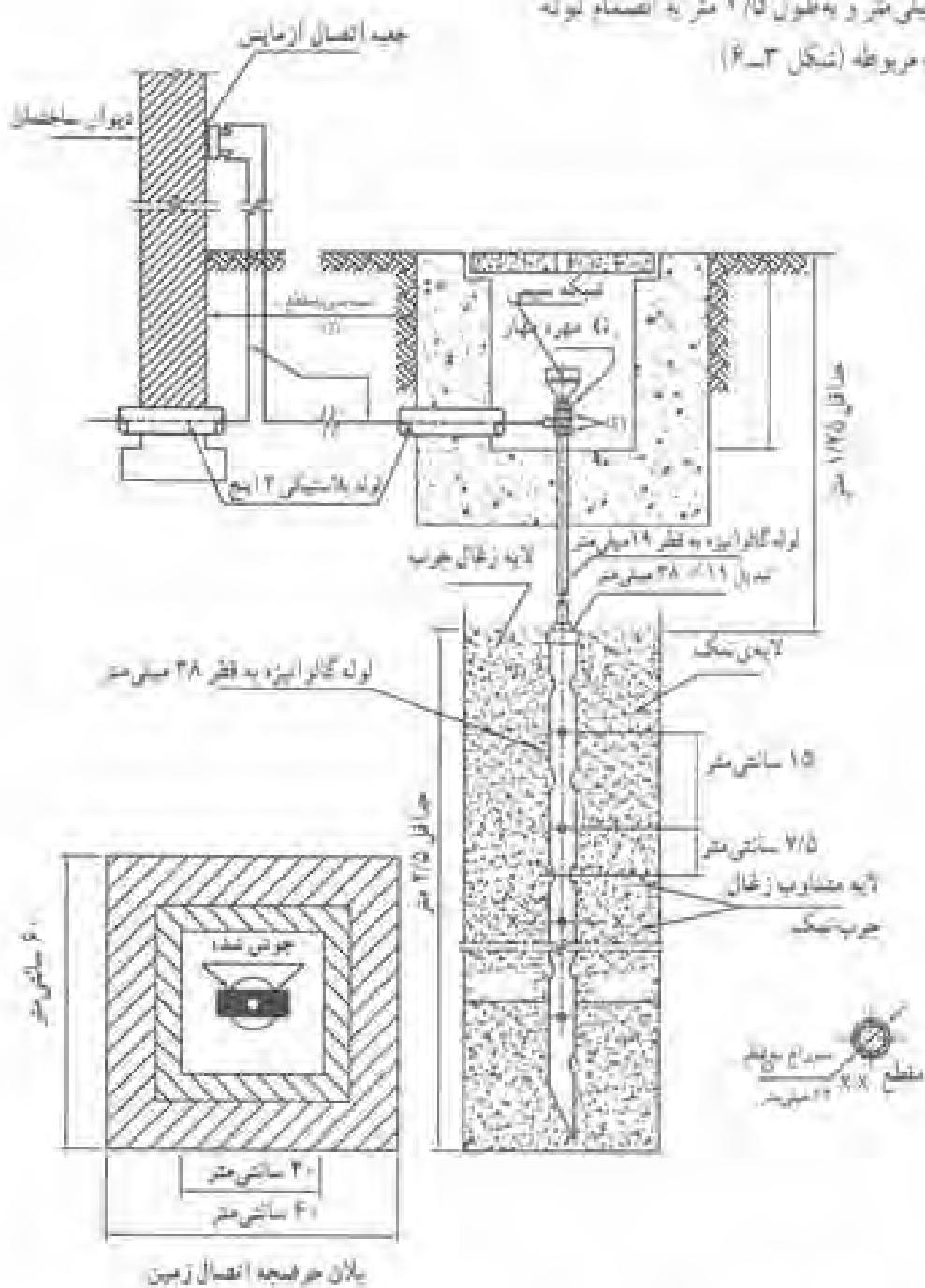- التكرر: انتقال زمين نوع آلوهاد برس بالوله مخصوص
رس شده به قطر ٣٨ ميل متر و به طول ٥/٥ متر به انتقال بوله
امتداد و تکله انتقالات مربوطه (شکل ۳-۶)



پلان و پروژه انتقال زمین

شکل ۳-۶- جزیمات لصف بسته انتقال زمین با التكرر نوع آلوهاد برس

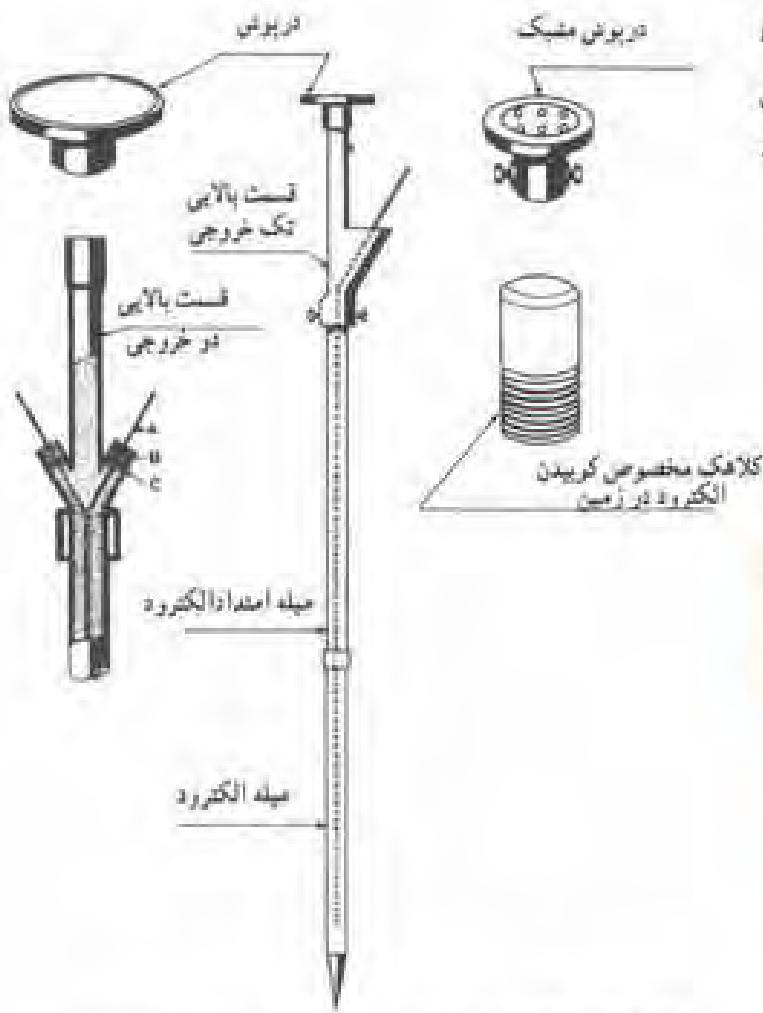

شکل ۲-۶- الکترود اتصال زمین - نوع لوله‌ای قابل کویندن در زمین

- الکترود اتصال زمین نوع لوله‌ای با قطر ۴، ۳ و ۵ سانتی‌متر و به طول تقریبی ۱/۵ متر قابل کویندن مستقیم در زمین و هنجنین قابل امتداد به وسیله لوله‌های مخصوص امتداد با ابعاد فوق با انتظام کلیه اتصالات و ملحقات (شکل ۲-۶).

برای کویندن اتصال زمین از نوع لوله‌ای می‌باشد از روش‌های تکنیکی خاص استفاده نمود.


- از سیستم لوله‌گشی آب شهر می‌توان به عنوان الکترود اتصال زمین استفاده نمود، مشروط بر این که کلیه قسمت‌های شبکه و انتساب لوله‌گشی از جنس لوله فولادی باشد. چون در حال حاضر در شهر برای آبرسانی به ساختمان‌ها از لوله‌های PVC و سباعی استفاده می‌شود استفاده از لوله‌گشی آب خطرناک و غیراستاندارد می‌باشد و نباید توصیه شود.

۲-۷- نصب الکترودهای اتصال زمین:
الکترودهای نوع میله مسی مغز فولادی و با لوله‌ای قابل کویندن، باید به کمک کلاهک مخصوص مستقیماً در زمین کویند شود. در صورت نیاز به افزایش طول الکترود باید می‌از کویندن حلول کامل میله با لوله اوکیه، که دارای توک فولادی نیز است، در زمین، پس سر میله با لوله دوم به وسیله بوشن مخصوص به انتهای میله بالوله اول متصل و سپس با کمک کلاهک مخصوص کویندن، که به سر دیگر میله با لوله دوم وصل می‌شود، بقیه طول الکترود نیز در زمین کویند شود (شکل ۲-۷).
برای نصب الکترودهای لوله‌ای ساده لوله‌ای پرسی و با

حداکثر مقاومت مجاز بستم زمین معقولاً ۲ و در
بعضی مواقع ۲ افتم سی باشد.

حقیقه می تخت و منیک باید، جاهی به شمع لازم نارسیدن به
رطوبت طبیعی زمین کند و بس به جاه نا ارتفاع ۱۵ الی ۲۰
سانتی متر با مخلوطی از سنگ و خاک ریخته برو و سطحیم شود، آن کاه
الکترود در داخل جاه قرار داده شده و در اطراف و روی آن نا
ارتفاع حدود دو متر با مخلوطی از سنگ و خاک ریخته برو، و ارتفاع
پانی عالیه جاه نیز با خاک حاصله از کنفن آن مجدد بر شود.



ریختن مخلوط بندگ و خاکه زغال در چاه و بر قردن آن با
خاک نیاید یک جا انجام شود بنگه باستی در فشرهای مختلف
(هر قشر حداقل ۵ سانتی متر) ریخته شده و به گشک آب داده
و از نسبت کامل هر قشر ریخته شده قشر بعدی ریخته شود
انگا. ۵-۶.

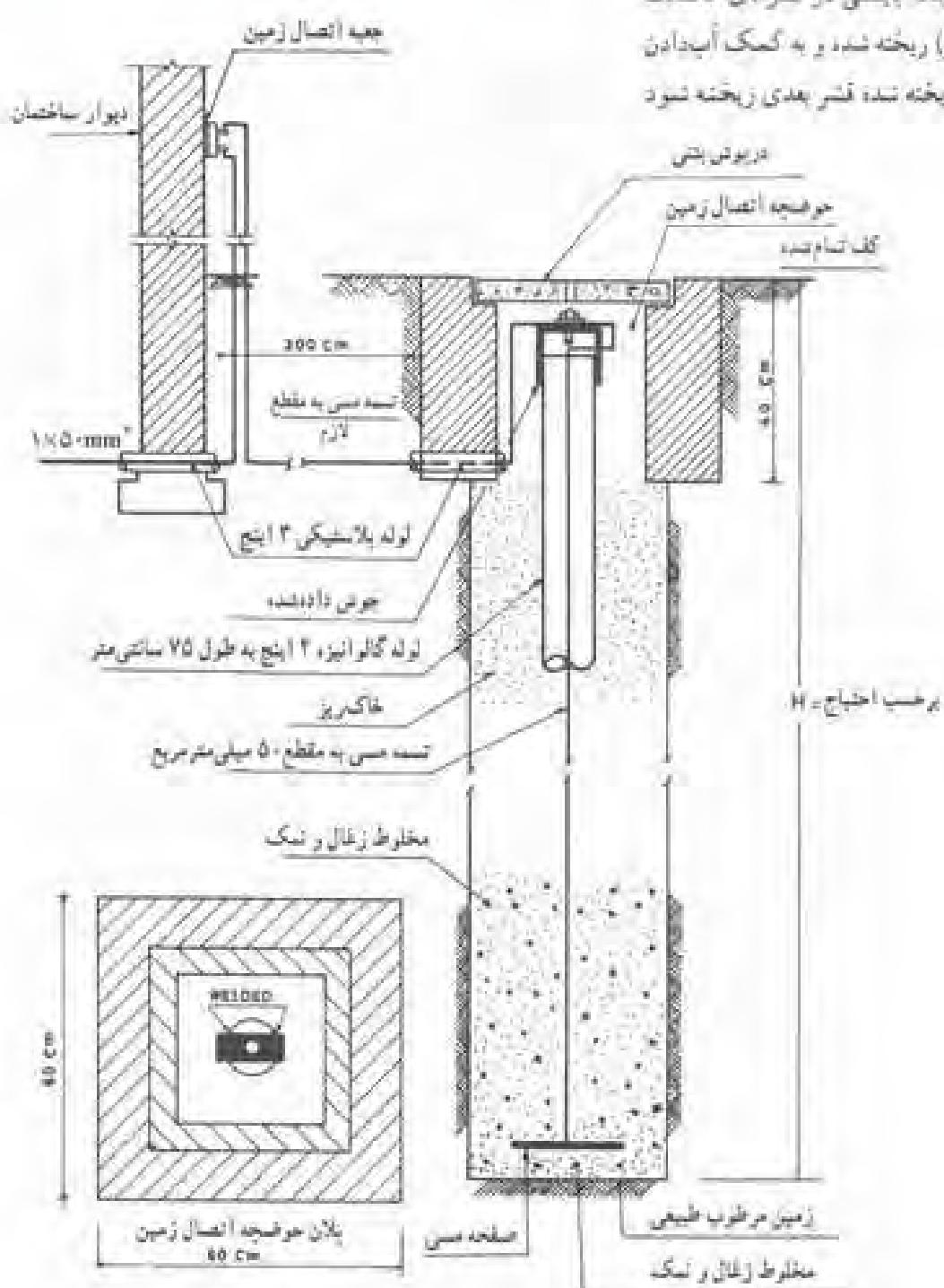

شكل ٥ - غل نسب الكهروميغراف كفر بن جاه التصال زمين

در سوواردی که با نصب یک الکترود مقاومت مورد نظر حاصل شده و احتیاج به نصب چندین الکترود باشد، اولًا ناصله نصب می‌شود و الکترود تباید کمتر از دو برابر طول الکترود (املاهای بالولای) باشید.

ناتیجاً کلیه الکترودها باید سمه مسی 25×2 میلی متر به بگذاری متصل شود. حداقل مقاومت مجاز سیستم زمین معمولاً 2Ω و در بعضی مواقع 4Ω می‌باشد. راهی سهولت در امر نگهداری و برداشی سیستم اتصال زمین بعد از نصب و جلوگیری از پوسیدن و مقطور شدن محل نصب الکترود باید در بالای هر الکترود حوضچه‌ای با دربوس مناسب ساخته شود (شکل ۶-۵).

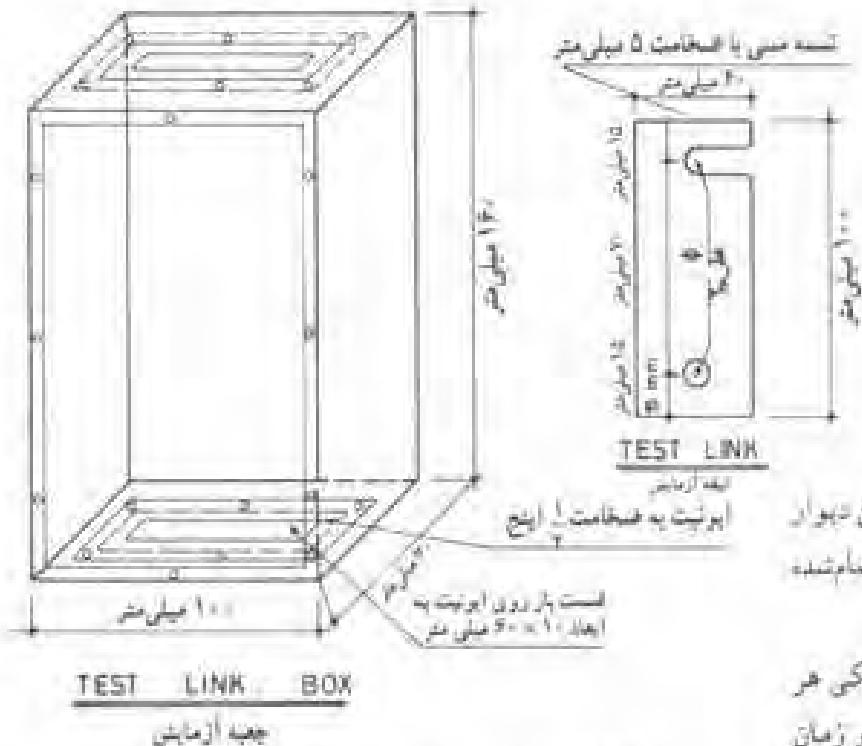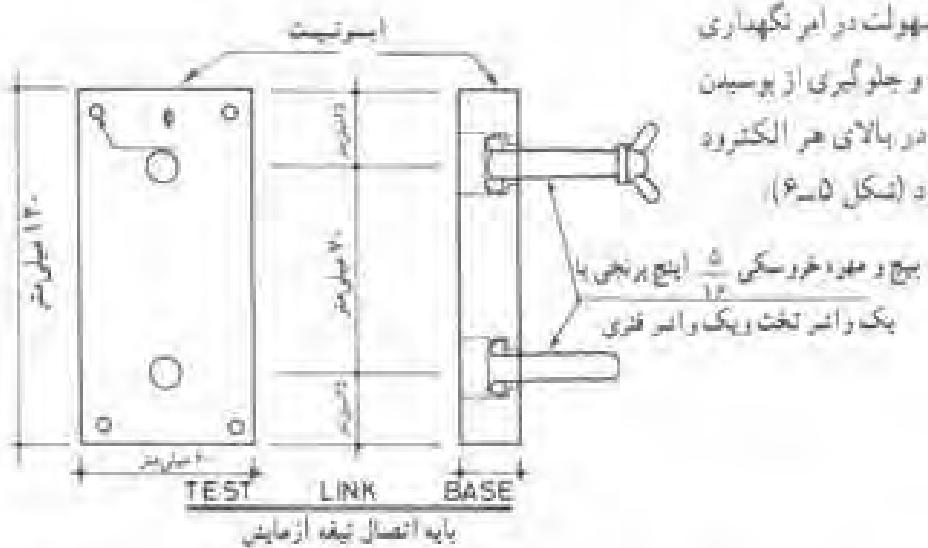

شکل ۶-۶- جعبه آزمایش سیم اتصال زمین


جمعه اتصال آزمایش باید در روی سطح تردیکننده سووار به الکترود مربوط و در ارتفاع حداقل $1/5$ متر از گل تمام‌تنه زمین نصب شود (شکل ۶-۶).

به منظور سهولت در امر آزمایش مقاومت الکتریکی هر الکترود اتصال زمین به طور جداگانه، بعد از نصب و با مر زمان بهره‌برداری، باید برای هر الکترود اتصال زمین یک جعبه اتصال آزمایش پیش‌بینی و نصب شود (شکل‌های ۶-۴ الی ۶-۵).

جزئیات ساختار جعبه اتصال آزمایش در شکل (۶-۶) نشان داده شده است.

گرفتن هر گونه اتصابات از هادی‌های اتصالی بین الکترود و جعبه اتصال آزمایش به هیچ روجه جاوز نبوده و کلیه اتصابات و تشكیل خلقه شبکه می‌ستم اتصال زمین و غیره باید بعد از جعبه اتصال آزمایش انجام شود.

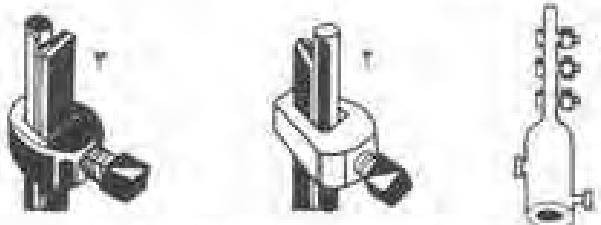برای اتصال تسمه مسی و با سیم مسی لخت به الکترود اتصال زمین باید از بسته‌ها و کابل‌شووهای متناسب با نوع الکترود استفاده شود (شکل ۷-۶).



۱-۲-۳-بسته‌های مختلف تسمه به الکترود



۸-الکترود اتصال زمین
بجهه مسی مغاز نولازدی

شکل ۷-۷

هادی‌های شبکه اتصال زمین اعم از تسمه مسی و سیم مسی لخت باید حتی المقدور به صورت روکار و قابل رقت و دسترسی نصب شود.

برای نصب هادی‌های شبکه می‌ستم اتصال زمین به دیوار، سقف و گفده ساختمان و با در گامال باید از بسته‌های مخصوص از جنس مس با نوع استفاده شود.

در صورت عدم امکان نگویندن الکترود و کشیدن چاه به علت سگلانخی یومن زمین مسکن است با نصب تسمه مسی ۲۵×۳ میلی متر در عمق ۳۰ الی ۵۰ سانتی متری زمین به صورت حلقه با شبکه به طول لازم تا حد حصول به حداقل مقاومت مجاز مورد نظر، می‌ستم اتصال زمین لازم ایجاد شود.


برای حصول اطمینان از عدم تعارز از حداقل مقاومت مجاز الکترود اتصال زمین نصب نشده، کلیه الکترودها باید پس از

به منظور اطمینان از سالم بودن سیستم اتصال زمین حداقل پایه‌سی در هر سال بکار رفعت می‌ستم آزمایش شود.

انجام عملیات نصب با دستگاههای اندازه‌گیری مخصوص دفنا آزمایش و مقاومت آن‌ها اندازه‌گیری شود.

به منظور حصول اطمینان از متصل بودن کابل شبکه اتصال زمین، بعد از عملیات نصب، گلیه شبکه اتصال زمین باید با دستگاههای اندازه‌گیری مخصوص دفنا آزمایش و مقاومت آن اندازه‌گیری شود.


آزمایش‌های فوق در زمان بهره‌ورداری نزدیک حداقل سالی یک‌بار تکرار شود.

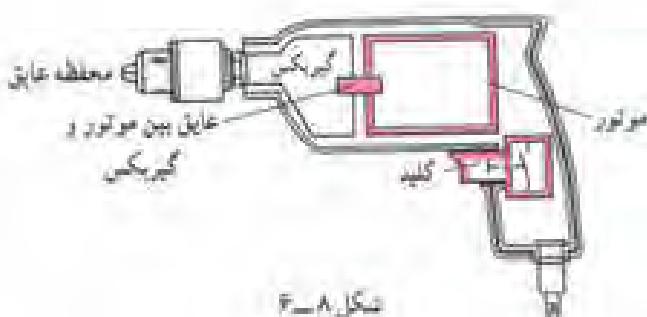

شکل ۸-۷

۳-۶- حفاظت توسط عایق کاری

در این نوع حفاظت تمام فستهای دستگاه که امکان تماس با آن وجوده دارد عایق کاری می‌شود. در مورد دستگاههای که ساکن هستنند می‌توان تک زمین و با دیوارهای عایق کاری شود. علامت مشخصه حفاظت توسط عایق قدیم چند می‌باشد.

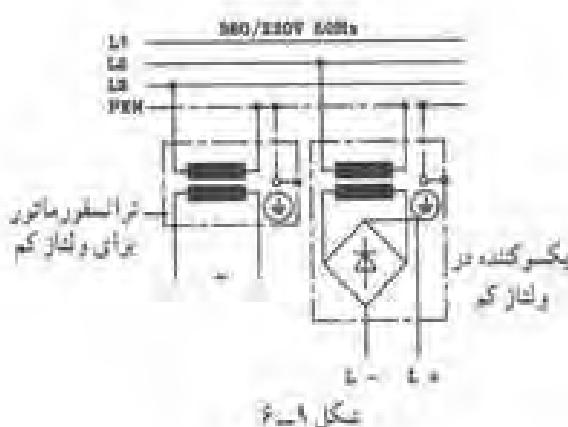


شکل ۹-۷

۴-۶- حفاظت توسط ولتاژ کم


در حفاظت توسط ولتاژ کم از ترانسفورماتور کاهنده با در سه پیچ محض استفاده می‌شود. ولتاژ ناتویه ترانسفورماتور باید کمتر از ۲۶ ولت باشد. استفاده از انوکر اسپورماتور در این نوع حفاظت مجاز نمی‌باشد. دستگاههایی که با ولتاژ کم حفاظت می‌شوند، برای سیم حفاظتی به ترمیثال احتیاج ندارند و مدار جریان آن‌ها را نباید به زمین یا سیم نول و یا به دستگاههایی که با ولتاژ بالا کار می‌کنند وصل کرد.

۵-۶- حفاظت توسط ترانسفور ماتور جداگانه

در این نوع حفاظت از ترانسفور ماتور با دو سیمیع مجزای یک به یک و یا کاهنده استفاده می شود که ولتاژ خروجی آن بیش از ۹۹ ولت است. در ترانسفور ماتور یک به یک و ولتاژ تابویه برای ولتاژ شبکه است. ترانسفور ماتور، ولتاژ تغذیه مصرف کننده را از نظر الکتریکی از شبکه جدا می کند. به تابویه ترانسفور ماتور حفاظت اتصال بین از یک مصرف کننده معازی نباشد؛ زیرا در صورت اتصال بدنه هم زمان دو مصرف کننده اختلال خطی برقرار نمیگردد و وجود خواهد داشت. تابویه این نوع ترانسفور ماتور بایستی اتصال زمین داشته باشد.

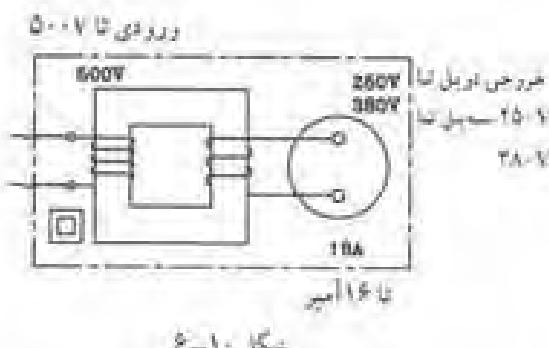

در مقابل با سیستم زمین

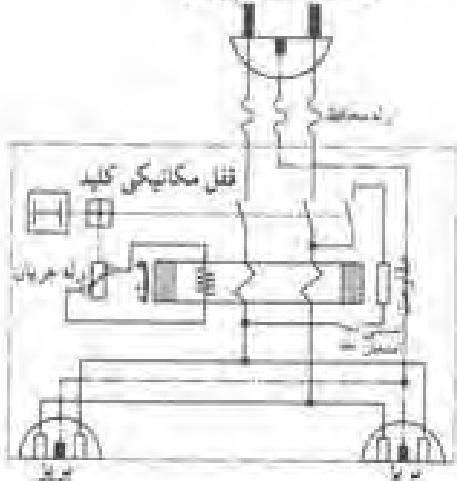

۶-۶- حفاظت توسط کلید خطای جریان (FI)

کلید خطای جریان (FI) برای حفاظت شخص در مقابل ولتاژهای شناسی به کار می رود.

اصول کار این کلید بهینه تریب است که در هادی با جریان هایی در جهت مخالف هم و یکسان در داخل یک هسته آهنی که روی آن سیمیع نیمه شده قرار گرفته اند. میدان هایی حاصله از آن ها در هسته مخالف هم بوده و هسته همگر را خنثی می کند. در نتیجه در سیمیع روی هسته نیروی محرکه الملاعی نمی شود.

رله جریان که به سیمیع وصل است تحریک نمی شود. در صورتی که از یکی از دو هادی، جریان عبور نکند یا جریان هادی های کان نیاشد میدان حاصل باعث ایجاد نیروی محرکه در سیمیع شده و رله جریانی را که توسط این سیمیع تغذیه می شود تحریک می کند. این رله، خود منزو اند باعث قطع کنکات های کلید و درنهایت قطع مدار شود.

در نوع سدفاز این کلید تمامی هادی های ملازها و نول از داخل هسته عبور می کند و با توجه به این که در این سیستم جریان ها در هر لحظه صفر است ولتاژی در سیمیع روی هسته الملاعی نمی شود.


چون در حالت پار تابعادی از سیم نول جریان عبور می کند، در سیستم های یک فاز و یا سه فاز بایستی سیم نول نیز از داخل هسته آهنی عبور داده شود.

در صورتی که یکی از فاز های مصرف کننده به بدنه اتصال

نمی کند.

پایه در این صورت مجموع جریان‌های لحظه‌ای سه‌فاز و نول در داخل هسته آهنی صفر شده و میدان مغناطیسی متغیر هسته باعث ایجاد تحریک محرکه در سیم پیچ دور است و درجهای باعث تحریک رله جریان و قطع مدار خواهد شد. برای آزمایش کلید FI از تستی آزمایش روی کلید استفاده می‌شود. با فشار دادن تستی آزمایش اختلاف جریان در سیم‌های داخل کلید ایجاد شده و باعث قطع مدار خواهد شد. در استفاده از این کلید تأثیر بدنی مصرف گشته! باستی به سبب زمین حفاظتی مجهز باشند ولی نیازی نیست تا مقاومت زمین به کمتر از ۲ یا ۴ آم رزند. بلکه این مقاومت معمولاً می‌تواند در حدود چند مس اهم تأثیر گذارد، در صورت عدم وجود سیم زمین اتصال بدن موجب قطع کلید خواهد شد و این امر می‌تواند باعث برقرار حاده شود.

شکل ۱۲-۹ سیم جریان را در مدار کلید FI وقتی که تستی آزمایش را فشار دادیم، تنداش می‌دهد. که با خط بررنگ مشخص شده است.

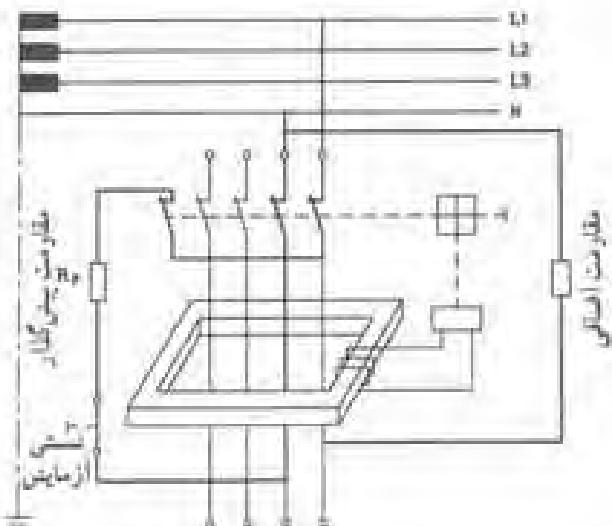


شکل ۱۲-۶



شکل ۱۲-۷

شکل ۱۲-۸ ژا赫ر کلید FI تک فاز را نشان می‌دهد.

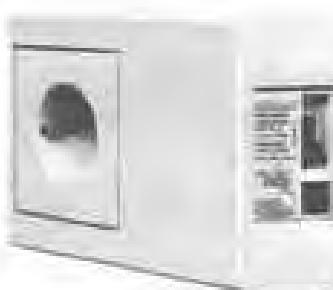

شکل ۱۲-۹

شکل ۱۲-۹ کلید FI تک فاز برزیدار را نشان می‌دهد.


از کلید FI تک فاز برزیدار می‌توانید برای تقدیم یک وسیله استفاده کنید.

شکل ۱۵-۶ ظاهر کلید FI سه فاز را انتشار می دهد.



شکل ۱۵-۶


پس از نصب کلید FI حسأ آن را آزمایش کنید تا از صحت عمل آن مطمئن شوید.

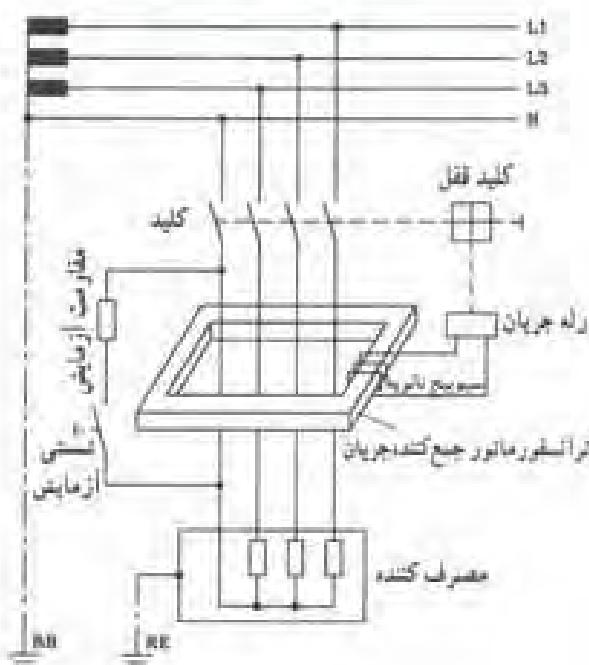

شکل ۱۶-۶

شکل ۱۶-۶ مدار کلید FI سه فاز را انتشار می دهد.

هنگام خرید کلید FI مراقب باشید تا نوع کلید مرغوب و قابل اعتماد باشد.

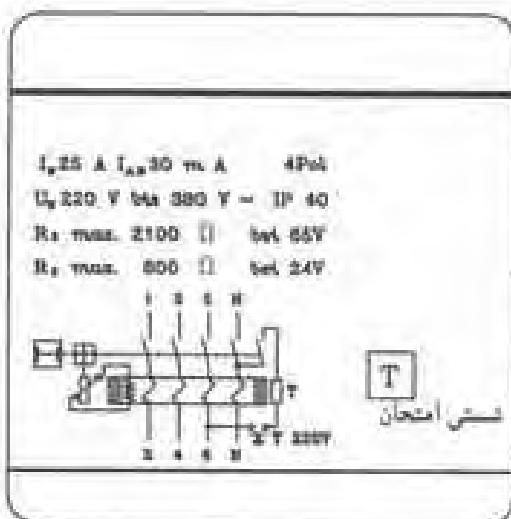

شکل ۱۷-۶

شکل ۱۷-۶ مشخصات دروی کلید FI را انتشار می دهد.

$$I_{\text{I}} = 25 \text{ A} \quad \text{جریان نامن کلید FI}$$

$$I_{\text{I}} = 2 \text{ mA} \quad \text{جریان خطأ}$$


$$R_{\text{I}_{\text{max}}} = 2100 \Omega \quad \text{ مقاومت مائی سیم زمین در ۶۳V}$$

$$R_{\text{E}_{\text{max}}} = 500 \text{ M}\Omega \quad \text{ مقاومت مائی سیم زمین در ۲۴V}$$


$$P = 4 \text{ pol} \quad \text{چهار کنکت کلید FI}$$

$$U = 220 \text{ V} \quad \text{حفاظت بین المللی ۴۰ (دستگاه در پوابر نفوذ)}$$

اجسام جامد با قطر بین از یک میلی متر حفاظت دارد.

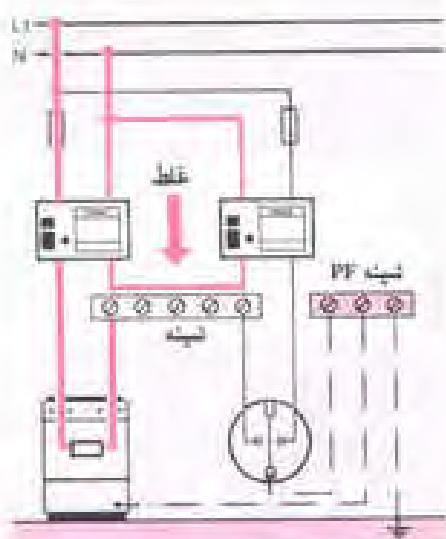

شکل ۱۸-۶ مدار خلط

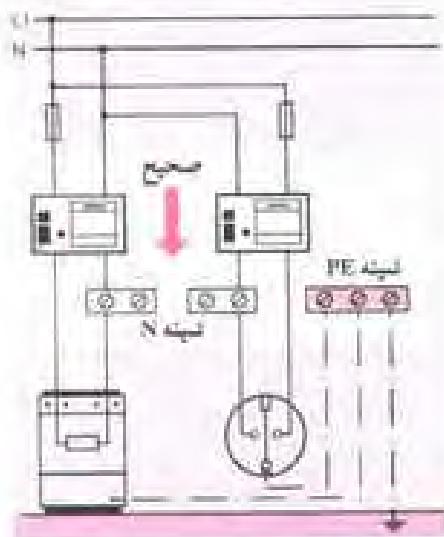

شکل ۱۹-۶ مدار صحیح

در حصورتی که از دو کلید FI در مدار مصرف گذارد، و پنگ بزیر ارتدار استفاده شود بایستی هر مدار، تبیه نول (N) جداگانه‌ای داشته باشد زیرا برای کارکرد مصرف گذارد، جریان از داخل کلید FI مربوط به بزیر نیز عبور می‌گذرد و باعث قطع آن کلید می‌شود.

شکل ۱۸-۶ مدار خلط و شکل ۱۹-۶ مدار صحیح دو کلید FI متصل به مصرف گذارد را نشان می‌دهد.

مدار نشنه کلید FI معمولاً به وسیله کارخانه سازند
داده می‌شود، با مراجعه به آن نشنه می‌تواند اتصال صحیح
کلید را برقرار کند.

۷-۶- کار عملی شماره ۲۰: نصب و سیم کشی وسایل حفاظت الکتریکی اسخاصل توسط کلید FI

قبل از انجام کار به نکات اینها مطلع شده در فست

۷-۹- ۱- توجه کنید.

۷-۷-۴- وسایل مورد نیاز برای یک نفر

- فیوز سه فاز ۱ عدد
- کلید ۱۷ ۱ عدد
- الکتروموتور سه فاز ۱ عدد
- سیم اثنا نه ۱۱۵ mm^2 ۵ متر
- پیچ گوشی ۱ عدد
- ابزار دست ۱ عدد
- سیم جهن ۱ عدد
- سیم لخت گلن ۱ عدد
- فاز متر ۱ عدد
- آرولتر ۱ عدد
- البلوکار ۱ عدد
- پیچ و مهره ۱ عدد
- آمر متر ۱ عدد
- ولت متر ۱ عدد
- پانابومتر مشخصات داده شده ۱ عدد
- کلید سه فاز ۱ عدد
- سر ۱ عدد
- میله ارت ۱ عدد


۷-۷-۵- مراحل انجام کار:

■ مداری مطابق شکل ۷-۶ توسط کلید FI، الکتروموتور سه فاز با اتصال بندۀ الکتروموتور به زمین، وصل کنید.

■ فیوز ها را بر حسب جریان تالی موتور انتخاب کنید.

■ کلید FI را وصل کرده و توسط سنسی آزمایش، کلید را امتحان کنید.

■ با درنظر گرفتن مسایل حفاظتی اتصال بندۀ در الکتروموتور ایجاد گردد و سیم کلید FI را وصل کنید و قطع ندن کلید FI را آزمایش کنید.

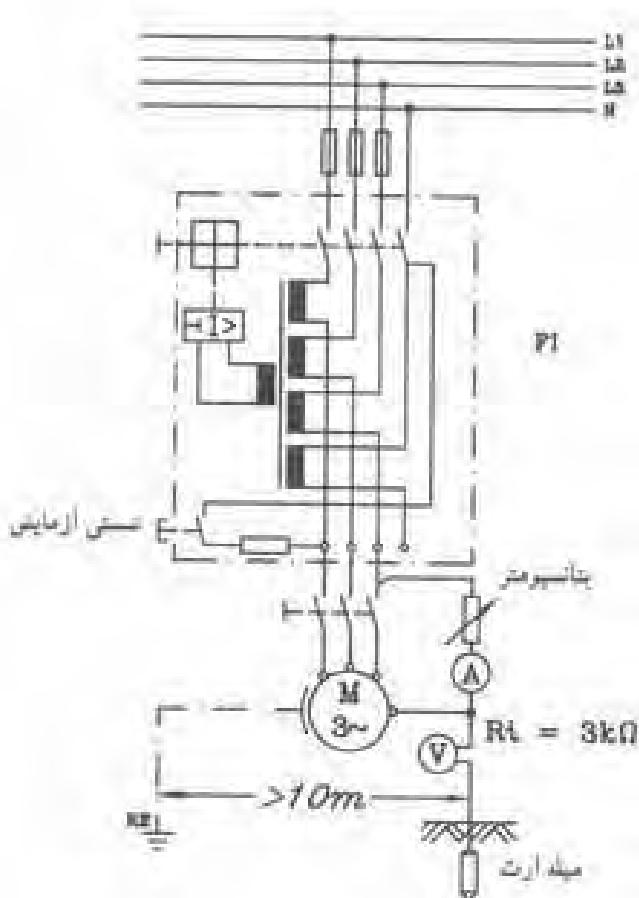

شکل ۷-۶

آزمون پایانی (۶)

زمان: ۰۲ دقیقه

- ۱- دلایل ایجاد برق گرفتگی کدام است؟

 - قطعان تجهیزات و وسائل حفاظتی
 - گاریرد تا پر صحیح و سایل
 - نداشتن آموزش کافی و لازم
 - هر سه

- ٤- تلپن F1 به چه منظوری استفاده می شود؟

الف - حفاظت شخص در مقابل اتصال بدنه

ب - حفاظت وسائل الکتریکی در مقابل اتصال بدنه

ج - حفاظت وسائل الکتریکی در مقابل اتصال کوئاد

د - هر سه مورد

۲۰- ولایت مدنی


- الف - ولنگاری که دستگاه اکتھری کی با آن ولنگار کلار من کند

ب - ولنگاری که در از پیش آمدن غیری بین بگ فرمت بدنه فلزی وزعنون ایجاد کری مسود.

ج - قسمتی از ولنگار عیب که بدن انسان بین آن واقع می شود

د - هر به

- ٦- سکان مقابل جه تووع کلمدی است

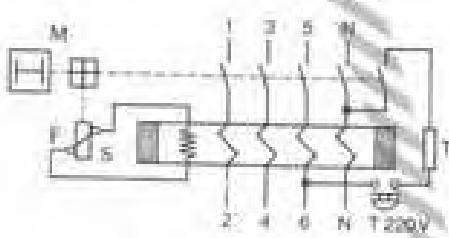


د۔ حسروہ مفتاحی

卷之三

H-1

1920-21

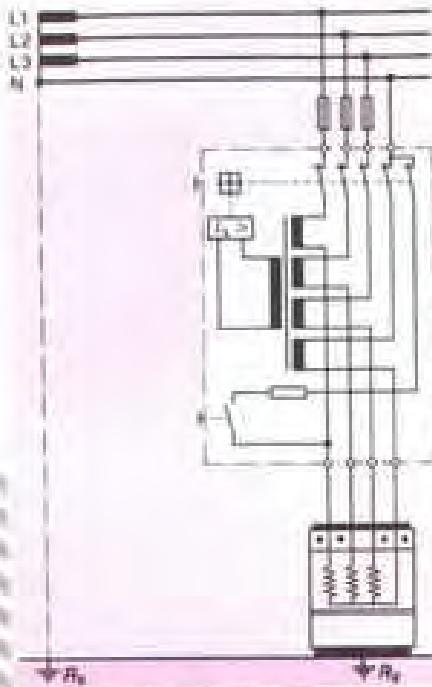

۷- مدار مقابله چه نوع حفاظتی است؟

الف - شخص در مقابل اتصال بده

ب - گرمکن در مقابل اتصال بده

ج - گرمکن در مقابل اتصال کوتاه دو فاز بهم بگز و یا فاز و

نوی

د - گرمکن و شخص

۸- الکترودهای اتصال زمین نوع میله مسی سفرز نولادی دارای چه فطراهای هستند؟

الف - ۱۲mm

ب - ۱۶mm

ج - ۲۰mm و ۲۵mm

د - هر سه مورد

۹- ابعاد صفحه مسی تخت الکترود زمین، چند میلی متر است؟

الف - ۳×۷۰×۷۰

ب - ۳×۵۰×۵۰

ج - ۱۰×۱۰×۲

د - ۴۰×۴۰×۴

۱۰- به تابوره تراشیلو راهبرد حفاظتی اتصال بین از یک مصرف کننده مجاز نمی باشد. لذا

الف - در صورت اتصال بده همزمان دو مصرف کننده احتمال عرق گرفشگی وجود خواهد داشت.

ب - وسائل حفاظتی قطع نمی کنند.

ج - وکان تنسی بین مصرف کننده ها تقسیم می شود.

د - هر کننده مورد

۱۱- کدام یک از مطالب زیر در مورد کلید F1 صحیح است؟

الف - سیم نول نیز همراه سیم فاز از داخل کلید F1 تک فلزی باید عبور کند.

ب - سیم نول نیز همراه سیم فازها از داخل کلید F1 سه فاز باید عبور کند.

ج - عبور سیم نول از داخل کلید F1 سه فاز نیازی نیست.

د - الف و ب

۱۲- علام پنا، pol در روی کلید FI چیست؟

الف - جریان خطأ، چهار کنایت

ب - جریان نامنجم، چهار کنایت

ج - جریان خطأ، حفاظت بین القابلي


د - جریان نامنجم، حفاظت من المطل

۱-۶-۶- رسانی موردنیاز

- فیوز ۴A ۳ عدد
- فیوز ۲A ۲ عدد
- کلید FI سه فاز ۱ عدد
- سه لامپ هر کدام W۷۰، ۱۰۰ و ۲۲۰ که در داخل محفظه قرار دارد

قلوی

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - سیم افشار نقره ۱/۵mm ^۲ | ۳ متر |
| - تابلو منبع | ۱ عدد |
| - سیم چوب | ۱ عدد |
| - سیم لخت گن | ۱ عدد |
| - انبردست | ۱ عدد |
| - پیچ گوشش | ۱ عدد |
| - فارمتر | ۱ عدد |
| - آورومتر | ۱ عدد |
| - پیچ و سنج | مقدار موردنیاز |
| - دم بانک | ۱ عدد |

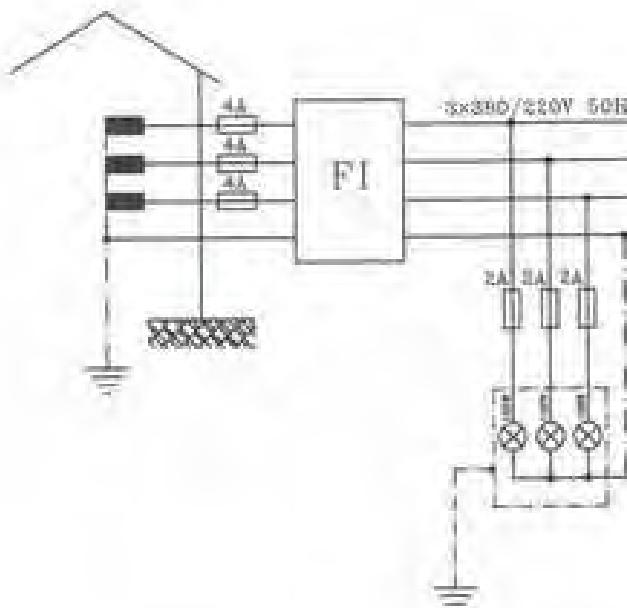

۲-۶-۶- مراحل انجام کار:

■ روی تابلو منبع فیوزهای ۴A و ۲A، کلید FI و سه لامپ W۱۰۰، ۱۰۰ و ۲۲۰ که در داخل محفظه نقری قرار دارد، نصب کنید.

■ بدنه محفظه لامپ‌ها را به سیم ارت وصل کنید.
(در صورتی که نقطه صفر ترانسفورماتور توزیع به زمین وصل شده باشد).

■ مدار را سیم کشی و توسط نسخه آزمایش، امتحان کنید.

اتصال مدار کلید FI را با استفاده از نکته کارخانه سازنده انجام دهد.

| پاسخ آزمون های (۲۳) | | پاسخ آزمون های (۲۴) | | پاسخ آزمون های واحد کار (۱۶) | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| پاسخ بین آزمون | پاسخ آزمون پایانی | پاسخ بین آزمون | پاسخ آزمون پایانی | پاسخ آزمون | پاسخ آزمون پایانی |
| ۱-الف | ۱-الف | ۱-الف | ۱-ب | ۱-ب | ۱-ب |
| ۲-ج | ۲-۲ | ۲-الف | ۲-ج | ۲-ج | ۲-ج |
| ۳-ج | ۳-ب | ۳-ج | ۳-الف | ۳-الف | ۳-الف |
| ۴-د | ۴-ب | ۴-د | ۴-ب | ۴-د | ۴-د |
| ۵-الف | ۵-ب | ۵-ج | ۵-ج | ۵-الف | ۵-الف |
| ۶-الف | ۶-ب | ۶-الف | ۶-ب | ۶-الف | ۶-ب |
| ۷-ب | ۷-الف | ۷-ب | ۷-۸ | ۷-۸ | ۷-ب |
| ۸-ب | ۸-الف | ۸-ب | ۸-۹ | ۸-۹ | ۸-ب |
| ۹-ب | ۹-الف | ۹-ب | ۹-۱۰ | ۹-۱۰ | ۹-۷ |
| ۱۰-د | ۱۰-ب | ۱۰-ب | ۱۰-۱۱ | ۱۰-۱۱ | ۱۰-۱۰ |
| ۱۱-ج | ۱۱-ج | ۱۱-الف | ۱۱-ج | ۱۱-ج | ۱۱-الف |
| ۱۲-الف | ۱۲-ب | ۱۲-ب | ۱۲-۱۳ | ۱۲-۱۳ | ۱۲-۸ |
| ۱۳-ب | | ۱۳-الف | ۱۳-۱۴ | ۱۳-۱۴ | |
| ۱۴-ج | | ۱۴-ب | ۱۴-۱۵ | ۱۴-۱۵ | |
| ۱۵-ج | | ۱۵-ب | ۱۵-۱۶ | ۱۵-۱۶ | |
| ۱۶-ر | | ۱۶-الف | ۱۶-۱۷ | ۱۶-۱۷ | |
| ۱۷-ب | | ۱۷-الف | ۱۷-۱۸ | ۱۷-۱۸ | |
| ۱۸-ب | | ۱۸-ب | ۱۸-۱۹ | ۱۸-۱۹ | |
| ۱۹-الف | | ۱۹-الف | ۱۹-۲۰ | ۱۹-۲۰ | |
| ۲۰-الف | | ۲۰-الف | ۲۰-۲۱ | ۲۰-۲۱ | |
| ۲۱-ج | | ۲۱-ب | ۲۱-۲۲ | ۲۱-۲۲ | |
| ۲۲-ج | | ۲۲-ب | ۲۲-۲۳ | ۲۲-۲۳ | |
| ۲۳-الف | | ۲۳-الف | ۲۳-۲۴ | ۲۳-۲۴ | |
| ۲۴-ج | | ۲۴-ب | ۲۴-۲۵ | ۲۴-۲۵ | |
| | | | ۲۵-۲۶ | ۲۵-۲۶ | |
| | | | ۲۶-۲۷ | ۲۶-۲۷ | |
| | | | ۲۷-۲۸ | ۲۷-۲۸ | |
| | | | ۲۸-۲۹ | ۲۸-۲۹ | |
| | | | ۲۹-۳۰ | ۲۹-۳۰ | |
| | | | ۳۰-۳۱ | ۳۰-۳۱ | |
| | | | ۳۱-۳۲ | ۳۱-۳۲ | |
| | | | ۳۲-۳۳ | ۳۲-۳۳ | |
| | | | ۳۳-۳۴ | ۳۳-۳۴ | |
| | | | ۳۴-۳۵ | ۳۴-۳۵ | |
| | | | ۳۵-۳۶ | ۳۵-۳۶ | |
| | | | ۳۶-۳۷ | ۳۶-۳۷ | |
| | | | ۳۷-۳۸ | ۳۷-۳۸ | |
| | | | ۳۸-۳۹ | ۳۸-۳۹ | |
| | | | ۳۹-۴۰ | ۳۹-۴۰ | |
| | | | ۴۰-۴۱ | ۴۰-۴۱ | |
| | | | ۴۱-۴۲ | ۴۱-۴۲ | |
| | | | ۴۲-۴۳ | ۴۲-۴۳ | |
| | | | ۴۳-۴۴ | ۴۳-۴۴ | |
| | | | ۴۴-۴۵ | ۴۴-۴۵ | |
| | | | ۴۵-۴۶ | ۴۵-۴۶ | |
| | | | ۴۶-۴۷ | ۴۶-۴۷ | |
| | | | ۴۷-۴۸ | ۴۷-۴۸ | |
| | | | ۴۸-۴۹ | ۴۸-۴۹ | |
| | | | ۴۹-۵۰ | ۴۹-۵۰ | |

| پاسخ آزمون های واحد کار (۶) | | پاسخ آزمون های واحد کار (۵) | | پاسخ آزمون های واحد کار (۴) | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| پاسخ بین آزمون | پاسخ آزمون بایانی | پاسخ بین آزمون | پاسخ آزمون بایانی | پاسخ بین آزمون | پاسخ آزمون بایانی |
| ۱- ب | ۱- ب | ۱- الف | ۱- الف | ۱- الف | ۱- الف |
| ۲- الف | ۲- د | ۲- ب | ۲- الف | ۲- د | ۲- ب |
| ۳- ب | ۳- ج | ۳- د | ۳- ج | ۳- د | ۳- ب |
| ۴- الف | ۴- ب | ۴- الف | ۴- الف | ۴- ب | ۴- الف |
| ۵- الف | ۵- د | ۵- د | ۵- ج | ۵- د | ۵- الف |
| ۶- ج | ۶- الف | ۶- د | ۶- د | | |
| ۷- الف | ۷- ج | ۷- الف | ۷- الف | | |
| ۸- د | ۸- ب | ۸- الف | ۸- ج | | |
| ۹- الف | ۹- ج | ۹- الف | ۹- ب | | |
| ۱۰- الف | ۱۰- ب | ۱۰- الف | ۱۰- د | | |
| ۱۱- د | | ۱۱- د | | | |
| ۱۲- الف | | ۱۲- الف | | | |
| | | ۱۲- ب | | | |
| | | ۱۲- ب | | | |
| | | ۱۵- ج | | | |

پاسخ آزمون های بایانی عملی واحد کار (۵)
جدول ارزشیابی

جدول ۲- کاهش می باید

| حالت سری | R مقاومت | C خازن |
|-------------------------------------|----------|--------|
| Ω برحسب R_{E_1} | ۱۹۶ | ۱۸۹ |
| Ω حالت سری برحسب R | ۱۹۹ | ۲۰۲ |
| μF برحسب C | - | ۹ |
| $\cos \varphi$ ضریب فشرده φ | ۱ | -۰.۹۷۷ |
| زاویه فاز ϕ | - | ۷۲° |

جدول ۱- لامپ با خازن

| حالت سری | R مقاومت | C خازن |
|---------------|----------|--------|
| V برحسب V | ۴۴۰ | ۴۴۰ |
| W برحسب P | ۱۲۲ | ۵۶ |
| A برحسب I | ۰.۵۶۲ | ۰.۵۵ |
| V برحسب U_E | ۱۰۸ | ۱۰۴ |
| V برحسب U_R | ۱۱۲ | - |
| V برحسب U_C | - | ۱۱۲ |

منابع

۱—LE 2105 - 15 siemens

۲—LE 3399 - 15 siemens

۳—LE 1108 - 15 siemens

۴—LE 1115 - 15 siemens

۵—LE 2147 - 15 siemens

۶—LE 2180 - 15 siemens

۷—LE 2123 - 01 siemens

۸—LE 1116 - 15 siemens

۹—LE 3196 - 15 siemens

۱۰—LE 3190 - 15 siemens

۱۱—Betriebliche kennnisvermittlung AEG

۱۲—برق صنعتی، مهندس سرایی، از انتشارات خودرو فن توین.

۱۳—جدول مهندسی برق و تغیرت، ترجمه مهندس هانسی.

۱۴—Fachkunde Elektrotechnik EUROPA LEHRMITTEL

۱۵—Lichttechnik AEG

۱۶—LE 2106 - 15 siemens

۱۷—Installieren Grundlehang SiemensAG

۱۸—کارگارگاهی سال دوم هرستان

۱۹—مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۲۰—اصول مقدماتی الکتریستی، مهندس غلامعلی سرایی، از انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

کشور.

١٤— Electrical installations Handbook siemens

١٥— SchutzmаBnahmen siemens
4 . 3
4 . 7

١٦— LE 2170 siemens

١٧— LE 2169 siemens

١٨— Electrical Measurements v.popov

١٩— Portable Measuring Instruments and Devices H & H catalogue 1.

٢٠— LE 1118 - 15 siemens

٢١— LE 2147 - 15 siemens

٢٢— LE 2105 - 15 siemens

-٣- آدوار، كبرى الكهرباك، مهندس سلطانی.
٣١- درس فن الكترونيك سال سوم هفريستان





قیمت در تمام کشور ۸۱۰۰ ریال

۱۳۸۳

۱۳۸۳ - ۰ - ۱۷۱۷۷ - ۰ - ۰
ISBN 964-85-1226-5